 


## ■ Primjer 1 (*behavioral dizajn*) – MUX 4/1

```
module mux4_to_1 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0);  
output out;  
input i0, i1, i2, i3;  
input s1, s0;  
reg out;  
// preračunati signal out ako se promijeni bilo koji od ulaznih signala  
always @(s1 or s0 or i0 or i1 or i2 or i3)  
begin  
    case ({s1, s0})  
        2'b00: out = i0;  
        2'b01: out = i1;  
        2'b10: out = i2;  
        2'b11: out = i3;  
        default: out = 1'bx;  
    endcase  
end  
endmodule
```





## ■ Primjer 2 (*behavioral dizajn*) – brojač (4 bita)

```
module counter(Q, clock, clear);  
output [3:0] Q;  
input clock, clear;  
reg [3:0] Q;  
always @(posedge clear or negedge clock)  
begin  
    if (clear)  
        Q = 4'd0;  
    else  
        Q = (Q + 1) % 16;    // može i bez % 16  
    end  
endmodule
```



## ■ **Behavioral dizajn** – rezime

- Digitalni sklop se opisuje u obliku algoritma koji taj sklop izvršava – ne mora da sadrži detalje hardverske implementacije
- Osnova modelovanja su proceduralne strukture **initial** i **always**: svi ostali iskazi se mogu naći samo u okviru ovih blokova
  - **initial** blok se *izvršava* jednom
  - **always** blok se *izvršava* neprekidno, dok se simulacija ne završi
- Vrijednosti registarskih promjenljivih se zadaju pomoću proceduralnog dodjeljivanja
  - **Blokirajuće** dodjeljivanje se mora završiti prije nego se *izvrši* sljedeći iskaz
  - **Neblokirajuće** dodjeljivanje “zakazuje” *izvršavanje* dodjeljivanja i nastavlja da procesuiru sljedeći iskaz



## ■ ***Behavioral dizajn*** – rezime

### ■ Vremenska kontrola redoslijeda izvršavanja iskaza u Verilogu:

- Delay-based
  - ❖ Regular delay
  - ❖ Zero delay
  - ❖ Intra-assignment delay
- Event-based
  - ❖ Regular event
  - ❖ Named event
  - ❖ Event OR
- Level-sensitive ([wait](#))



## ■ **Behavioral dizajn** – rezime

- Uslovni iskazi se modeluju sa **if** i **else**
- U slučaju višestrukih uslova, preporučuje se korišćenje **case** (**casex**, **casez**)
- Petlje se mogu realizovati na 4 načina:
  - **while**
  - **for**
  - **repeat**
  - **forever**
- Dva tipa blokova: sekvencijalni (**begin** – **end**) i paralelni (**fork** – **join**)
- Blokovi se mogu ugnijezditi i imenovati
- Ako je blok imenovan, može se isključiti sa bilo kog mjesta unutar dizajna
- Imenovani blokovi se referenciraju po hijerarhijskom imenu




## ■ **Zadatak**

- Realizovati multiplekser MUX 8/1 i testirati njegov rad sa svim mogućim kombinacijama ulaznih signala.
 
## ■ Automat (*Finite State Machine* – FSM)


- *Next-state* kombinaciona logika
- Logika za praćenje trenutnog stanja (taktovana)
- Izlazna kombinaciona logika




## ■ Realizacija automata

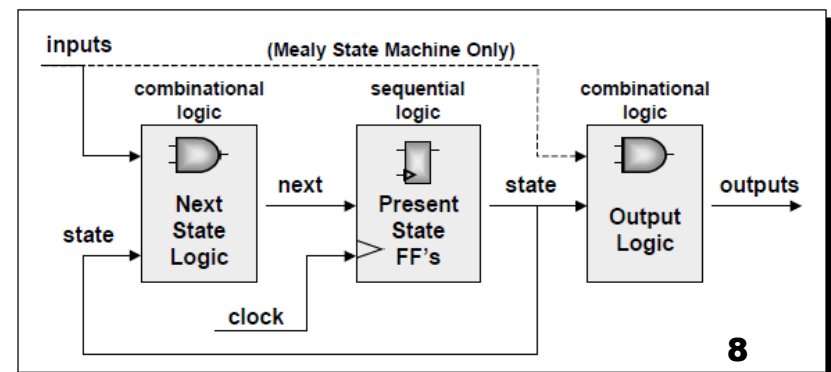- 1. Kodirati sekvencijalni (taktovani) **always** blok koji reprezentuje trenutno stanje pomoću **vektorske registarske promjenljive**
- 2. Kodirati kombinacioni **always** blok koji reprezentuje *next-state* logiku
- 3. Kodirati kombinacionu mrežu za generisanje odgovarajućeg izlaza (output logika):
  - koristeći *continuous assignment* iskaze
  - ili
  - uključujući definisanje izlaza u okviru kombinacionog bloka za definisanje *next-state* logike (samo kod Mealy-jevog automata)


Napomena: za automat koji želimo da sintetizujemo moramo obezbijediti **reset** i sinhronizovati promjene stanja sa jednom **ivicom** taktnog signala





- 
- **Primjer (*behavioral* dizajn automata) – kontroler za semafor**
  - Ukrštanje glavnog i sporednog puta (put sa jako malom frekvencijom saobraćaja)
  - Glavni put ima prioritet (u startu je zeleno svijetlo)
  - Zeleno svijetlo na sporednom putu traje samo toliko da se propuste vozila koja se tamo nalaze
  - Čim tamo nema više vozila pali se žuto, pa crveno svijetlo, a na glavnom putu se pali zeleno svijetlo
  - Na sporednom putu se nalazi senzor:  $X=1$  ako ima vozila na sporednom putu;  $X=0$  ako tamo nema vozila
  
  - Problem se rješava upotrebom automata (Moor)
 
## ■ Primjer (kontroler za semafor) – nastavak



Prelazak iz stanja S1 u S2, iz stanja S2 u S3 i iz stanja S4 u S0 se mora obavljati sa nekim kašnjenjem

- Stanje S0: glavni – zeleno; sporedni – crveno
- Stanje S1: glavni – žuto; sporedni – crveno
- Stanje S2: glavni – crveno; sporedni – crveno
- Stanje S3: glavni – crveno; sporedni – zeleno
- Stanje S4: glavni – crveno; sporedni – žuto

## ■ Primjer (kontroler za semafor) – nastavak

- Umjesto brojeva treba koristiti razumljive oznake:

```
`define TRUE 1'b1
`define FALSE 1'b0
// definicije signala
`define CRVENO 2'd0
`define ZUTO 2'd1
`define ZELENO 2'd2
// definicije stanja: glavni sporedni
`define S0 3'd0 // zeleno crveno
`define S1 3'd1 // zuto crveno
`define S2 3'd2 // crveno crveno
`define S3 3'd3 // crveno zeleno
`define S4 3'd4 // crveno zuto
// kašnjenja
`define ZUTO_CRVENO 3
`define CRVENO_ZELENO 2
```

## ■ Primjer (kontroler za semafor) – nastavak

```
module semafor(glavni, sporedni, X, clock, clear);
    output [1:0] glavni, sporedni; // 3 moguća svjetla (C,Ž,Z)
    reg [1:0] glavni, sporedni;
    input X; // ako je TRUE ima vozila na sporednom putu
    input clock, clear;

    // pomocne promjenljive (za stanja automata)
    reg [2:0] stanje;
    reg [2:0] sljedece_stanje;

    // semafor počinje u stanju S0
    initial // inicijalizacija
        begin
            stanje = `S0;
            sljedece_stanje = `S0;
            glavni = `ZELENO;
            sporedni = `CRVENO;
        end ...
```

## ■ Realizacija automata – primjer semafora

```
always @(stanje or clear or X)
```

```
begin
```

```
  if (clear)
```

```
    sljedece_stanje = `S0;
```

```
  else
```

```
    case (stanje)
```

```
      `S0: if(X) sljedece_stanje = `S1;
           else sljedece_stanje = `S0;
```



```
      `S1: begin // sačekaj nekoliko pozitivnih ivica takta
                repeat(`ZUTO_CRVENO) @(posedge clock);
                sljedece_stanje = `S2;
```

```
      end
```

```
      `S2: begin // sačekaj nekoliko pozitivnih ivica takta
                repeat(`CRVENO_ZELENO) @(posedge clock);
                sljedece_stanje = `S3;
```



```
      end
```

```
      `S3: ...
```

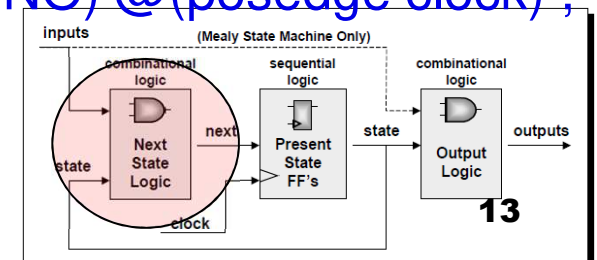 
  
## ■ Primjer (kontroler za semafor) – nastavak

```
`S3: if(X) sljedece_stanje = `S3;  
     else sljedece_stanje = `S4;  
`S4: begin // sačekaj nekoliko pozitivnih ivica takta  
        repeat(`ZUTO_CRVENO) @(posedge clock) ;  
        sljedece_stanje = `S0;  
     end  
default: sljedece_stanje = `S0;  
endcase  
end
```




## ■ Primjer (kontroler za semafor) – nastavak

// promjena stanja se vrši na pozitivnoj ivici takta

always @(posedge clock)

stanje = sljedece\_stanje;

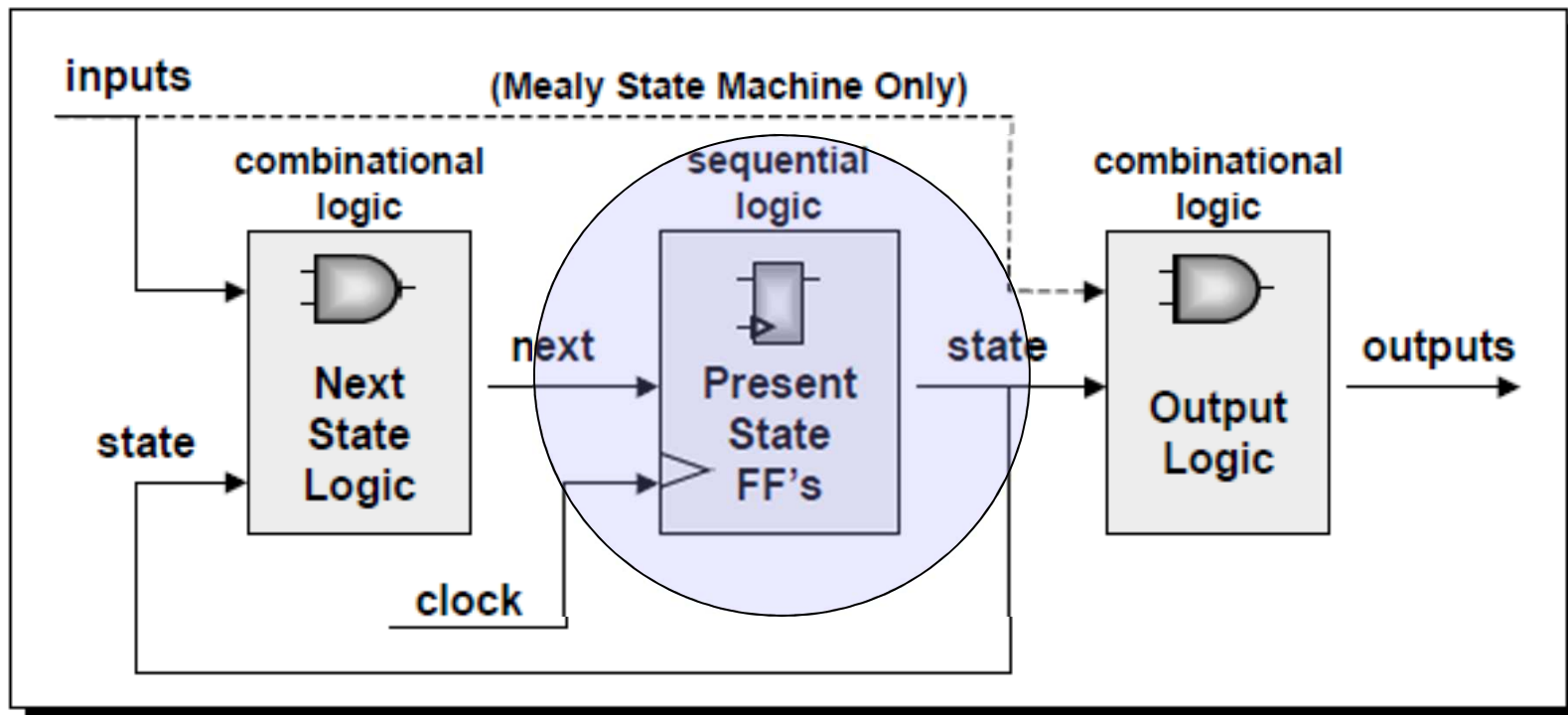

## ■ Primjer (kontroler za semafor) – nastavak

```
// Izračunati vrijednost  
// svjetlosnih signala
```

```
always @(stanje)
```

```
begin
```

```
  case(stanje)
```

```
    `S0: begin
```

```
      glavni = `ZELENO;  
      sporedni = `CRVENO;
```


```
    end
```

```
    `S1: begin
```

```
      glavni = `ZUTO;  
      sporedni = `CRVENO;
```

```
    end
```


```
    `S2: ...
```

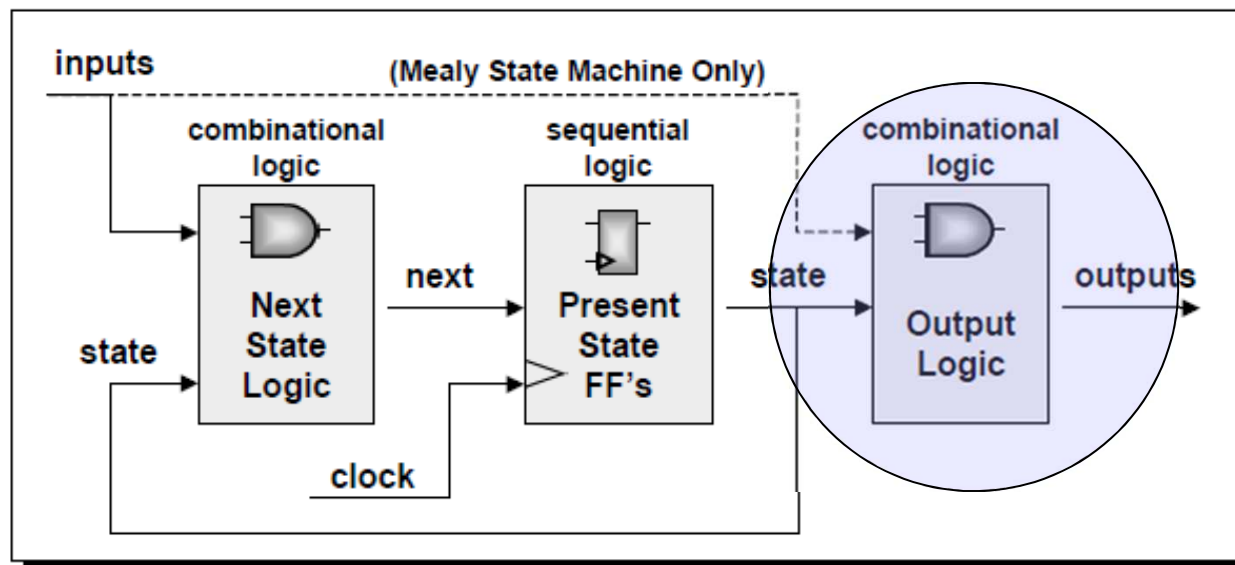


 
## ■ Primjer (kontroler za semafor) – nastavak

```
`S2:   begin
        glavni = `CRVENO;
        sporedni = `CRVENO;
      end
`S3:   begin
        glavni = `CRVENO;
        sporedni = `ZELENO;
      end
`S4:   begin
        glavni = `CRVENO;
        sporedni = `ZUTO;
      end
      endcase
end
endmodule
```



## ■ Primjer (kontroler za semafor) – nastavak

```
module stimulus;  
wire [1:0] GLAVNI, SPOREDNI;  
reg VOZILO_NA_SPOREDNOM;  
reg CLOCK, CLEAR;
```

```
// instanciranje kontrolera
```

```
semafor S(GLAVNI, SPOREDNI, VOZILO_NA_SPOREDNOM, CLOCK, CLEAR);
```

```
initial
```

```
    $monitor ($time, " Glavni = %b Sporedni = %b X = %b",  
              GLAVNI, SPOREDNI, VOZILO_NA_SPOREDNOM);
```

```
initial
```

```
    begin  
        CLOCK = `FALSE;  
        forever #5 CLOCK = ~CLOCK;  
    end
```

```
...
```

## ■ Primjer (kontroler za semafor) – nastavak

```
initial // resetovanje kontrolera
```

```
begin
```

```
    CLEAR = `TRUE;
```

```
    repeat (5) @(negedge CLOCK);
```

```
    CLEAR = `FALSE;
```

```
end
```

```
// stimulus
```

```
initial
```

```
begin
```

```
    VOZILO_NA_SPOREDNOM = `FALSE;
```

```
    #200 VOZILO_NA_SPOREDNOM = `TRUE;
```

```
    #100 VOZILO_NA_SPOREDNOM = `FALSE;
```

```
    #200 VOZILO_NA_SPOREDNOM = `TRUE;
```

```
    #100 VOZILO_NA_SPOREDNOM = `FALSE;
```

```
    #200 VOZILO_NA_SPOREDNOM = `TRUE;
```

```
    #100 VOZILO_NA_SPOREDNOM = `FALSE;
```

```
    #100 $finish;
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
0 Glavni = 10 Sporedni = 00 X = 0
```

```
200 Glavni = 10 Sporedni = 00 X = 1
```

```
205 Glavni = 01 Sporedni = 00 X = 1
```

```
235 Glavni = 00 Sporedni = 00 X = 1
```

```
255 Glavni = 00 Sporedni = 10 X = 1
```

```
300 Glavni = 00 Sporedni = 10 X = 0
```

```
305 Glavni = 00 Sporedni = 01 X = 0
```

```
335 Glavni = 10 Sporedni = 00 X = 0
```

```
500 Glavni = 10 Sporedni = 00 X = 1
```

```
505 Glavni = 01 Sporedni = 00 X = 1
```

```
535 Glavni = 00 Sporedni = 00 X = 1
```

```
555 Glavni = 00 Sporedni = 10 X = 1
```

```
600 Glavni = 00 Sporedni = 10 X = 0
```

```
605 Glavni = 00 Sporedni = 01 X = 0
```

```
635 Glavni = 10 Sporedni = 00 X = 0
```

```
800 Glavni = 10 Sporedni = 00 X = 1
```

```
805 Glavni = 01 Sporedni = 00 X = 1
```

```
...
```

## ■ Izbjegavanje najčešćih grešaka kod automata

- Da bi se izbjegli latch-evi “pokriti” sve moguće skokove, IF i CASE directive:

```
always @ (state or A or B or C...);  
begin  
    next_state = S1; // default vrijednost;  
    if (A | B&C) next_state = S3;  
    if ((~A)&(~B)&C) next_state=S2;  
    ...
```

- Alternativa je da se default vrijednost pojavljuje u svakom else:

```
always @ (state or A or B or C...);  
begin  
    if (A | B&C) next_state = S3; else next_state = S1;  
    if ((~A)&(~B)&C) next_state=S2; else next_state = S1;  
    ...
```

## ■ Izbjegavanje najčešćih grešaka kod automata

- **state** mora biti promjenljiva u trigger listi, kao i sve promjenljive unutar IF uslova:

```
always @ (state or A or B or C...);  
begin  
    case (state)
```

- Sve promjenljive unutar IF uslova moraju biti u trigger listi:

```
always @ (state or A or B or C...);  
begin  
    if (A | B&C) next_state = S3; ...
```

- Promjenljiva sa lijeve strane znaka '=' ne smije biti u trigger listi:

```
always @ (state or A or B or C...);  
begin  
    A = B+C; // odmah trigeruje always proceduru – beskonačna petlja
```

## ■ Izbjegavanje najčešćih grešaka kod automata

- Svaki CASE završiti sa default, bez obzira da li je to neophodno:

```
case (state)
```

```
...
```

```
default: next_state = reset;
```


```
endcase
```

- Uvijek staviti “povratnu petlju” u dijagram stanja:

```
case (state)
```

```
reset: if (a|b&c) next_state=S1;  
       else if (c&d) next_state=S2;  
       else next_state = reset;
```

```
...
```

 



## ■ Zadaci

- Realizovati digitalno kolo koje će detektovati pojavu tri uzastopne logičke jedinice na svom ulazu. Detektovanje se signalizira logičkom jedinicom na izlazu kola, u trajanju jednog taktnog impulsa. Nakon detektovanja kolo prestaje sa radom. Ponovo počinje da radi nakon resetovanja posebnim ulaznim signalom. Napraviti odgovarajući stimulus koji će detaljno provjeriti funkcionisanje ovog kola.
- Realizovati digitalno kolo koje će detektovati pojavu sekvence 101 na svom ulazu. Detektovanje se signalizira logičkom jedinicom na izlazu kola, u trajanju jednog taktnog impulsa. Moguće je preklapanje sekvenci. Napraviti odgovarajući stimulus koji će detaljno provjeriti funkcionisanje ovog kola.



## ■ Task i funkcija

- Često se ista funkcionalnost (dio koda) mora implementirati na više mjesta unutar dizajna
- Umjesto da se ponavlja isti kod, potrebno ga je oblikovati u rutine koje će se umetati na odgovarajuća mjesta
- U Verilogu se, u tu svrhu, koriste *task* i *funkcija*
- *Task* ima *input*, *output*, i *inout* argumente; *funkcija* ima *input* argumente
- *Task* i *funkcija* su uključeni u hijerarhiju dizajna – mogu se adresirati pomoću hijerarhijskih imena, kao i imenovani blokovi
- I *task* i *funkcija* se moraju definisati unutar modula i lokalne su unutar tog modula
- *Task* i *funkcija* imaju različitu namjenu





## ■ Task i funkcija – razlike

- *Funkcija* može pozvati drugu funkciju, ali ne i neki *task*
- *Task* može pozvati neku funkciju ili drugi *task*
- ❖ *Funkcija* se izvršava trenutno (vrijeme trajanja je 0)
- ❖ *Task* se može izvršavati neko (ne-nulto) vrijeme
- *Funkcija* ne može sadržavati kašnjenja, događaje, ili iskaze za kontrolu tajminga
- *Task* može sadržavati kašnjenja, događaje, ili iskaze za kontrolu tajminga
- *Funkcija* mora imati bar jedan argument tipa input; može ih biti i više
- *Task* može da ima nula ili više argumenata tipa input, output ili inout
- *Funkcija* uvijek vraća jednu vrijednost
- *Task* ne vraća nikakvu vrijednost, ali može *proslijediti* više vrijednosti preko output ili inout argumenata



## ■ Task i funkcija – nastavak

- *Task* se koristi za kod koji sadrži kašnjenje, tajming, događaje ili više output argumenata
- *Funkcija* se koristi za kod koji predstavlja kombinaciono kolo, izvršava se trenutno (trajanje je 0) i ima samo jedan izlaz
- *Funkcije* se tipično koriste za različite vrste proračuna
- *Task* i *funkcija* ne mogu imati *wire* promjenljive
- Sadrže samo *behavioral* izraze
- Ne sadrže *always* ili *initial* iskaze, ali mogu biti pozvani iz *always* bloka, *initial* bloka ili drugih *task*-ova i funkcija



## ■ Task

- *Task* se deklarira pomoću ključnih riječi **task** i **endtask**
- Moraju se koristiti ako je za rutinu ispunjen bilo koji od sljedećih uslova:
  - Postoje kašnjenja, kontrola tajminga, kontrola događaja
  - Nema *output* argumenata ili ih ima više od jednog
  - Nema *input* argumenata
- Za deklarisanje argumenata u *task*-u koriste se iste ključne riječi kao i za portove u modulu: *input*, *output* i *inout*, ali postoji razlika:
  - Portovi služe da se povežu spoljašnji signali sa modulom
  - Argumenti u *task*-u služe da se proslijede vrijednosti u/iz *task*-a

## ■ Task – primjer

```
module operacije; // modul operacije sadrži task bitwise_operacije
    parameter delay = 10;
    reg [15:0] A, B, AB_AND, AB_OR, AB_XOR;
    always @(A or B) // kad A ili B promijeni vrijednost
    begin // Pozvati task bitwise_operacije koji ima 2 input argumenta A i
    // B i 3 output argumenta: AB_AND, AB_OR, AB_XOR. Argumenti se
    // moraju specificirati u istom redoslijedu u kojem se pojavljuju
    // prilikom deklaracije task-a
        bitwise_operacije(AB_AND, AB_OR, AB_XOR, A, B);
    end
    ...
    task bitwise_operacije; // definicija task-a bitwise_operacije
        output [15:0] ab_and, ab_or, ab_xor; // izlazi
        input [15:0] a, b; // ulazi
        begin // mora se uokviriti sa begin – end jer je više iskaza
            #delay ab_and = a & b; ab_or = a | b; ab_xor = a ^ b;
        end
    endtask
endmodule
```

## ■ Task – primjer 2 (asimetrični generator takta)

```
module takt;
```

```
...
```

```
reg clock;
```

```
initial
```

```
    inicijalizacija_takta; // poziv taska inicijalizacija_takta
```

```
always
```

```
    asimetricni_takt; // poziv taska asimetricni_takt
```

```
task inicijalizacija_takta; // task inicijalizacija_takta
```

```
    clock = 1'b0;
```

```
endtask
```

```
task asimetricni_takt; // task asimetricni_takt
```

```
    begin #12 clock=1'b0; #5 clock=1'b1; #3 clock=1'b0; #10 clock=1'b1;
```

```
    end // radi direktno na promjenljivoj clock definisanoj u modulu
```

```
endtask
```

```
...
```

```
endmodule
```



## ■ Funkcija

- *Funkcija* se deklarira pomoću ključnih riječi **function** i **endfunction**
- Koriste se ako su za rutinu ispunjeni svi sljedeći uslovi:
  - Nema kašnjenja, kontrole tajminga, kontrole događaja
  - Ima tačno jedan *output* argument
  - Ima bar jedan *input* argument
- Kod deklaracije funkcije *implicitno* se deklarira registarska promjenljiva koja ima isto ime kao funkcija
- Rezultat funkcije se prosleđuje preko te implicitne promjenljive
- Funkcija se poziva navođenjem njenog imena i ulaznih argumenata
- Na kraju izvršavanja funkcije, povratna vrijednost se smješta tamo gdje je funkcija pozvana
- Ako se ne navede opseg rezultata, podrazumijeva se da je jednobitan

## ■ Funkcija– primjer (kalkulator parnosti za 32 bita)

```
module parnost;
```

```
...
```

```
reg [31:0] addr;
```

```
reg parity;
```

```
always @(addr) // računaj parnost kad god se addr promijeni
```

```
begin
```

```
    parity = izracunaj_parnost(addr); // prvi poziv funkcije izracunaj_parnost
```

```
    $display("Izracunata parnost = %b", izracunaj_parnost(addr) );
```

```
end
```

```
// drugi poziv
```

```
...
```

```
function izracunaj_parnost; // definicija funkcije za računanje parnosti
```

```
    input [31:0] address;
```

```
    begin // postavi odgovarajuću izlaznu vrijednost koristeći implicitnu
```

```
        // internu promjenljivu izracunaj_parnost
```

```
        izracunaj_parnost = ^address; //xor svih bitova promjenljive address
```

```
    end
```

```
endfunction
```

```
...
```

```
endmodule
```

## ■ Funkcija– primjer 2 argumenta (pomjerački reg.)

```
module shifter;
```

```
    `define LEFT_SHIFT 1'b0
```

```
    `define RIGHT_SHIFT 1'b1
```

```
    reg [31:0] addr, left_addr, right_addr;
```

```
    reg control;
```

```
    always @(addr)
```

```
    begin // poziv funkcije koja obavlja pomjeranje
```

```
        left_addr = shift (addr, 'LEFT_SHIFT);
```

```
        right_addr = shift (addr, 'RIGHT_SHIFT);
```

```
    end
```

```
    ...
```

```
    function [31:0] shift; //definicija funkcije za pomjeranje, izlaz je 32-bitan
```

```
        input [31:0] address;
```

```
        input control;
```

```
        begin // nije neophodno jer je samo jedan iskaz
```

```
            shift = (control == `LEFT_SHIFT) ? (address << 1) : (address >>1);
```

```
        end
```

```
    endfunction
```

```
endmodule
```