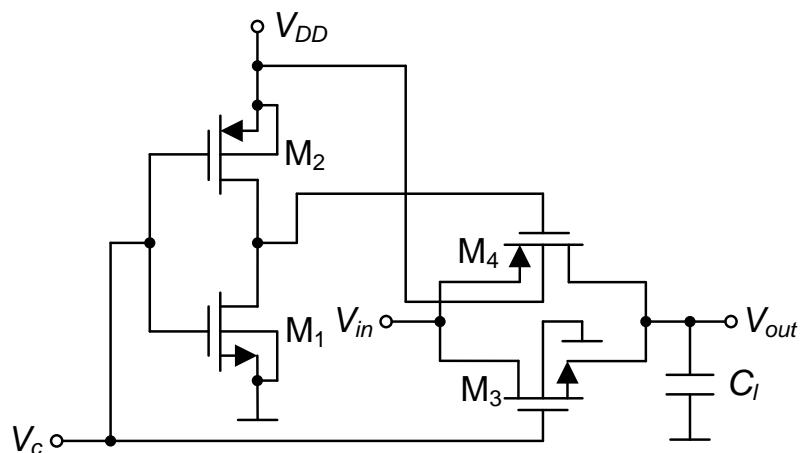


**Bilateralni CMOS prekidač**

Za kolo prikazano na slici 1 izvršiti:

- Parametarsku vremensku analizu. Parametar je kapacitivnost na izlazu kola  $C_l$  koja ima vrijednosti  $C_{var}=\{1 \text{ pF}, 3 \text{ pF}, 5 \text{ pF}, 10 \text{ pF}\}$ . Na ulaz  $V_{in}$  se dovodi povorka pravougaonih impulsa frekvencije 5 MHz i amplitude 1.5 V, pri čemu je  $t_r=t_f=1 \text{ ns}$ . Kontrolni napon  $V_c$  predstavlja povorka pravougaonih impulsa frekvencije 666 kHz i amplitude 1.5 V, pri čemu je  $t_r=t_f=1 \text{ ns}$ .

Parametri MOSFET-a  $A_D=A_S=\{3*W*L_{min}\}$  i  $P_D=P_S=\{W+2*3*L_{min}\}$ , pri čemu je  $L_{min}$  minimalna dimenzija u odgovarajućoj tehnologiji i iznosi  $L_{min}=0.35 \mu\text{m}$ . Napon napajanja kola je  $V_{DD}=1.5 \text{ V}$ . Dimenzije MOSFET-ova date su u tabeli 1.



**Slika 1 - Bilateralni CMOS prekidač**

**Tabela 1 - Dimenzije MOSFET-ova**

| MOSFET         | $L [\mu\text{m}]$ | $W [\mu\text{m}]$ |
|----------------|-------------------|-------------------|
| M <sub>1</sub> | 0.35              | 20                |
| M <sub>2</sub> | 0.35              | 60                |
| M <sub>3</sub> | 0.35              | 20                |
| M <sub>4</sub> | 0.35              | 60                |