

IV domaći zadatak iz OSNOVA RAČUNARSTVA I (EA)

1. Prikazati organizaciju memorije 128×8 . Na raspolaganju su: memorijski čipovi 4×8 (4 komada), 8×8 (7 komada), 32×8 (2 komada), dekodер $3/8$ i potreban broj NII kola.
2. Prikazati organizaciju memorije 32×8 koristeći memorijske čipove: 2×4 (10 komada), 4×4 (5 komada) i 8×4 (4 komada), dekodер $2/4$ i potreban broj NI kola.
3. Prikazati organizaciju memorije 512×8 . Na raspolaganju su memorijski čipovi: 32×4 (10 komada), 64×4 (5 komada), 128×4 (4 komada), potreban broj logičkih kola i sve vrste dekodera.