




Osnovi računarstva I

Prekidačke mreže

- Posmatrajmo sljedeću složenu prekidačku funkciju:



$$Y = (A + D) \cdot \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \overline{C + D} \cdot \overline{\bar{B} + A \cdot D}$$

 - Logička šema prekidačke mreže može se dobiti **direktnim preslikavanjem** prekidačke funkcije u odgovarajući dijagram elementarnih logičkih kola:




- Veoma često, izlaz Y iste logičke vrijednosti može se realizovati pomoću jednostavnije mreže logičkih kola (realizacijom ekvivalentne prekidačke f-je dobijene minimizacijom, algebarski ili pomoću Karnoovih mapa):

  
$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} = \overline{B}\overline{C} \cdot (\overline{A} + \overline{D})$$



 - Prekidačke mreže za implementaciju funkcije ne razlikuju se samo u pogledu broja i tipa upotrijebljenih logičkih elemenata, već i po broju nivoa (stepeni) u strukturi mreže
- Stepen prekidačke mreže određen je najvećim br. redno vezanih log. kola kroz koja neki od ulaznih signala treba da prođe do izlaza mreže
- Četvorostepena:



- Dvostepene:

 

REALIZACIJA NORMALNIH FORMI PREKIDAČKIH FUNKCIJA UPOTREBOM LOGIČKIH **NI** I **NILI** KOLA

- U slučaju logičke funkcije oblika zbira logičkih proizvoda, implementacija **dvostepene** prekidačke mreže može se izvršiti **upotrebom isključivo logičkih NI kola**:


$$F = A \cdot B + C \cdot D = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} + \overline{\overline{C} \cdot \overline{D}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}}$$

- Analogno tome, funkcije oblika proizvoda logičkih zbroja mogu se implementirati **dvostepenom** prekidačkom mrežom, **koristeći isključivo logička NILI kola**:

$$F = (A + B) \cdot (C + D) = \overline{\overline{A} + \overline{B}} \cdot \overline{\overline{C} + \overline{D}} = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}}$$




$$F = A \cdot B + C \cdot D$$

 





$$F = (A + B) \cdot (C + D)$$

 

(a)

 

(b)

 


(c)




Osnovi računarstva I

Osnovni digitalni sistemi (leč i flip-flop)


- Do sada smo posmatrali tzv. ***idealni slučaj: Kolo reaguje u istom trenutku kada se promijeni signal na njegovom ulazu***
- **Medjutim, prolaskom ulaznog signala kroz jedno ili veći broj logičkih kola unosi se određeno vremensko kašnjenje !!**
- Kašnjenja po jednom elektronskom elementu obično su veoma, veoma mala, reda veličine nekoliko nanosekundi (10^{-9} s)
- Prolaskom signala kroz veliki broj elektronskih elemenata ukupna kašnjenja mogu postati značajna
- **Da bi sistem ispravno funkcionisao nekada je potrebno uvesti *kontrolni signal* !!**
- Često se u mrežama koriste memorijski elementi – kod njih je naročito važna kontrola upisa
- Osnovni memorijski elementi su ***leč (latch)*** i ***flip-flop***
- Pomoću osnovnih memorijskih elemenata grade se složeniji memorijski elementi, npr. ***registri***

 

 - Pomoću kontrolnih signala vrši se **sinhronizacija** između mreža različitog stepena složenosti, odnosno mreža koje unose različita kašnjenja
- Sinhronizacija se najčešće vrši pomoću kontrolnog signala u obliku periodične povorke pravougaonih impulsa, koju generiše vremenski nezavisni uređaj, a koja se naziva **takt** (eng. Clock – CLK)
- **Uzlazna i silazna** ivica taktnog impulsa



 - Takt se kreira tako da omogući izvršavanje najduže akcije u sistemu (akcija koja unosi najveće kašnjenje) za vrijeme trajanja jednog taktnog intervala
- Zbirno kašnjenje kombinacionih kola 1 i 3 (kao veće od zbirnog kašnjenja kombinacionih kola 2 i 3) određuje vremensko ponašanje sistema, odnosno trajanje taktnog intervala




OSNOVNI MEMORIJSKI ELEMENTI

– LEČ I FLIP-FLOP –

- Osnovni memorijski element predstavlja jedinicu memorije koja može čuvati jedan bit informacije
- Memorijski element čiji sadržaj se mijenja sa promjenom nivoa signala na njegovim ulazima, bez uticaja bilo kakvog kontrolnog signala, u literaturi se obično naziva **leč** (eng. *latch*)
- Ako postoji kontrolni signal koji će upravljati procesom upisivanja u leč, onda se takav leč naziva **upravljivi leč**.
- Obično se u upravljivi leč može upisivati kada je kontrolni signal na nivou logičke jedinice
- U praksi je često potrebno da se upis u memorijski element izvršava u tačno određenim, diskretnim vremenskim trenucima koji su odredjeni promjenom stanja kontrolnog signala (uzlazna ili silazna ivica takta)
- Memorijski elementi koji reaguju na ivicu kontrolnog signala nazivaju se **edge-triggered flip-flopovi**

RS LEĆ

 


R	S	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}	
0	0	Q_t	\bar{Q}_t	← Zatečeno stanje
0	1	1	0	← Set
1	0	0	1	← Reset
1	1	0	0	← Nedef. stanje

(b)

- Varijanta 1: upotrebom logičkih **NILI** kola

RS LEĆ

 


R	S	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}	
0	0	1	1	← Nedef.stanje
0	1	0	1	← Reset
1	0	1	0	← Set
1	1	Q_t	\bar{Q}_t	← Zatečeno stanje

(b)

- Varijanta 2: upotrebom **NI** kola
- Inverzna (negativna) logika na ulazima:
Signal i R i S su aktivni kada su na nivou logičke nule
- Iz gore navedenog razloga, RS leć sa međusobno povezanim NI kolima u literaturi se često naziva **inv(R)inv(S)** leć

UPRAVLJIVI RS LEĆ

 

Osnovni:

R	S	Q_{t+1}	\bar{Q}_{t+1}
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	Q_t	\bar{Q}_t

← Nedef. stanje
← Reset
← Set
← Zatečeno stanje


Upravljeni:

C	R	S	Q_{t+1}
0	x	x	Q_t
1	0	0	Q_t
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	Nedef.


← Zatečeno stanje
← Zatečeno stanje
← Set
← Reset
← Nedef. ← Nedef. stanje



■ Primjer:

 


UPRAVLJIVI D LEĆ

 

Upravljivi RS leć

(a)

 


(b)

C	D	Q_{t+1}
0	x	Q_t ← zatečeno stanje
1	0	0 ← Reset
1	1	1 ← Set


(c)



■ Primjer:

 


D FLIP-FLOP

 



(a)

C	D	Q_{t+1}	
↓	0	0	← Reset
↓	1	1	← Set


(b)

 

■ Primjer:

  

JK FLIP-FLOP

 

(a)

C	J	K	Q_{t+1}	
↓	0	0	Q_t	← Zatečeno stanje
↓	0	1	0	← Reset
↓	1	0	1	← Set
↓	1	1	\bar{Q}_t	← Komplement

(b)

■ Primjer:

