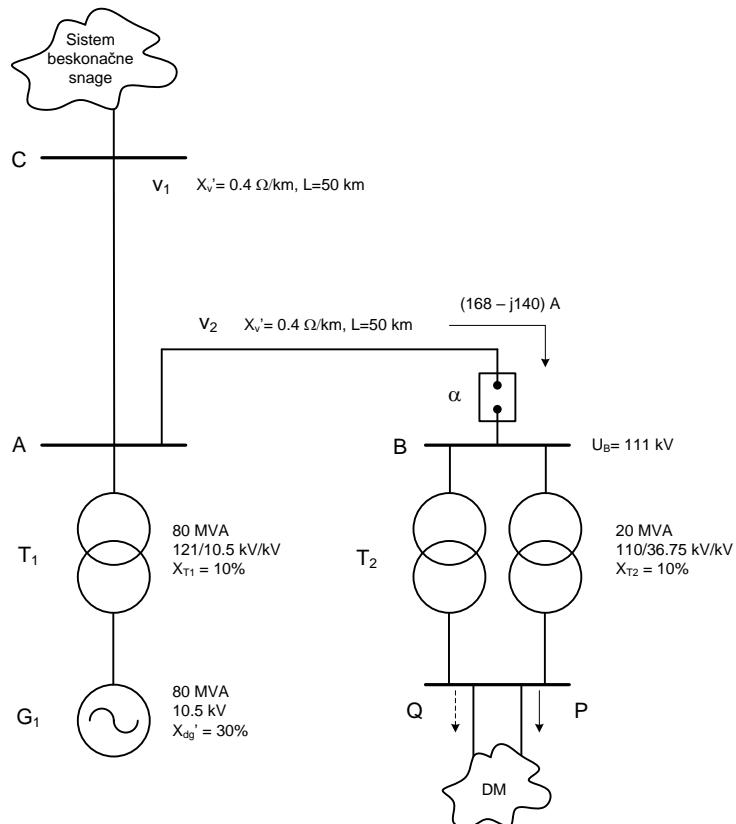



Zadatak 3.

Na slici je jednopolno prikazan trofazni EES sa svim potrebnim parametrima. U režimu rada neposredno prije kvara, kroz prekidač protiče struja $(168 - j140) A$ u naznačenom smjeru. Fazni stav struje je određen u odnosu na fazni napon na sabirnicama B, koji u ovom režimu iznosi $111/\sqrt{3}$ kV. Odrediti tranzijentnu struju tropolnog kratkog spoja koja protiče kroz prekidač α u slučaju da se kvar dogodio na sabirnicama B. Koliko iznosi snaga isključenja prekidača u tom slučaju? Zadatak riješiti primjenom metode superpozicije.




Rješenje:

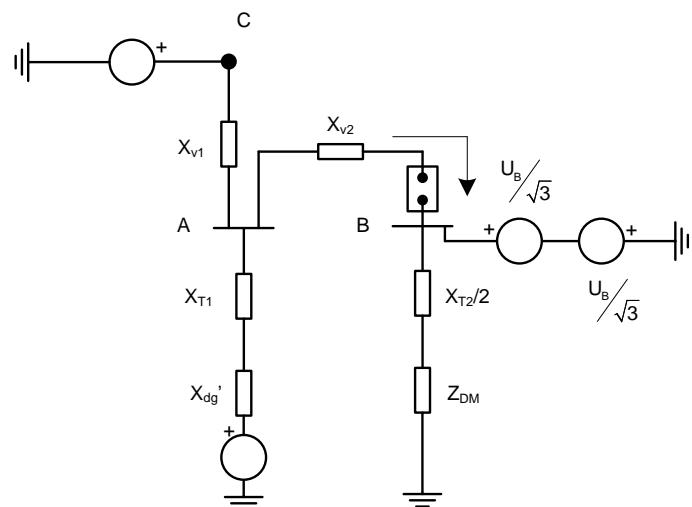Iz zadatka se uočava da je došlo do tropolnog kratkog spoja na sabirnicama B, pa je zamjenska šema:



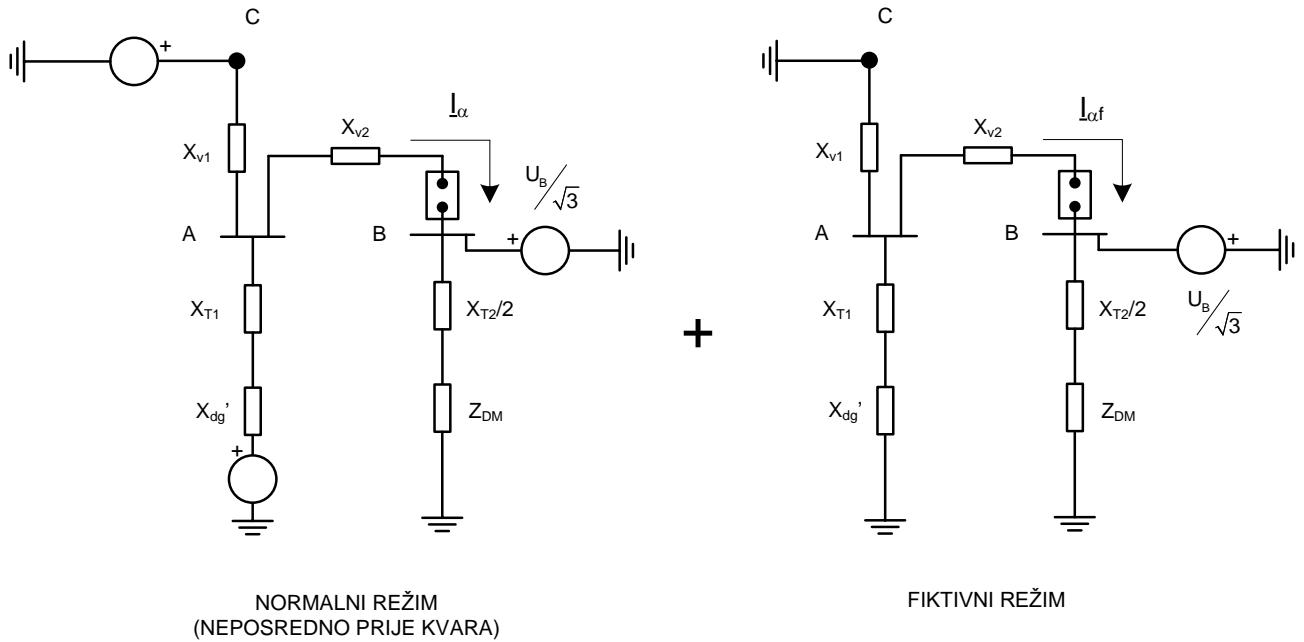Na slici je kratki spoj predstavljen sa dvije oprečno vezane ems. čiji je napon jednak faznom naponu na mjestu kvara prije nego što se kvar desio. Ako se primjeni metoda superpozicije, posmatrana šema može se razložiti na dvije šeme:



Parametri zamjenske šeme svedeni na 110 kV nivo:

$$\begin{aligned} X_{V1} &= X_{V2} = 50 \cdot 0.4 = 20 \Omega \\ X_{T1} &= \frac{10}{100} \frac{121^2}{80} = 18.3 \Omega \\ X'_{dg} &= \frac{30}{100} \frac{(10.5)^2}{80} \left(\frac{121}{10.5} \right)^2 = 54.9 \Omega \end{aligned}$$

Iz zadatka je poznata vrijednost struje kroz prekidač prije kvara

$$\underline{I}_\alpha = (168 - j140) A$$

Struja kvara je određena strujom kroz prekidač α u fiktivnom režimu.

$$\underline{I}_{\alpha k} = \underline{I}_\alpha + \underline{I}_{\alpha f}$$

Sa šeme koja predstavlja fiktivni režim može se odrediti struja kroz prekidač prema izrazu,

$$\underline{I}_{\alpha f} = \frac{\frac{U_B}{\sqrt{3}}}{\frac{X_{V1}(X_{T1} + X'_{dg})}{X_{V1} + X_{T1} + X'_{dg}} + X_{V2}} = -j1.8 kA$$

Time je struja kvara:

$$\underline{I}_{\alpha k} = \underline{I}_\alpha + \underline{I}_{\alpha f} = (0.168 - j1.94) kA$$

Amplituda struje kvara je:


$$I_{\alpha k} = \sqrt{(0.168)^2 + (1.94)^2} = 1.947 \text{ kA}$$

Na kraju, snaga isključenja prekidača iznosi:

$$S_{i\alpha} = \sqrt{3}U_B I_{\alpha k} = \sqrt{3} \cdot 111 \cdot 1.947 = 374 \text{ MVA}$$

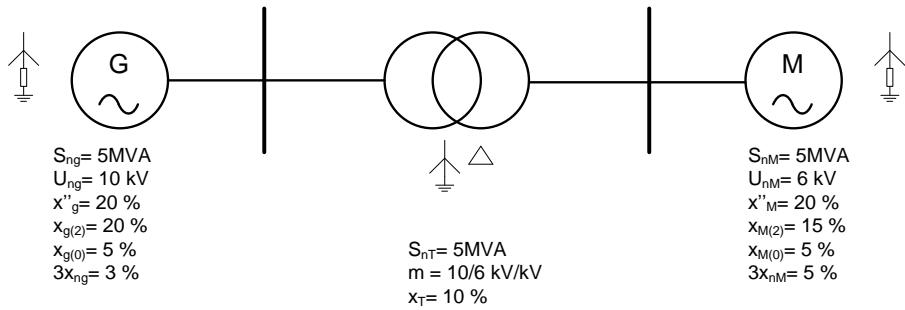
Zadatak 4.

Na slici je predstavljen sistem: sinhroni generator-transformator-sinhroni motor. Na sabirnicama motora, za vrijeme normalnog pogona pri snazi 5 MW , faktoru snage $\cos\varphi = 1$ i naponu 6 kV , došlo je do jednopolnog KS u fazi R na sabirnicama sinhronog motora. Odrediti struju na mjestu kvara i struju motora u svim fazama za vrijeme subtranzijentnog perioda vodeći računa da je sistem prije nastalog kvara bio opterećen. Podaci o sistemu su proračunati uz bazne napone jednakim nominalnim naponima i baznu snagu $S_B = 5 \text{ MVA}$. Zadatak riješiti primjenom metode superpozicije.



Rješenje:

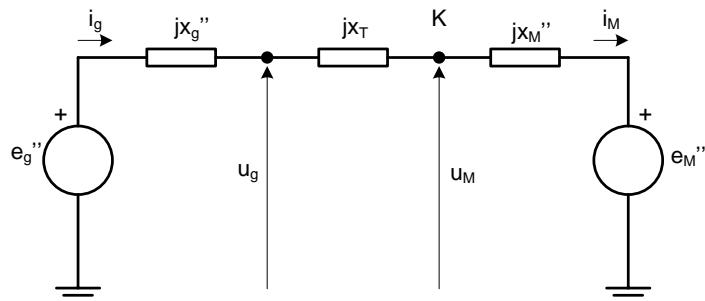Ako se koristi princip superpozicije prepoznaju se tri radna režima: režim kvara, normalni režim i fiktivni režim. Pri tome, važi jednakost: režim kvara = normalni režim + fiktivni režim. Zamjenska šema normalnog režima (režima rada neposredno prije kvara) je:



gdje su napon i aktivna snaga na sabirnicama motora:


$$\underline{U}_M = 6|0^\circ \text{ kV}, \text{ odnosno } \underline{u}_M = 1|0^\circ \\ P_M = 5 \text{ MW}, \text{ odnosno } p_M = 1$$

Tada su fazne struje motora:


$$\underline{i}_{MR} = \frac{\underline{s}_M^*}{\underline{u}_M^*} = \frac{p_M}{u_M} = 1|0^\circ \\ \underline{i}_{MS} = 1|-120^\circ \\ \underline{i}_{MT} = 1|120^\circ$$

Za formiranje zamjenske šeme fiktivnog režima je, uzimajući u obzir da se radi o jednopolnom kratkom spoju, neophodno formirati zamjenske šeme direktnog, inverznog i nultog redoslijeda.


Šema direktnog redoslijeda je:

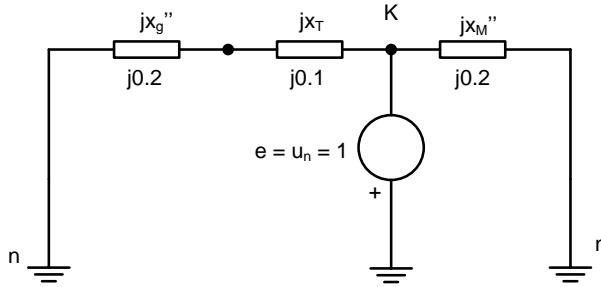

Šema inverznog redoslijeda je:

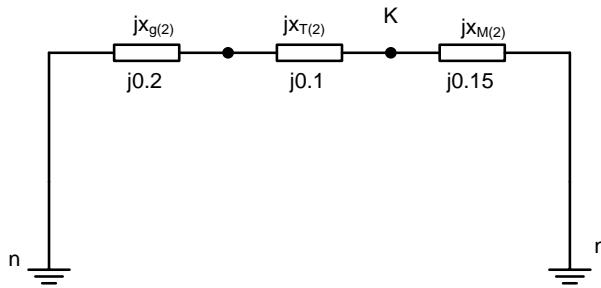

Šema nultog redoslijeda je:

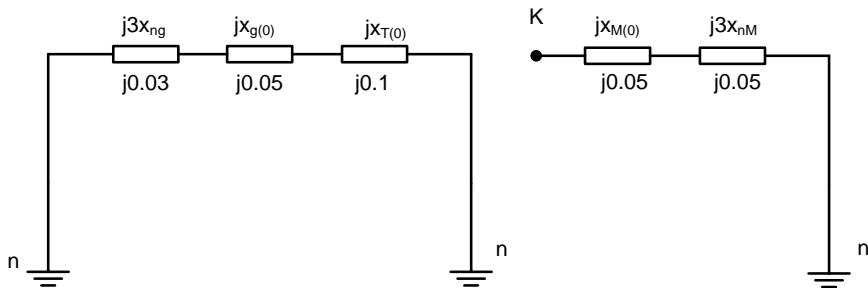


Potrebito je primjetiti da u direktnom redoslijedu postoji ems na mjestu kvara koja je jednaka po modulu sa naponom na mjestu kvara u normalnom režimu, ali je suprotno usmjerena. Uzimajući u obzir da je zamjenska šema za slučaj jednopoljnog kratkog spoja jednaka rednoj vezi sva tri komponentna sistema onda se dobija šema kao na slici dolje.

Struje direktnog, inverznog i nultog redoslijeda na mjestu kvara u fiktivnom režimu se određuju kao:

$$\underline{i}_{kfr(1)} = \underline{i}_{kfr(2)} = \underline{i}_{kfr(0)} = \frac{1}{\frac{j0.3 \cdot j0.2}{j0.5} + \frac{j0.3 \cdot j0.15}{j0.45} + j0.1} = -j3.125$$

pa su fazne struje na mjestu kvara u fiktivnom režimu:
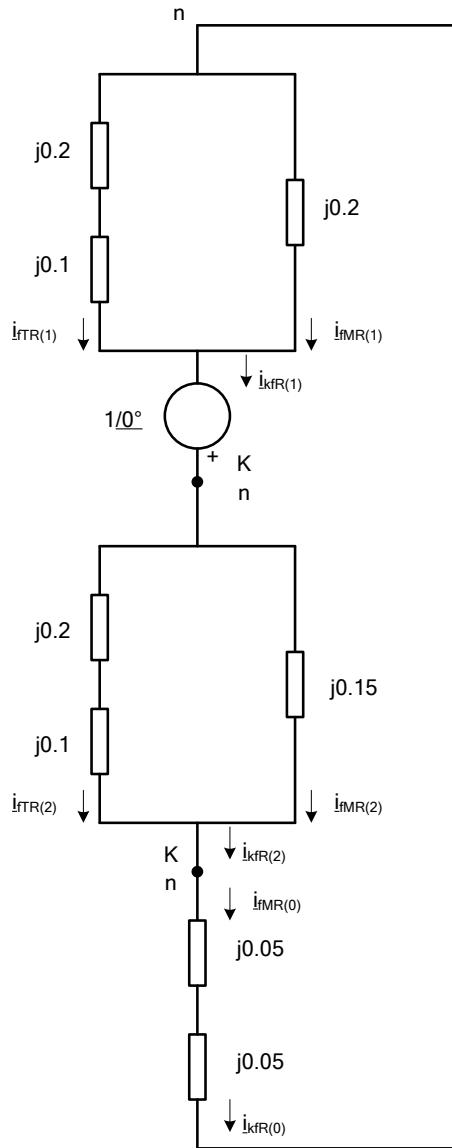
$$\begin{aligned}\underline{i}_{kfr} &= \underline{i}_{kfr(1)} + \underline{i}_{kfr(2)} + \underline{i}_{kfr(0)} = -j9.375 \\ \underline{i}_{kfs} &= 0 \\ \underline{i}_{kft} &= 0\end{aligned}$$



Simetrične komponente struje motora u fiktivnom režimu se određuju kao:

$$\underline{i}_{fMR(1)} = -j3.125 \frac{j0.3}{j0.3 + j0.2} = -j1.87$$

$$\underline{i}_{fMR(2)} = -j3.125 \frac{j0.3}{j0.3 + j0.15} = -j2.08$$

$$\underline{i}_{fMR(0)} = \underline{i}_{kfR(0)} = -j3.125$$

Tada su fazne struje motora u fiktivnom režimu:

$$\underline{i}_{fMR} = -j7.075$$

$$\underline{i}_{fMS} = 0.182 - j1.15$$

$$\underline{i}_{fMT} = -0.182 - j1.15$$

Struja motora u normalnom režimu \underline{i}_M je usmjerena od mesta kvara ka motoru, dok je struja u fiktivnom režimu i režimu kvara usmjerena ka mjestu kvara, pa su fazne struje motora za vrijeme kvara:


$$\begin{aligned}\underline{i}_{kMR} &= \underline{i}_{fMR} - \underline{i}_{MR} = -1 - j7.075 \\ \underline{i}_{kMS} &= \underline{i}_{fMS} - \underline{i}_{MS} \\ \underline{i}_{kMT} &= \underline{i}_{fMT} - \underline{i}_{MT}\end{aligned}$$

Zadatak 5.

Na slici je dat jednostavan EES. Za slučaj jednopolnog kratkog spoja na sredini voda V2 odrediti:

- struju kvara,
- struje koje teku kroz prekidače P1 i P2 u fazi koja je pogodjena kvarom.

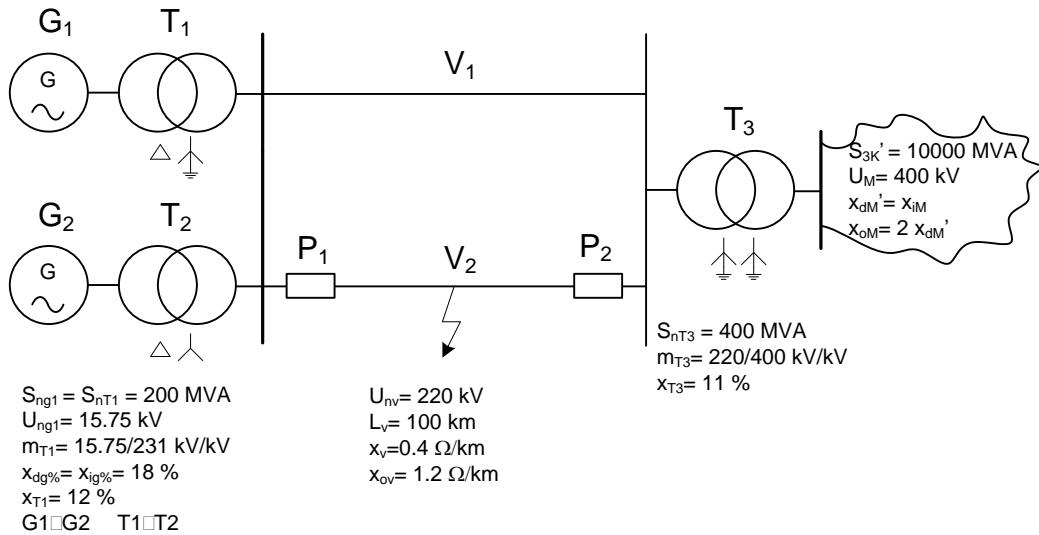Fazni napon na mjestu kvara prije nastanka kvara iznosio je $220/\sqrt{3}$. Ostali potrebni podaci dati su na slici.



$$X_{G1(1)} = X_{G2(1)} = X_{G1(2)} = X_{G2(2)} = \frac{18}{100} \frac{15.75^2}{200} \frac{231^2}{15.75^2} = 48.02 \Omega$$

$$X_{T1(1)} = X_{T2(1)} = X_{T1(2)} = X_{T2(2)} = X_{T1(0)} = X_{T2(0)} = \frac{12}{100} \frac{231^2}{200} = 32.02 \Omega$$

$$X_{V1(1)} = X_{V2(1)} = X_{V1(2)} = X_{V2(2)} = 0.4 \cdot 100 = 40 \Omega$$


$$X_{V1(0)} = X_{V2(0)} = 1.2 \cdot 100 = 120 \Omega$$

$$X_{T3(1)} = X_{T3(2)} = X_{T3(0)} = \frac{11}{100} \frac{220^2}{400} = 13.31 \Omega$$


$$X_{M(1)} = X_{M(2)} = \frac{400^2}{10000} \frac{220^2}{400^2} = 4.84 \Omega$$

$$X_{M(0)} = 2X_{M(1)} = 9.68 \Omega$$

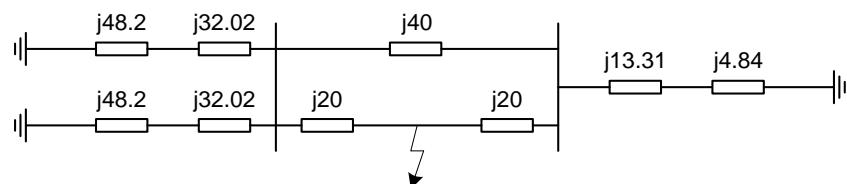
Kako se radi o jednopolnom kratkom spoju, neophodno je odrediti zamjenske šeme direktnog, inverzognog i nultog redoslijeda. Zamjenska šema direktnog redoslijeda je:



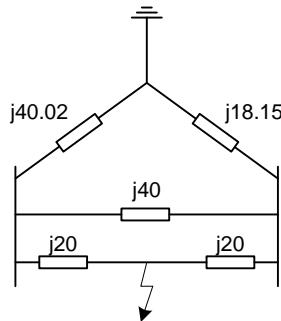
Ekvivalentiranjem rednih i paralelnih impedansi, zamjenska šema dobija oblik:



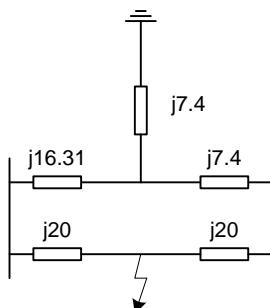
Transformacijom trougla impedansi u ekvivalentnu zvijezdu dobija se zamjenska šema:




koja daljim ekvivalentiranjem postaje:

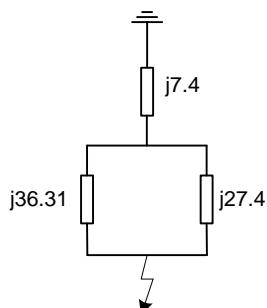

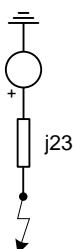
Na kraju, zamjenska šema direktnog redoslijeda je oblika:



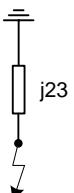
Kako su parametri direktnog i inverznog redoslijeda svih elemenata jednaki, to je zamjenska šema inverznog redoslijeda:



Zamjenska šema nultog redoslijeda je:

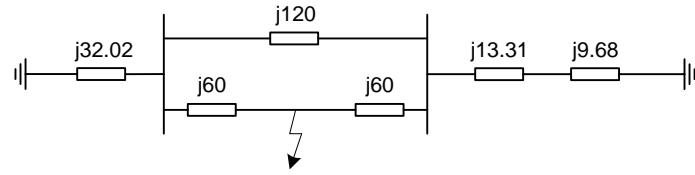

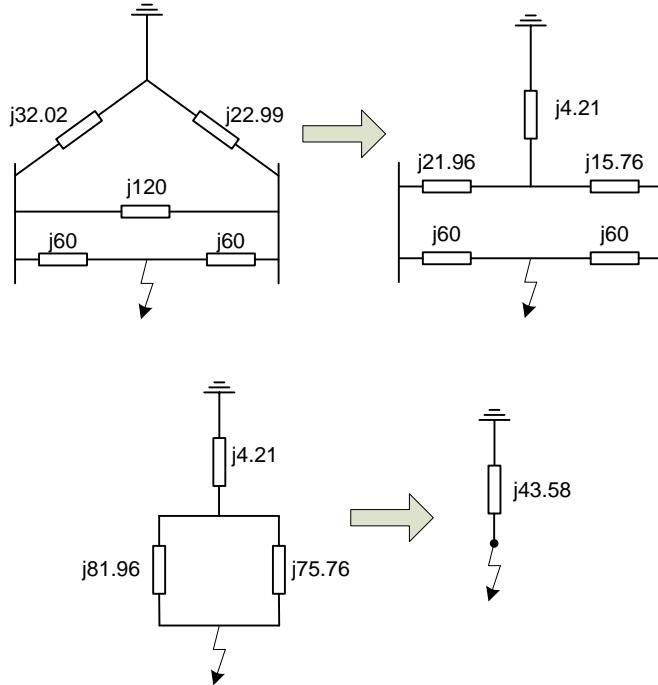čije se ekvivalentiranje sprovodi na sljedeći način:



- a) Kako se zamjenska šema u slučaju jednopolnog kratkog spoja određuje rednom vezom zamjenskih šema komponentnih sistema, to su struje direktnog, inverznog i nultog redoslijeda na mjestu kvara:

$$\underline{I}_{R(1)} = \underline{I}_{R(2)} = \underline{I}_{R(0)} = \frac{U_{fr}}{\underline{Z}_{(1)} + \underline{Z}_{(2)} + \underline{Z}_{(0)}} = \frac{\frac{220}{\sqrt{3}}}{j23 + j23 + j43.58} = -j1.418 \text{ kA}$$

pa je struja faze R koja je pogodjena kvarom:

$$\underline{I}_R = \underline{I}_{R(1)} + \underline{I}_{R(2)} + \underline{I}_{R(0)} = 3\underline{I}_{R(1)} = -j4.254 \text{ kA}$$

- b) Struje direktnog, inverznog i nultog redoslijeda kroz prekidače se određuju kao:

$$\underline{I}_{LR(1)} = \underline{I}_{LR(2)} = \frac{27.4}{36.31 + 27.4} (-j1.418) = -j0.61 \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{DR(1)} = \underline{I}_{DR(2)} = \frac{36.31}{36.31 + 27.4} (-j1.418) = -j0.808 \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{LR(0)} = \frac{75.76}{75.76 + 81.96} \underline{I}_{R(1)} = -j0.681 \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{DR(0)} = \frac{81.96}{75.76 + 81.96} \underline{I}_{R(1)} = -j0.737 \text{ kA}$$

Tada su struje faze R prekidača:

$$\underline{I}_{LR} = \underline{I}_{LR(1)} + \underline{I}_{LR(2)} + \underline{I}_{LR(0)} = -j1.901 \text{ kA}$$

$$\underline{I}_{DR} = \underline{I}_{DR(1)} + \underline{I}_{DR(2)} + \underline{I}_{DR(0)} = -j2.353 \text{ kA}$$