

# Pojačavači sa BJT

- **Opšta razmatranja**
- **Analiza radne tačke**
- **Topologije pojčavača sa BJT**
- **Rezime i primjeri za vježbu**

# Pojačavači sa bipolarnim tranzistorom

## Opšti koncepti

- Ulazna i izlazna impedansa
- Polarizacija
- DC i analiza malih signala


## Analiza radne tačke

- Jednostavna polarizacija
- Emitorski otpornik
- Samo-polarizacija
- Polarizacija PNP pojačavača

## Topologije pojačavača


- Zajednički emitor
- Zajednička baza
- Zaiednički kolektor  
(Emitter follower)

# Naponski pojačavač

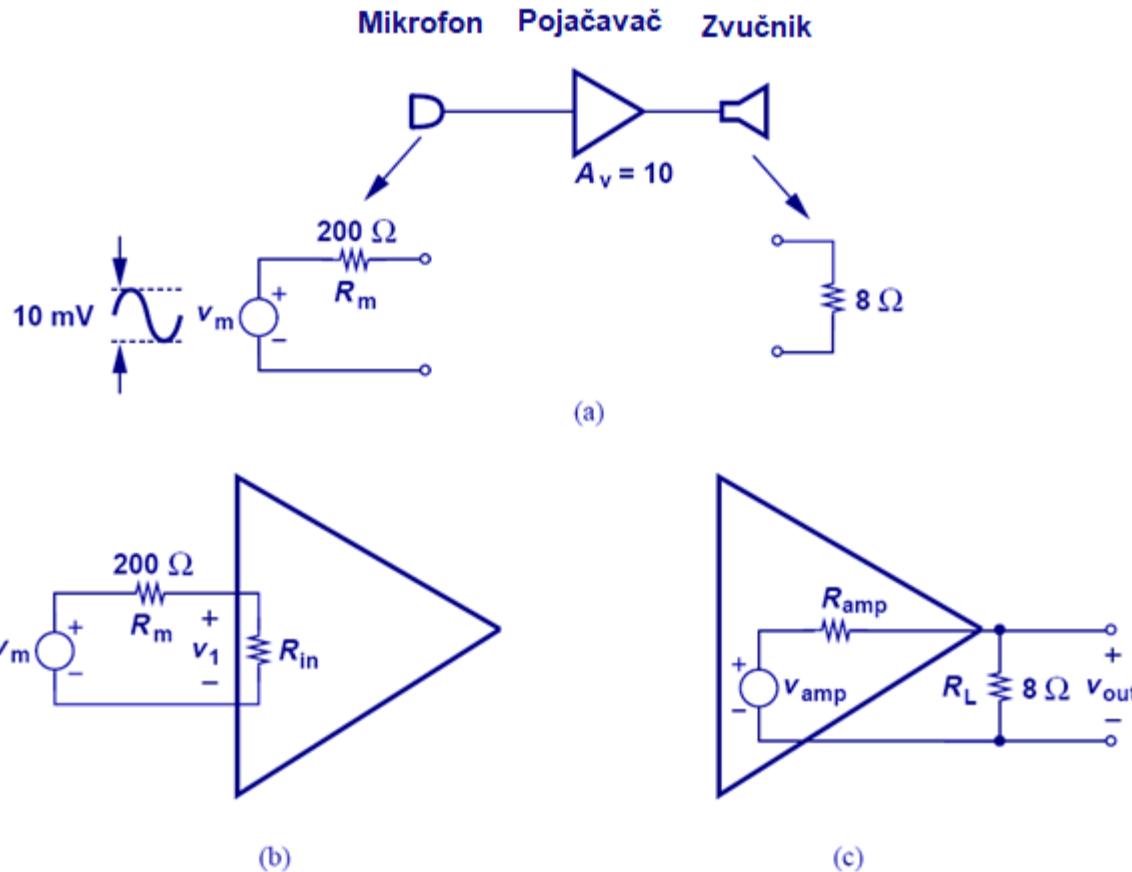


- U idealnom naponskom pojačavaču ulazna otpornost je beskonačna i izlazna otpornost je nula.
- Na žalost, u stvarnosti nije tako.

## Ulazno/izlazna otpornost

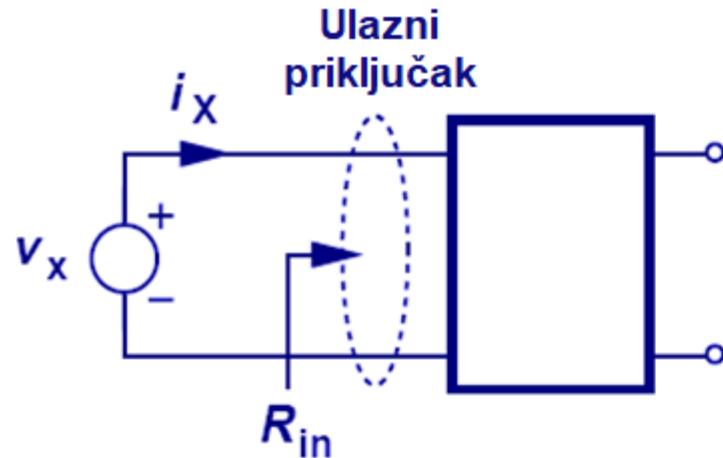

(a)

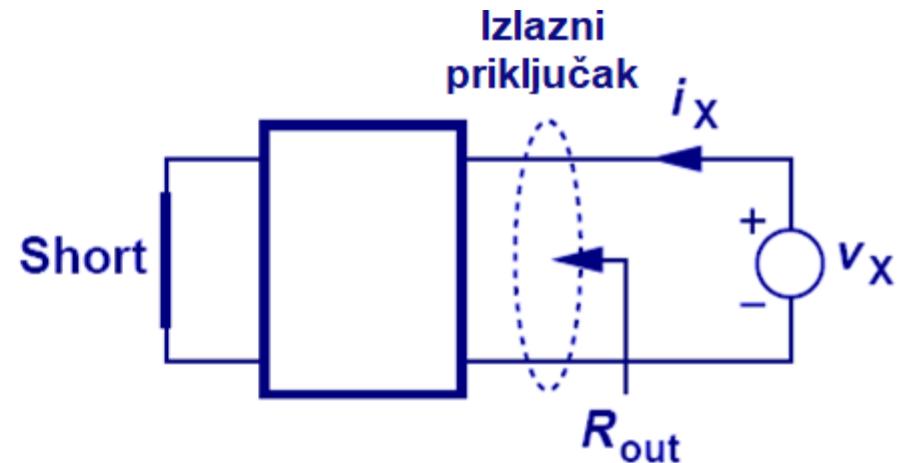


(b)


$$R_x = \frac{V_x}{i_x}$$

- Slike iznad pokazuju tehnike mjerena ulazne i izlazne impedanse.

## Ulagna otpornost: Primjer 1

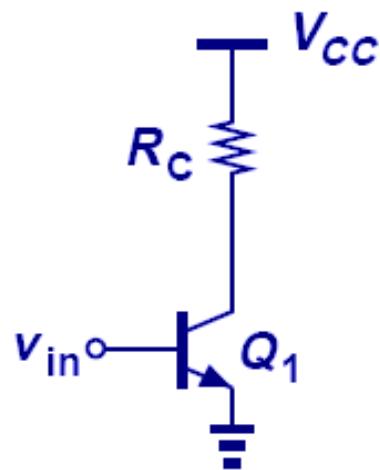

(a)

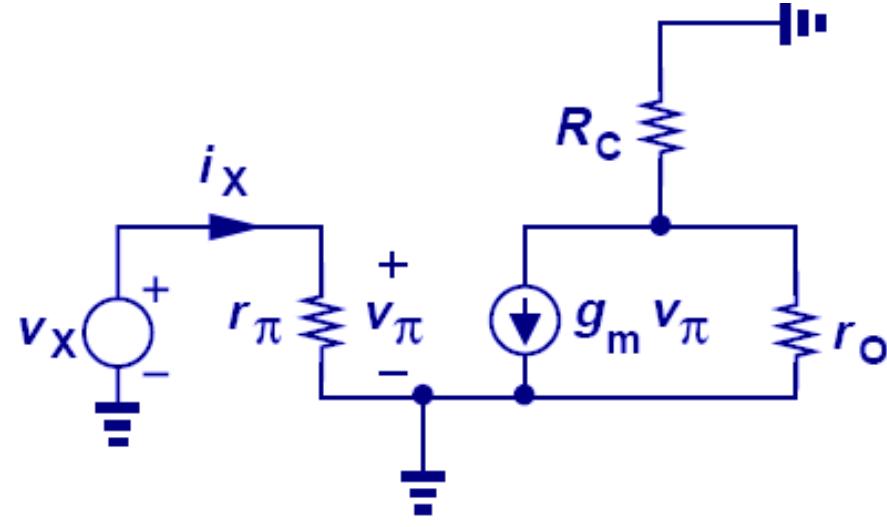


(b)


$$\frac{v_x}{i_x} = r_\pi$$

- Kada se određuje ulazna i izlazna otpornost podrazumijeva se analiza za male signale.

## Impedansa u tačci

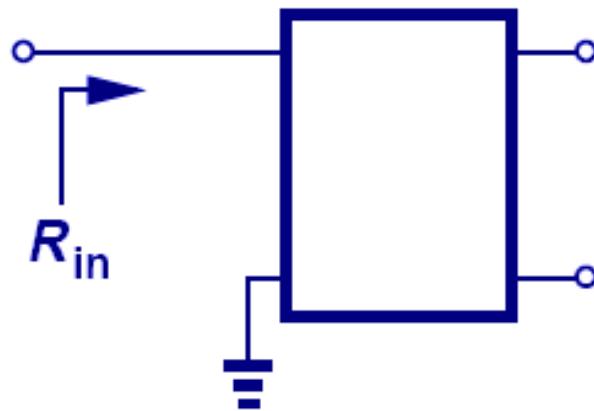


(a)

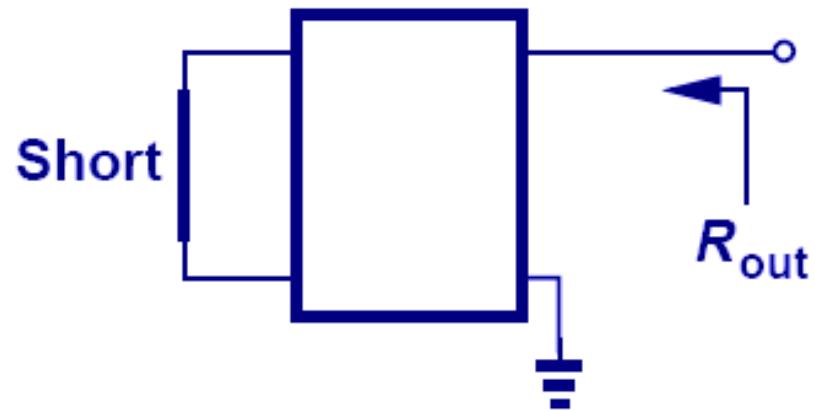


(b)

- Kada se određuju  $U/I$  impedance u tački kola, obično se jedan terminal spaja na masu a na drugi terminal se priključuje testni izvor malog signala.

## Impedansa u kolektoru

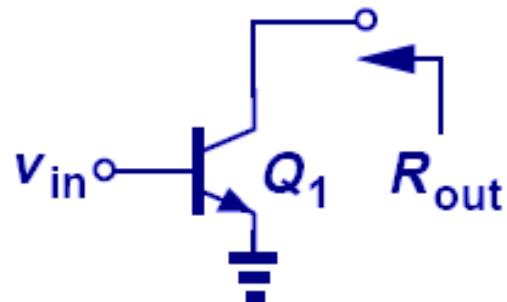

(a)

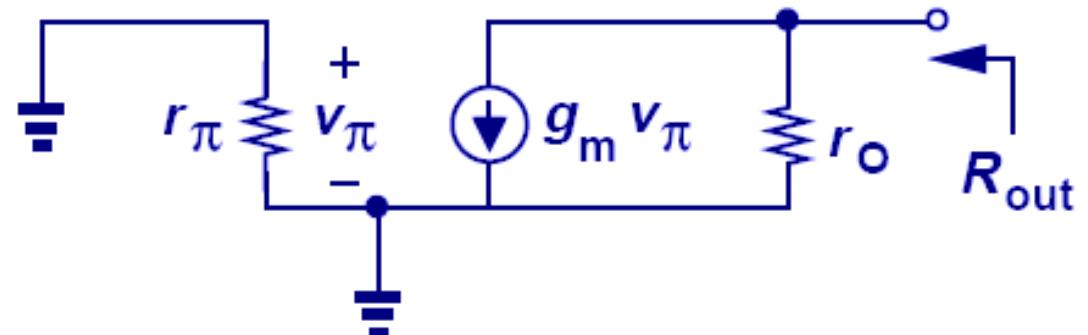


(b)


$$R_{out} = r_o$$

- Uzimajući u obzir Early-jev efekat, impedansa koja se vidi na kolektoru jednaka je unutrašnjoj izlaznoj impedansi tranzistora (ako je emitor spojen na masu).

## Impedansa u emitoru

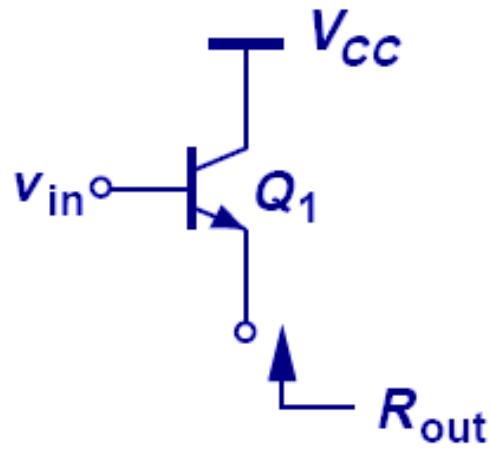

(a)

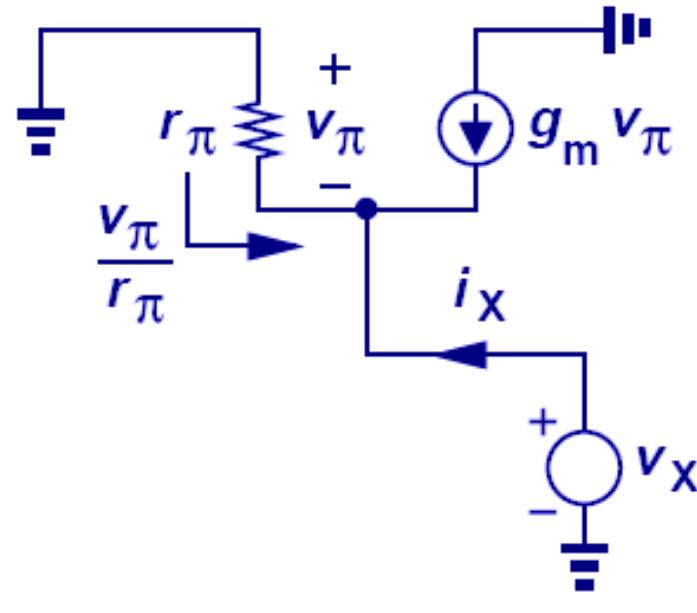

(b)


$$\frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_m + \frac{1}{r_\pi}}$$

$$R_{out} \approx \frac{1}{g_m}$$

$$(V_A = \infty)$$



- Impedansa koja se vidi u emitoru tranzistora približno je jednaka recipročnoj vrijednosti transkonductanse (ako je baza na masi).

## Tri glavna pravila

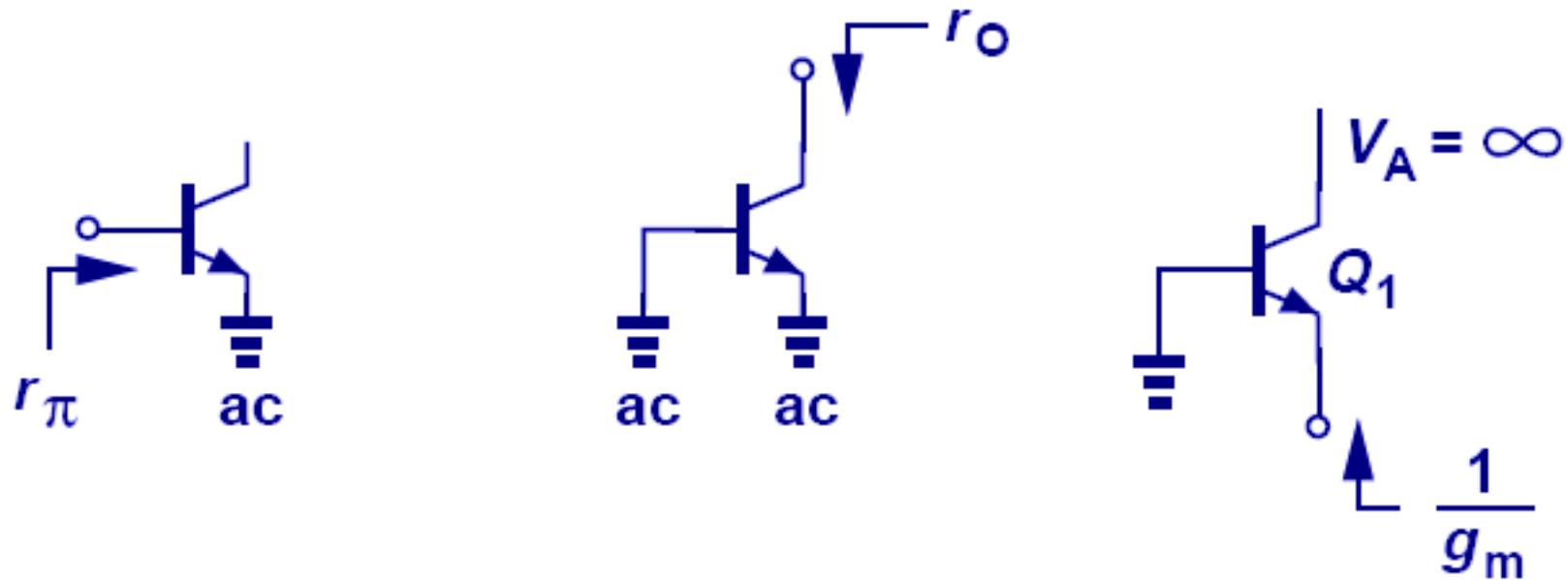


- **Pravilo # 1:** gledajući u bazu, impedansa je  $r_\pi$  ako je emitor na (ac) masi.
- **Pravilo # 2:** gledajući u kolektor, impedansa je  $r_o$  ako je emitor na (ac) masi.
- **Pravilo # 3:** gledajući u emitoru, impedansa je  $1/g_m$  ako je baza na (ac) masi i zanemaren Early-jev efekat.

# Polarizacija BJT

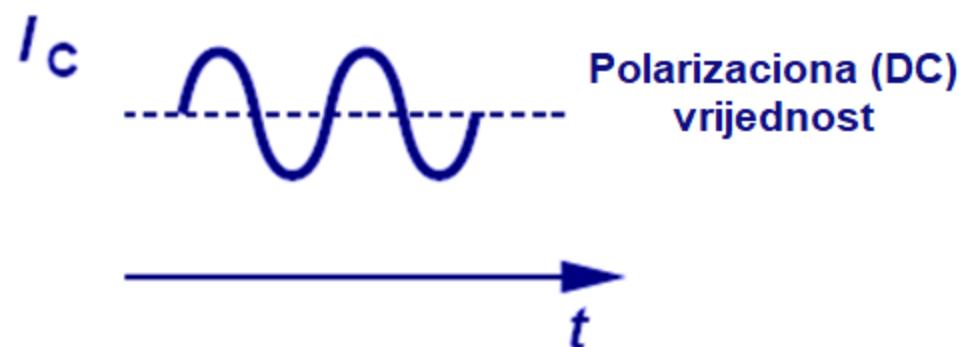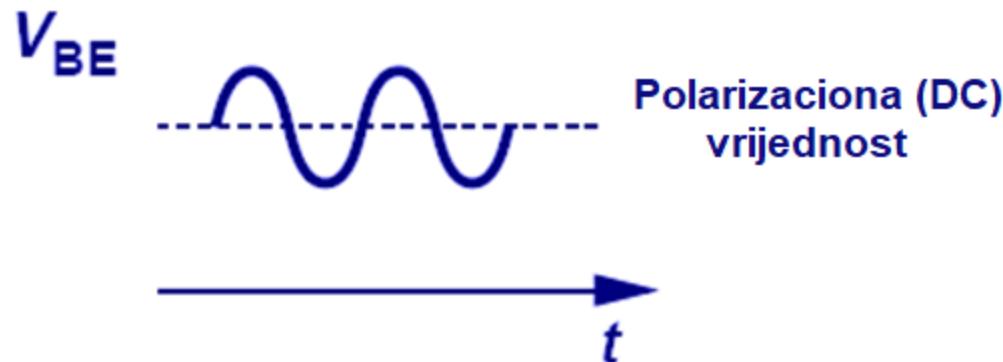


- Tranzistori moraju biti polarizovani jer
  - tranzistori moraju raditi u aktivnom režimu,
  - parametri njihovih malih signala zavise od uslova polarizacije (položaja radne tačke).

# DC analiza vs. Analiza malih signala

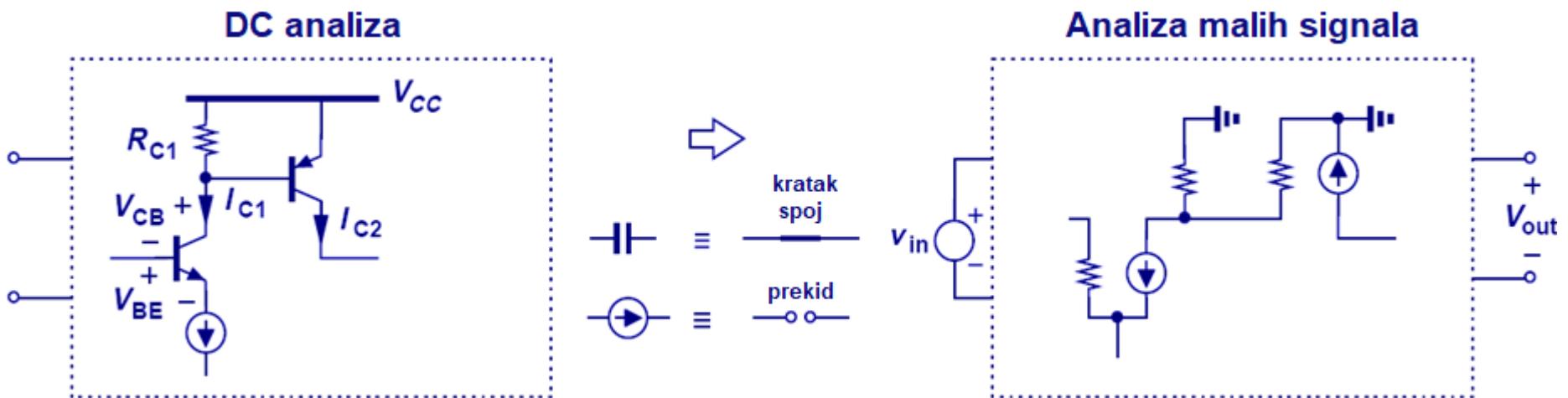


- DC analiza se sprovodi u cilju određivanja radne tačke i dobijanja parametara modela za male signale.
- Prelazi se na analizu malih signala.
- Nezavisni izvori su spojeni na masu, kraktospojeni ili predstavljaju prekid.

## Pojednostavljenje označavanja

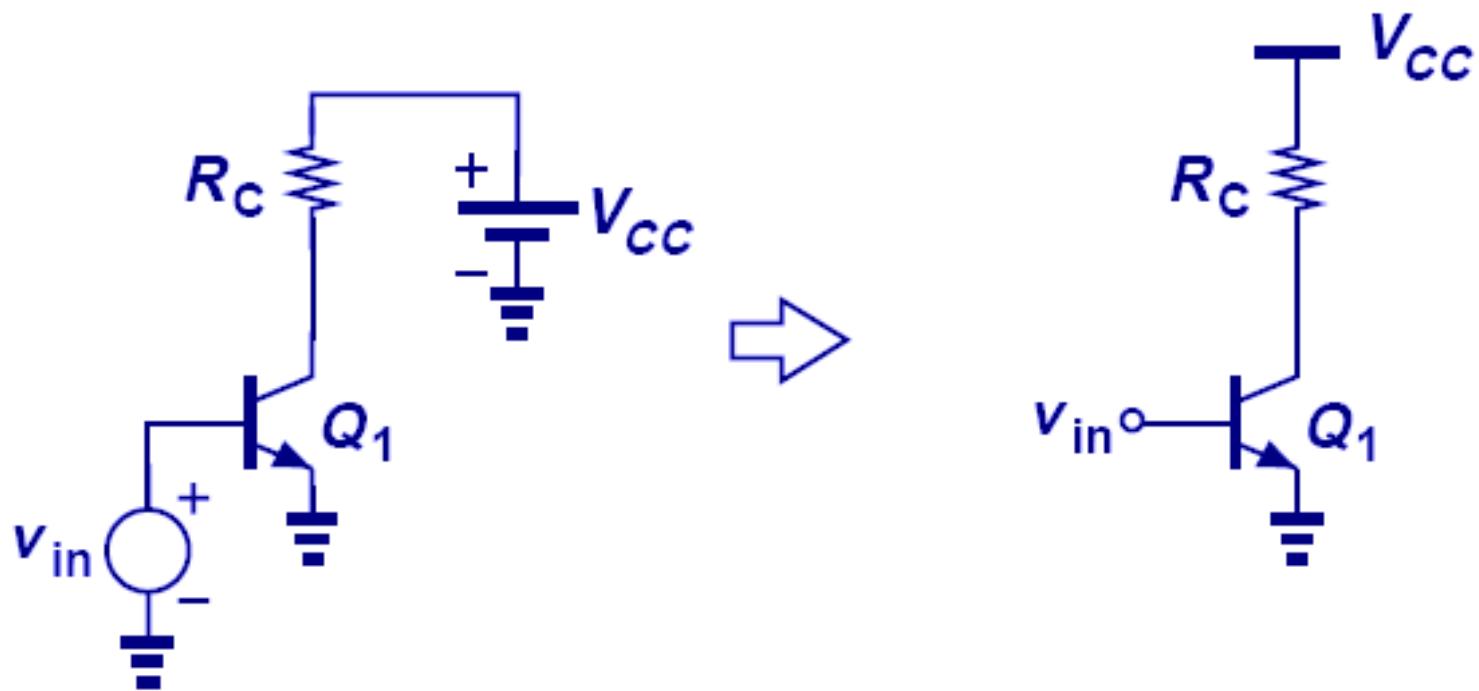


## Primjer pogrešne polarizacije

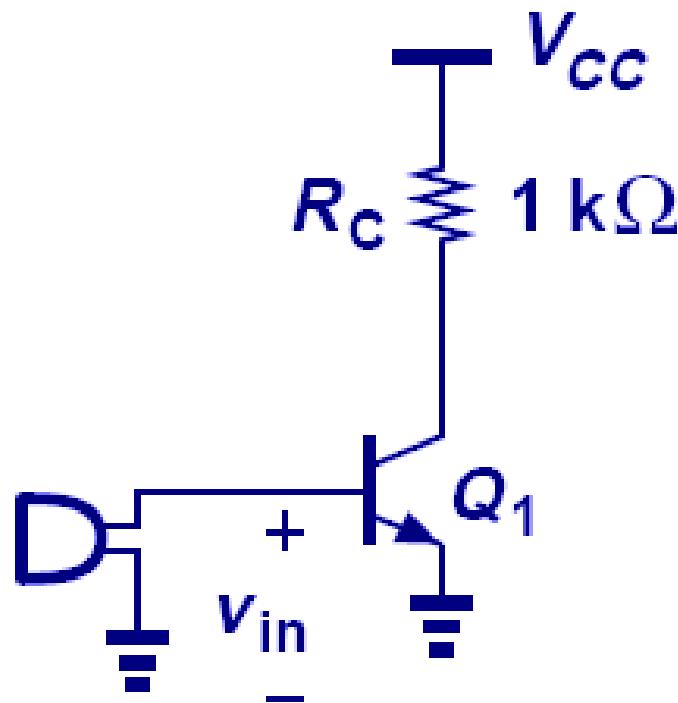


- Mikrofon je povezan na pojačavač u cilju pojačavanja malog izlaznog signala mikrofona.
- Na žalost, na ovaj način nema DC polarizacione struje kroz transistor (nema definisane transkonduktanse).

## Još jedan primjer loše polarizacije

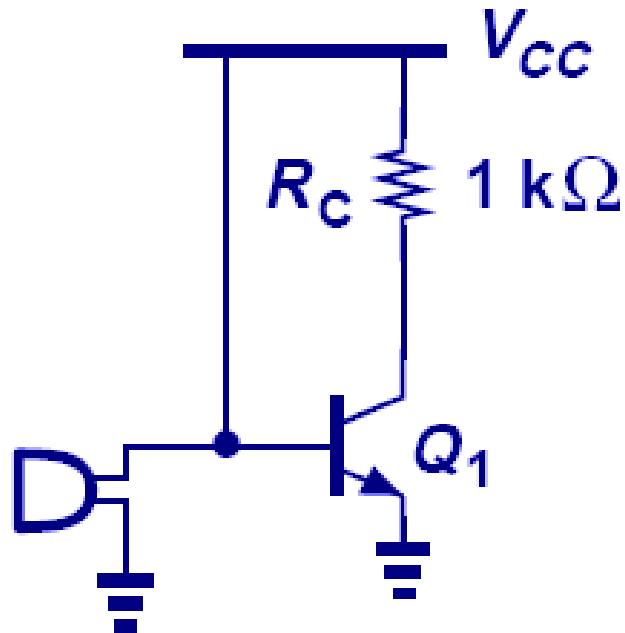

- Baza pojačavača je povezana na  $V_{cc}$ , u pokušavaju uspostave DC komponente.
- Na žalost, izlazni signal mikrofona je kratko spojen na napon napajanja.


## Polarizacija sa otpornikom u bazi

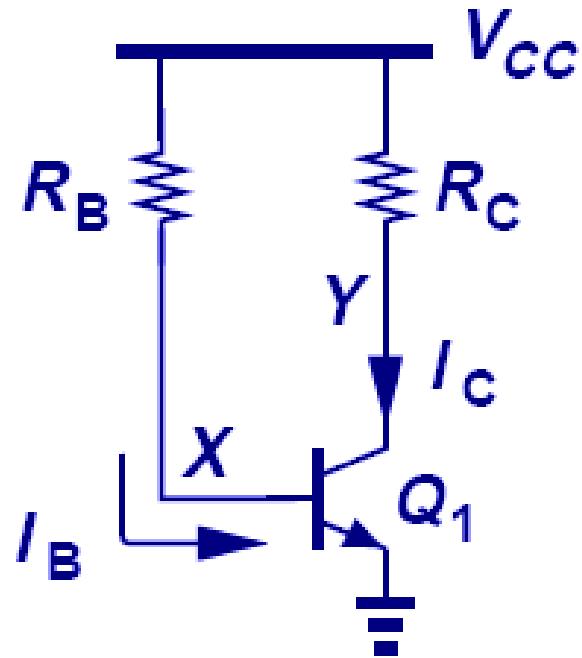

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}, I_C = \beta \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

- Podrazumijevajući konstantnu vrijednost za  $V_{BE}$ , lako je odrediti  $I_B$  i  $I_C$  kao i napone na priključcima tranzistora.
- Međutim, radna tačka veoma zavisi od varijacija parametra  $\beta$ .

## Bolje rješenje: Otpornički razdjelnik

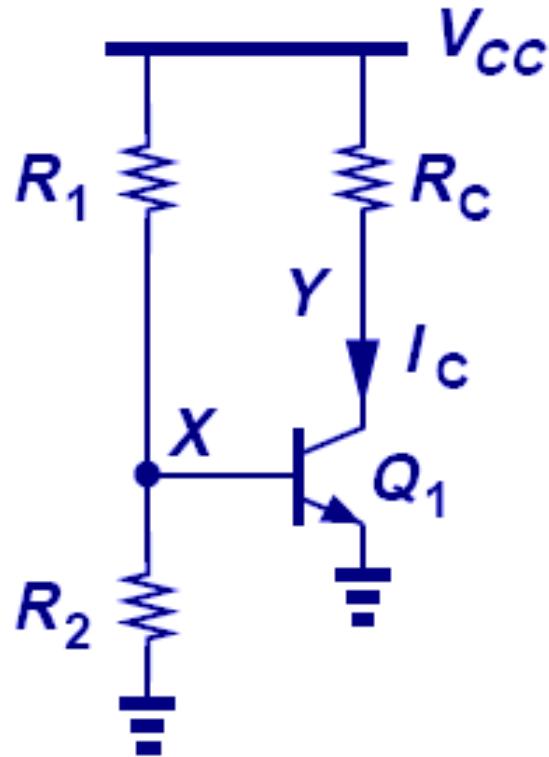


$$V_X \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$I_C \approx I_S e^{(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{V_{CC}}{V_T})}$$


- Upotrebom otporničkog razdjelnika za postavljanje  $V_{BE}$ , moguće je dobiti  $I_C$  koja je relativno nezavistna od  $\beta$ , ako je bazna struja mala u odnosu na struje kroz otpornike otporničkog razdjelnika.

## Izračunavanje struje baze

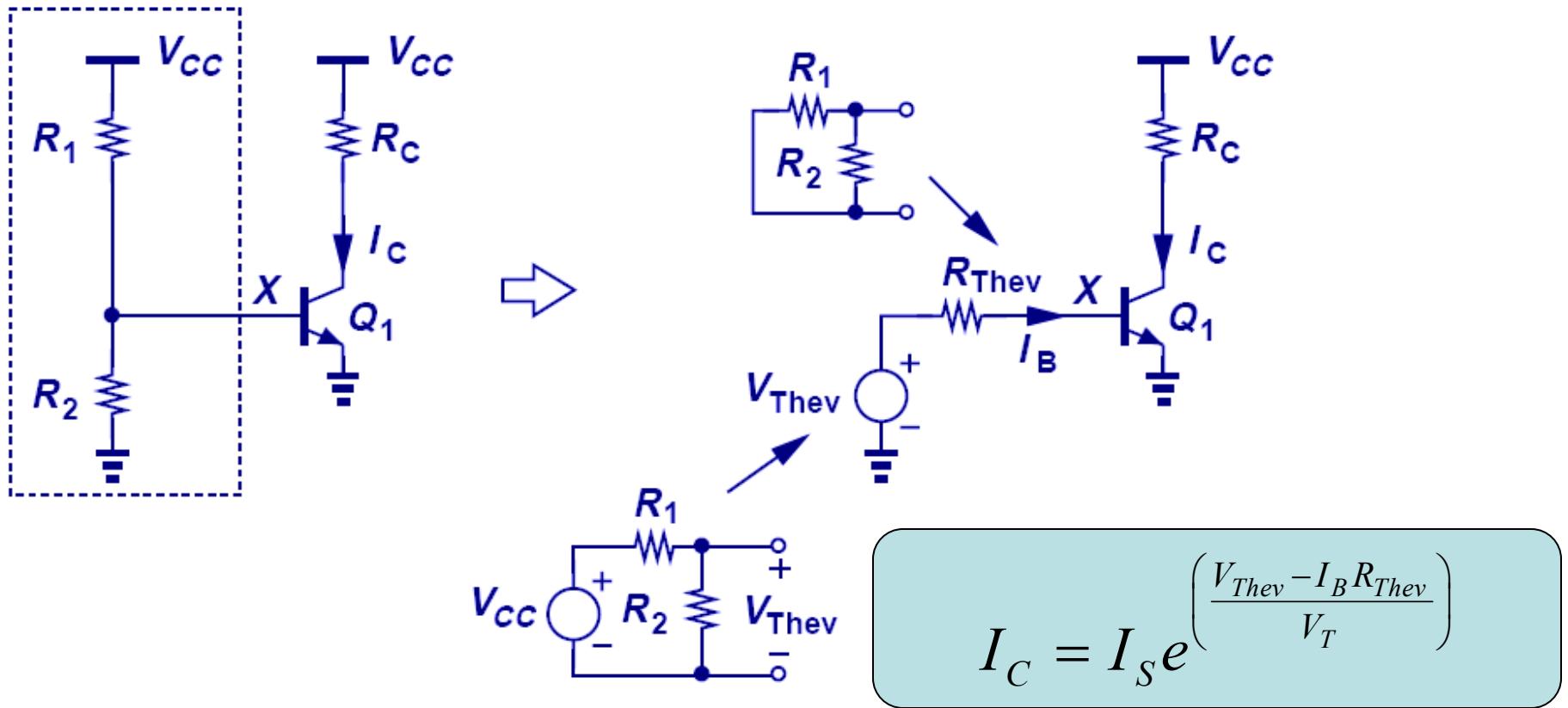


- Sa odgovarajućim odnosom  $R_1$  i  $R_2$ ,  $I_c$  može biti nazavisna od  $\beta$ .
- Međutim, eksponencijalna zavisnost od odnosa otpornika čini ovo rješenje prilično nepraktičnim.
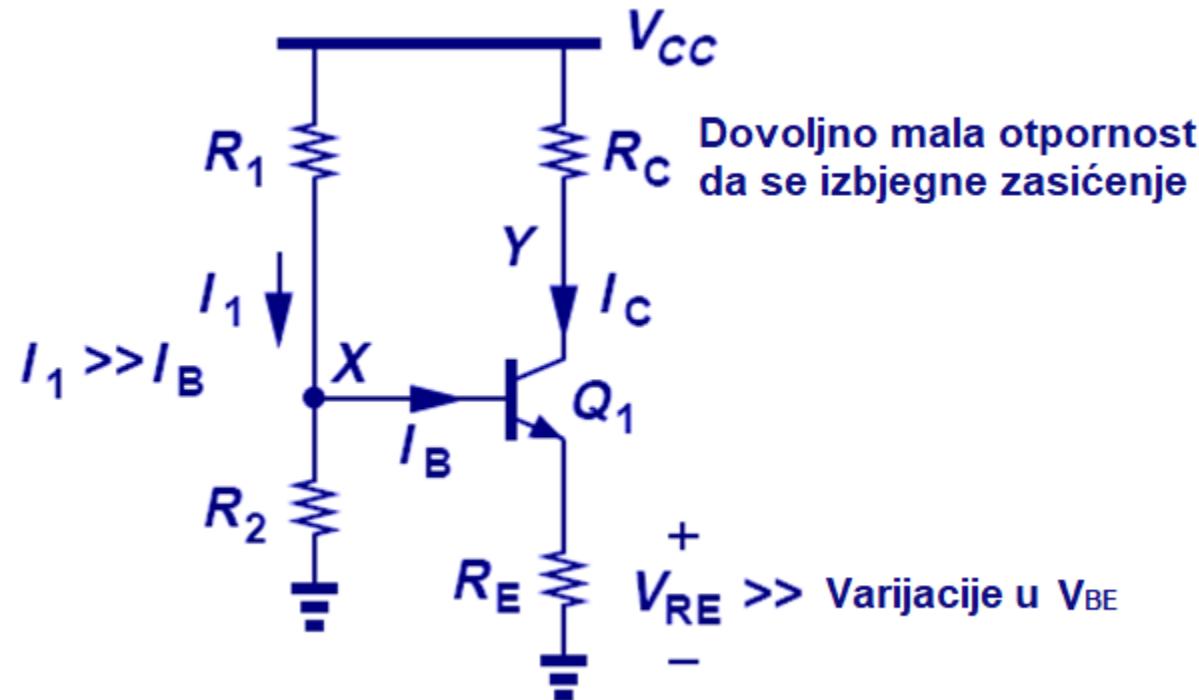
## Polarizacija upotrebom emitorskog otpornika




- $R_E$  pomaže da upije promjene u  $V_X$  tako da  $V_{BE}$  ostaje relativno konstantno.
- Ovaj način polarizacije je manje osjetljiv na  $\beta$  ( $I_1 \gg I_B$ ) i varijacije  $V_{BE}$ .

## Samo-polarizaciona tehnika

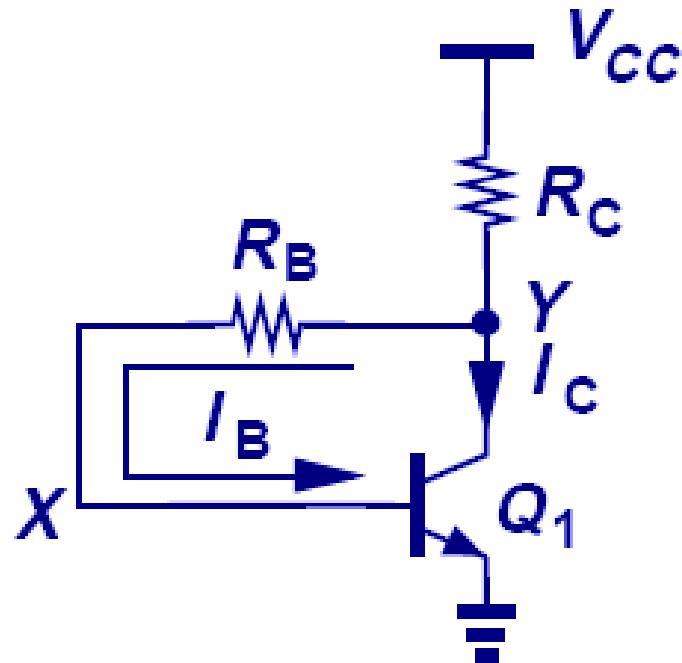

- Ovom tehnikom upotrebljava se kolektorski napon u cilju obezbjeđivanja neophodnih  $V_x$  i  $I_B$ .
- Važna karakteristika ovog rješenja je da kolektor ima veći potencijal od baze, tako da je garantovan aktivni režim rada tranzistora.
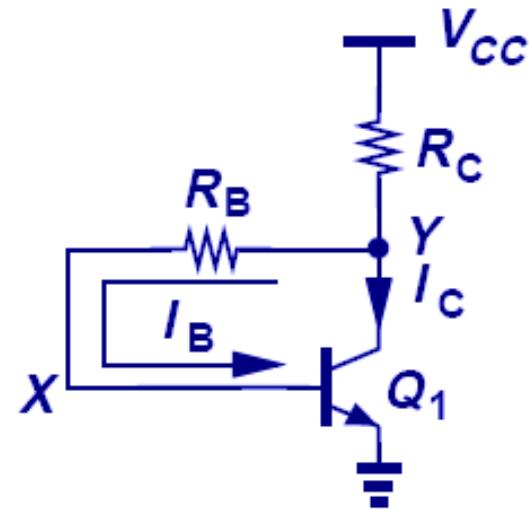
## Uputstva za primjenu samo-polarizacije




$$(1) \quad R_C \gg \frac{R_B}{\beta}$$


$$(2) \quad \Delta V_{BE} \ll V_{CC} - V_{BE}$$

- (1) obezbjeđuje neosjetljivost na  $\beta$ .
- (2) obezbjeđuje neosjetljivost na promjene  $V_{BE}$ .

# Rezime polarizacionih tehnika

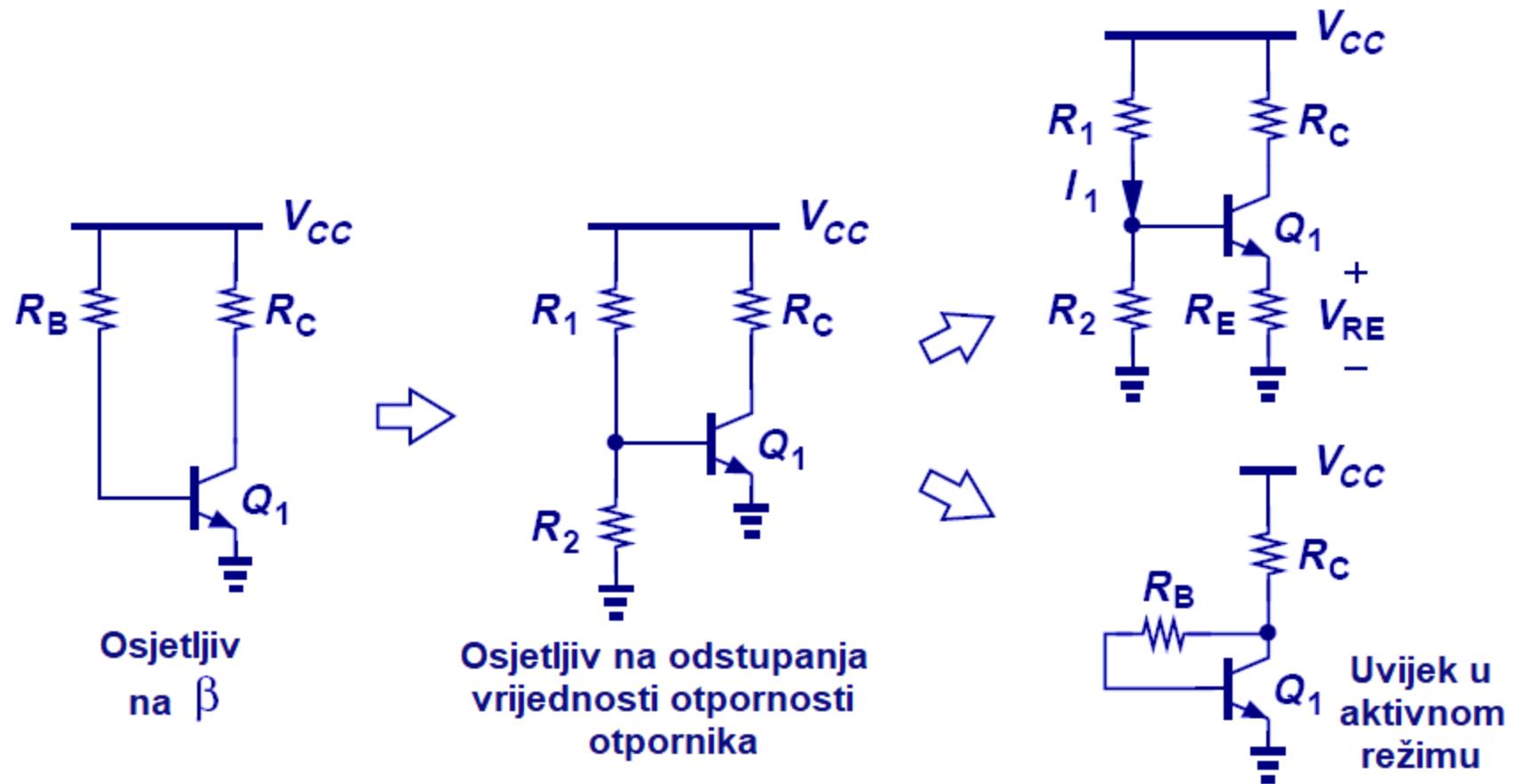

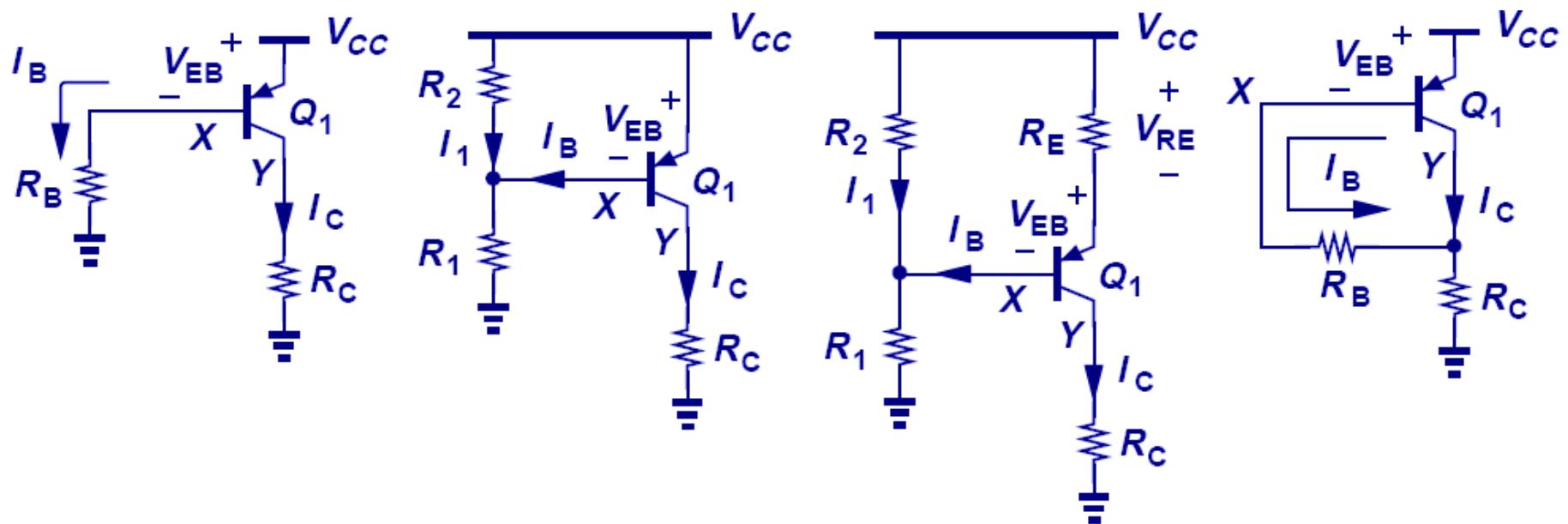
## Polarizacije pojačavača sa PNP tranzistorom




- Isti principi primijenjeni za NPN polarizaciju važe i za PNP, samo je polaritet suprotan.


## Moguće topologije BJT pojačavača

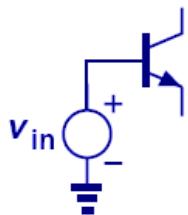


(a)

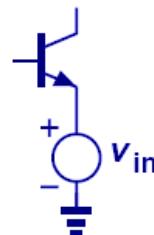


(b)

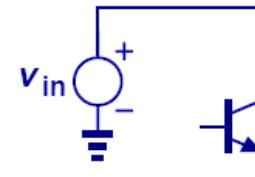


(c)

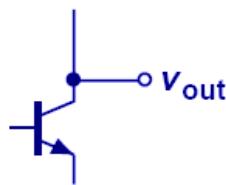

(d)

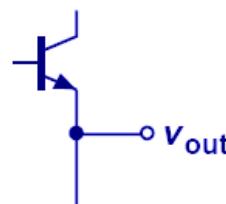

(e)

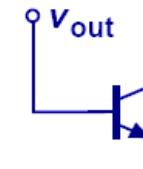

(f)


- Tri su moguća načina za priključenje ulaznog signala i tri načina da se posmatra izlaz.
- Međutim, u praktičnim primjenama značajne su samo 3 od 6 ulazno/izlaznih kombinacija.

## Pojačavač sa zajedničkim emitorom (ZE)

- **Analiza ZE jezgra**  
*Uključenje Early-jevog efekta*
- **Emitorski otpornik**  
*Uključenje Early-jevog efekta*
- **ZE pojačavač sa polarizacijom**


## ZE topologija

Ulag se priklučuje  
na bazu

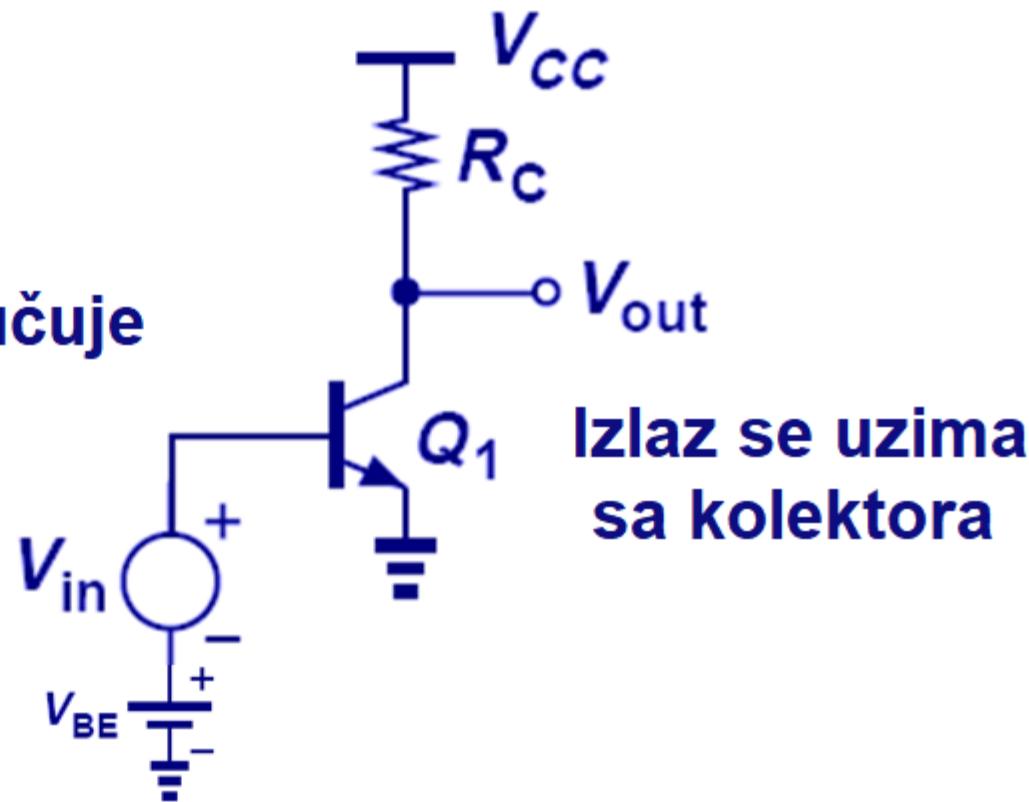

Izlag se uzima  
sa kolektora

## Mali signal i ZE pojačavač

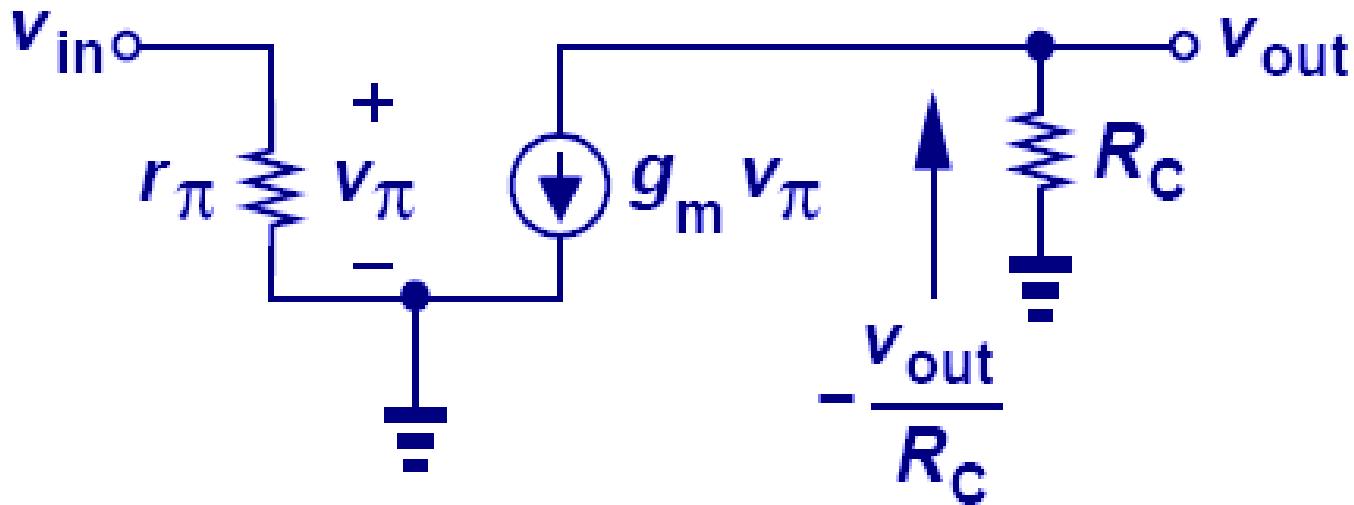


$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}}$$

$$-\frac{v_{out}}{R_C} = g_m v_\pi = g_m v_{in}$$

$$A_v = -g_m R_C$$


## Ograničenja ZE pojačanja

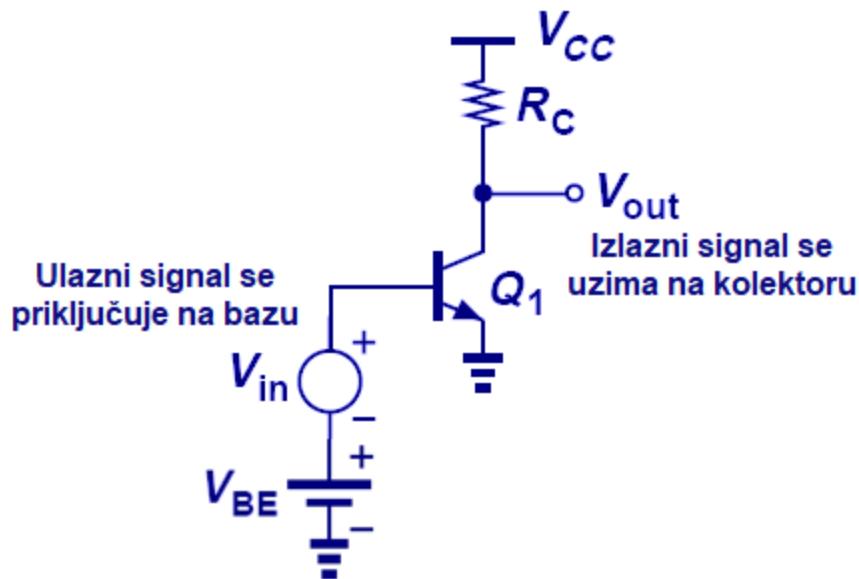


$$A_v = -g_m R_C \quad |A_v| = \frac{I_C R_C}{V_T} \quad |A_v| = \frac{V_{RC}}{V_T}$$

- Kako se  $g_m$  može zamijeniti sa  $I_C/V_T$ , ZE naponsko pojačanje može se pisati kao odnos  $V_{RC}$  i  $V_T$ .
- $V_{RC}$  predstavlja potencijalnu razliku između  $V_{CC}$  i  $V_{CE}$
- $V_{CE}$  ne treba ići ispod  $V_{BE}$  da bi transistor ostao u aktivnom režimu.

## U/I impedanse ZE pojačavača

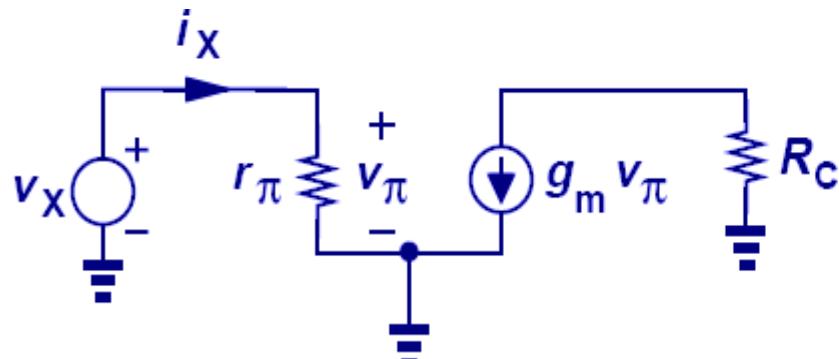

(a)

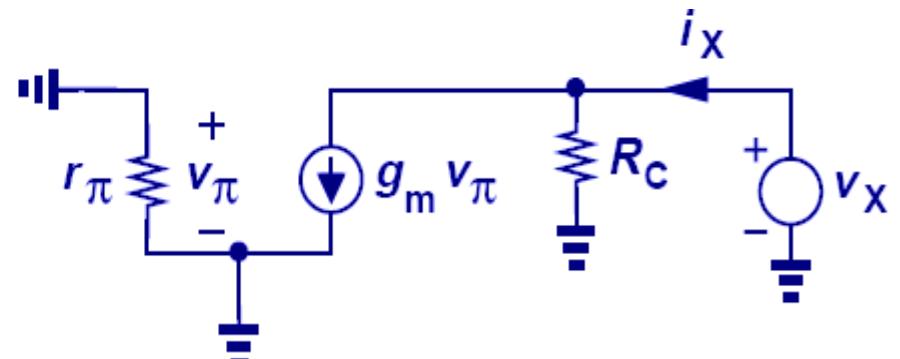


(b)

$$R_{in} = \frac{v_X}{i_X} = r_\pi$$

$$R_{out} = \frac{v_X}{i_X} = R_C$$

- Kada se određuje izlazna impedansa, ulazni priključak je spojen na masu, pa je  $v_{in} = 0$ .

## Uključenje Early-jevog efekta

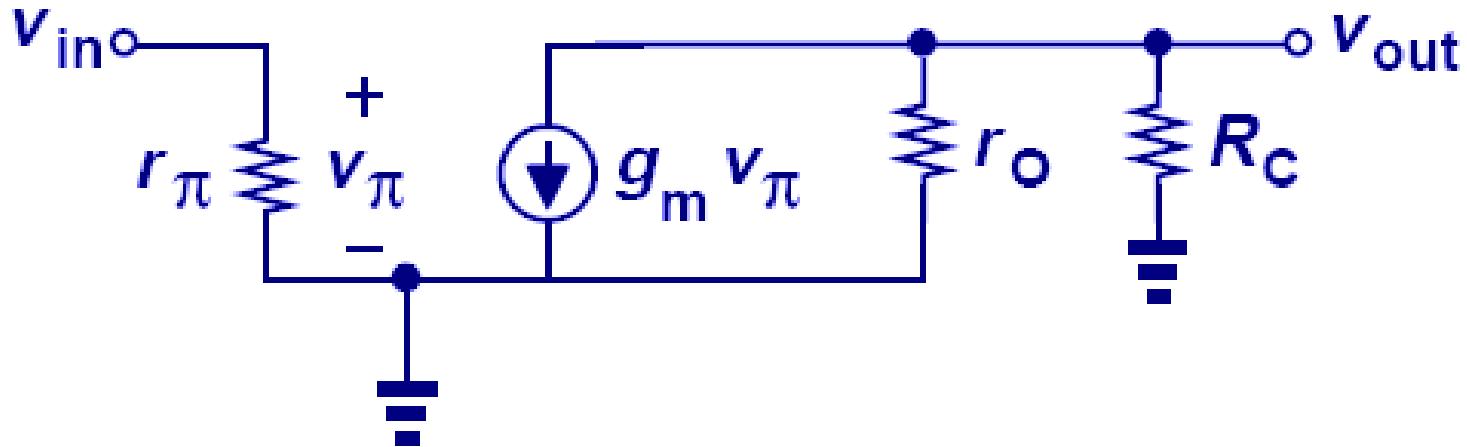

$$A_v = -g_m (R_C \parallel r_o)$$

$$R_{out} = R_C \parallel r_o$$

- Early-jev efekt će smanjiti pojačanje ZE pojačavača, jer se  $r_o$  pojavljuje u paraleli sa  $R_C$ .

## Unutrašnje pojačanje

$$A_v = -g_m r_o$$

$$|A_v| = \frac{V_A}{V_T}$$

- Ako  $R_C$  postane beskonačne otpornosti, naponsko pojačanje postaje jednako proizvodu  $g_m$  i  $r_o$ , i predstavlja maksimalno naponsko pojačanje koje se može postići ovim pojačavačem.
- Unutrašnje pojačanje je nezavisno od struje polarizacije.


## Strujno pojačanje

$$A_I = \frac{i_{out}}{i_{in}}$$


$$A_I|_{ZE} = \beta$$

- Drugi važan parameter pojačavača je strujno pojačanje.
- Ono je definisano kao odnos strujnog signala na potrošaču i strujnog signala na ulazu.
- Za ZE pojačavač, strujno pojačanje je  $\beta$ .

## Emitorski otpornik

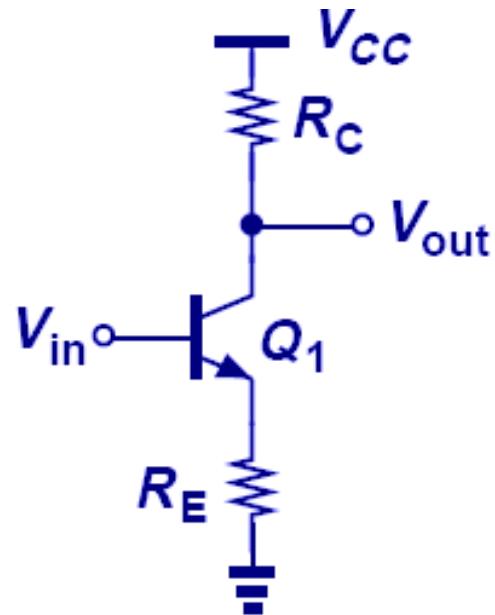


(a)

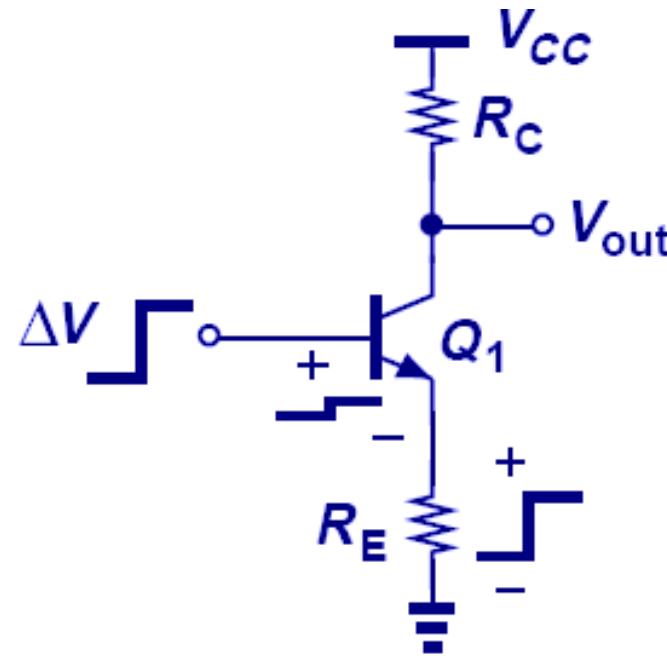

(b)

- Umetanjem otpornika između emitora i mase, “degeneriše” se ZE pojačavač.
- Emitorski otpornik će umanjiti pojačanje pojačavača ali će poboljšati druge aspekte.

## Analiza za male signale

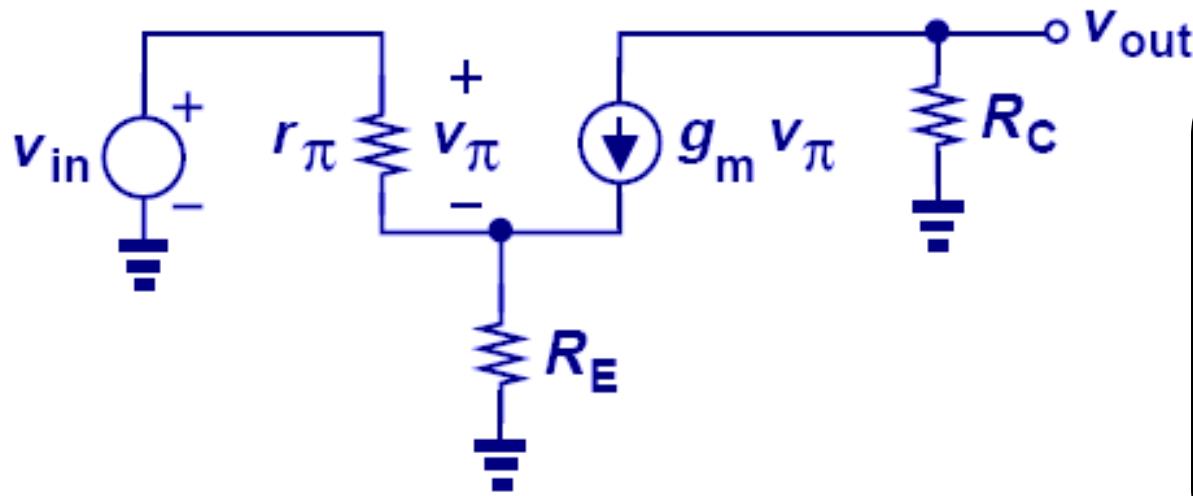


$$A_v = -\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_E}$$


$$A_v = -\frac{R_C}{\frac{1}{g_m} + R_E}$$

- Zanimljivo, pojačenja je jednako otpornosti u grani kolektora podijeljenoj sa  $1/g_m$  plus otpornost u grani emitora.

## Emitorski otpornik: Primjer 1

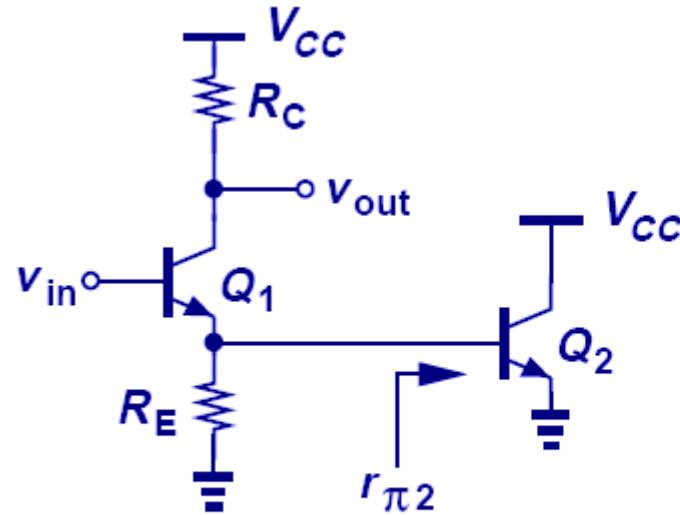

(a)

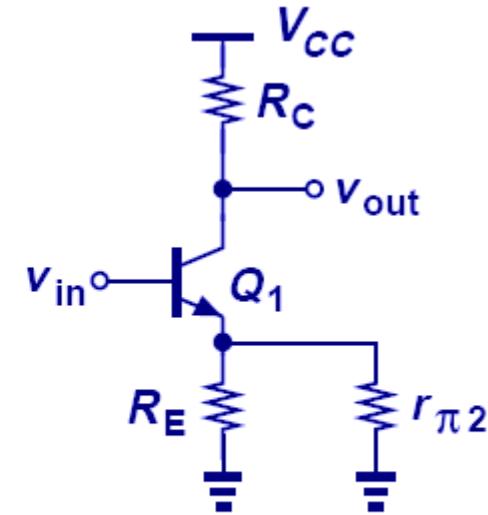


(b)


$$A_v = -\frac{R_C}{\frac{1}{g_m l} + R_E \parallel r_{\pi 2}}$$

- Ulagna impedansa od  $Q_2$  je u paraleli sa  $R_E$ .

## Emitorski otpornik: Primjer 2

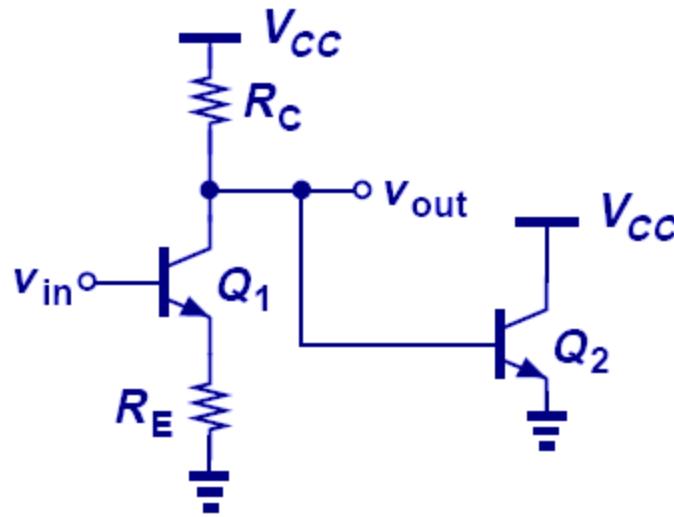

(a)

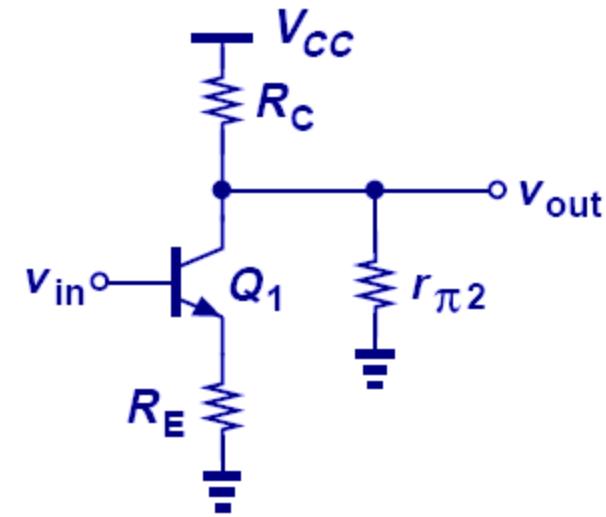


(b)


$$A_v = - \frac{R_C \parallel r_{\pi 2}}{\frac{1}{g_m 1} + R_E}$$

- U ovom primjeru, ulazna impedansa tranzistora  $Q_2$  je u paraleli sa  $R_C$ .
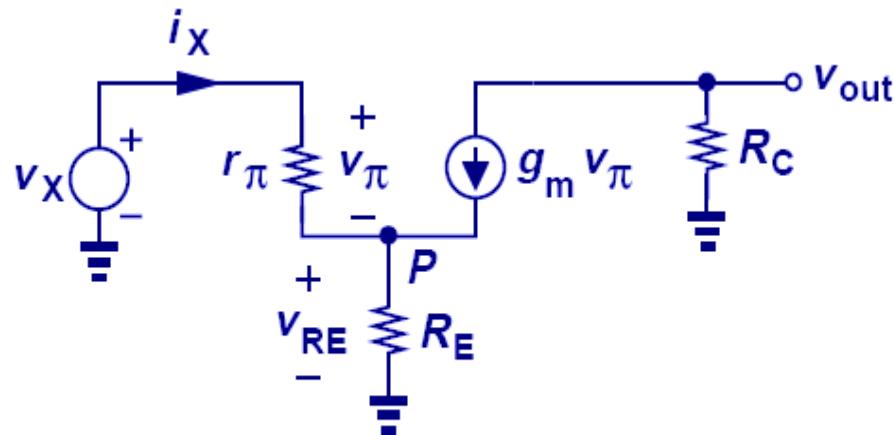
## Ulagna impedansa ZE pojačavača sa emitorskim otpornikom



(a)

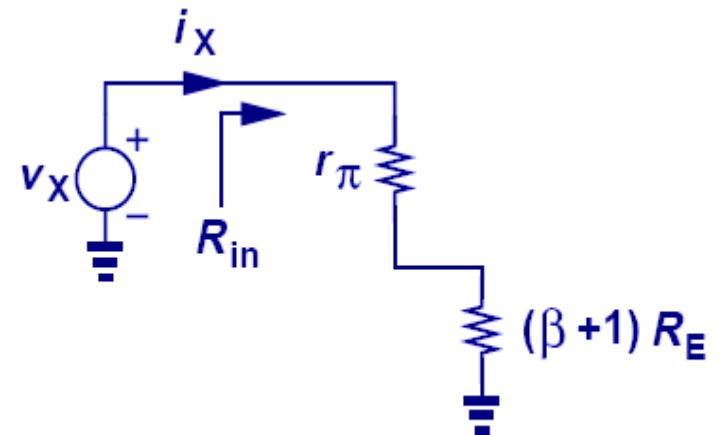

(b)


$$V_A = \infty$$

$$v_X = r_\pi i_X + R_E(1+\beta)i_X$$

$$R_{in} = \frac{v_X}{i_X} = r_\pi + (\beta+1)R_E$$

- Sa emitorskim otpornikom, ulagna otpornost je povećana sa  $r_\pi$  na  $r_\pi + (\beta+1)R_E$ ;
- Poželjan efekt?
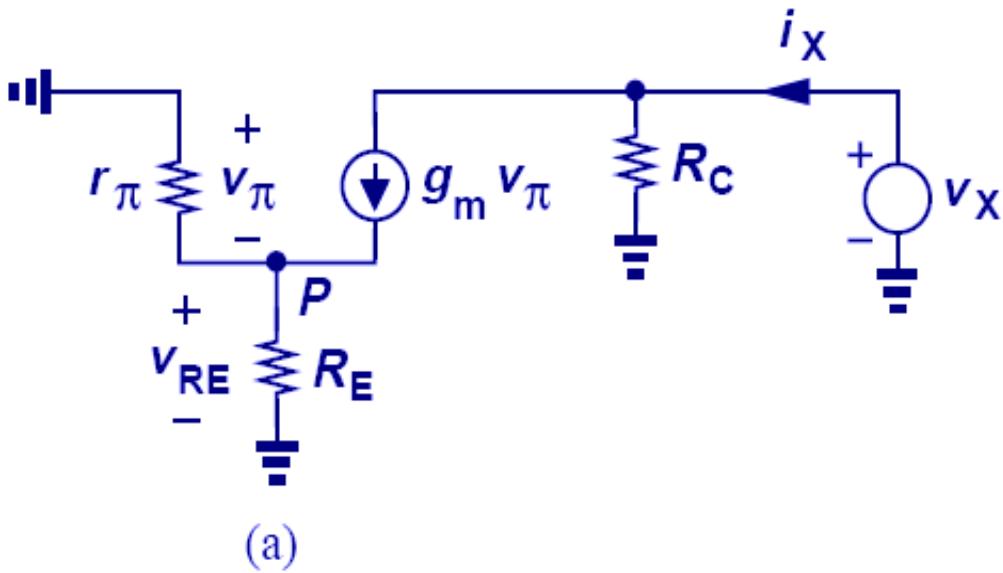
## Izlazna otpornost ZE pojačavača sa emitorskim otpornikom




$$V_A = \infty$$

$$v_{in} = 0 = v_\pi + \left( \frac{v_\pi}{r_\pi} + g_m v_\pi \right) R_E \Rightarrow v_\pi = 0$$

$$R_{out} = \frac{v_X}{i_X} = R_C$$


- Emitorski otpornik nema uticaja na izlaznu otpornost. (Da li je zaista tako?)

## Kondenzator u emitoru

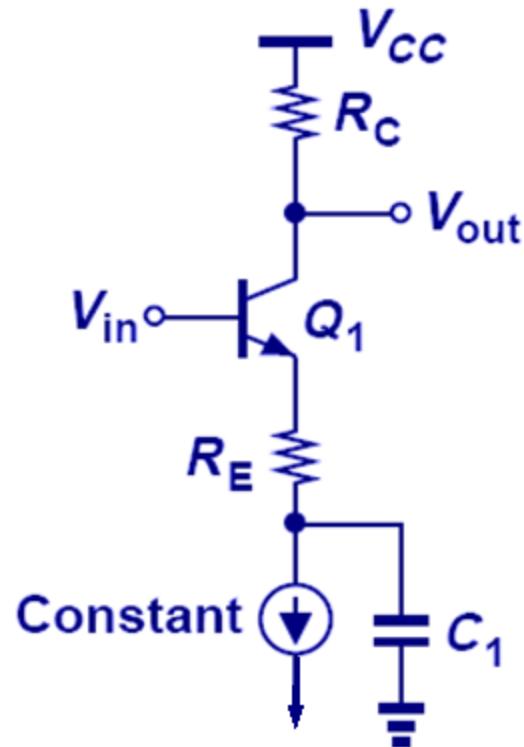

- Za DC, kondenzator je prekid i strujni izvor polarizuje tranzistor.
- Za AC signale, kaondezator je kratak spoj.

## Otpornik u bazi ( $R_B$ )

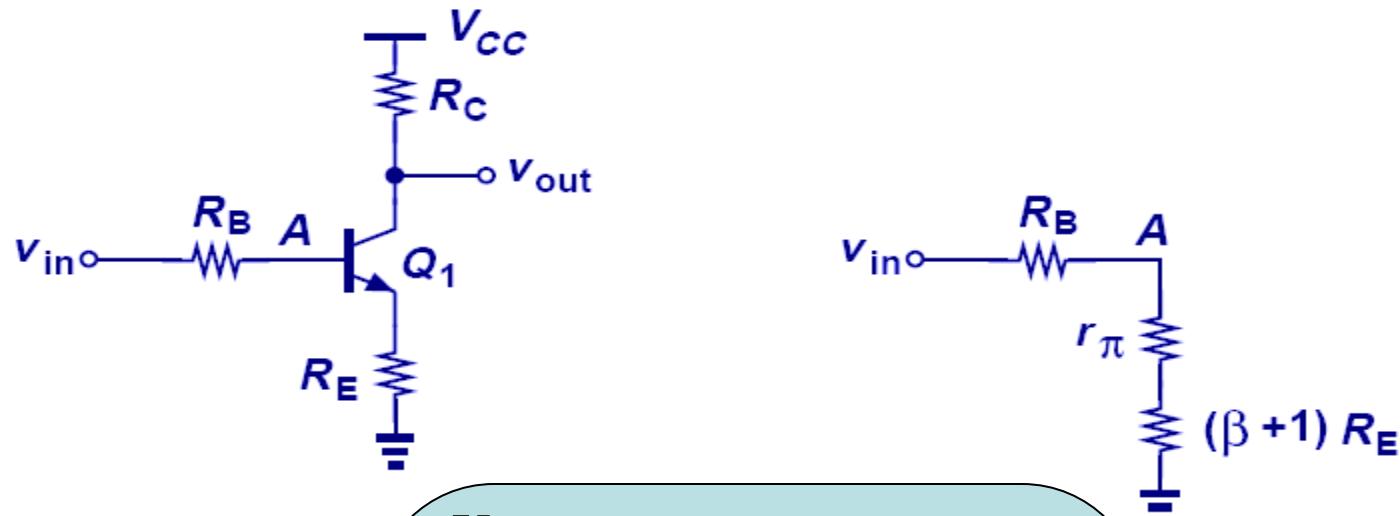


$$V_A = \infty$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{V_A}{V_{in}} \cdot \frac{v_{out}}{V_A}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-\beta R_C}{r_\pi + (\beta + 1)R_E + R_B}$$

$$A_v \approx \frac{-R_C}{\frac{1}{g_m} + R_E + \frac{R_B}{\beta + 1}}$$

## Ulazno/Izlazne impedanse

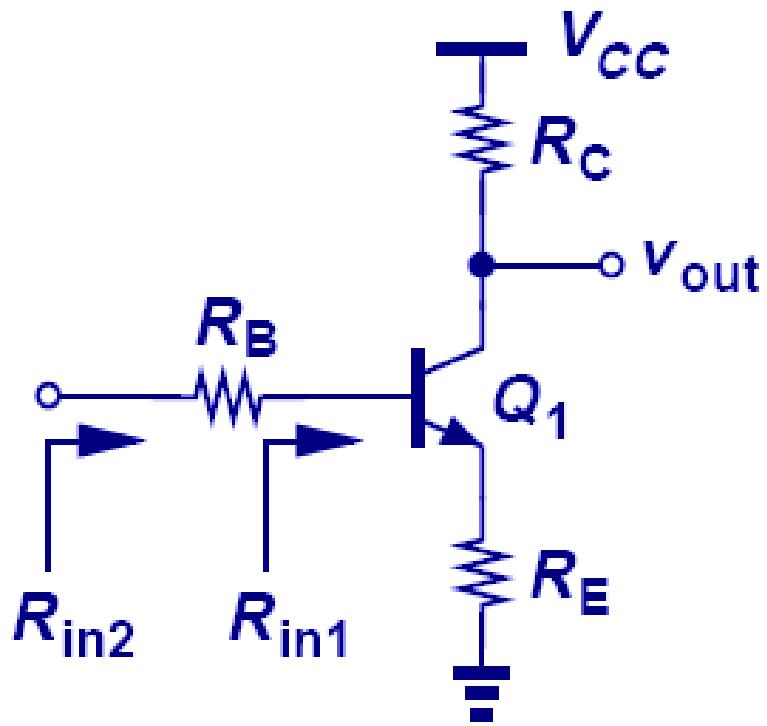

$$V_A = \infty$$


$$R_{in1} = r_\pi + (\beta + 1)R_E$$

$$R_{in2} = R_B + r_{\pi 2} + (\beta + 1)R_E$$


$$R_{out} = R_C$$

- $R_{in1}$  je u praksi važniji, dok se  $R_B$  često može smatrati izlaznom impedansom prethodnog stepena.

## Emitorski otpornik: Primjer 3

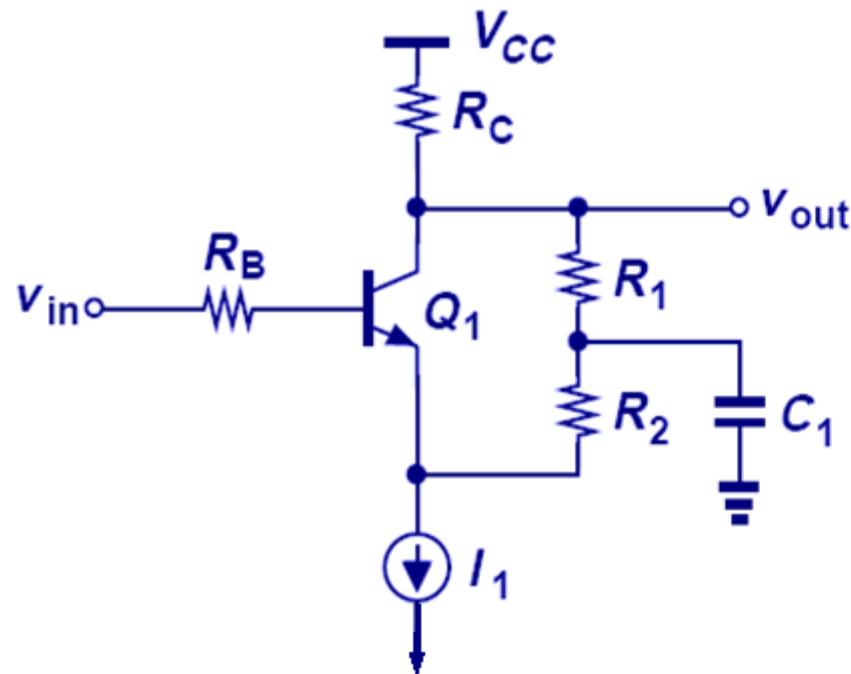

(a)

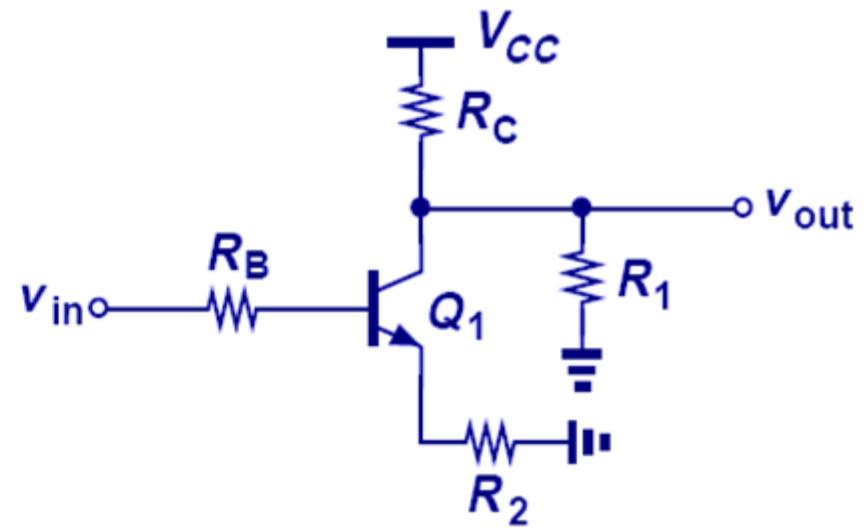


(b)

$$A_v = \frac{-(R_C \parallel R_1)}{\frac{1}{g_m} + R_2 + \frac{R_B}{\beta + 1}}$$


$$R_{in} = r_\pi + (\beta + 1)R_2$$

$$R_{out} = R_C \parallel R_1$$
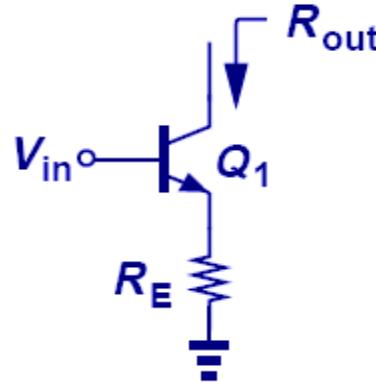
## Izlazna impedansa ZE sa emitorskim otpornikom i $V_A < \infty$



(a)

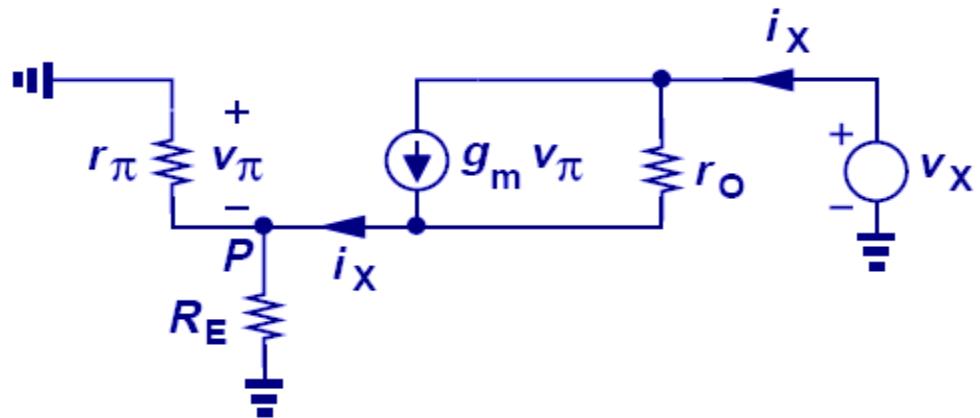

(b)

$$R_{out} = [1 + g_m(R_E \parallel r_\pi)]r_o + R_E \parallel r_\pi$$

$$R_{out} = r_o + (g_m r_o + 1)(R_E \parallel r_\pi)$$


$$R_{out} \approx r_o [1 + g_m (R_E \parallel r_\pi)]$$

- Emitorski otpornik povećava izlaznu impedansu za faktor  $1+g_m(R_E \parallel r_\pi)$ .
- Ovo povećava pojačanje pojačavača i čini kolo boljim strujnim izvorom.

**Topologija ZE pojačavača**


**Topologija  
ZE  
pojačavača**

## Loše povezivanje ulaza

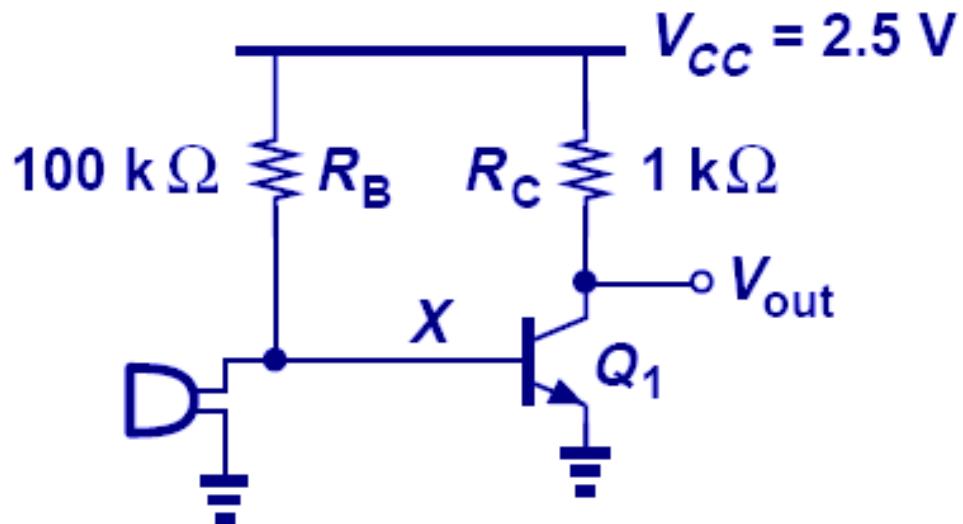


- Kako mikrofon ima veoma malu izlaznu otpornost, njegovo povezivanje na bazu  $Q_1$  i masu, izaziva da bazni napon  $Q_1$  opadne i ostavlja  $Q_1$  bez bazne polarizacione struje.

## Upotreba sprežnog kondenzatora

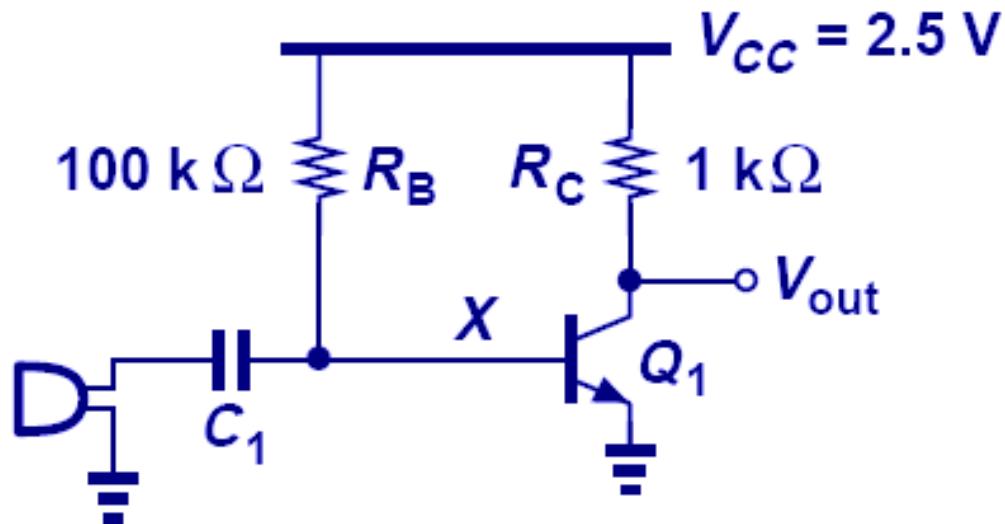


- Kondenzator izolira polarizaciono kolo od mikrofona ali kratko spaja mikrofon sa pojačavačem na većim frekvencijama.


# DC i AC analize

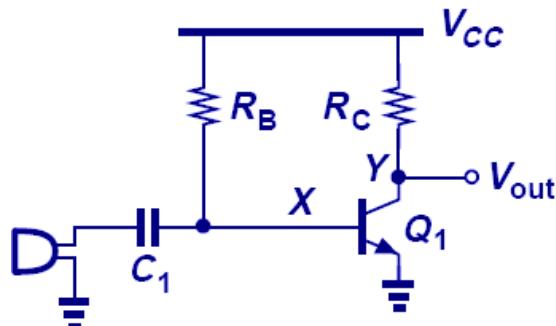


(a)

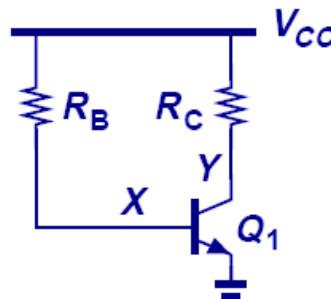


(b)

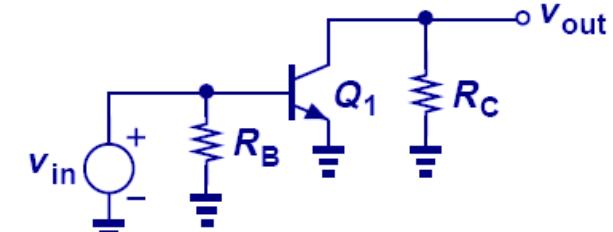

(c)

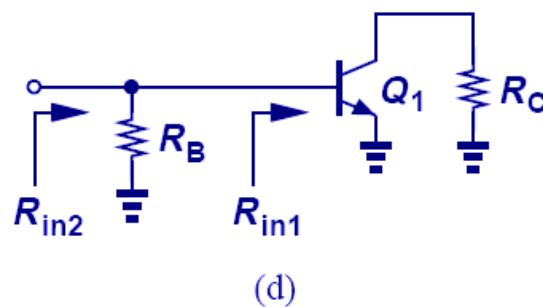

(d)

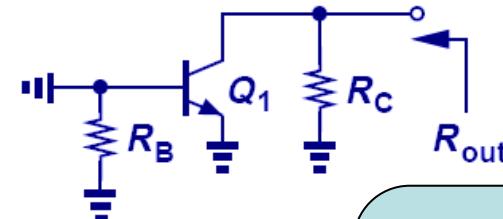

(e)


$$A_v = -g_m(R_C \parallel r_o)$$

$$R_{in} = r_\pi \parallel R_B$$

$$R_{out} = R_C \parallel r_o$$


- **Sprežni kondenzator je prekid za DC izračunavanja i kratak spoj za AC.**

## Loše povezivanje na izlazu

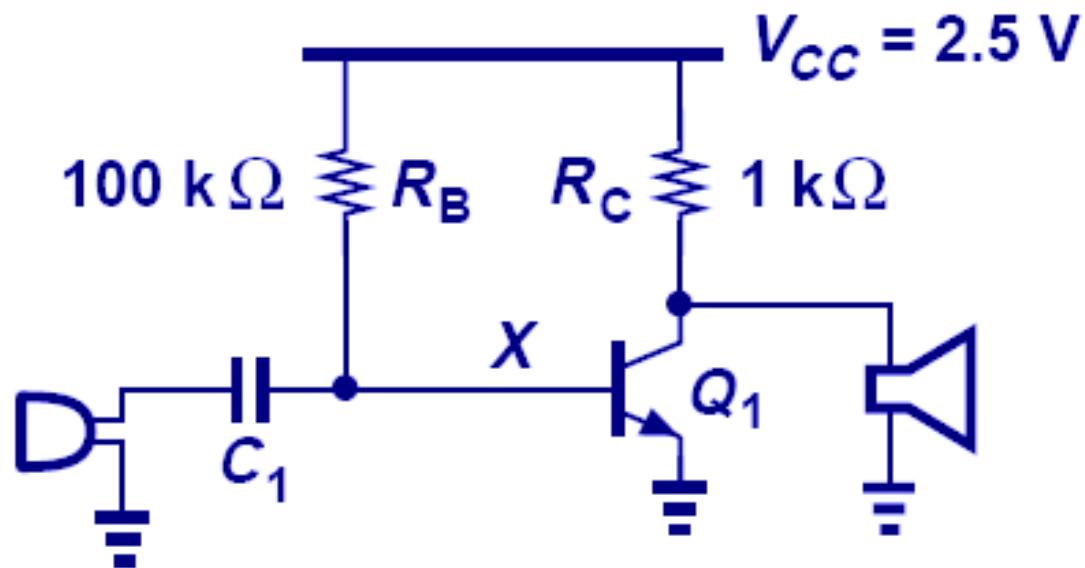


- Kako je zvučnik kalem, njegovo direktno povezivanje na pojačavač će kratko spojiti kolektor na masu za DC i tako pogurati tranzistor u duboko zasićenje.

## Omogućavanje korektnе polarizације

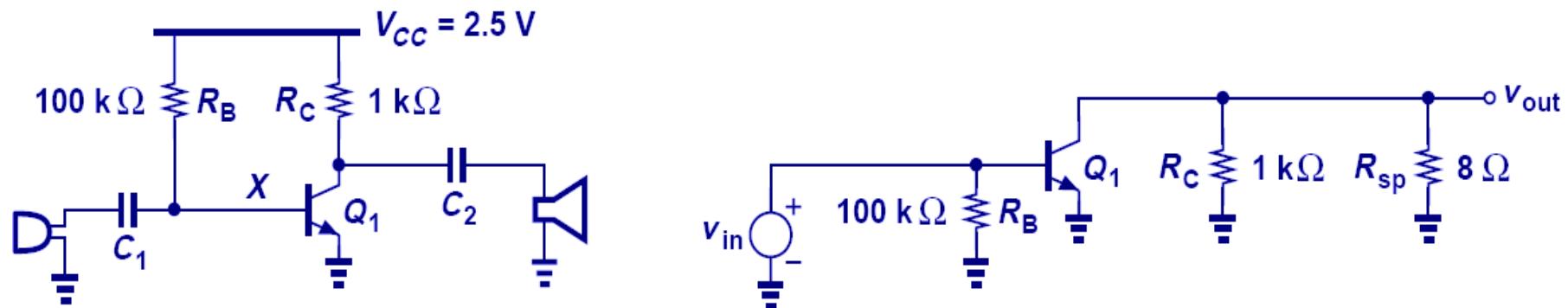

- U ovom primjeru, AC sprezanje omogućuje korektnu poarizaciju.
- Međutim, uslijed male ulazne impedanse zvučnika, ukupno pojačanje se značajno umanjuje.
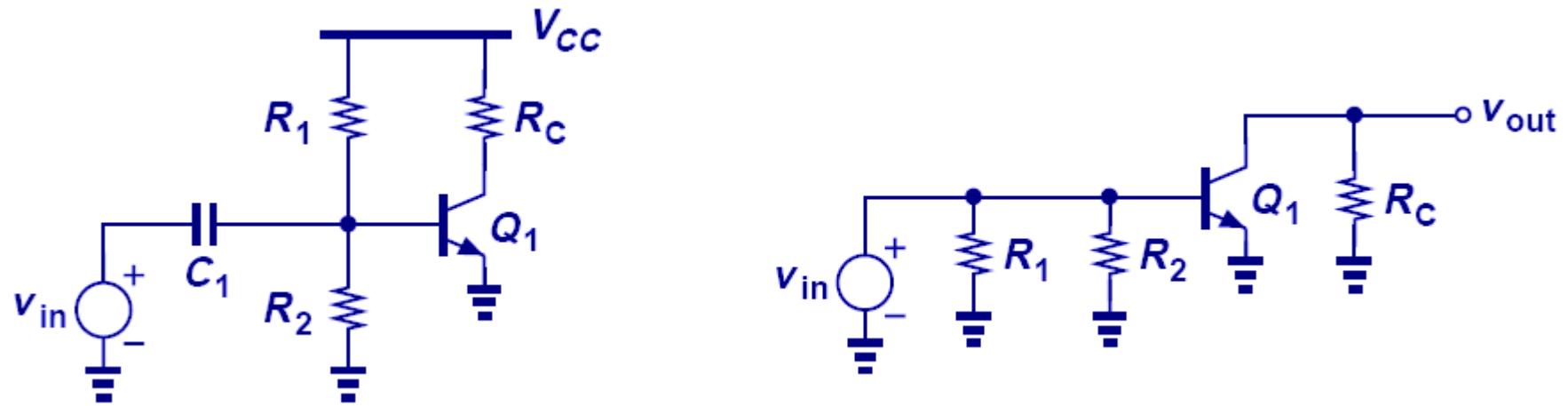
## ZE stepen sa $R_1$ , $R_2$ polarizacijom




$$A_v = -g_m(R_C \parallel r_O)$$

$$R_{in} = r_\pi \parallel R_1 \parallel R_2$$


$$R_{out} = R_C \parallel r_O$$

## ZE stepen sa robustnom polarizacijom

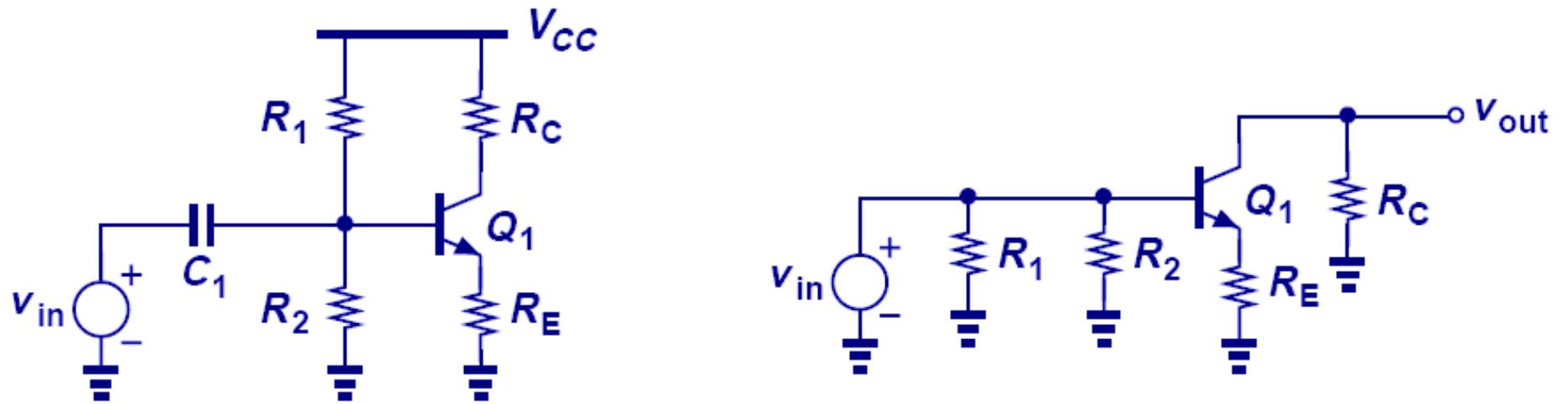

$$A_v = \frac{-R_C}{\frac{1}{g_m} + R_E}$$
$$R_{in} = [r_\pi + (\beta + 1)R_E] \parallel R_1 \parallel R_2$$
$$R_{out} = R_C$$
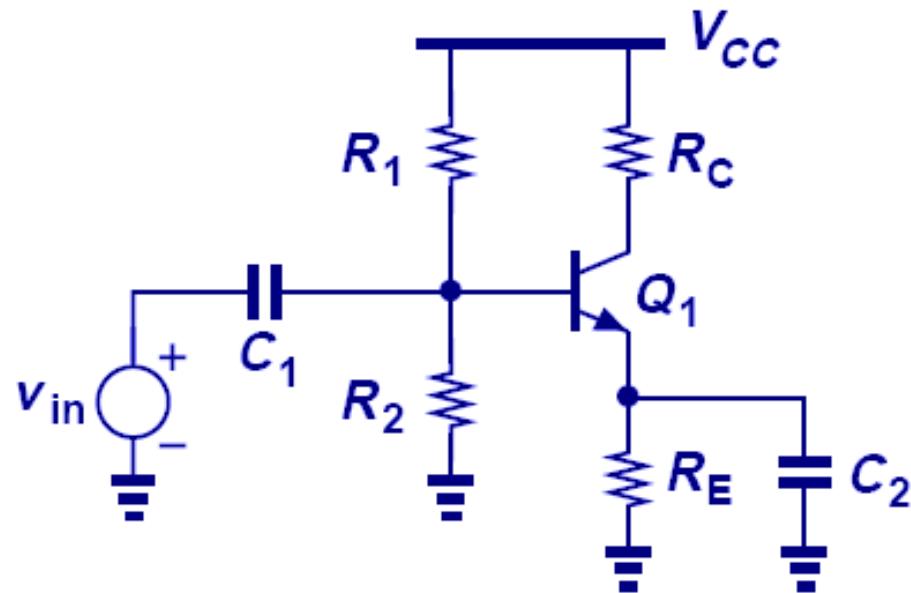
## Uklanjanje emitorskog otpornika za AC signal




$$A_v = -g_m R_C$$

$$R_{in} = r_\pi \parallel R_1 \parallel R_2$$


$$R_{out} = R_C$$

- Kondenzator kratko spaja  $R_E$  na višim frekvencijama.


# ZE pojačavač

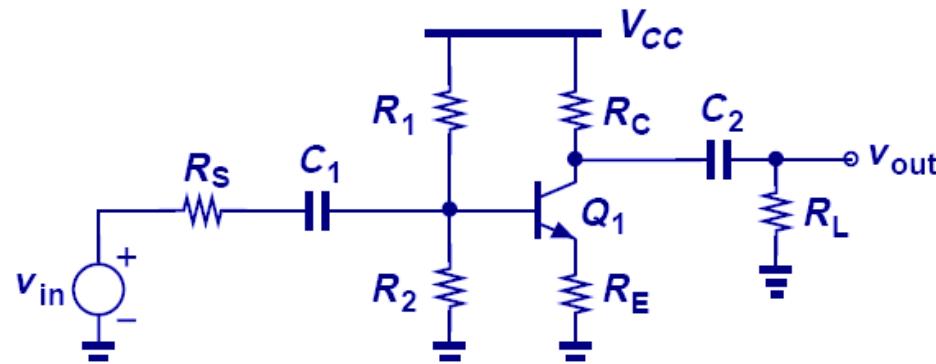

(a)

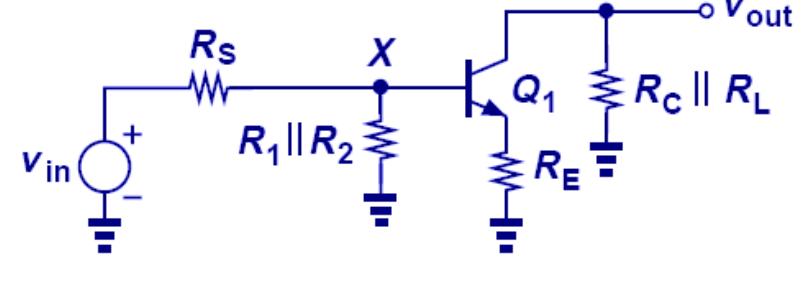

(b)


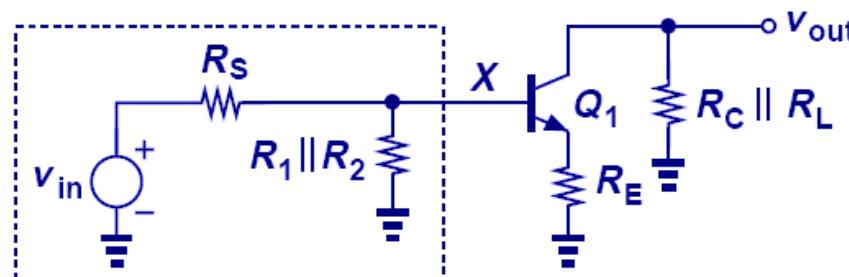


(b)


$$A_v = \frac{-R_C \parallel R_L}{\frac{1}{g_m} + R_E + \frac{R_s \parallel R_1 \parallel R_2}{\beta + 1}}$$

Provjeriti!

## ZE rezime

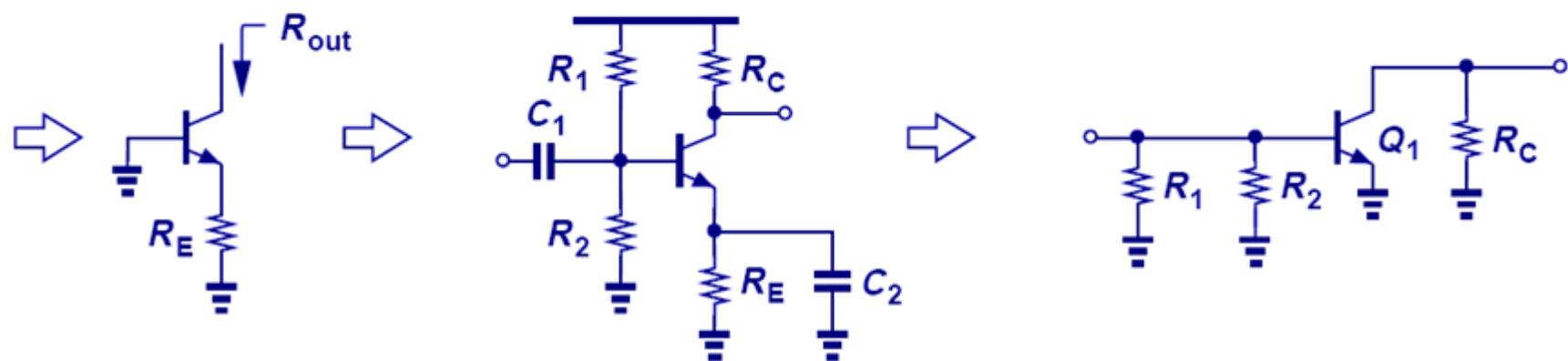
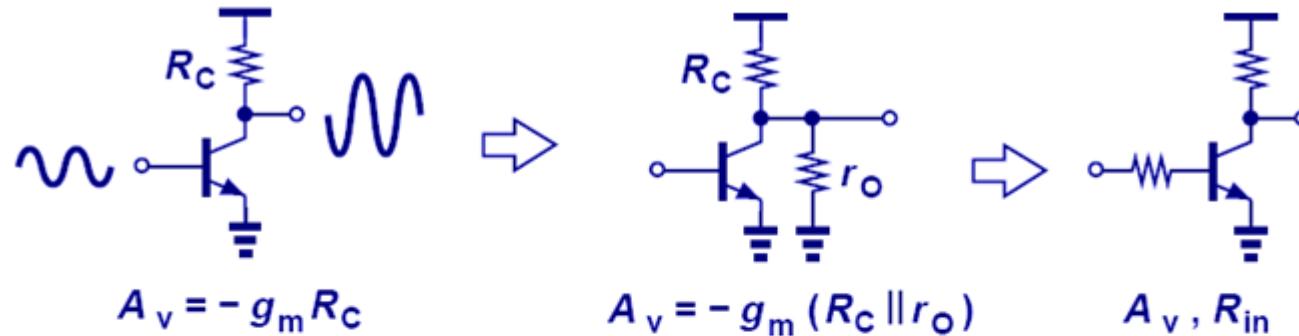


## Pojačavač sa zajedničkom bazom (ZB)

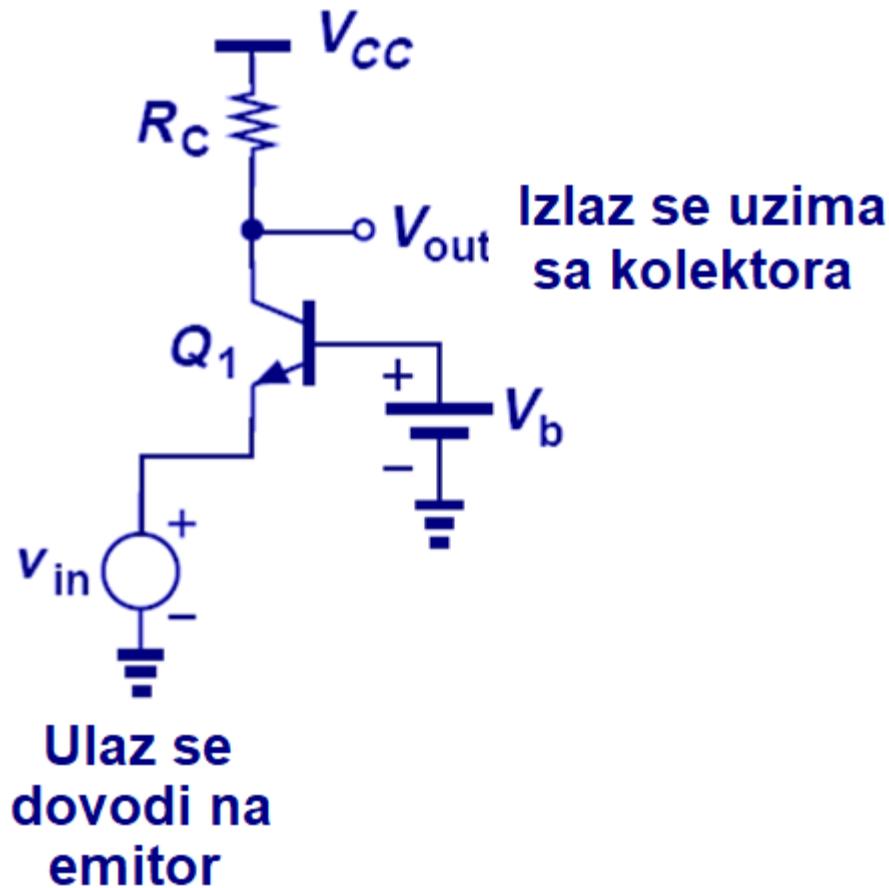

- U ZB topologiji, bazni priključak je polarizovan fiksnim naponom, na emitoru se dovodi signal, a kolektor je izlaz.


## ZB jezgro

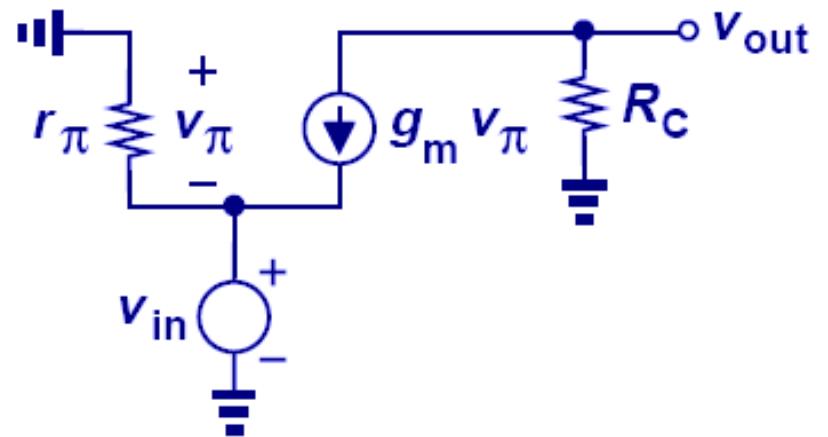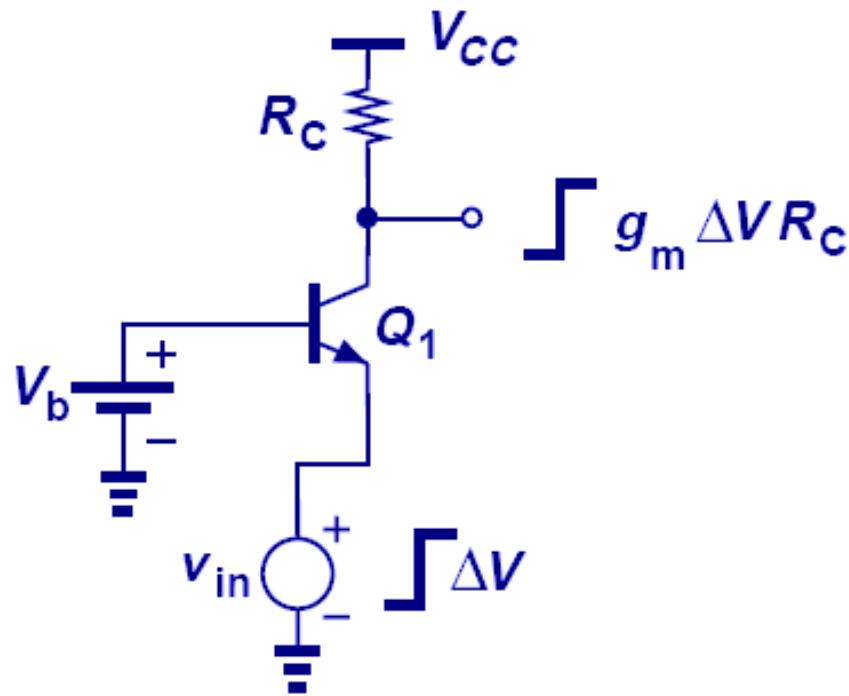

$$A_v = g_m R_c$$

- Naponsko pojačanje ZB stepena je  $g_m R_c$
- Idenično sa ZE stepenom u veličini ali suprotnog znaka.


## Pojačanje i radna tačka

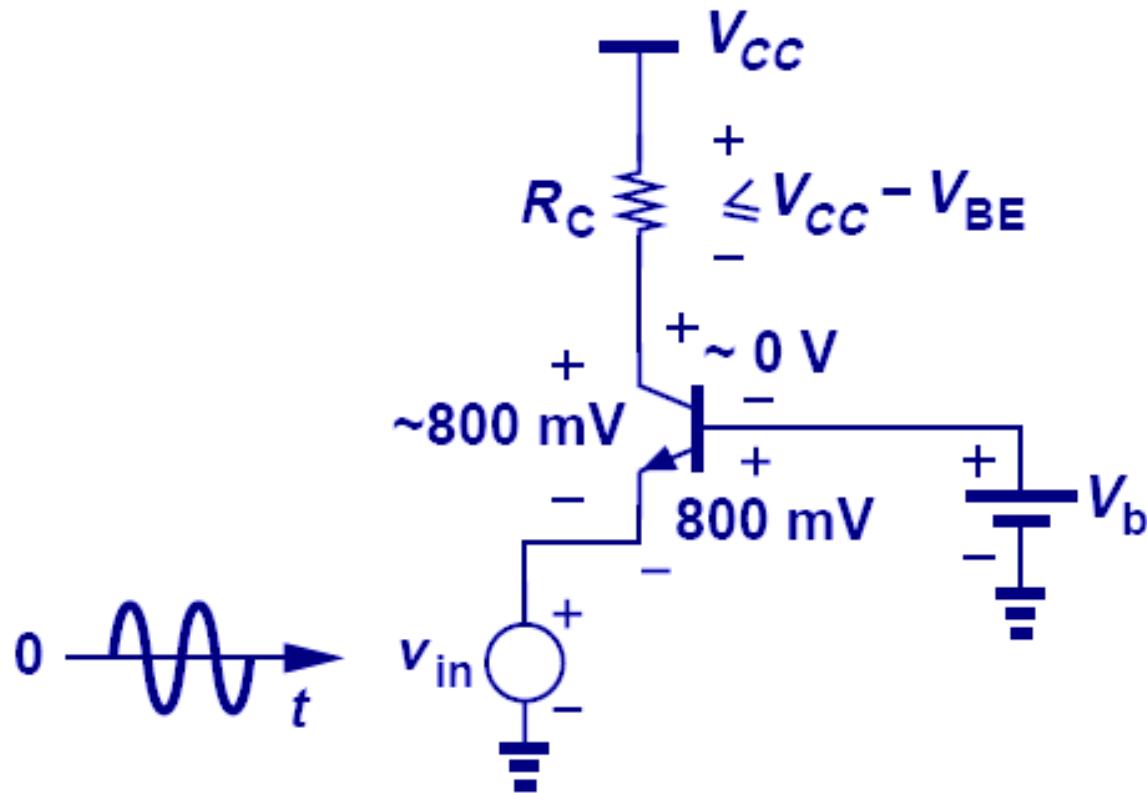

$$A_v = \frac{I_C}{V_T} \cdot R_C$$
$$= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{V_T}$$

- Za održavanje tranzistora izvan zasićenja, maksimalni napon na otporniku  $R_C$  ne treba preći  $V_{CC} - V_{BE}$ .


## Ulagna otpornost ZB stepena

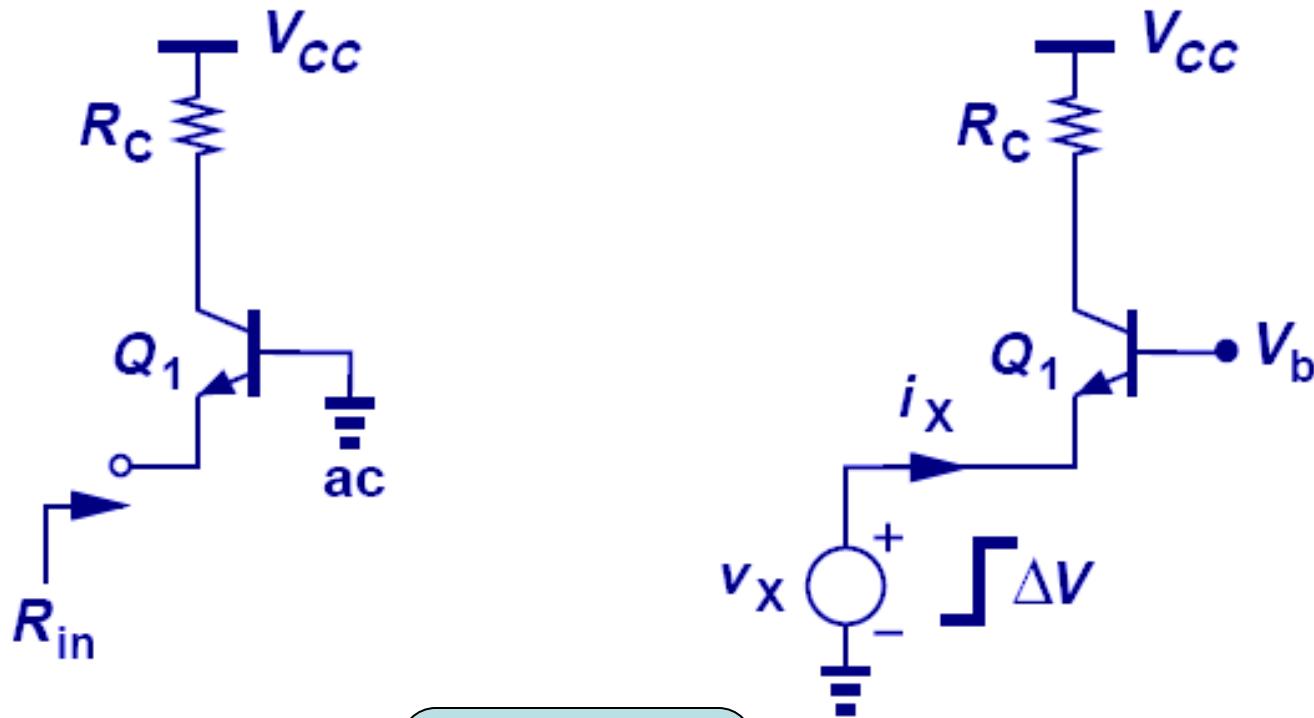

$$R_{in} = \frac{1}{g_m}$$

- Ulagna otpornost ZB stepena je mnogo manja nego ZE stepena.


## Izlazna impedansa ZB stepena

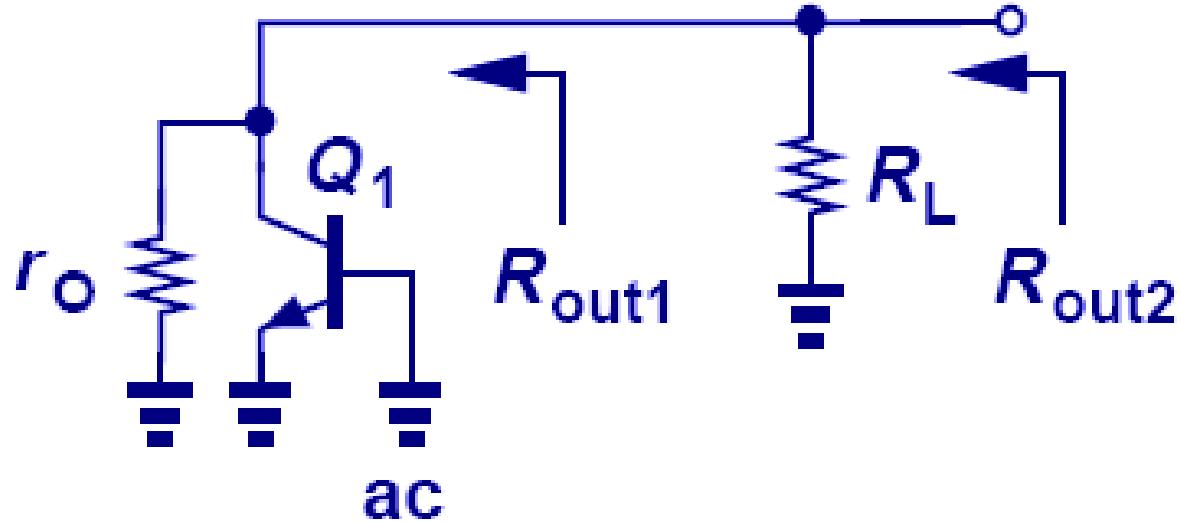

$$R_{out} = r_O \parallel R_C$$

- Izlazna impedansa ZB stepena je slična kao izlazna impedansa ZE stepena.



## ZB stepen sa otpornošću ulaza

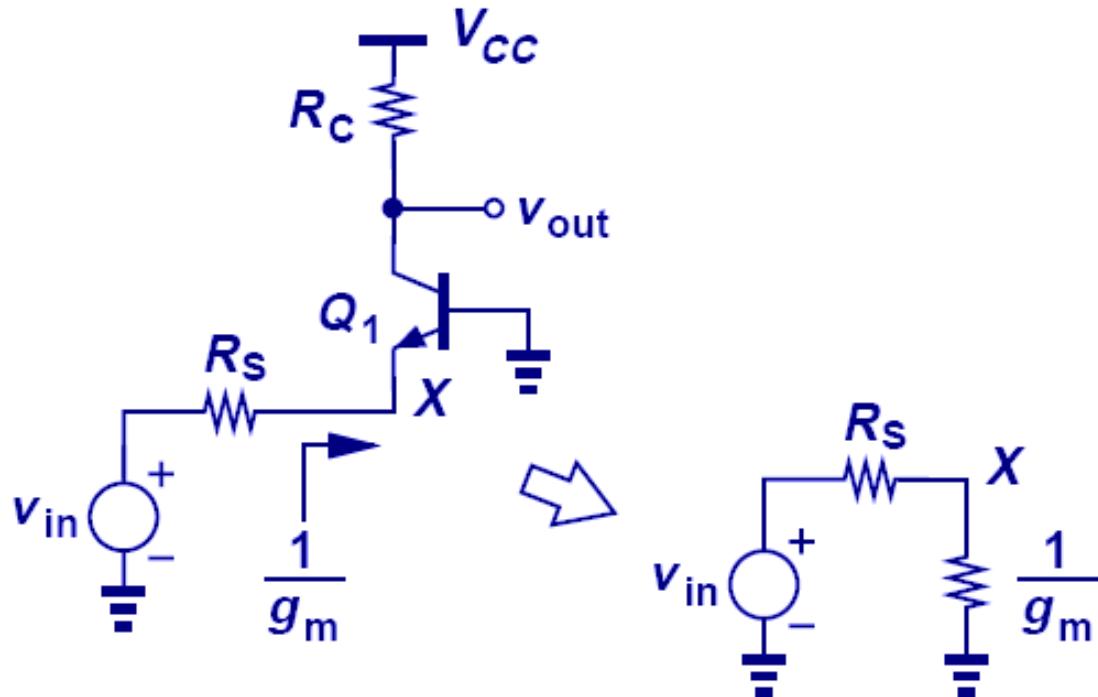

$$A_v = \frac{R_C}{\frac{1}{g_m} + R_s}$$

- Uključenjem otpornosti ulaznog napona, ulazni signal je oslabljen na emitoru pojačavača.
- Ovo je slično ZE stepenu sa emitorskim otpronikom; samo je faza suprotna.

## Realna izlazna impedansa ZB stepena

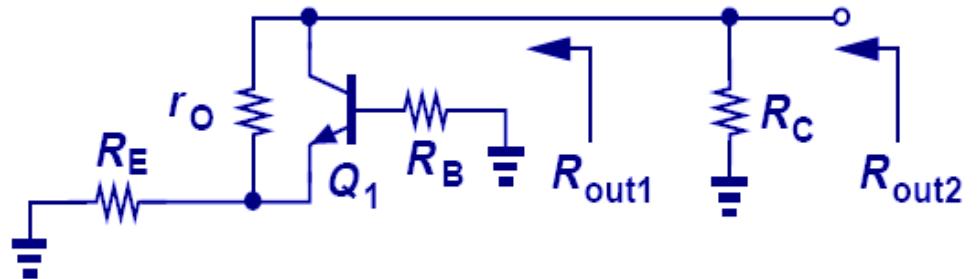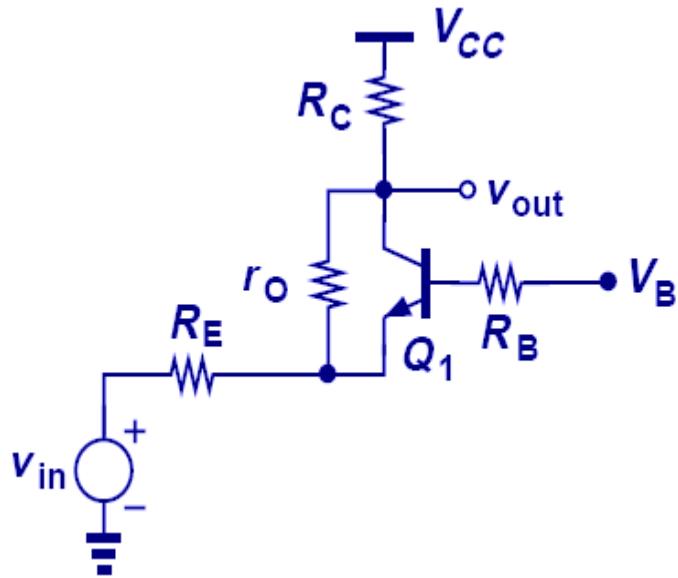


$$R_{out1} = [1 + g_m(R_E \parallel r_\pi)]r_o + (R_E \parallel r_\pi)$$

$$R_{out} = R_C \parallel R_{out1}$$


- Izlazna impedansa ZB stepena je jednaka  $R_C$  u paraleli sa impedansom koja se vidi u kolektoru.

## Izlazna impedansa ZE i ZB stepena

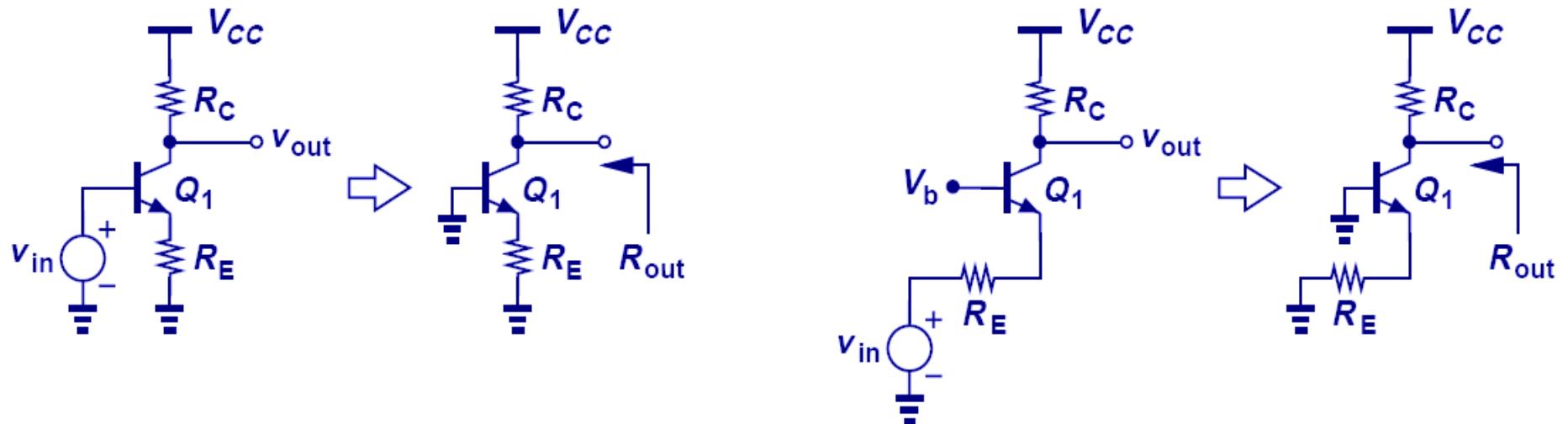

- Izlazne impedante ZE i ZB stepena su iste ako su oba kola u istim uslovima. Ovo je stoga jer kad određujemo izlaznu otpornost ulazni port je spojen sa masom, što dovodi do istog kola u oba slučaja.


## ZB sa otpornikom u bazi

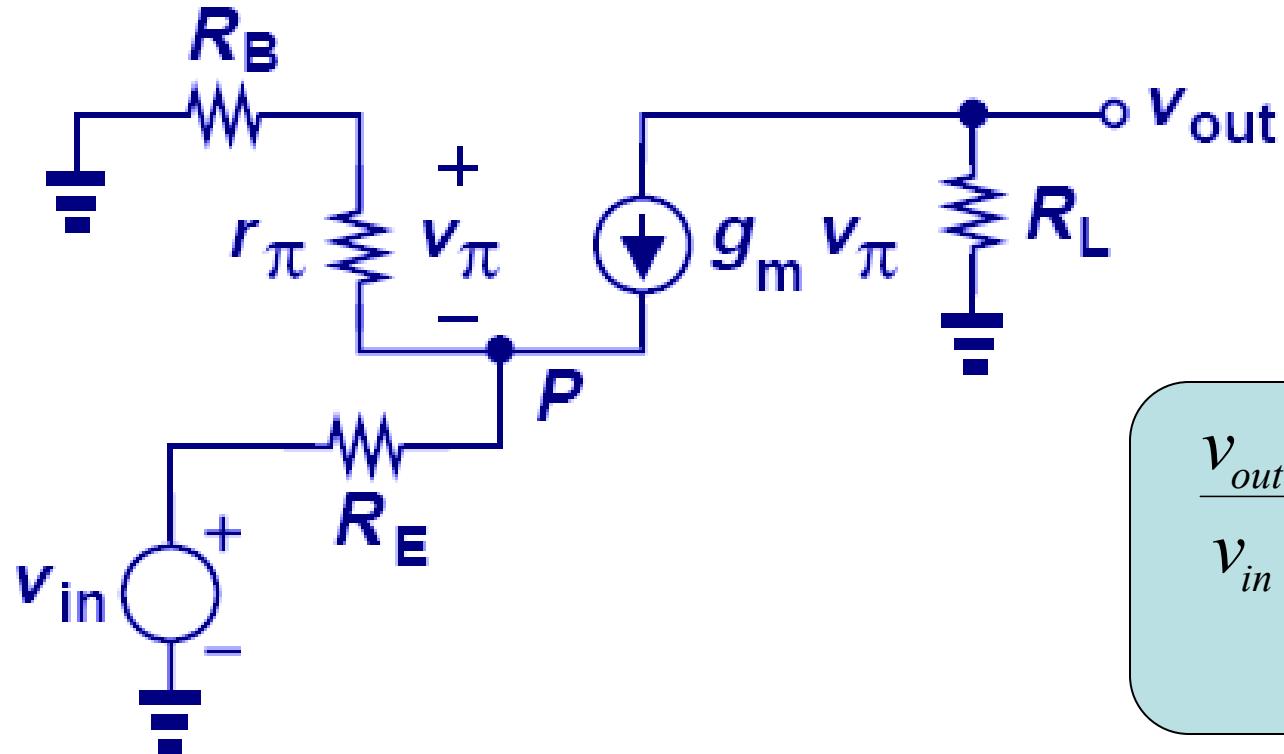

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} \approx \frac{R_C}{R_E + \frac{R_B}{\beta+1} + \frac{1}{g_m}}$$


- Sa dodatnim baznim otpornikom, naponsko pojačanje se smanjuje.
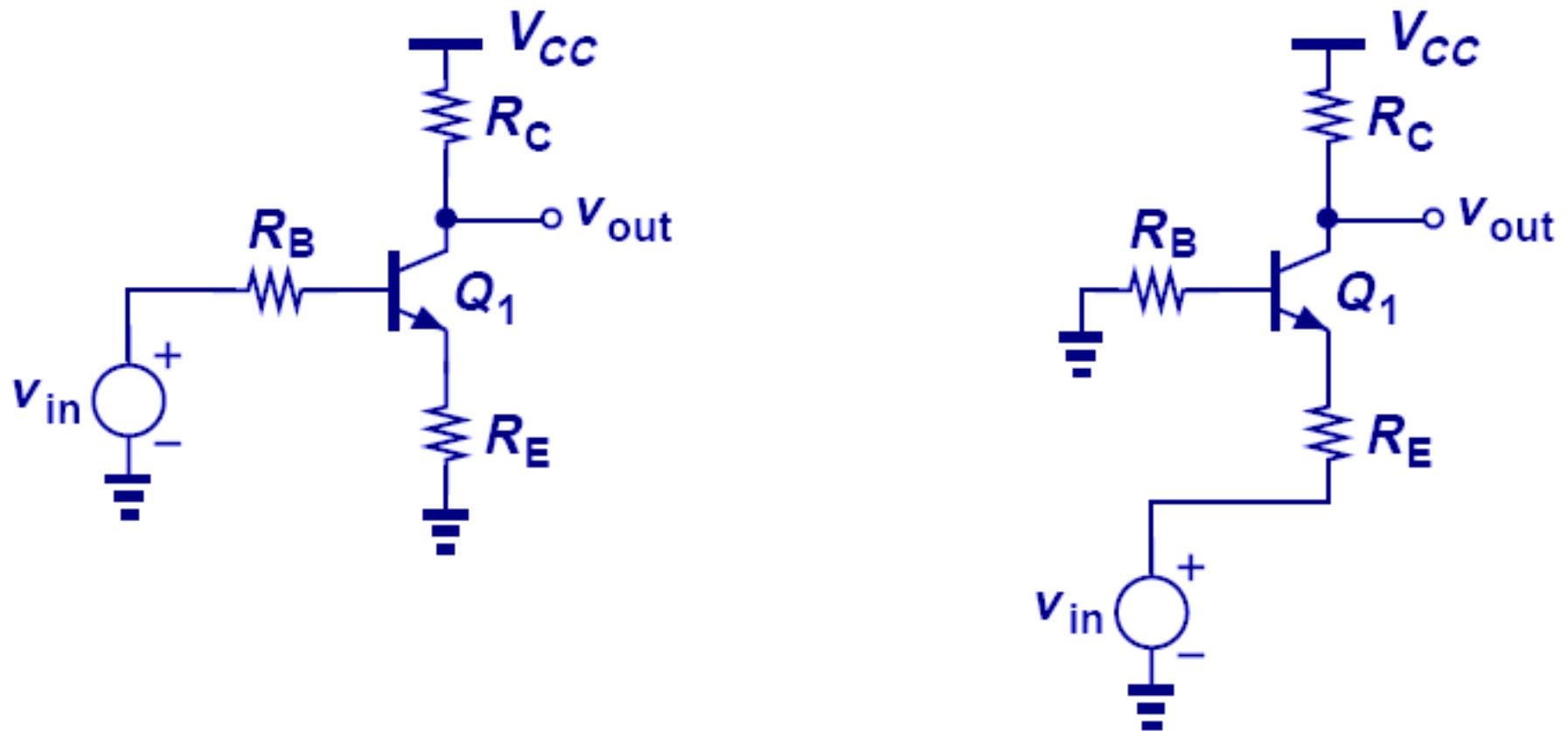
## Poređenje ZE i ZB stepena sa otpornikom u bazi



- Naponsko pojačanje ZB pojačavača sa otpornikom u bazi je potpuno isto kao kod ZE stepena sa otpornikom u bazi i emitorskim otpornikom, samo je suprotan znak.


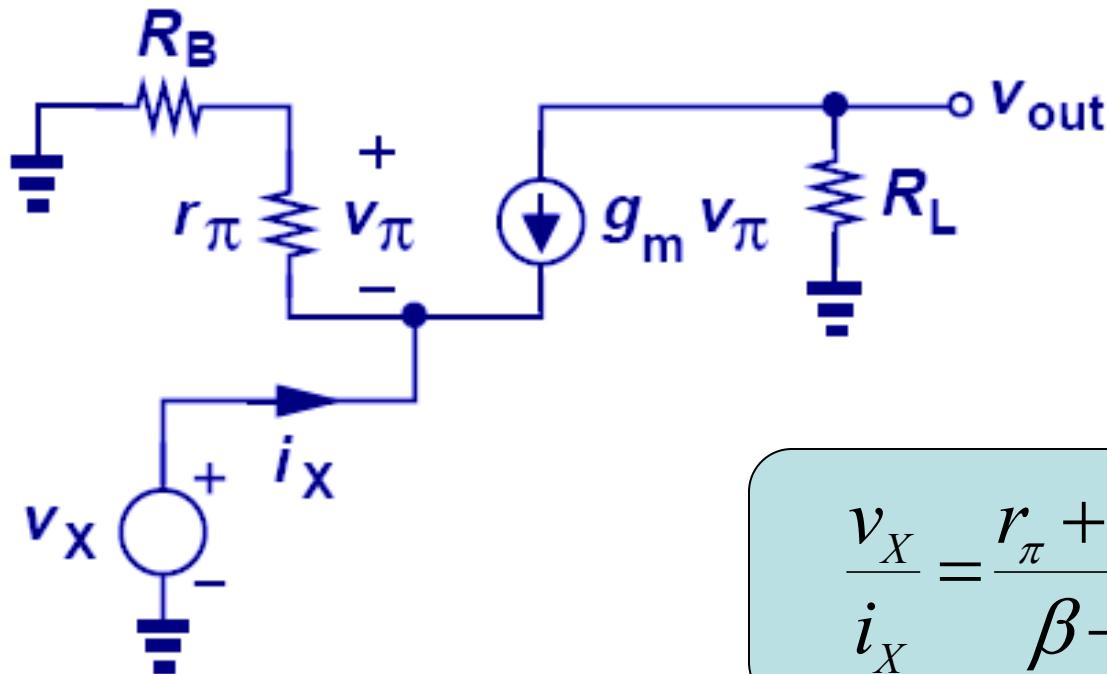
## Ulagana otpornost ZB stepena sa otpornikom u bazi





$$\frac{v_x}{i_x} = \frac{r_\pi + R_B}{\beta + 1} \approx \frac{1}{g_m} + \frac{R_B}{\beta + 1}$$

- Ulagana otpornost ZB sa otpornikom u bazi jednaka je  $1/g_m$  plus  $R_B$  podijeljeno sa  $(\beta+1)$ .
- To je suprotno od ZE sa emitorskim otpornikom, gdje je emitorska otpornost pomnožena sa  $(\beta+1)$  kada se gleda iz baze.
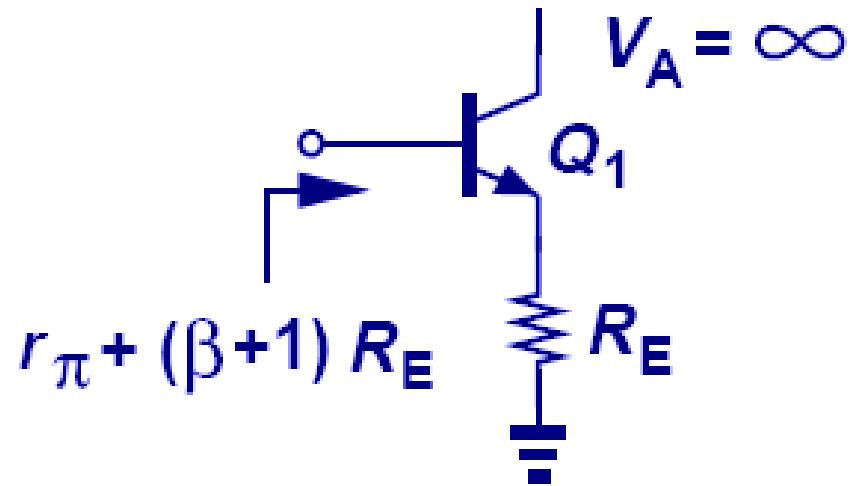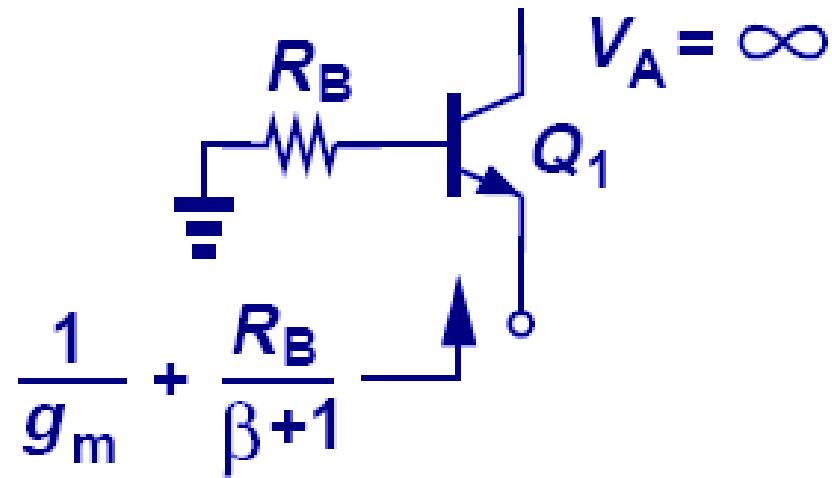
## Ulazne impedanse gledane iz emitora i iz baze



## Primjer nalaženja ulazne otpornosti

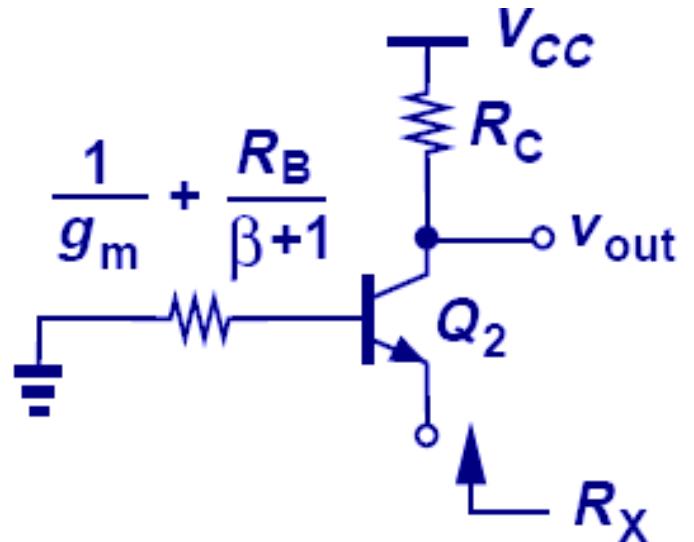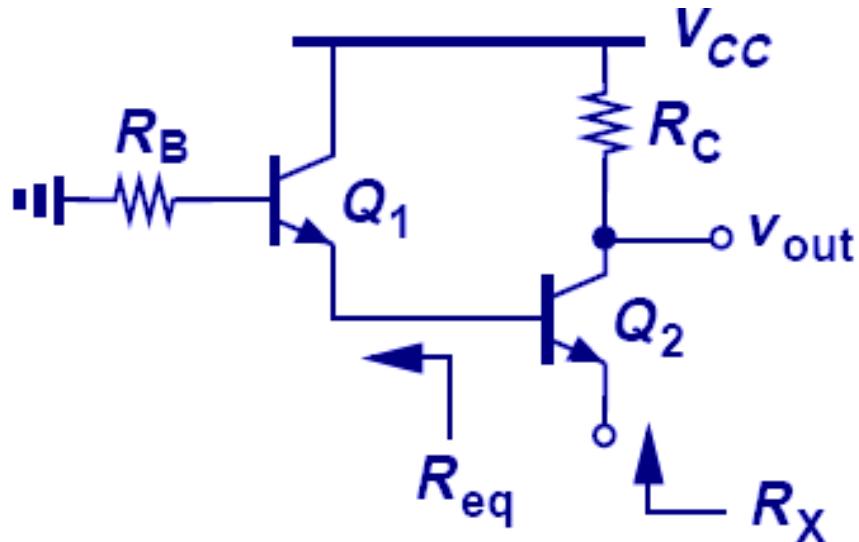


$$R_X = \frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{\beta+1} \left( \frac{1}{g_{m1}} + \frac{R_B}{\beta+1} \right)$$

Provjeriti!


- Da bi se našlo  $R_X$ , prvo treba naći  $R_{eq}$ , tretirati ga kao baznu otpornost  $Q_2$  i podijeliti sa  $(\beta+1)$ .

## Loša polarizacija ZB stepena

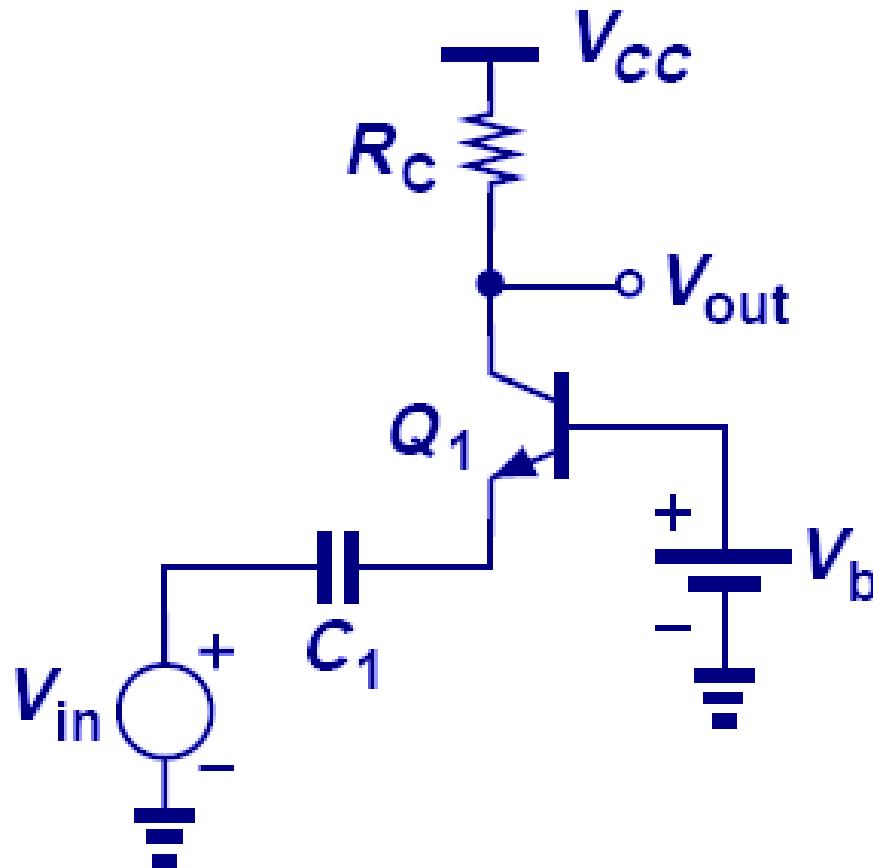



- Na žalost, ne može proticati emitorska struja.

## I dalje nije dobro

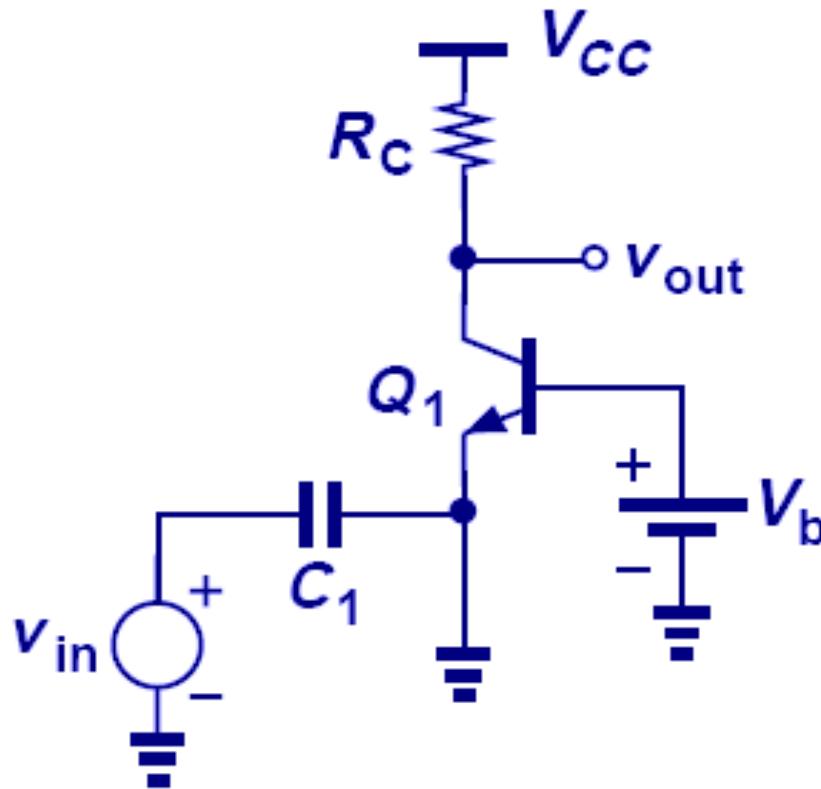

- U žurbi, student povežu emitor sa masom, razmišljajući da će to obezbijediti DC struju za polarisanje pojačavača. Međutim ulazni signal će biti spojen na masu i pojačavač neće pojačavati.

## Ispравна polarizacija ZB pojačavača

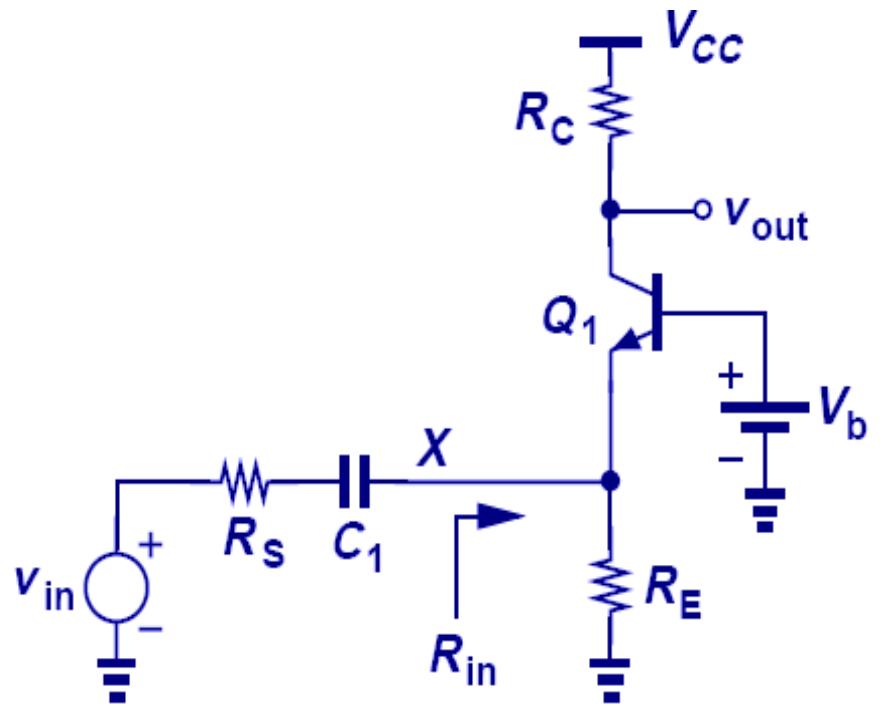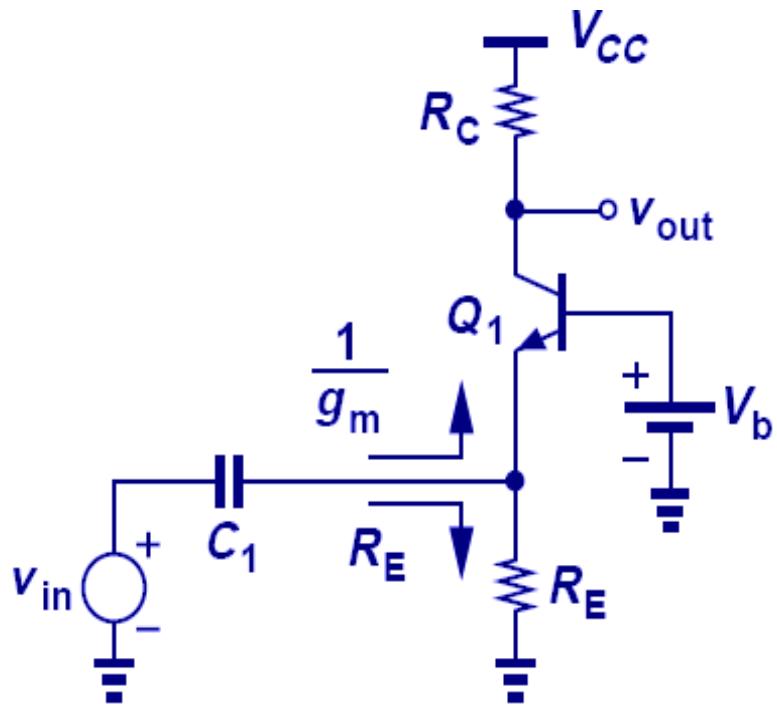


$$R_{in} = \frac{1}{g_m} \parallel R_E$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_E}{R_E + (1 + g_m R_E) R_S} g_m R_C$$




Provjeriti!

## Umanjenje ulazne impedance zbog $R_E$

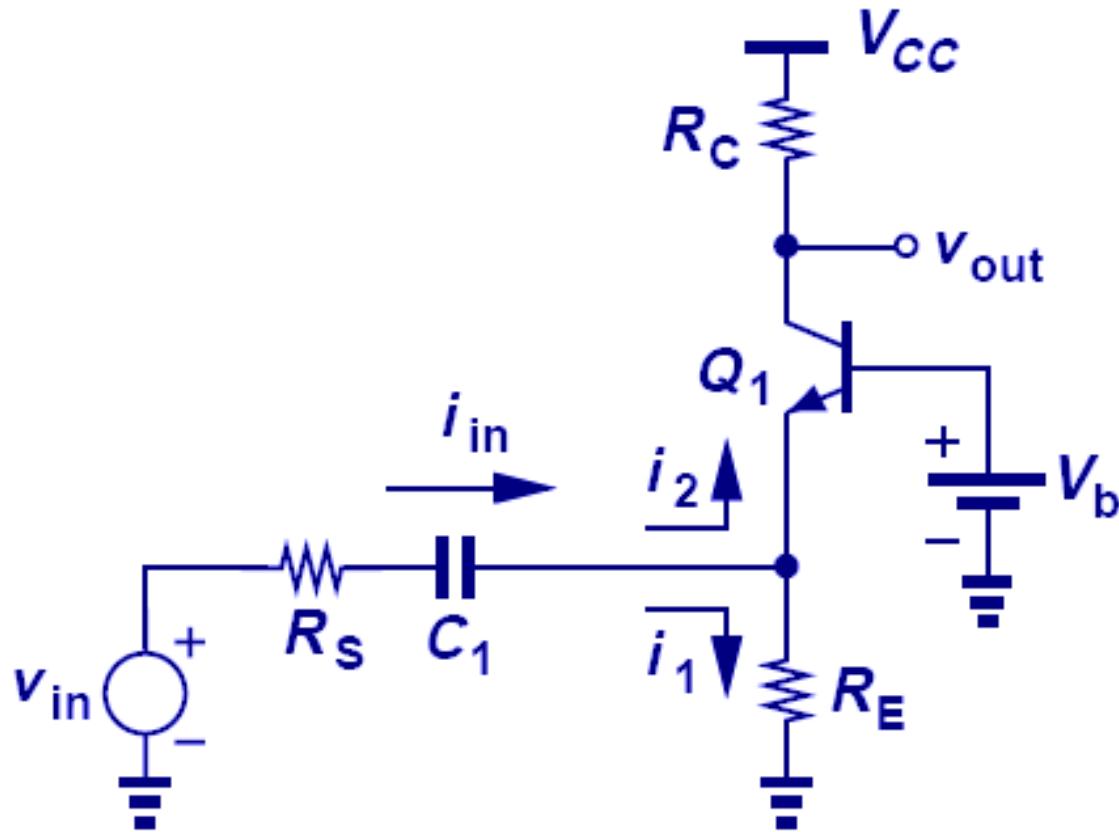


- Umanjenje ulazne impedance zbog  $R_E$  je lase, jer  $R_E$  vodi dio ulazne struje na masu, umjesto ka  $Q_1$  (i  $R_c$ ).

## Kreiranje napona na bazi ( $V_b$ )

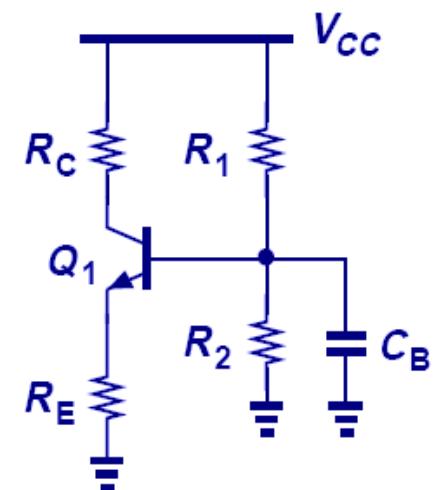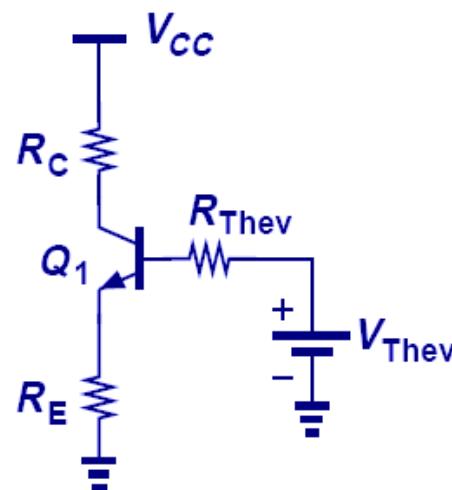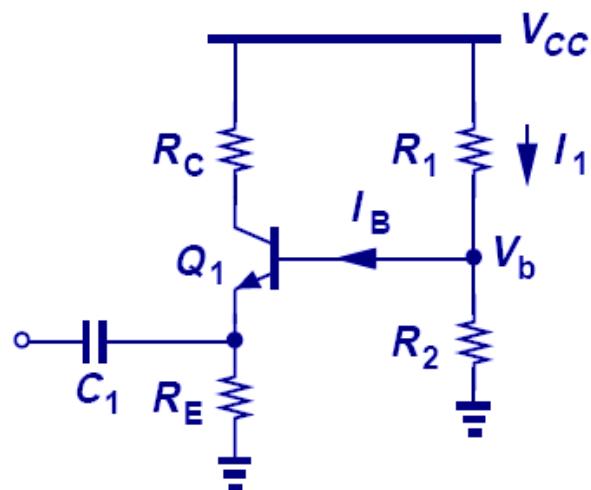


- Naponski djelilac umanjuje pojačanje.
- U cilju otklanjanja tog problema, kondenzator je umetnut između baze i mase, u cilju kratkog spajanja naponskog djelioca na frekvenciji od interesa.

## Primjer ZB stepena sa polarizacijom


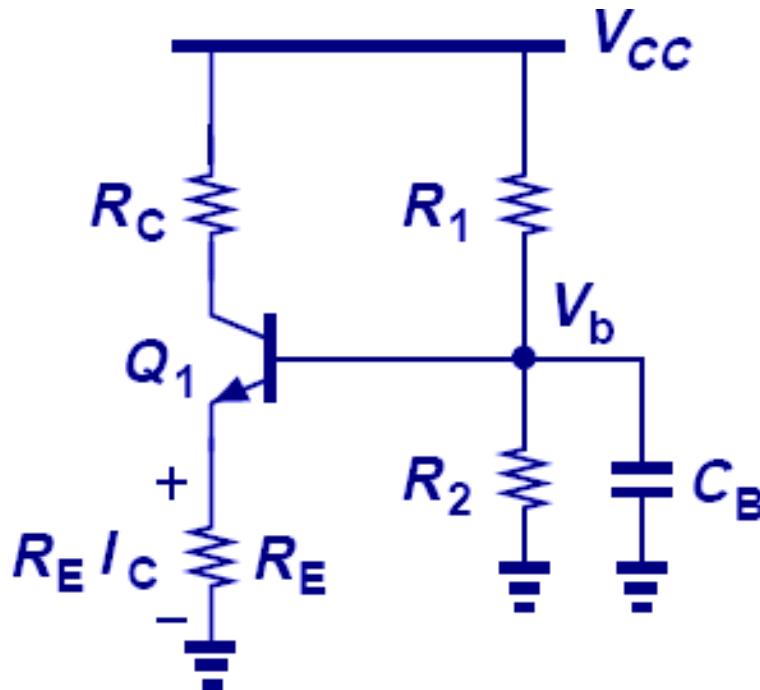


- $R_E \gg 1/g_m$ .
- $R_1$  i  $R_2$  su odabrani tako da je  $V_b$  odgovarajuće vrijednosti i struja koja protiče kroz djelilac je mnogo veća nego bazna struja.
- Kondenzator je izabran tako da na frekvenciji od interesa njegova impedansa bude mala u poređenju sa  $1/g_m$ .
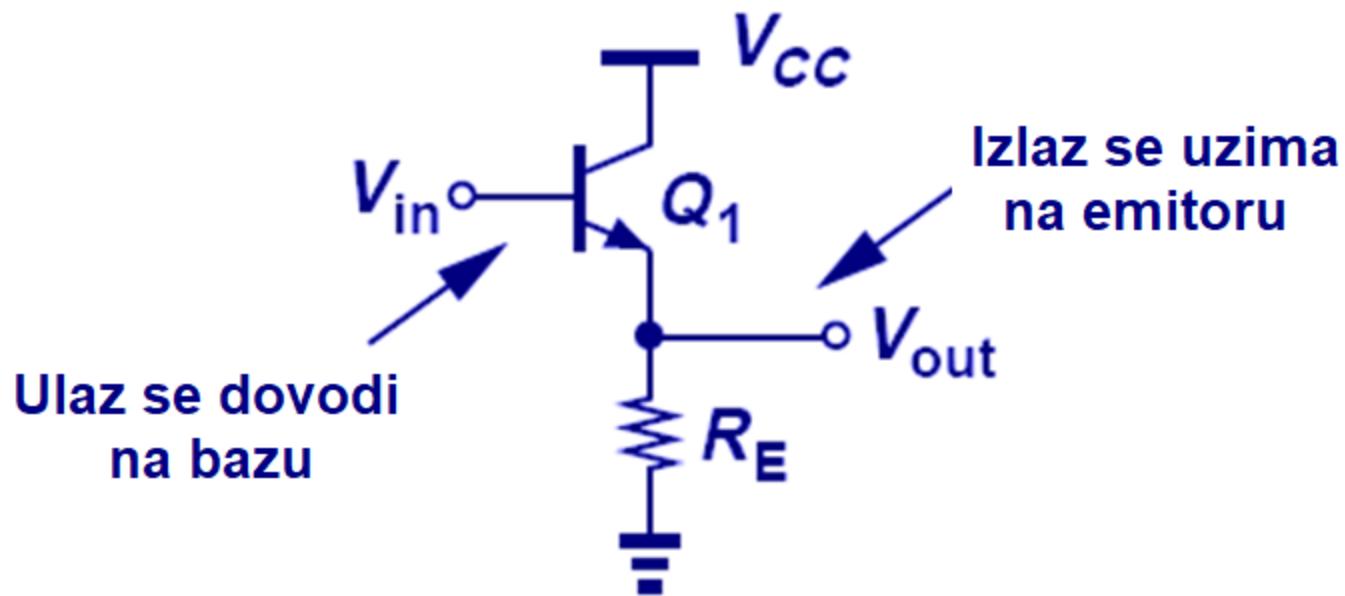
## Pojačavača da zajedničkim kolektorom – ZC Emitter Follower




## ZC jezgro

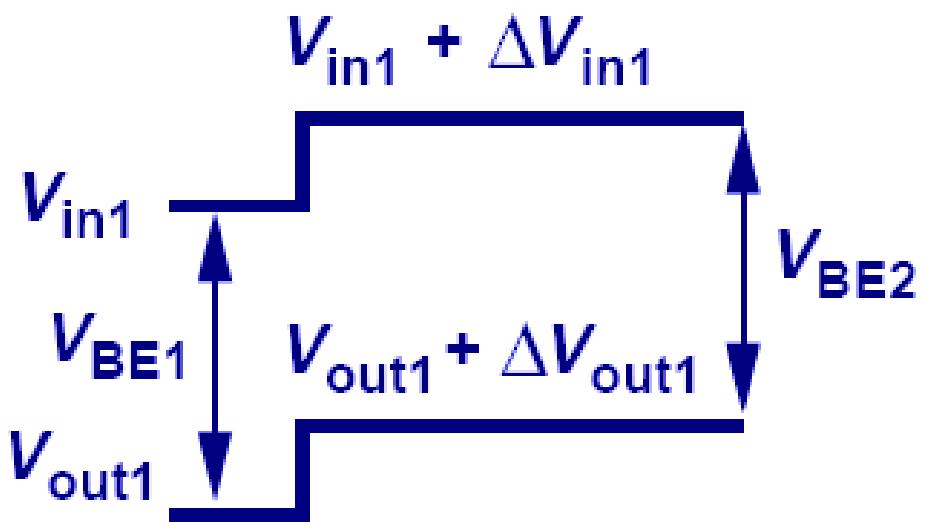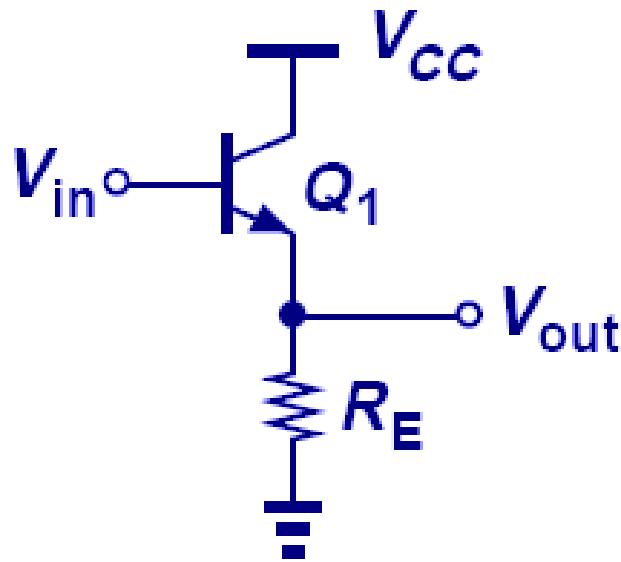

- Kada se napon na ulazu poveća za  $\Delta V$ , izlaz se poveća za veličinu koja je malo manja od  $\Delta V$ .
- Absolutne vrijednosti ulaznog i izlaznog napona razlikuju se za  $V_{BE}$ .

## Naponsko pojačanje ZC pojačavača

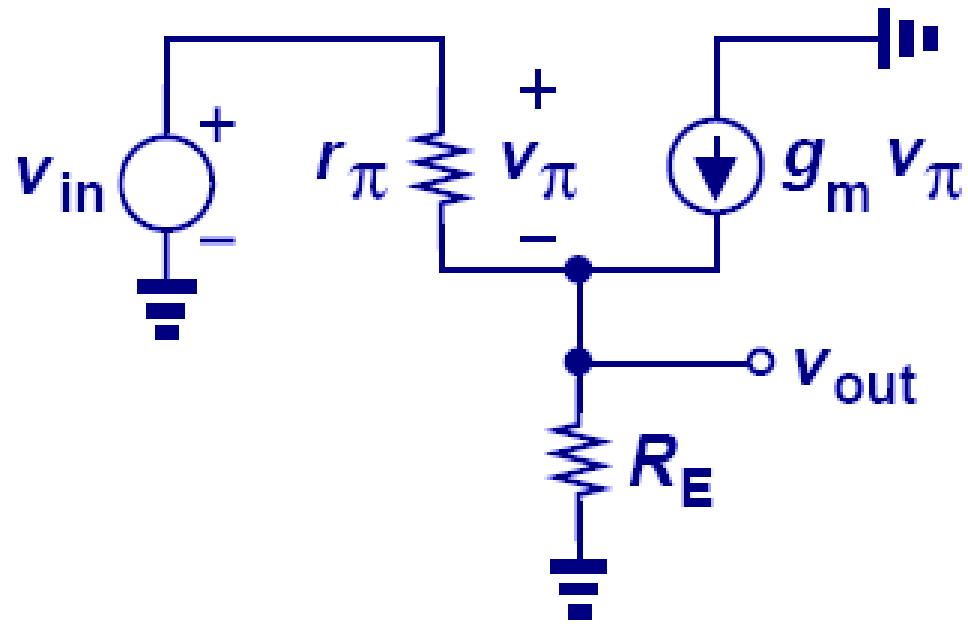


$$V_A = \infty$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{1}{1 + \frac{r_\pi}{\beta + 1} \cdot \frac{1}{R_E}} \approx \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_m}}$$

- Naponako pojačanje je (malo) manje od 1 i pozitivno je.



## Jedinično pojačanje ZC pojačavača

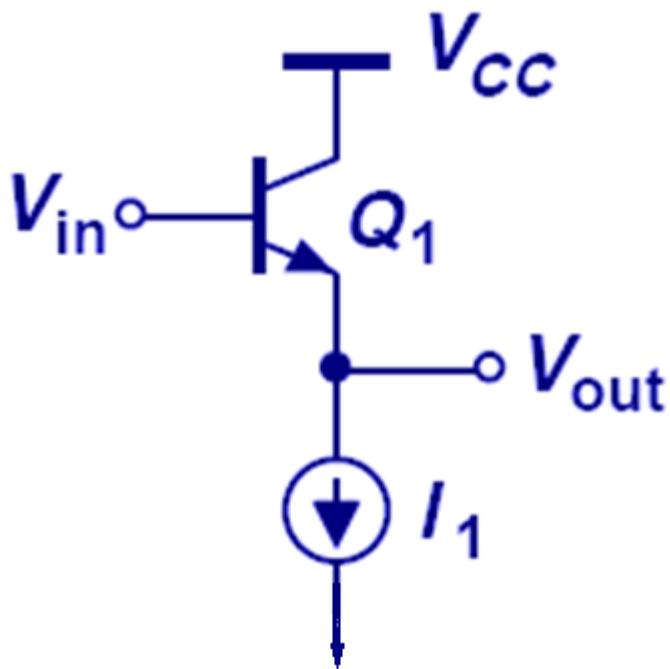

$$V_A = \infty$$
$$A_v = 1$$

- Naponsko pojačanje je jedinično jer konstantna kolektorska struja ( $= I_1$ ) rezultuje u konstantnom naponu  $V_{BE}$ , te stoga  $V_{out}$  precizno slijedi  $V_{in}$ .



## ZC sa otpornošću izvora

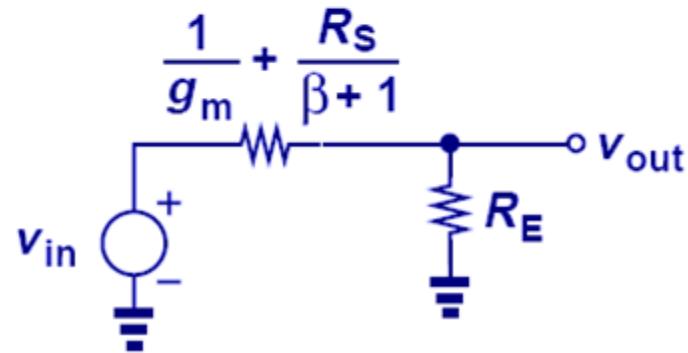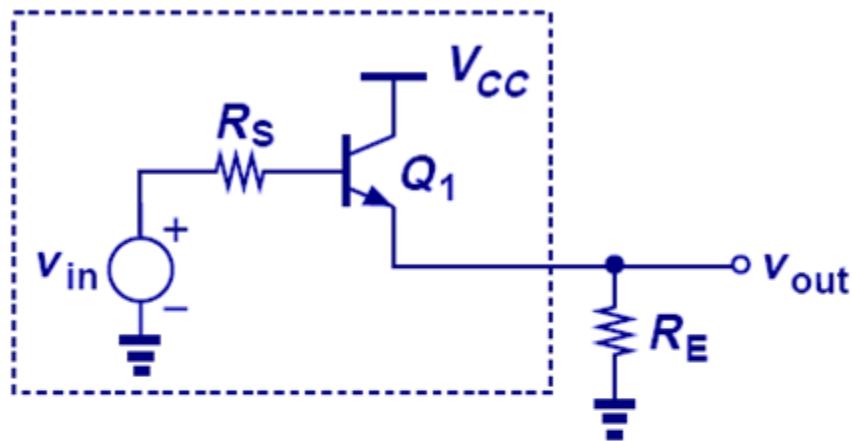

$$V_A = \infty$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_E}{R_E + \frac{R_s}{\beta+1} + \frac{1}{g_m}}$$



## Ulagna otpornost ZC pojačavača

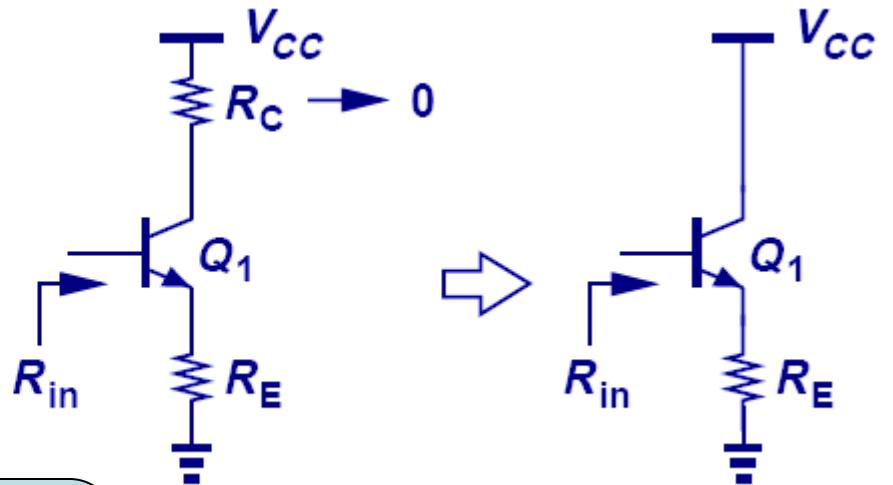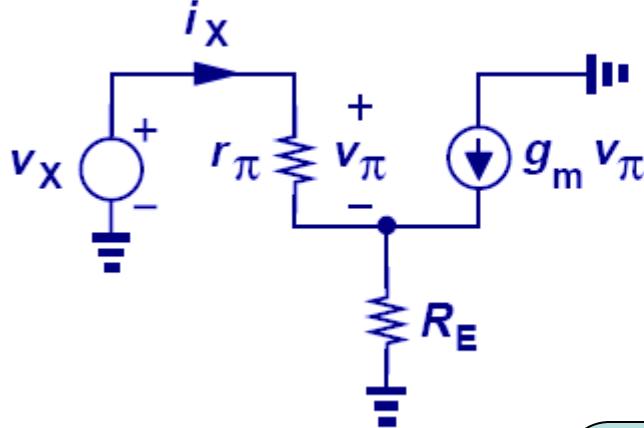

$$V_A = \infty$$
$$\frac{v_x}{i_x} = r_\pi + (1 + \beta)R_E$$


- Ulagna impedansa ZC je jednaka ulaznoj impedansi ZE sa emitorskim otpornikom.
- Ovo nije iznenadjuće jer ulazna impedansa ZE sa emitorskim otpornikom ne zavisi od kolektorske otpornosti.

## ZC kao razdvajač

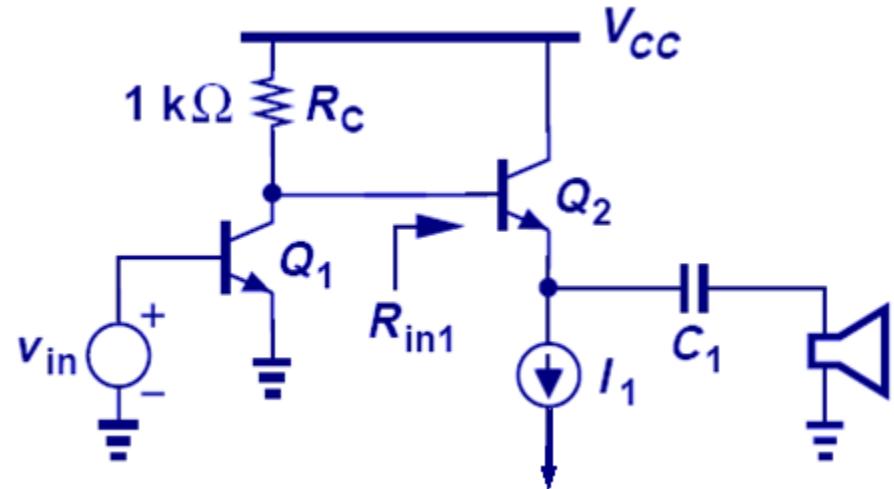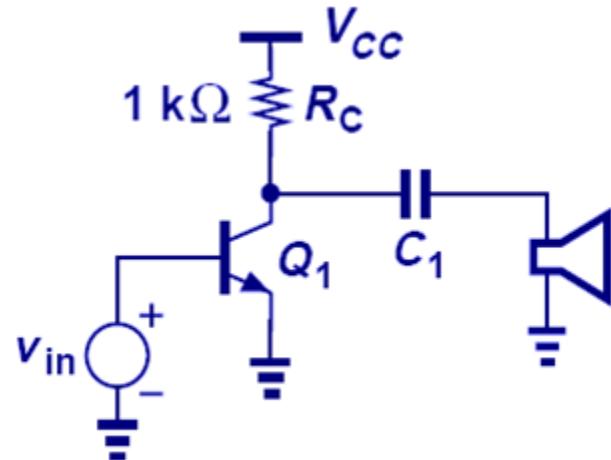

- Kako ZC stepen povećava otpornost potrošača do mnogo većih vrijednosti, pogodan je da se koristi kao razdvojni stepen između ZE stepena i potrošača, u cilju prevezilaženja problema degradacije pojačanja.


## Izlazna otpornost ZC pojačavača

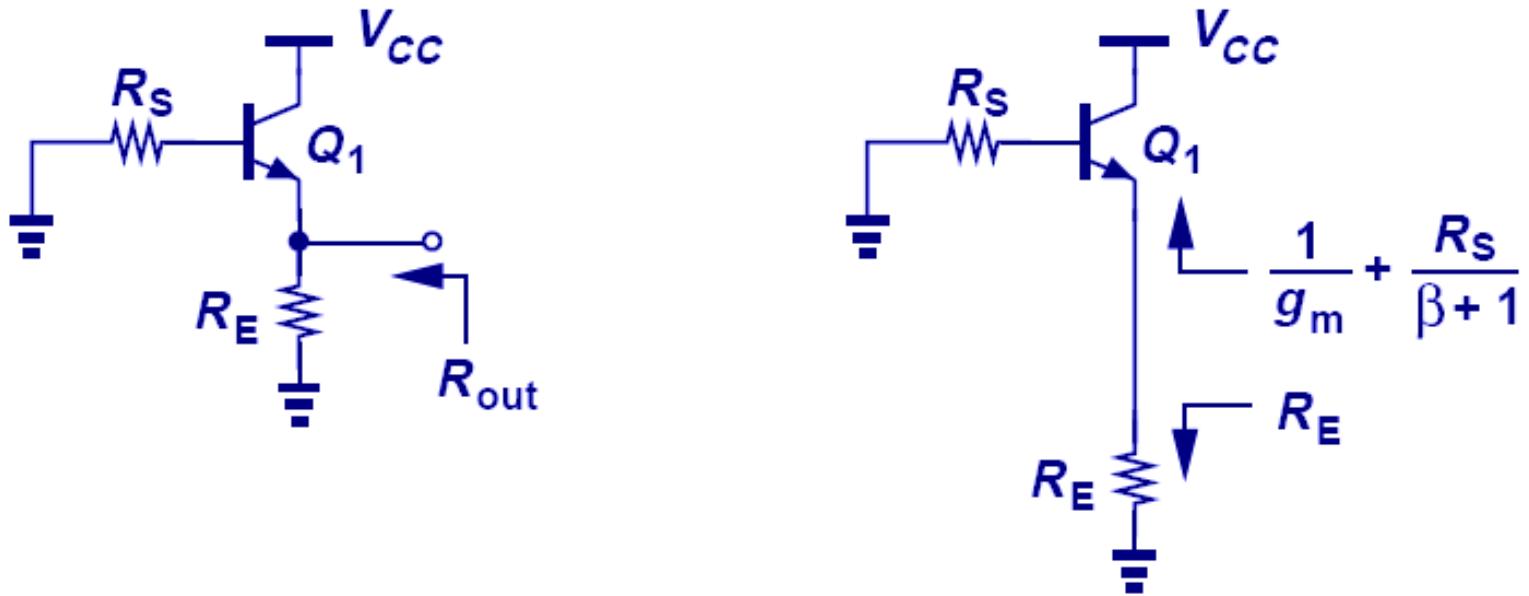

$$R_{out} = \left( \frac{R_s}{\beta+1} + \frac{1}{g_m} \right) \parallel R_E$$

- ZC snižava impedansu izvora za faktor  $\beta+1$ , povećavajući upravljačke mogućnosti.

## ZC sa Early-jevim effektom

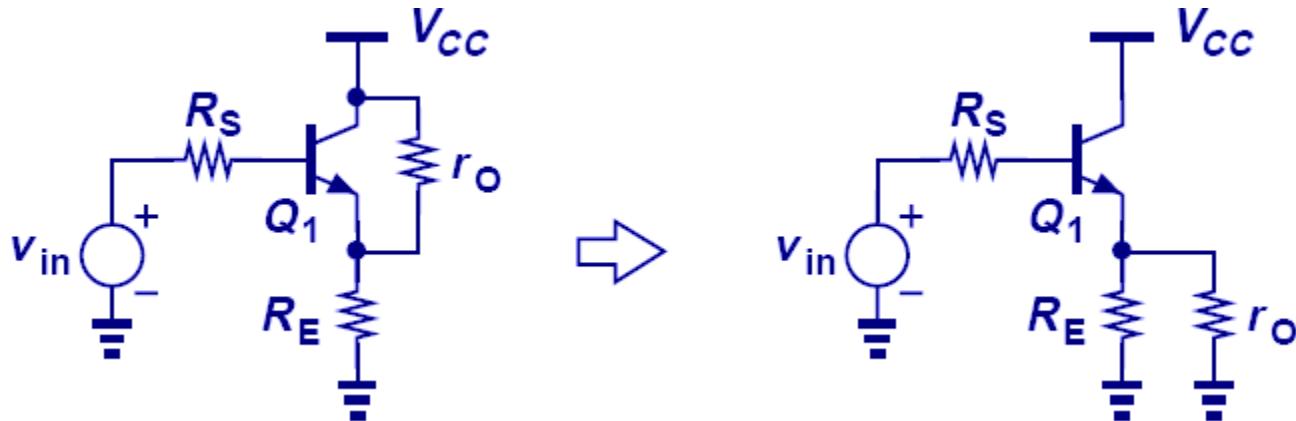


$$A_v = \frac{R_E \parallel r_o}{R_E \parallel r_o + \frac{R_s}{\beta+1} + \frac{1}{g_m}}$$

$$R_{in} = r_\pi + (\beta+1)(R_E \parallel r_o)$$

$$R_{out} = \left( \frac{R_s}{\beta+1} + \frac{1}{g_m} \right) \parallel R_E \parallel r_o$$



- Kako je  $r_o$  u paraleli sa  $R_E$ , njegov efekat je jednostavno inkorporirati u jednačine za naponsko pojačanje, ulaznu i izlaznu impedansu.

## Strujno pojačanje ZC

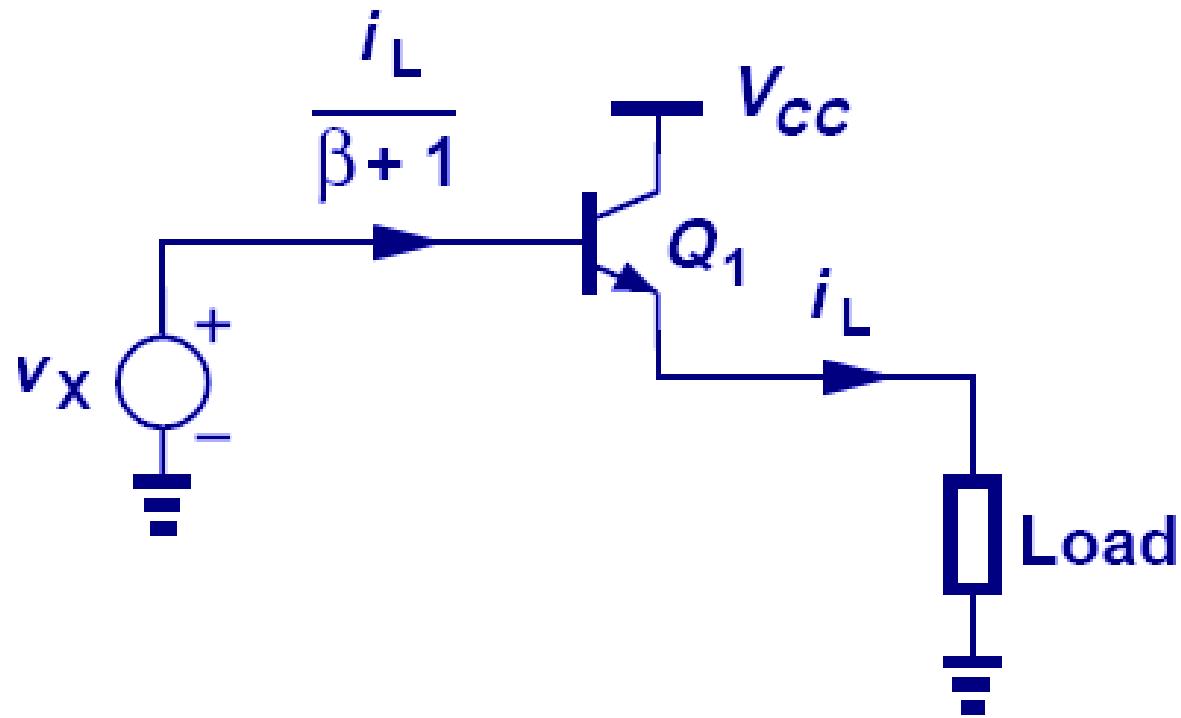


- Postoji strujno pojačanje ( $\beta+1$ ) od baze do emitora.
- Otpornost potrošače je uvećana ( $\beta+1$ ) puta, kada se gleda iz baze.

## Polarizacija ZC pojačavača

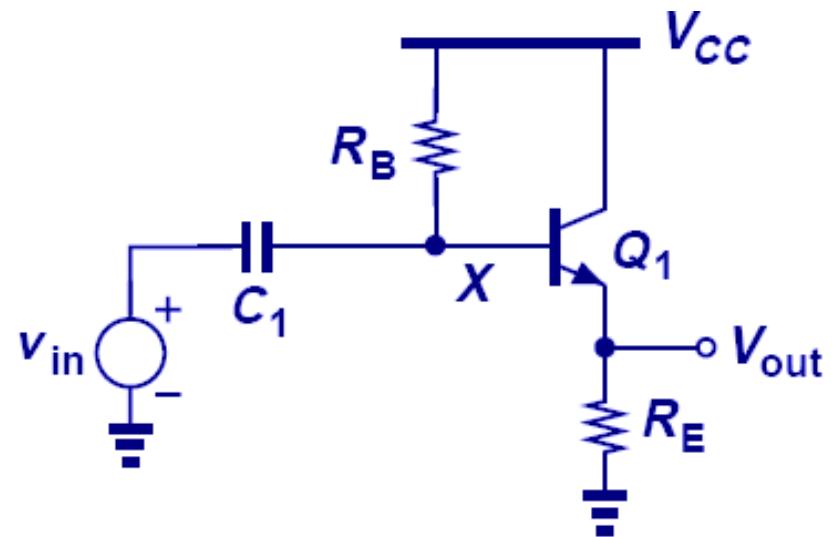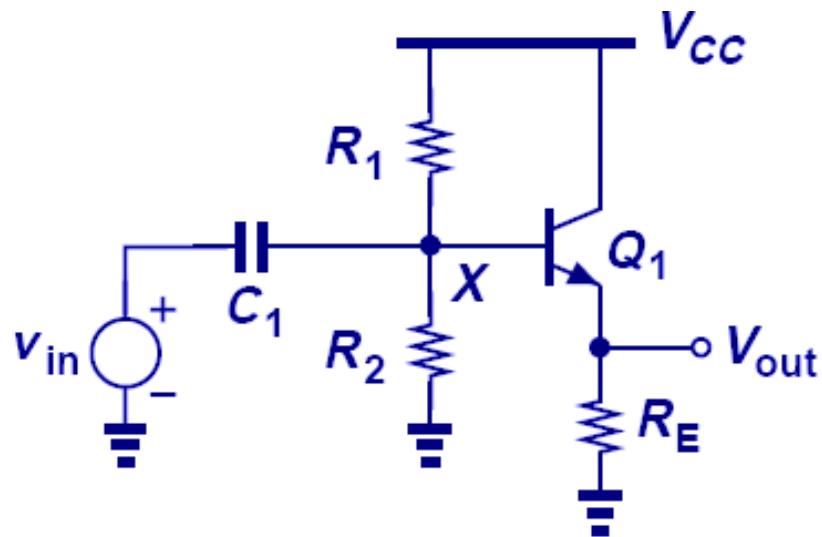

- Polarizacione tehnike su slične onima kod ZE.
- $V_b$  može biti blizu  $V_{cc}$  jer je kolektor spojen na  $V_{cc}$ .


## Polarizacija strujnim izvorom

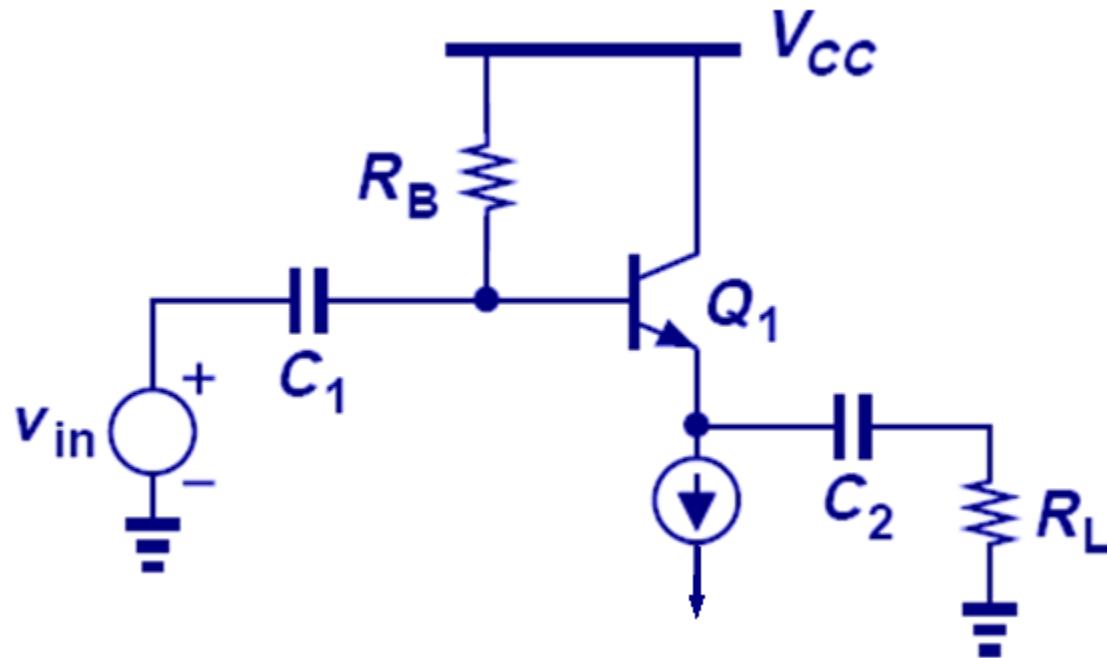


- Smještanjem strujnog izvora u emitoru, bazna struja,  $V_{BE}$ , i  $I_B R_B$  su fiksirani.

## Rezime topologija pojačavača


CE Stage

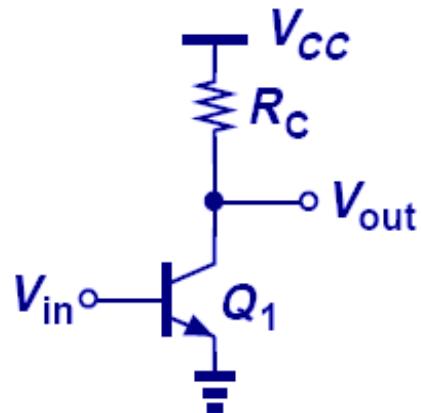

CB Stage

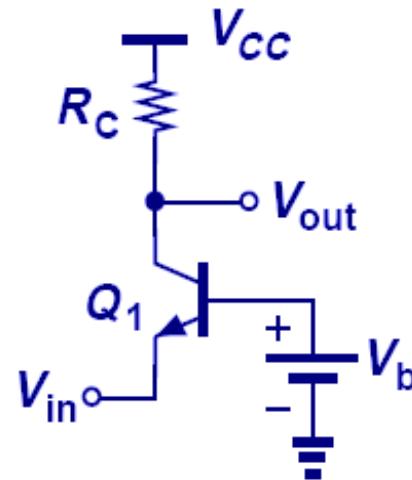


Follower

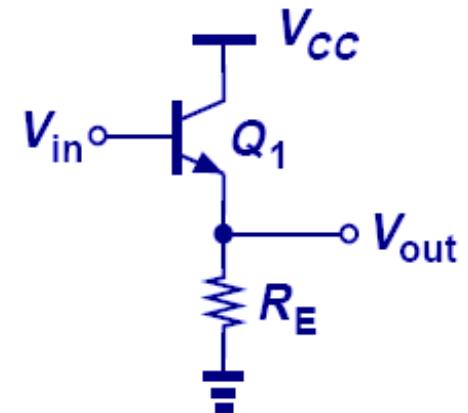

- Tri pojačavačke topologije, različitih osobina i različitih primjena.
- ZE i ZB imaju naponsko pojačanje, po absolutnoj vrijednosti veće od 1, dok ZC ima naponsko pojačanje manje od ali približno 1.


## Primjer 1

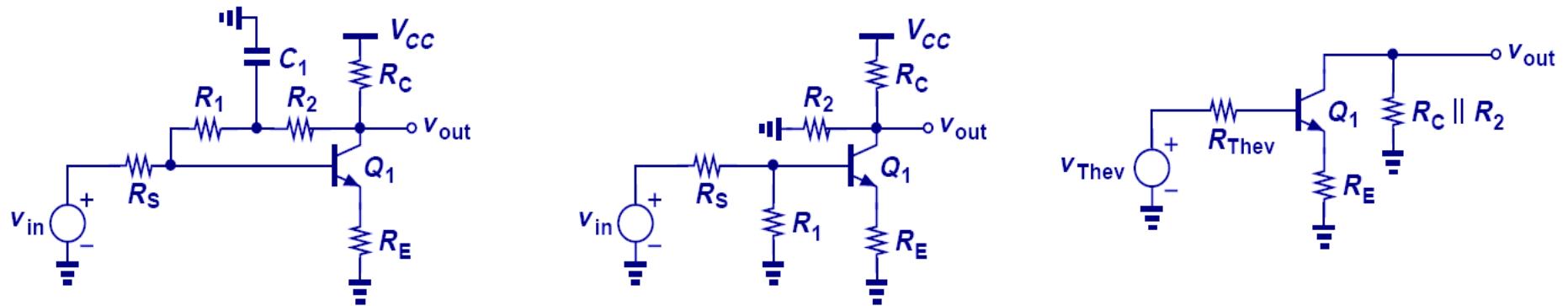

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = - \frac{R_2 \parallel R_C}{\frac{R_1 \parallel R_S}{\beta + 1} + \frac{1}{g_m} + R_E} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_S}$$

- Ključ u rješavanju ovog problema je u prepoznavanju AC mase između  $R_1$  i  $R_2$ , i Thevenin-ove transformacije ulazne mreže.



## Primjer 2

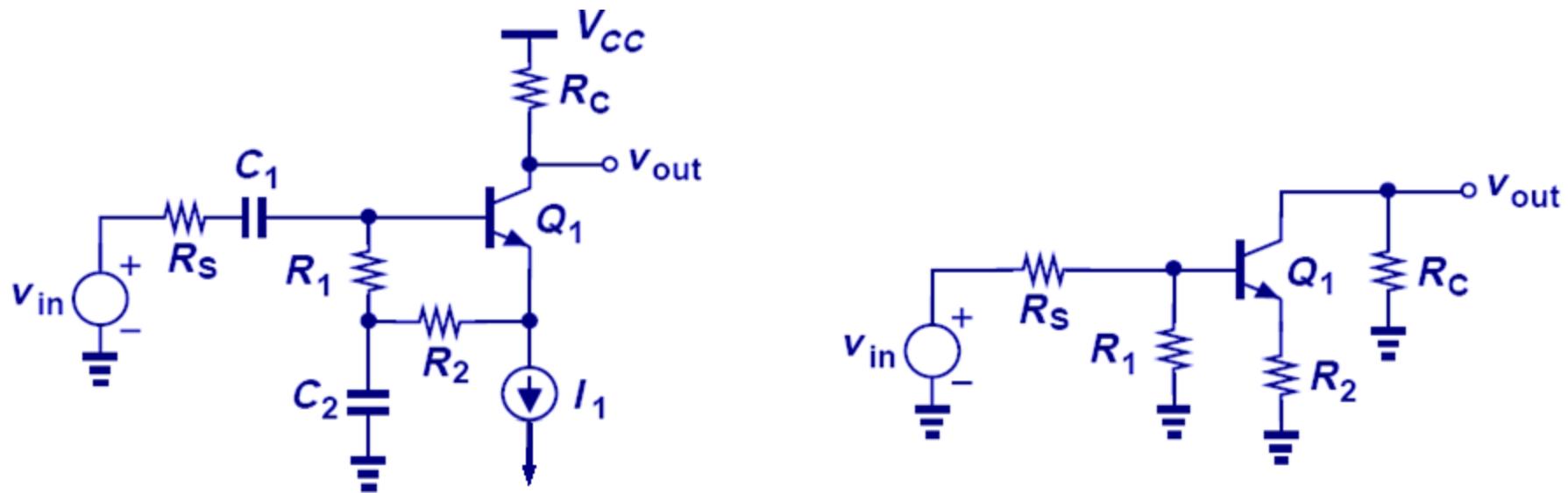

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_C}{R_S \parallel R_1 + \frac{1}{g_m} + R_2} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_S}$$

- Ponovo, AC masa i Thevenin-ova transformacija su potrebne za transformisanje kompleksnog kola jednostavni pojačavački stepen sa emitorskim otpornikom.

## Primjer 3

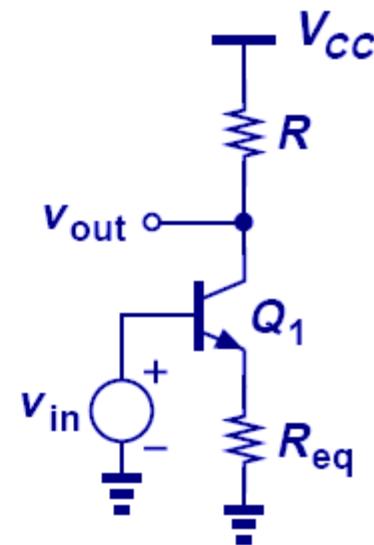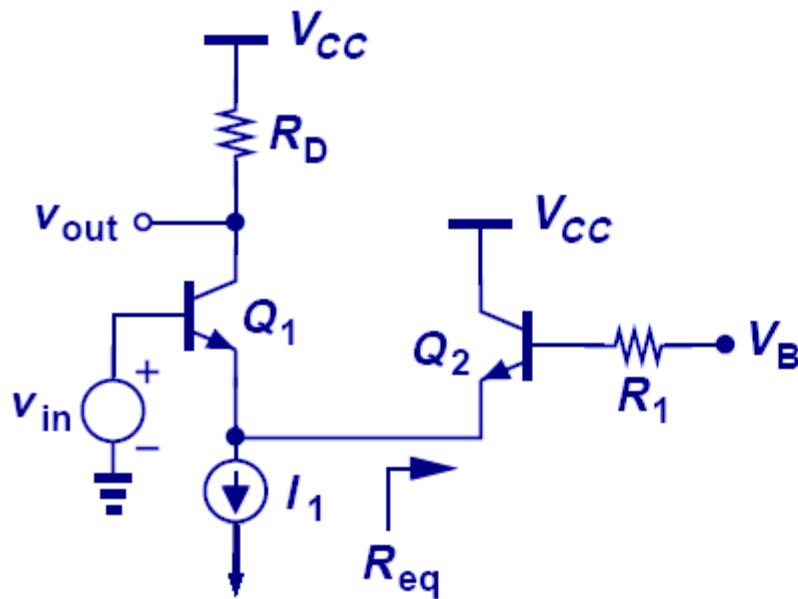


$$R_{in} = r_{\pi 1} + R_1 + r_{\pi 2}$$

$$A_v = \frac{-R_C}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{R_1}{\beta + 1} + \frac{1}{g_{m2}}}$$

- Ključ za rješavanje ovog problema je prvo identifikovati  $R_{eq}$ , koje predstavlja impedansu koja se vidi u emitoru  $Q_2$  u paraleli sa beskonačnom otpornosću idealnog strujnog izvora.
- Drugo, jednačine za pojačanje ZE stepena, gdje je  $R_E$  zamijenjeno sa  $R_{eq}$ .


## Primjer 4

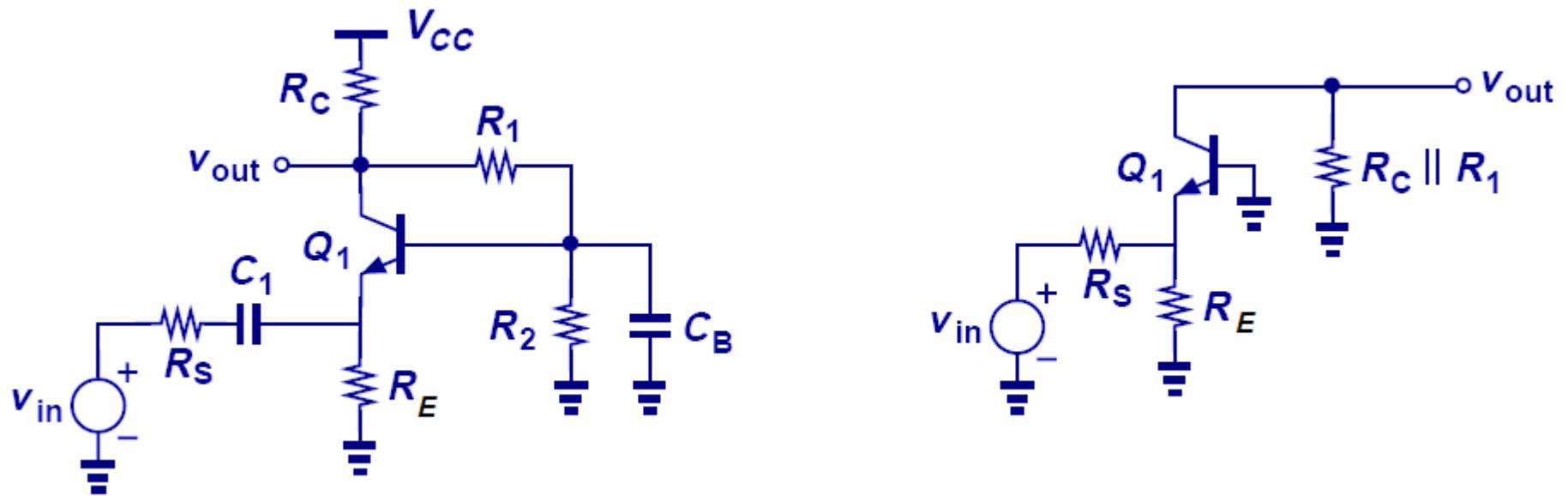

$$A_v = R_C \parallel R_1 g_m \frac{R_E}{R_E + (1 + g_m R_E) R_s}$$

- Ključ za rješavanje ovog problema je prepoznavanje da  $C_B$  na frekvenciji od interesa predstavlja kratak spoj na AC masu.
- $R_1$  se pojavljuje u paraleli sa  $R_C$  i kolo se pojednostavljuje na jednostavni ZB stepen.


## Primjer 5

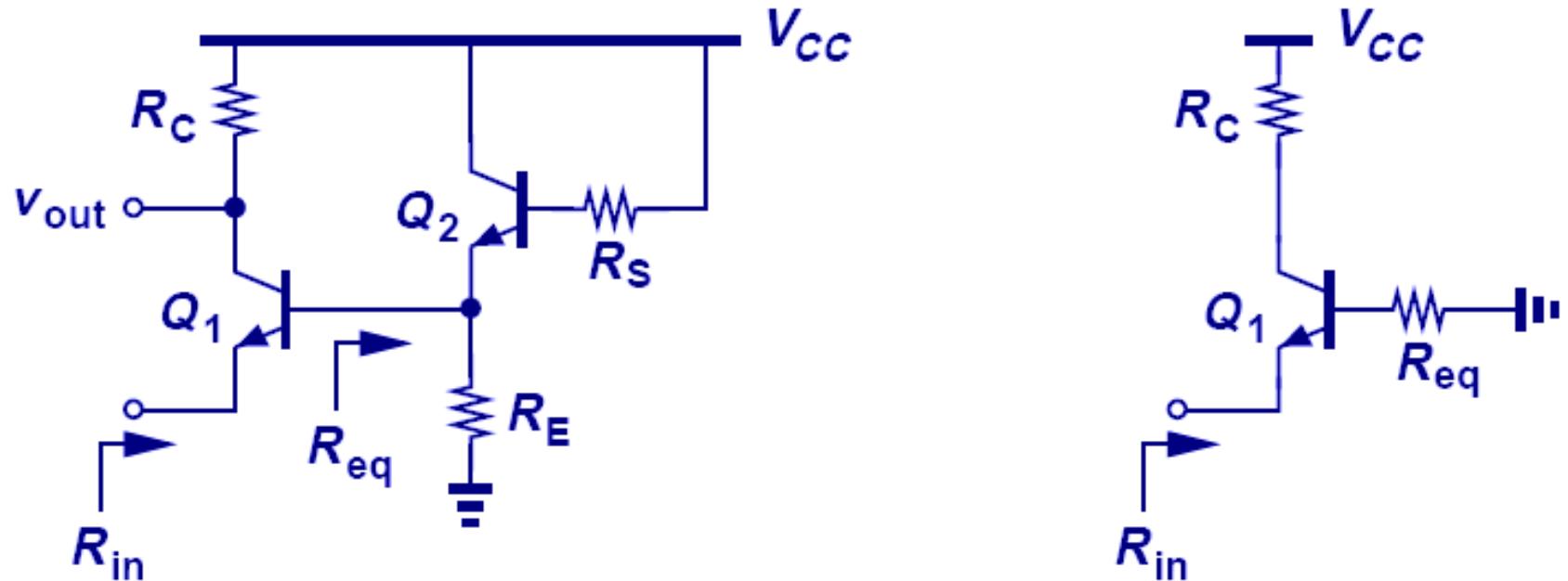


$$R_{in} = \frac{1}{\beta+1} \left[ \left( \frac{R_s}{\beta+1} + \frac{1}{g_{m2}} \right) \| R_E \right] + \frac{1}{g_{m1}}$$

- Ključ za rješavanje ovog problema je prepoznavanje da ekvivalentna bazna otpornost  $Q_1$  je paralelno vezana sa  $R_E$  i i impedansa koja se vidi u emitoru  $Q_2$ .


## Primjer 6

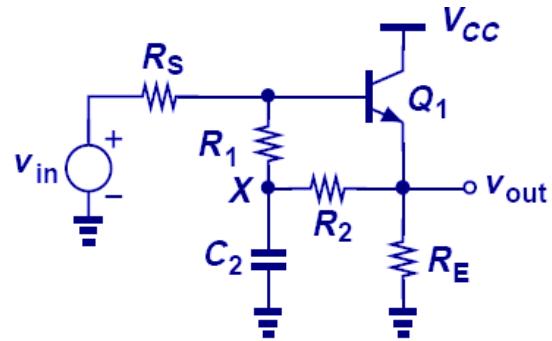

(a)

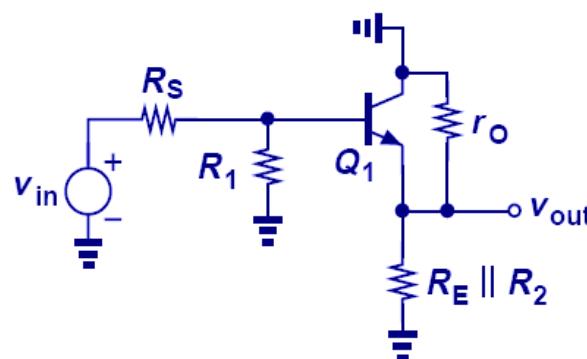

(b)

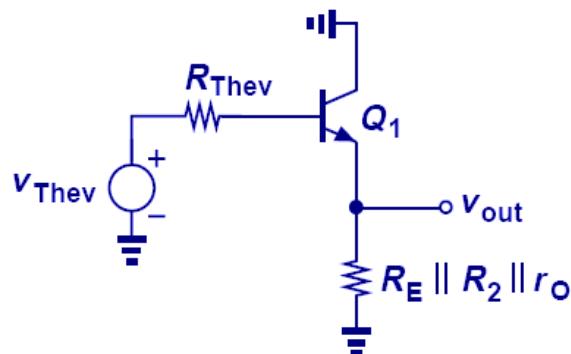



(c)

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_E \parallel R_2 \parallel r_o}{R_E \parallel R_2 \parallel r_o + \frac{1}{g_m} + \frac{R_s \parallel R_1}{\beta+1}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_s}$$

$$R_{out} = \left( \frac{R_s \parallel R_1}{\beta+1} + \frac{1}{g_m} \right) \parallel R_E \parallel R_2 \parallel r_o$$

- Ključ za rješavanje ovog problema je prepoznavanje da je DC napajanje AC masa i upotrebom Thevenin-ove transformacije pojednostavljenje kola na emitter follower.

## Primjer 7

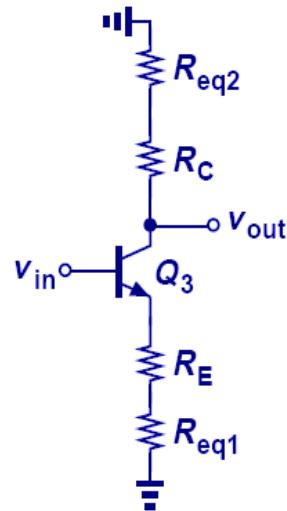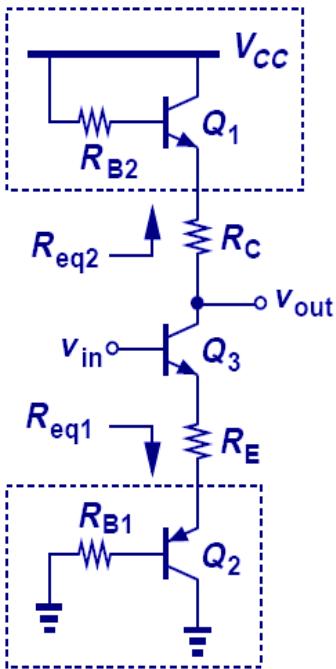

$$R_{in} = r_{\pi 1} + (\beta + 1) \left( R_E + \frac{R_{B1}}{\beta + 1} + \frac{1}{g_{m2}} \right)$$

$$R_{out} = R_C + \frac{R_{B2}}{\beta + 1} + \frac{1}{g_{m3}}$$

$$A_v = -\frac{R_C + \frac{R_{B2}}{\beta + 1} + \frac{1}{g_{m3}}}{R_E + \frac{R_{B1}}{\beta + 1} + \frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{g_{m1}}}$$

- Impedansa koja se vidi u emitoru  $Q_1$  i  $Q_2$  može se sjediniti sa  $R_C$  i  $R_E$ , respektivno, i formirati ekvivalentnu emitorskiju i kolektorskiju impedansu.