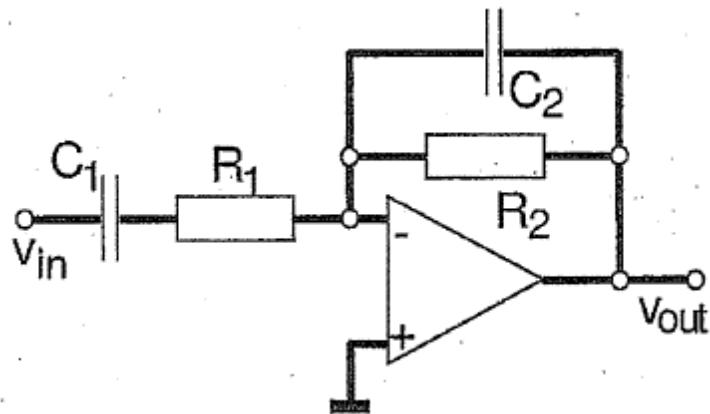


FREKVENCIJSKE KARAKTERISTIKE POJAČAVAČA

1. Za kolo na slici izračunati i nacrtati frekvencijske karakteristike funkcije prenosa $A_v(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$


Poznato je $R_1 = 20k\Omega$, $R_2 = 200k\Omega$, $C_1 = 0.39\mu F$, $C_2 = 39pF$. Operacioni pojačavač je idealan.



Rješenje:

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}$$
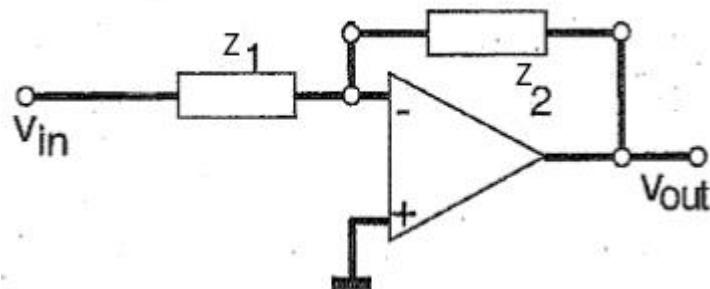
$$Z_2 = \frac{R_2 \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}$$



$$\frac{V_{in}}{Z_1} = \frac{-V_{out}}{Z_2} \rightarrow V_{out} = -\frac{Z_2}{Z_1} V_{in}$$

$$v_{out} = -\frac{\frac{R_2}{j\omega C_2}}{\frac{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}}} v_{in}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{\frac{R_2}{j\omega C_2}}{\frac{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}}} = -\frac{j\omega R_2 C_1}{(1 + j\omega R_1 C_1)(1 + j\omega R_2 C_2)}$$

$$A_v(j\omega) = -\frac{j\omega R_2 C_1}{(1 + j\omega R_1 C_1)(1 + j\omega R_2 C_2)}$$

1. Amplitudno-frekvencijska karakteristika je sada:

$$|A_v(j\omega)| = \left| -\frac{j\omega R_2 C_1}{(1 + j\omega R_1 C_1)(1 + j\omega R_2 C_2)} \right| = \frac{\omega R_2 C_1}{\sqrt{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} \cdot \sqrt{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2}}$$

Ili u decibelima (dB)

$$|A_v(j\omega)|_{dB} = 20 \log |A_v(j\omega)| = 20 \log \left(\frac{\omega R_2 C_1}{\sqrt{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} \cdot \sqrt{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2}} \right)$$

$$= 20 \log(\omega R_2 C_1) - 20 \log \sqrt{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} - 20 \log \sqrt{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2} = 20 \log \left(\frac{\omega R_2 C_1}{\sqrt{1 + \omega^2 R_1^2 C_1^2} \cdot \sqrt{1 + \omega^2 R_2^2 C_2^2}} \right)$$

2. Fazno-frekvencijska karakteristika je:

$$\phi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \arctg(\omega R_1 C_1) - \arctg(\omega R_2 C_2)$$

Sada provjeravamo vrijednosti

$$\frac{1}{R_2 C_1} = 12,8 \text{ rad/s}; \frac{1}{R_1 C_1} = 128,2 \text{ rad/s}; \frac{1}{R_2 C_2} = 128205,1 \text{ rad/s}$$

iz prenosne karakteristike na osnovu ovih vrijednosti kreiramo opsege.

Razlikujemo tri opsega učestanosti oscilovanja:

$$1. \text{ Prvi opseg je za } \omega < \frac{1}{R_1 C_1} \text{ i } \omega < \frac{1}{R_2 C_2} \Rightarrow \omega R_1 C_1 \ll 1 \text{ i } \omega R_2 C_2 \ll 1$$

Za ovaj opseg učestanosti amplitudno-frekvencijska karakteristika je $|A(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log(\omega R_2 C_1)$.

Sada tražimo vrijednost ω za koju je $|A(j\omega)|$ jednaka 0 tj. tačku u kojoj funkcija siječe x osu:

$$|A(j\omega)|_{dB} = 0 \Rightarrow \omega R_2 C_1 = 1 \rightarrow \omega = \frac{1}{R_2 C_1} = 12,8 \text{ rad/s}$$

Za ovaj opseg vrijednosti ω fazno-frekvencijska karakteristika je približno $\varphi(\omega) \approx -\frac{\pi}{2}$ (drugi i treći član približno jednaki nuli).

$$2. \text{ Drugi opseg je za } \frac{1}{R_2 C_1} < \frac{1}{R_1 C_1} \text{ i } \omega R_1 C_1 \gg 1; \quad \omega R_2 C_2 \ll 1; \quad \omega R_1 C_1 \gg 1;$$

Za ovaj opseg učestanosti amplitudsko-frekvencijska karakteristika je:

$$|A(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log(\omega R_2 C_1) - 20 \log(\omega R_1 C_1) = 20 \log \frac{\omega R_2 C_1}{\omega R_1 C_1} = 20 \log \frac{R_2}{R_1} = 20 \text{ dB}$$

dok je fazno-frekvencijska karakteristika:

$$\varphi(\omega) \approx -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi$$

$$3. \text{ Treći opseg je } \omega R_1 C_1 \gg 1, \quad \omega R_2 C_2 \gg 1 \text{ i } \omega R_2 C_1 \gg 1 \quad \text{tj.} \quad \frac{1}{R_2 C_1} < \frac{1}{R_1 C_1} < \frac{1}{R_2 C_2} \text{ i } \omega R_1 C_1 \gg 1$$

Za ovaj opseg učestanosti amplitudsko-frekvencijska karakteristika je:

$$\begin{aligned} |A(j\omega)|_{dB} &\approx 20 \log(\omega R_2 C_1) - 20 \log(\omega R_1 C_1) - 20 \log(\omega R_2 C_2) = \\ &= 20 \log \frac{\omega R_2 C_1}{\omega R_1 C_1 \omega R_2 C_2} = 20 \log \frac{1}{\omega R_1 C_2} = -20 \log(\omega R_1 C_2). \end{aligned}$$


Sada tražimo vrijednost ω za koju je $|A(j\omega)|$ jednaka 0 tj. tačku u kojoj funkcija siječe x osu:

$$|A(j\omega)|_{dB} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\omega R_1 C_2} = 1 \rightarrow \omega = \frac{1}{R_1 C_2} = 12,8 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$$

Za ovaj opseg vrijednosti ω fazno-frekvencijska karakteristika je približno:

$$\varphi(\omega) \approx -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{2}$$

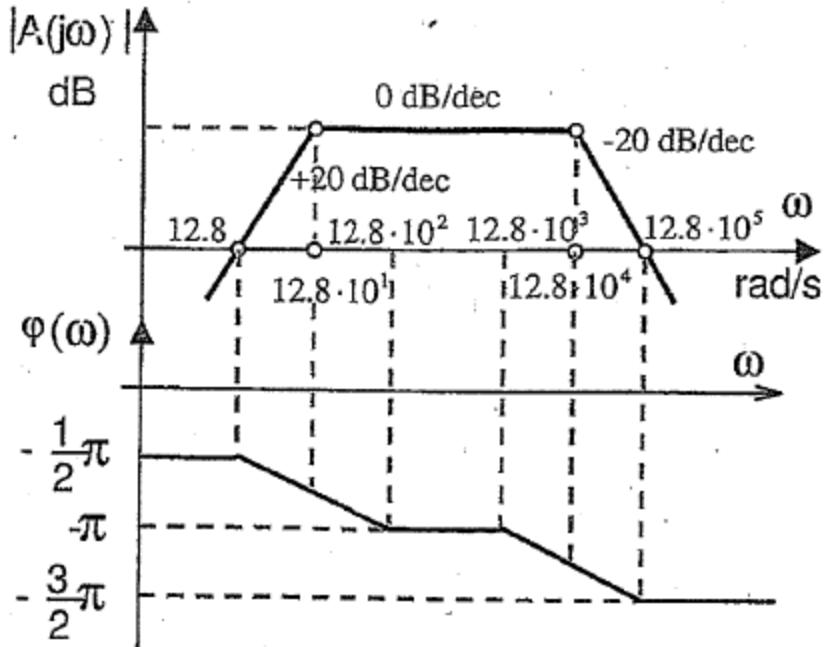
Amplitudsko-frekvencijska i fazno-frekvencijska karakteristika date su na slici:



2. Za kolo na slici izračunati i nacrtati frekvencijske karakteristike funkcije prenosa $A_v(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}}$

i to za slučaj kada je:

- a) $R_1 = 0.1R_2$
- b) $R_1 = R_2$

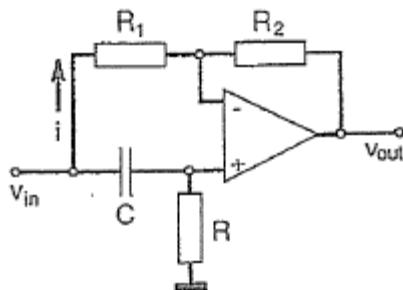

Rješenje:

$$\frac{V_{in} - V^+}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{V^+}{R} \rightarrow V^+ = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_{in} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} V_{in}$$

Takođe važi i da je $V^+ = V^-$ pa slijedi da je:

$$i = \frac{V_{in} - V^+}{R_1} = \frac{V_{in} - \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} V_{in}}{R_1} = \frac{\frac{1 + j\omega RC - j\omega RRC}{1 + j\omega RC} V_{in}}{R_1} = \frac{1}{R_1 (1 + j\omega RC)} V_{in}$$

Izlazni napon je sada:

$$V_{out} = V^+ - R_2 i = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} V_{in} - R_2 \frac{1}{R_1 (1 + j\omega RC)} V_{in} = \frac{j\omega RR_1 C - R_2}{R_1 (1 + j\omega RC)} V_{in} = \frac{R_2 \left(j\omega R \frac{R_1}{R_2} C - 1 \right)}{R_1 (1 + j\omega RC)} V_{in},$$

$$\text{a izvlačenjem minusa ispred dobijamo: } v_{out} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1-j\omega R \frac{R_1}{R_2} C}{1+j\omega RC} v_{in}$$

$$\text{Prenosna karakteristika je sada: } A(j\omega) = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1-j\omega R \frac{R_1}{R_2} C}{1+j\omega RC}$$

$$\text{Amplitudsko-frekvencijska karakteristika je sada } |A(j\omega)| = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{\sqrt{1+\omega^2 R^2 \frac{R_1^2}{R_2^2} C^2}}{\sqrt{1+\omega^2 R^2 C^2}}, \text{ a u decibelima:}$$

$$|A(j\omega)|_{dB} = 20 \log |A(j\omega)| = 20 \log \frac{R_2}{R_1} + 20 \log \sqrt{1+\omega^2 R^2 \frac{R_1^2}{R_2^2} C^2} - 20 \log \sqrt{1+\omega^2 R^2 C^2}$$

$$\begin{aligned} \text{Fazno-frekvencijska karakteristika je: } \varphi(\omega) &= -\pi + \arctg \left(-\omega R \frac{R_1}{R_2} C \right) - \arctg(\omega RC) = \\ &= -\pi - \arctg \left(\omega R \frac{R_1}{R_2} C \right) - \arctg(\omega RC) \end{aligned}$$

a) Za $R_1 = 0.1R_2$

$$\text{Sada provjeravamo sljedeće vrijednosti } \frac{1}{R \frac{R_1}{R_2} C} = \frac{R_2}{RR_1 C} = \frac{10}{RC} = 10 \cdot 10^3 = 10^4 \text{ rad/s} \quad i \quad \frac{1}{RC} = 10^3 \text{ rad/s}$$

iz prenosne karakteristike na osnovu ovih vrijednosti kreiramo opsege.

Razlikujemo tri opsega učestanosti oscilovanja:

$$1. \text{ Prvi opseg je } \omega \ll \frac{1}{RC} \ll \frac{1}{R \frac{R_1}{R_2} C} \Rightarrow \omega RC \ll 1 \text{ i } \omega R \frac{R_1}{R_2} C \ll 1$$

Za ovaj opseg učestanosti amplitudsko-frekvencijska karakteristika je $|A(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log \frac{R_2}{R_1} = 20 dB$
Fazno-frekvencijska karakteristika je približno $\varphi(\omega) \approx -\pi$

$$2. \text{ Drugi opseg je za } \frac{1}{RC} \ll \omega \ll \frac{1}{R \frac{R_1}{R_2} C} \Rightarrow \omega RC \gg 1 \text{ i } \omega R \frac{R_1}{R_2} C \ll 1$$

Za ovaj opseg učestanosti amplitudsko-frekvencijska karakteristika je $|A(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log \frac{R_2}{R_1} - 20 \log(\omega RC)$

$$|A(j\omega)|_{dB} = 20 \log \frac{R_2}{R_1 \omega R C} = 20 \log \frac{10^4}{\omega} , \text{ a } |A(j\omega)|_{dB} = 0 \text{ za } 20 \log \frac{10^4}{\omega} = 0 \rightarrow \omega = 10^4 \text{ rad/s}$$

Fazno-frekvencijska karakteristika za ovaj opseg je približno $\varphi(\omega) \approx -\pi - \pi/2 = -\frac{3\pi}{2}$


3. Treći opseg je za $\omega \gg \frac{R_2}{RR_1C} \gg \frac{1}{RC} \Rightarrow \omega R \frac{R_1}{R_2} C \gg 1$ i $\omega RC \gg 1$

Sada je amplitudsko-frekvencijska karakteristika $|A(j\omega)|_{dB} = 20 \log \frac{R_2}{R_1} + 20 \log \left(\omega R \frac{R_1}{R_2} C \right) - 20 \log(\omega RC)$

tj. $|A(j\omega)|_{dB} = 20 \log \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{\omega R \frac{R_1}{R_2} C}{\omega RC} = 0$, a fazno-frekvencijska karakteristika je približno:

$$\varphi(\omega) \approx -\pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -2\pi$$

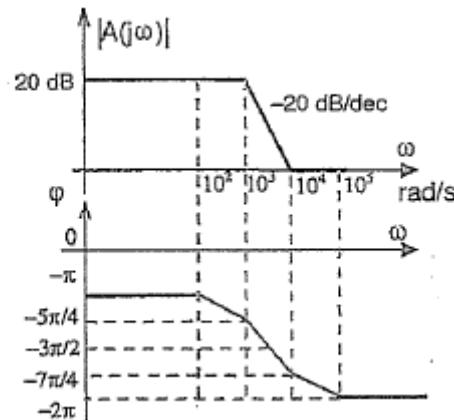Amplitudsko-frekvencijska i fazno-frekvencijska karakteristika date su na slici:



b) za $R_1 = R_2$ amplitudsko-frekvencijska karakteristika je

$$|A(j\omega)|_{dB} = 20 \log 1 + 20 \log \sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2} - 20 \log \sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2} = 0$$

dok je fazno-frekvencijska karakteristika $\varphi(\omega) = -\pi - \arctg(\omega RC) - \arctg(\omega RC) = -\pi - 2\arctg(\omega RC)$

Amplitudsko-frekvencijska i fazno-frekvencijska karakteristika date su na slici:

