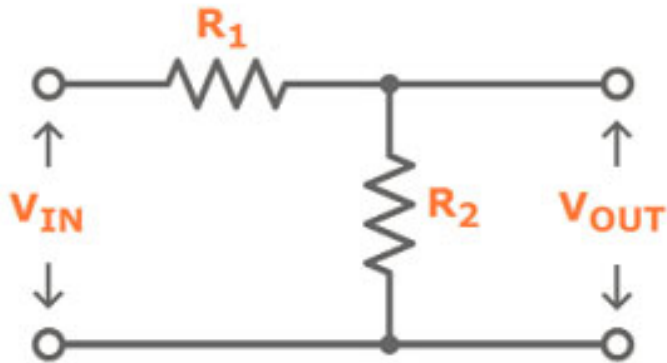


Frekvencijske karakteristike

- **Prenosne funkcije (nule i polovi)**
- **Amplitudno-frekvencijski dijagrami**
- **Fazno-frekvencijski dijagrami**

Prenosne funkcije

- Frekvencijski nezavisno kolo.
- Pojačanje (A) ne zavisi od učestanosti (f)




$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}$$

$$A = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Prenosne funkcije

➤ Frekvencijski zavisno kolo.

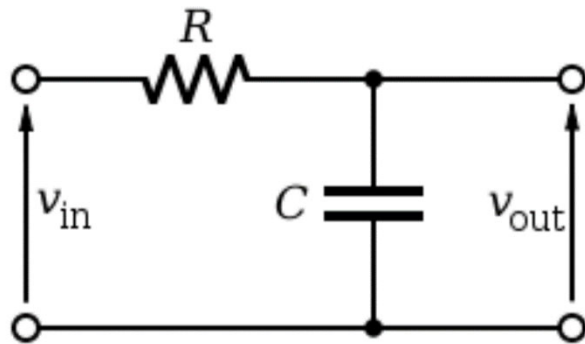

$$A(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}$$

$$A(s) = \frac{1}{1 + sCR}$$

$$s_p = -\frac{1}{CR}$$


Frekvencija (učestanost) s

➤ Nulta učestanost $s=0$.

jednosmjerni signal



➤ Realna učestanost $s=j\omega$

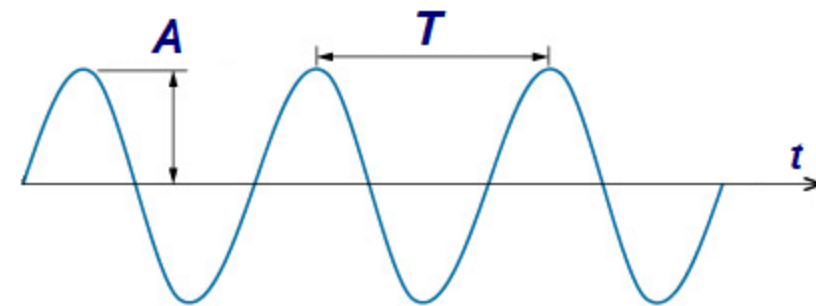

harmonijski signal


ω – kružna frekvencija

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{1}{T} \quad T - \text{perioda}$$


Harmonijski signali

Matematička pozadina je kompleksna

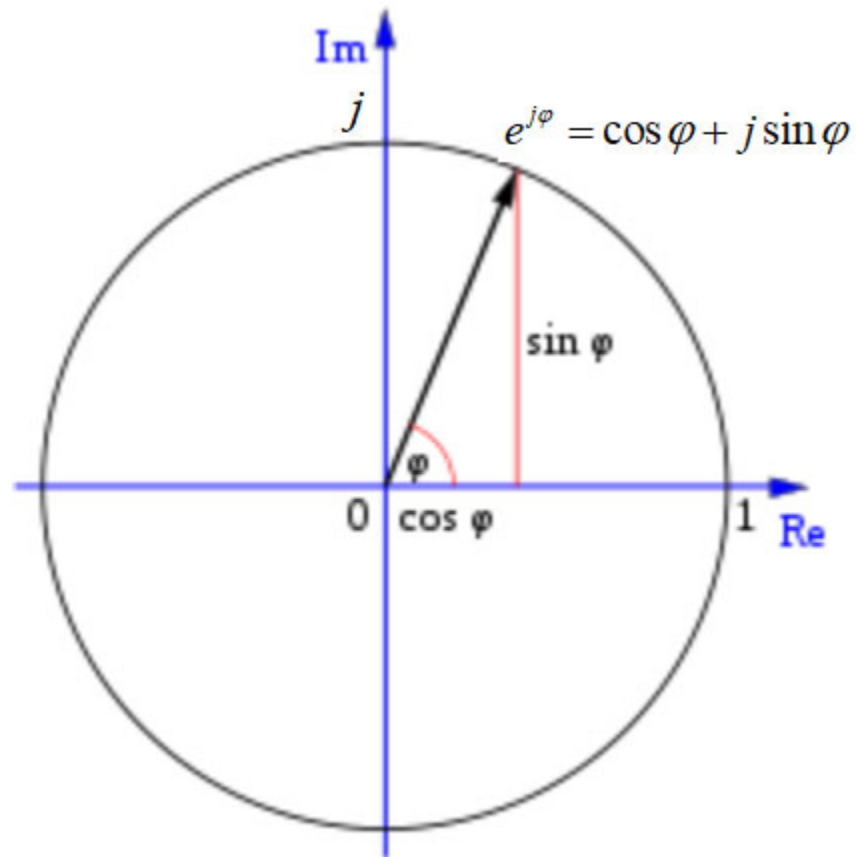

Harmonijski signali

Matematička pozadina je kompleksna

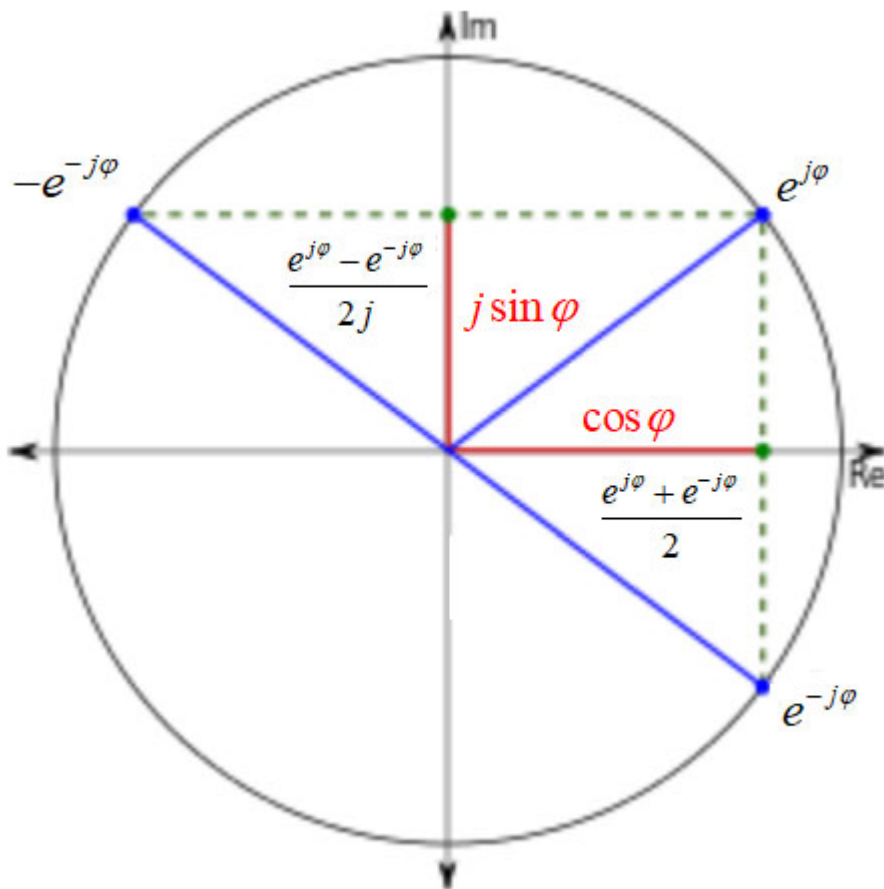

Sinusni (i kosinusni) talas je konstruisan iz dva rotirajuća vektora, koji rotiraju u suprotnim smjerovima (jedan smjer se smatra pozitivnom frekvencijom, a drugi negativnom)


$$\sin \varphi = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j}$$

$$\cos \varphi = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2}$$

Fourier-ova transformacija


Fourier-ove transformacija je korelacija (množenje i akumuliranje) signala u vremenskom domenu sa svakom mogućom frekvencijom.

Vremenski domen

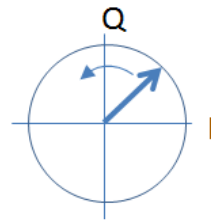


$$e^{j\omega_0 t}$$

Frekvencijski domen

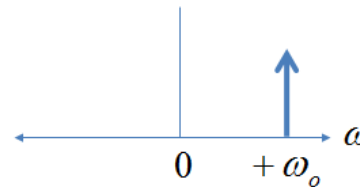


$$\delta(\omega - \omega_0)$$

Vremenski domen

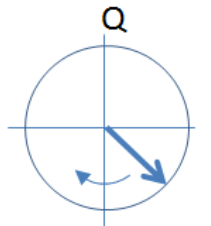

$$e^{-j\omega_0 t}$$

Frekvencijski domen

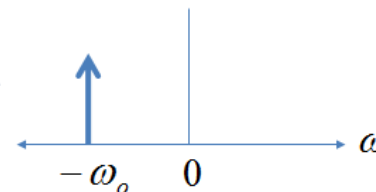

$$\delta(\omega + \omega_0)$$


Imaginarna učestanost

$$\sigma > 0$$



Eksponencijalno rastući signal



$$\sigma < 0$$

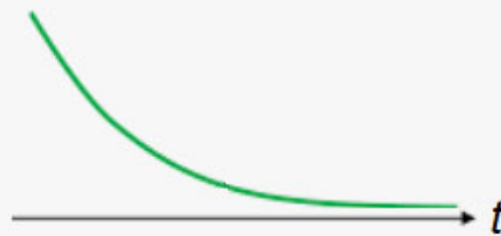

Eksponencijalno opadajući signal

Kompleksna učestanost

$$s = \sigma + j\omega$$

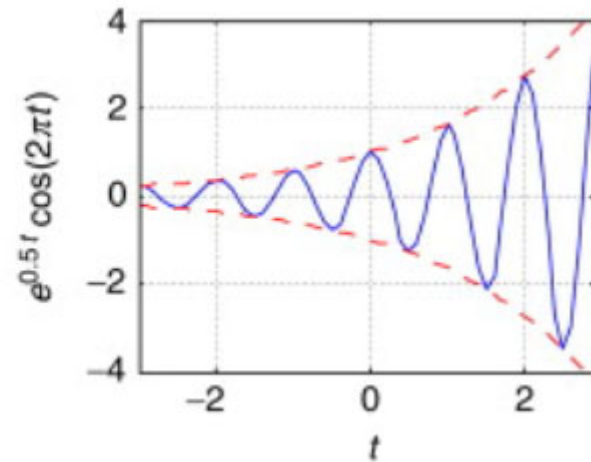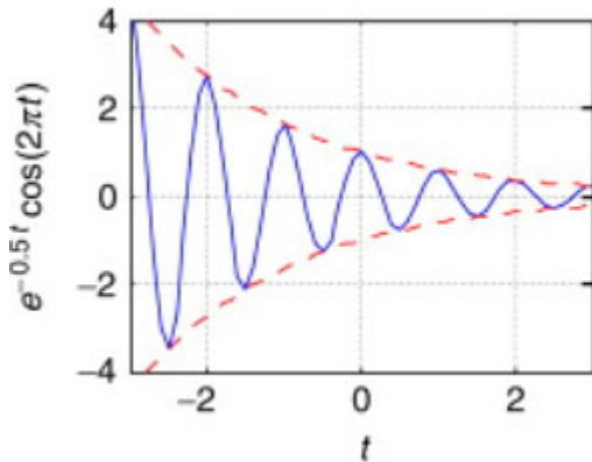

Eksponencijalno opadajući (rastući) harmonijski signal

ω - realna učestanost

σ - imaginarna učestanost


Laplace-ova transformacija

Laplace-ova transformacija se može predstaviti kao površ u kompleksnoj ravni koja pokazuje korelaciju ulazne funkcije sa svim mogućim rotirajućim fazorima (kao kod Fourier-a), koji rastu i opadaju u vremenu.



Primjer prenosne funkcije

$$X(s) = \frac{1}{(s + .2 + j.5)(s + .2 - j.5)}$$

(polovi na $s = -.2 \pm j.5$)

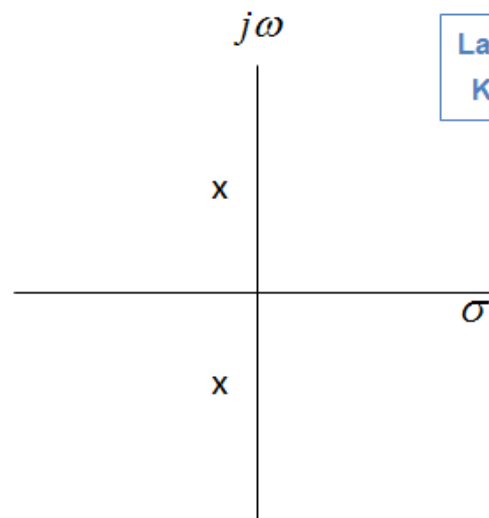

Laplace-ova trans.:
Korelacija sa e^{st}

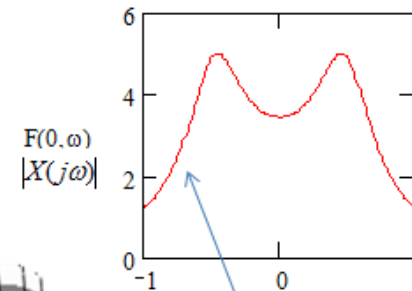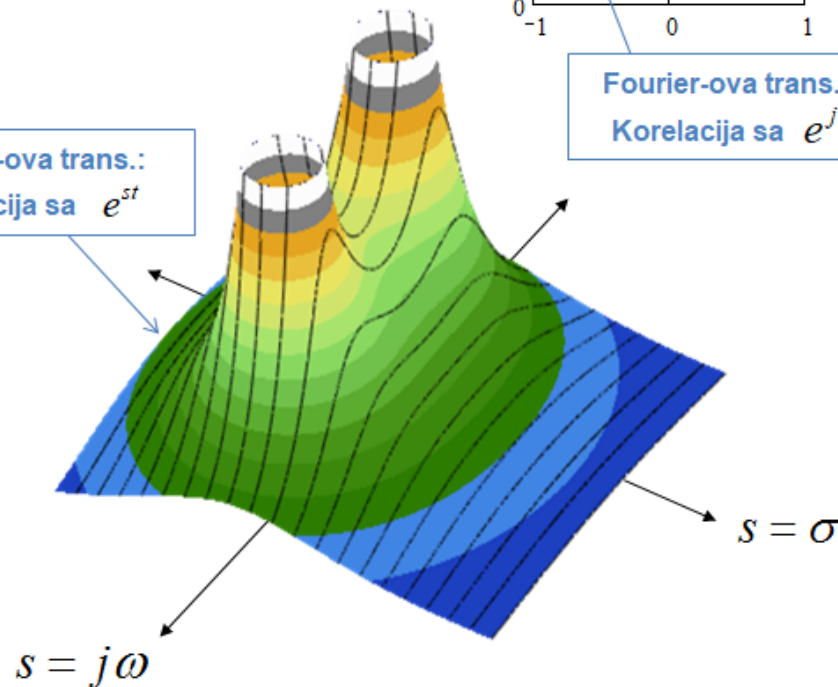


Fourier-ova trans.:
Korelacija sa $e^{j\omega t}$

polovi na



Prenosna funkcija

**Kada u prenosnu
funkciju $A(s)$,
stavimo $s=j\omega$
dobijamo
prenosnu
funkciju za realne
učestanosti**

Kompleksno pojačanje

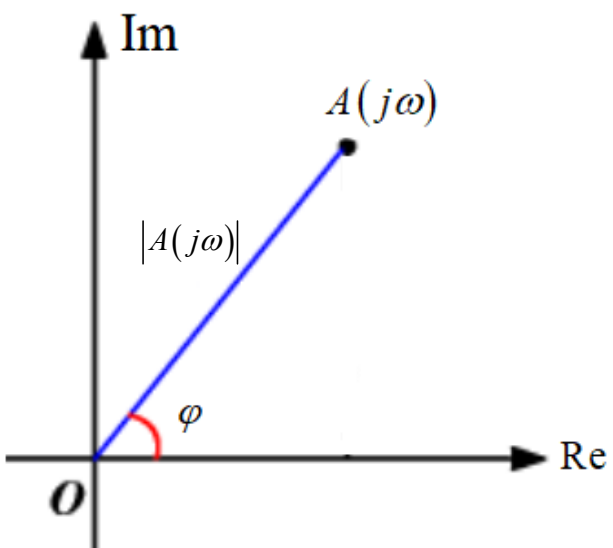

$$\varphi = \text{Arg}\{A(j\omega)\}$$

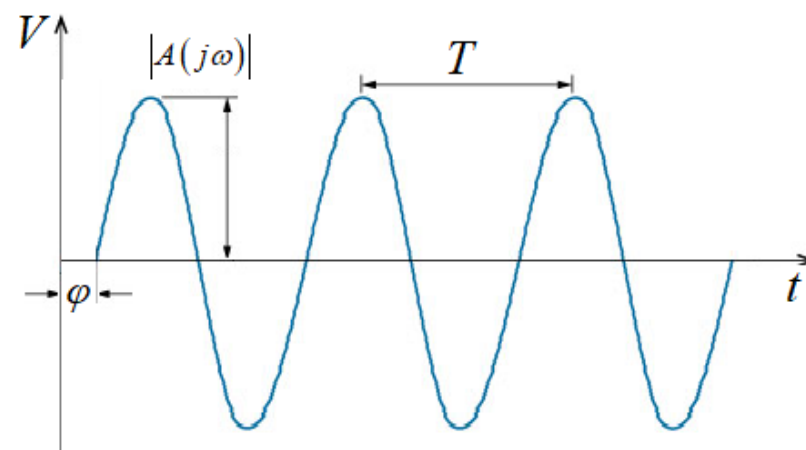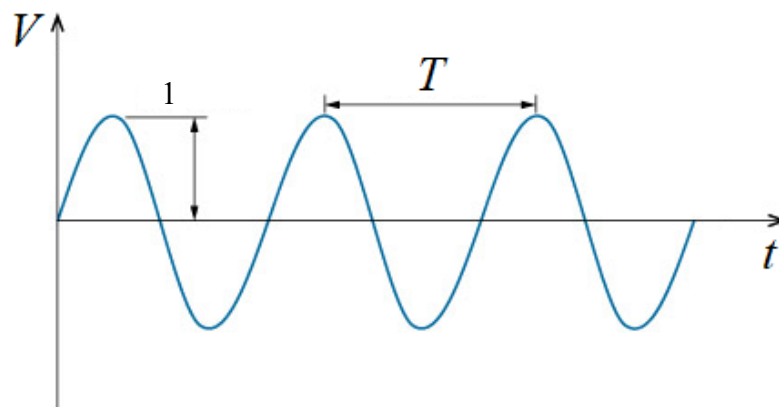

Moduo pojačanja - primjer

$$A(s) = \frac{1}{1 + sRC} \quad s_p = -\frac{1}{RC}$$

$$|A(j\omega)| = \left| \frac{1}{1 + j\omega RC} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2 R^2}}$$

$$A_{dB} = 20 \log |A(j\omega)| = 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2 R^2}}$$


$$A_{dB} = 20(-1) \frac{1}{2} \log(1 + \omega^2 C^2 R^2)$$

Asimptotski amplitudno frekvencijski dijagram

$$A_{dB} = -10 \log(1 + \omega^2 C^2 R^2)$$

$$\omega \rightarrow 0 \quad A_{dB} \rightarrow -10 \log 1 = 0$$
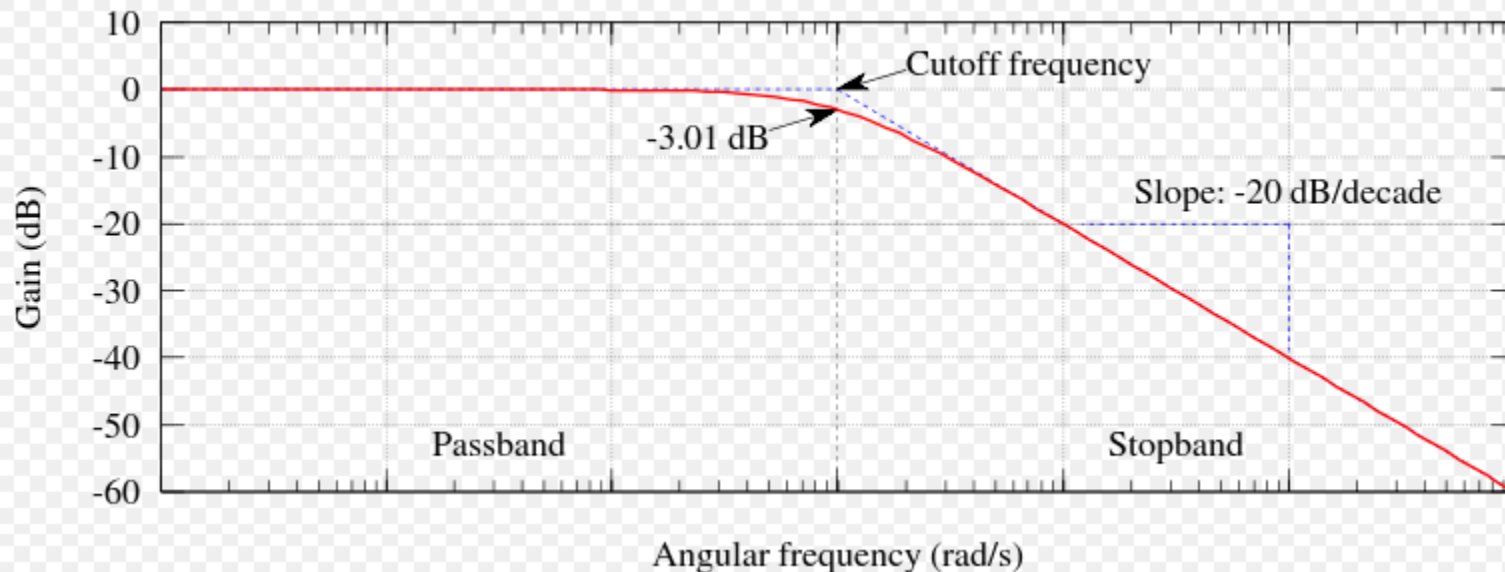
$$\omega CR \gg 1 \quad A_{dB} \approx -10 \log(\omega^2 C^2 R^2) = -20 \log \omega CR$$



Logaritamsko pojačanje A_{dB}


- $A=0.001$ $A_{dB}=-60dB$
- $A=0.01$ $A_{dB}=-40dB$
- $A=0.1$ $A_{dB}=-20dB$
- $A=1/2$ $A_{dB}=-6dB$
- $A=1$ $A_{dB}=0dB$
- $A=2$ $A_{dB}=+6dB$
- $A=10$ $A_{dB}=+20dB$
- $A=100$ $A_{dB}=+40dB$

Faza prenosne funkcije

$$A(s) = \frac{1}{1 + sCR}$$

$$A(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$
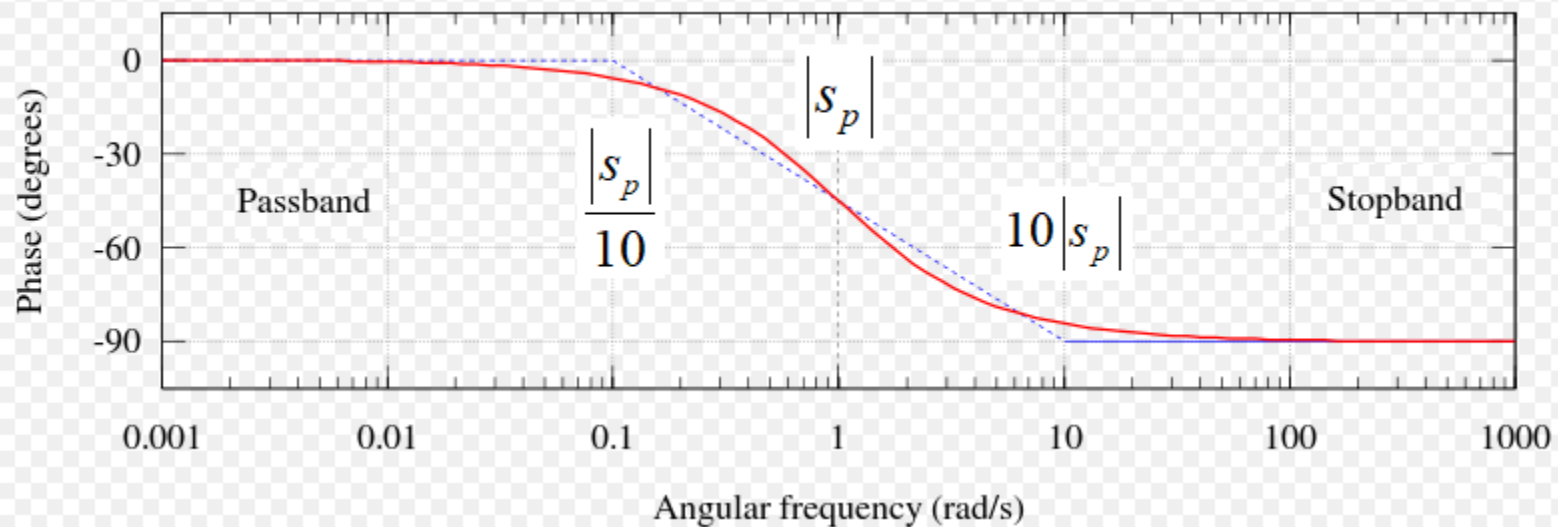
$$\varphi(\omega) = \text{Arg} \{ A(j\omega) \} = \text{arctg} \frac{\text{Im} \{ A(j\omega) \}}{\text{Re} \{ A(j\omega) \}} = -\text{arctg} \frac{\omega RC}{1} = -\text{arctg}(\omega RC)$$



Prenosna funkcija sa nulom


$$A(s) = 1 + sCR \qquad s_n = -\frac{1}{RC}$$

$$|A(j\omega)| = \sqrt{1 + \omega^2 C^2 R^2}$$

$$A_{dB} = 20 \log |A(j\omega)| = +10 \log (1 + \omega^2 C^2 R^2)$$

$$\varphi(\omega) = \text{Arg} \{A(j\omega)\} = \text{arctg} \frac{\text{Im} \{A(j\omega)\}}{\text{Re} \{A(j\omega)\}} = \text{arctg} \frac{\omega RC}{1} = \text{arctg}(\omega RC)$$

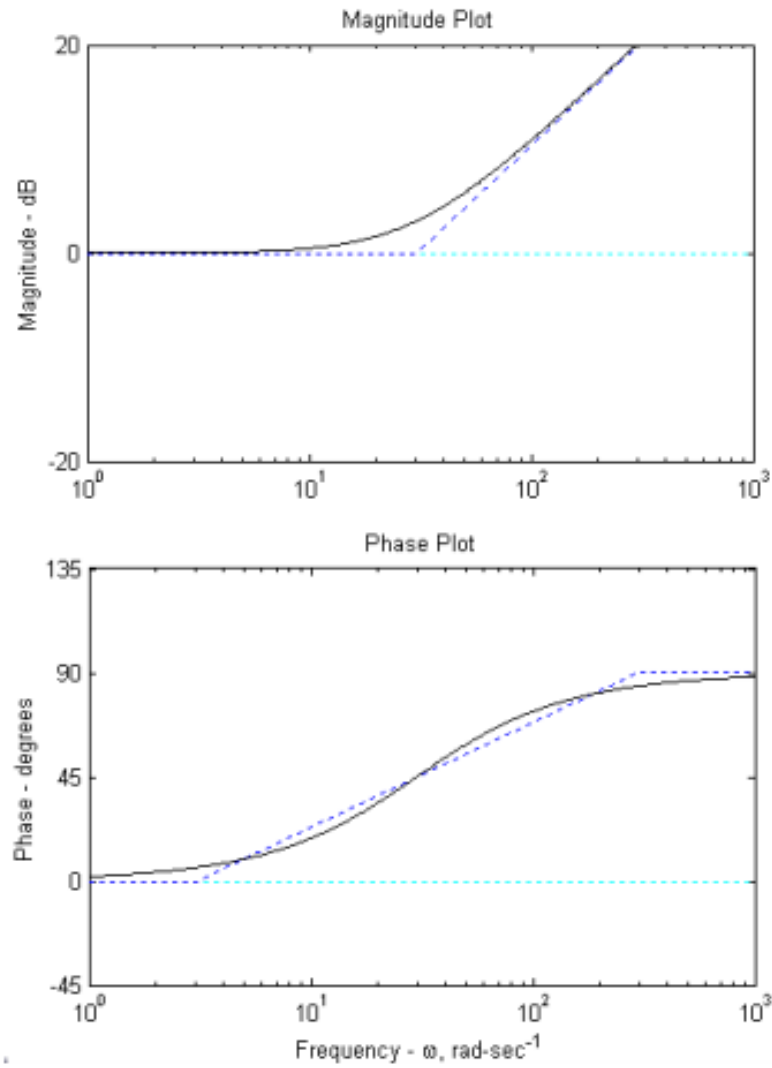Amplitudni i fazni dijagram prenosne funkcije sa nulom



**Nula prenosne funkcije
podiže nagib amplitudsko
frekvencijske
karakteristike za 20dB/dec**

**Nula podiže faznu
karakteristiku za $\pi/2$**

Opšti slučaj prenosne funkcije

$$A(s) = K \frac{(s - s_{n1})(s - s_{n2}) \dots}{(s - s_{p1})(s - s_{p2}) \dots}$$

$$A_{dB} = 20 \log K + 20 \log |j\omega - s_{n1}| + 20 \log |j\omega - s_{n2}| + \dots \\ - 20 \log |j\omega - s_{p1}| - 20 \log |j\omega - s_{p2}| - \dots$$


$$\varphi = \text{Arg}(j\omega - s_{n1}) + \text{Arg}(j\omega - s_{n2}) + \dots \\ - \text{Arg}(j\omega - s_{p1}) - \text{Arg}(j\omega - s_{p2}) - \dots$$

Analiza frekvencijskih karakteristika


- **Nalaženje prenosne funkcije kola.**
- **Nalaženje nula i polova prenosne funkcije**
- **Crtanje AF i FF dijagrama**

Nalaženje prenosne funkcije kola

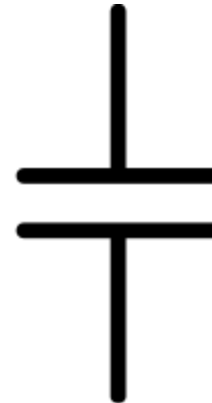- Elektronske komponente (tranzistore, diode, itd) zamjenimo modelima za male signale i svodimo problem na linearno kolo sa koncentrisanim parametrima.
- Reaktanse uvijek donose polove.



Kondezator u direktnoj grani donodi nulu

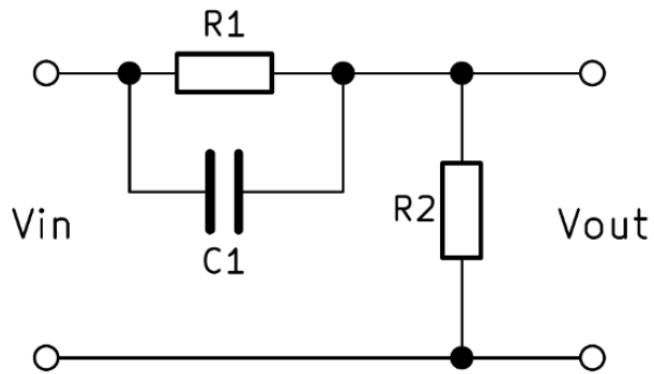


$$A(s) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1 + sC_1R_1}{1 + sC_1(R_1 \parallel R_2)}$$

$$s_n = -\frac{1}{CR_1} \quad s_p = -\frac{1}{C(R_1 \parallel R_2)}$$


$$A(j\omega) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1 + j\omega C_1 R_1}{1 + j\omega C_1 (R_1 \parallel R_2)}$$

$$\omega = 0 \Rightarrow A = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
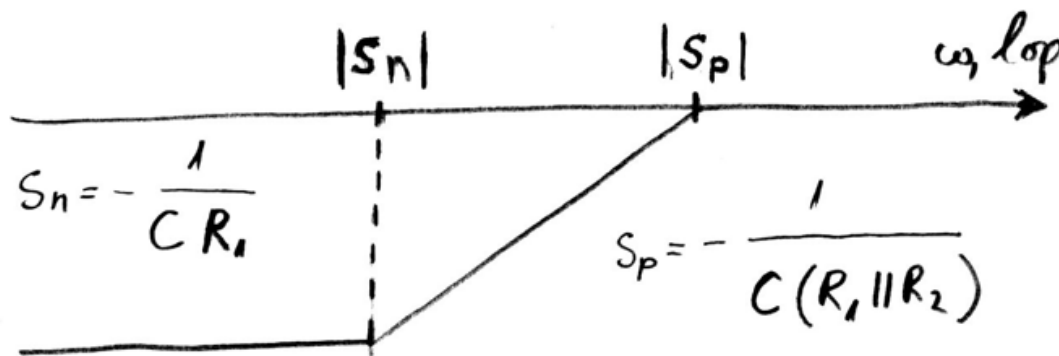
$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow A = 1$$



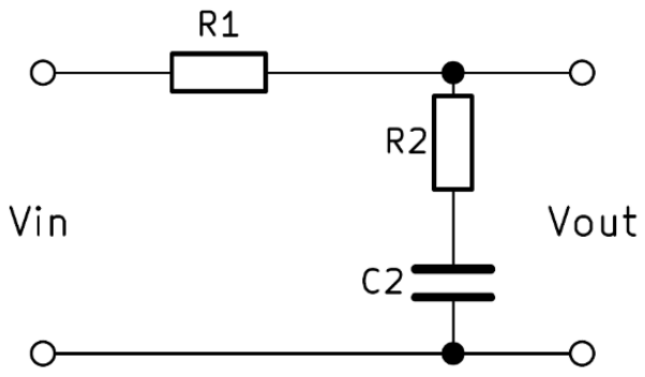Kondezator u otočnoj grani donosi nulu kada je vezan ne red sa otpornikom




$$A(s) = \frac{1 + sC_2R_2}{1 + sC_2(R_1 \parallel R_2)}$$

$$s_n = -\frac{1}{CR_2} \quad s_p = -\frac{1}{C_2(R_1 + R_2)}$$

$$A(j\omega) = \frac{1 + j\omega C_2R_1}{1 + j\omega C_2(R_1 + R_2)}$$

$$\omega = 0 \Rightarrow A = 1$$
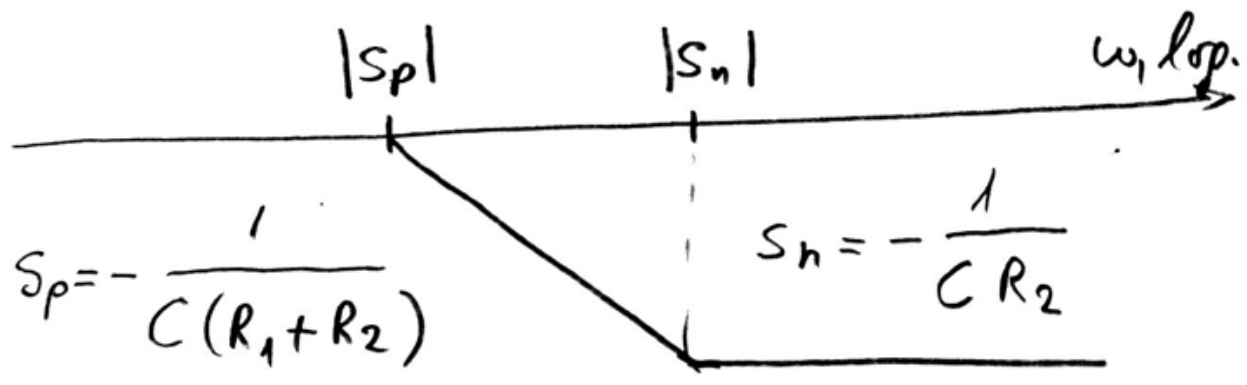
$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow A = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$




Još po nešto

- Induktivnost u otočnoj grani donosi nulu.
- Induktivnost u direktnoj grani donosi nulu kada je na red vezana sa otpornikom.
- Učestanost pola $S_p = -1/\tau$, $\tau = C \cdot R_e$, gdje je R_e ekvivalentna otpornost koju “vidi” kondenzator.
- Analogno $\tau = L/R_e$, gdje je R_e otpornost koju “vidi” induktivitet.


Nalaženje pola od kondenzatora

$$S_p = -\frac{1}{\tau}$$

$$\tau = CR_{ek}$$

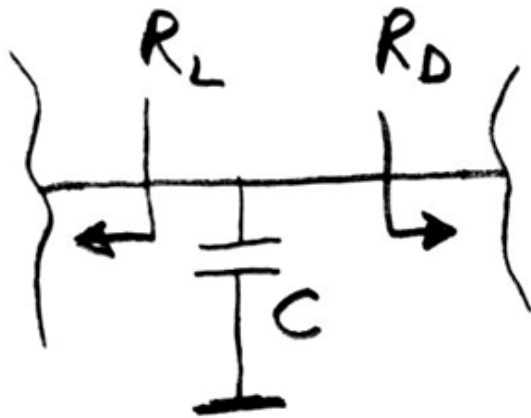

$$\tau = C(R_L \parallel R_D)$$

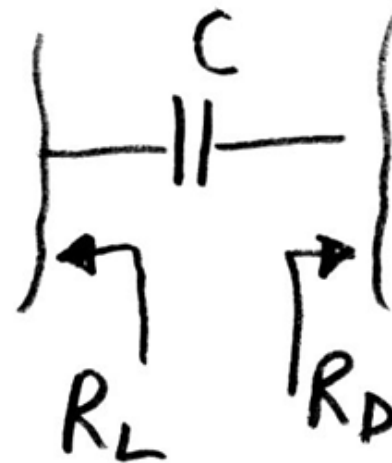

$$\tau = C(R_L + R_D)$$