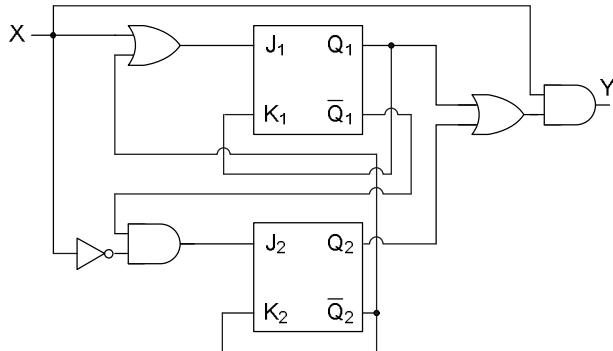


## ARHITEKTURE RAČUNARA

### Prvi kolokvijum – I grupa

1. a) Analizirati sekvencijalno kolo dano na slici. (10 poena)

- b) Pod uslovom da je početno stanje flip-flopova  $Q_1Q_2=10$  i da je ulazna sekvanca  $X=01001010$ , odrediti posljednje stanje flip-flopova i izlaznu sekvencu  $Y$ . (2 poena)



2. a) Projektovati sekvencijalno kolo koje na svom izlazu signalizira pojavu sekvence **0101** sa ulaza. Nakon signaliziranja sekvence kolo se resetuje, tj. vraća u početno stanje (reseting sequence recognizer). U sintezi koristiti D flip-flopove (10 poena)

b) Odrediti izlaznu sekvencu, ukoliko se na ulaz kola dovede sljedeća sekvencia: (2 poena)

$$X = 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1$$

3. a) Predstaviti brojeve  $-3.25_{10}$  i  $8.125_{10}$  u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom preciznošću, u skladu sa IEEE 754 standardom. (4 poena)

b) Prepostavljajući da je u pitanju broj u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom tačnošću odrediti šta predstavlja sekvencia bitova: (3 poena)

$$0100 \ 0101 \ 0101 \ 0111 \ 0001 \ 0000 \ 0000 \ 0000$$

c) Objasniti algoritam množenja realnih brojeva, korak po korak, koristeći brojeve iz tačke a). Preciznost zapisa mantise je 6 bita. (4 poena)

#### NAPOMENE:


- Ukoliko student radi zadatak na više načina, dužan je da označi koji je način izrade potrebno pregledati. U suprotnom zadatak neće biti pregledan i biće ocijenjen sa 0 bodova.
- Pri ocjenjivanju zadatka i pitanja će se bodovati samo njihova potpuna izrada, tj. neće se bodovati rezultati bez postupka kojim se došlo do tih rezultata

## ARHITEKTURE RAČUNARA

### Prvi kolokvijum – II grupa

1. a) Analizirati sekvencijalno kolo dano na slici. (10 poena)

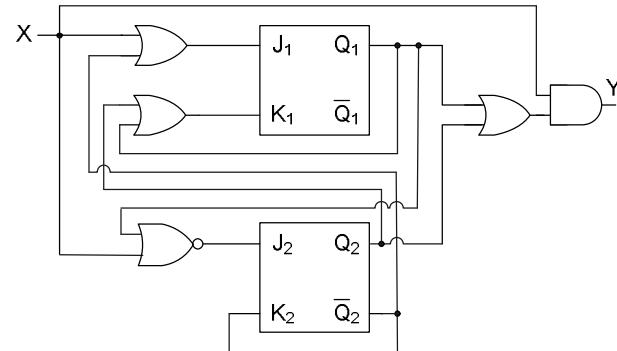- b) Pod uslovom da je početno stanje flip-flopova  $Q_1Q_2=10$  i da je ulazna sekvanca  $X=01001010$ , odrediti posljednje stanje flip-flopova i izlaznu sekvencu  $Y$ . (2 poena)



2. a) Projektovati sekvencijalno kolo koje na svom izlazu signalizira pojavu sekvence **1001** sa ulaza. Nakon signaliziranja sekvence kolo se resetuje, tj. vraća u početno stanje (reseting sequence recognizer). U sintezi koristiti D flip-flopove (10 poena)

b) Odrediti izlaznu sekvencu, ukoliko se na ulaz kola dovede sljedeća sekvencia: (2 poena)

$$X = 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0$$

3. a) Predstaviti brojeve  $3.75_{10}$  i  $-6.125_{10}$  u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom preciznošću, u skladu sa IEEE 754 standardom. (4 poena)

b) Prepostavljajući da je u pitanju broj u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom tačnošću odrediti šta predstavlja sekvencia bitova: (3 poena)

$$0100 \ 0101 \ 0101 \ 1101 \ 0001 \ 0000 \ 0000 \ 0000$$

c) Objasniti algoritam množenja realnih brojeva, korak po korak, koristeći brojeve iz tačke a). Preciznost zapisa mantise je 6 bita. (4 poena)

#### NAPOMENE:

- Ukoliko student radi zadatak na više načina, dužan je da označi koji je način izrade potrebno pregledati. U suprotnom zadatak neće biti pregledan i biće ocijenjen sa 0 bodova.
- Pri ocjenjivanju zadatka i pitanja će se bodovati samo njihova potpuna izrada, tj. neće se bodovati rezultati bez postupka kojim se došlo do tih rezultata