

ZADACI ZA VJEŽBU:

1. a) Projektovati sekvencijalno kolo koje na svom izlazu signalizira pojavu sekvene **0111** sa ulaza. Nakon signaliziranja sekvene kolo se resetuje, tj. vraća u početno stanje (reseting sequence recognizer). U sintezi koristiti JK flip-flopove.

b) Odrediti izlaznu sekvenu, ukoliko se na ulaz kola dovede sljedeća sekvena:

$$X = \mathbf{0} \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1$$

c) Odrediti izlaznu sekvenu, ukoliko se na ulaz dovede ista ulazna sekvena kao pod b), pod pretpostavkom da se radi o neresetujućem kolu (non-reseting sequence recognizer).

2. a) Projektovati sekvencijalno kolo koje na svom izlazu signalizira pojavu sekvene **0010** sa ulaza. Nakon signaliziranja sekvene kolo se resetuje, tj. vraća u početno stanje (reseting sequence recognizer). U sintezi koristiti JK flip-flopove.

b) Odrediti izlaznu sekvenu, ukoliko se na ulaz kola dovede sljedeća sekvena:

$$X = \mathbf{0} \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1$$

c) Odrediti izlaznu sekvenu, ukoliko se na ulaz dovede ista ulazna sekvena kao pod b), pod pretpostavkom da se radi o neresetujućem kolu (non-reseting sequence recognizer).

3. a) Projektovati sekvencijalno kolo koje na svom izlazu signalizira pojavu sekvene **1011** sa ulaza. Signalizirati datu sekvenu bilo gdje u ulaznoj sekvenici (non-reseting sequence recognizer). U sintezi koristiti JK flip-flopove.

b) Ukoliko se na ulaz kola dovede sekvena:

$$X = \mathbf{0} \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1$$

odrediti izlaznu sekvenu.

4. a) Projektovati sekvencijalno kolo koje na svom izlazu signalizira pojavu sekvene **1100** sa ulaza. Nakon signaliziranja sekvene kolo se resetuje, tj. vraća u početno stanje (reseting sequence recognizer). U sintezi koristiti JK flip-flopove. **(8 poena)**

b) Ukoliko se na ulaz kola dovede sekvena:

$$X = \mathbf{0} \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1$$

odrediti izlaznu sekvenu. **(2 poena)**

5. a) Predstaviti broj **48.75₁₀** u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom preciznošću, u skladu sa IEEE 754 standardom.

b) Šta predstavlja sekvenca bitova:

$$\mathbf{0100 \ 0101 \ 0101 \ 0101 \ 0001 \ 0000 \ 0000 \ 0000}$$

pretpostavljajući da je u pitanju:

- cio broj u zapisu sa dvojnim komplementom?
- broj u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom tačnošću?

6. a) Predstaviti broj **56.25₁₀** u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom preciznošću, u skladu sa IEEE 754 standardom.

b) Šta predstavlja sekvenca bitova:


$$\mathbf{1100 \ 0101 \ 0101 \ 0101 \ 0000 \ 0100 \ 0000 \ 0000}$$

pretpostavljajući da je u pitanju:


- cio broj u zapisu sa dvojnim komplementom?

- broj u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom tačnošću?
7. a) Predstaviti broj 87.375_{10} u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom preciznošću, u skladu sa IEEE 754 standardom.
- b) Šta predstavlja sekvenca bitova:
- 0100 0101 0101 0101 1001 0000 0000 0000**
- pretpostavljajući da je u pitanju:
- cto broj u zapisu sa dvojnim komplementom?
 - broj u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom tačnošću?
8. a) Predstaviti broj 93.125_{10} u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom preciznošću, u skladu sa IEEE 754 standardom.
- b) Šta predstavlja sekvenca bitova:
- 1100 0101 0101 0101 0000 0100 0000 0010**
- pretpostavljajući da je u pitanju:
- cto broj u zapisu sa dvojnim komplementom?
 - broj u zapisu sa pokretnim zarezom i jednostrukom tačnošću?
9. Objasniti algoritam množenja realnih brojeva, korak po korak, koristeći brojeve -2.75_{10} i 6.25_{10} . Preciznost zapisa mantise je 5 bita.
10. Objasniti algoritam sabiranja realnih brojeva, korak po korak, koristeći brojeve -2.75_{10} i 6.25_{10} . Preciznost zapisa mantise je 6 bita.
11. Objasniti algoritam sabiranja realnih brojeva, korak po korak, koristeći brojeve 0.75_{10} i 7.25_{10} . Preciznost zapisa mantise je 4 bita.
12. Objasniti algoritam množenja realnih brojeva, korak po korak, koristeći brojeve -1.1875_{10} i -4.75_{10} . Preciznost zapisa mantise je 6 bita.
13. Analizirati sekvencijalno kolo dano na slici. Pod uslovom da je početno stanje flip-flopova $Q_1Q_2=11$ i da je ulazna sekvenca $X=10100110$, odrediti posljednje stanje flip-flopova i izlaznu sekvencu Y.
-

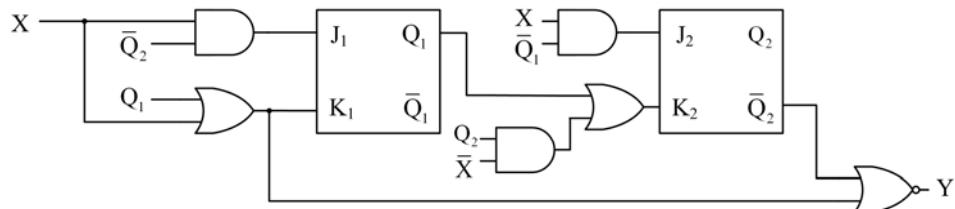
14. Analizirati sekvencijalno kolo dano na slici. Pod uslovom da je početno stanje flip-flopova $Q_1Q_2=00$ i da je ulazna sekvenca $X=01111010$, odrediti posljednje stanje flip-flopova i izlaznu sekvencu Y.



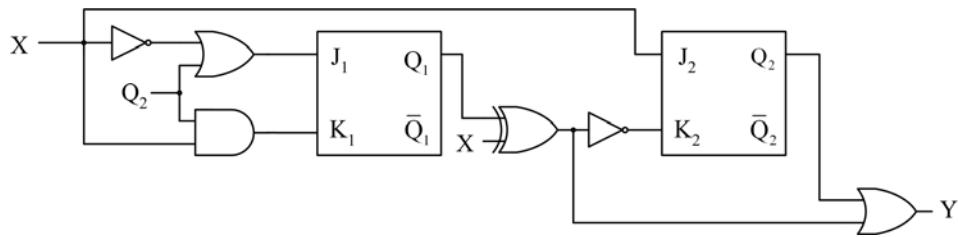15. Analizirati sekvencijalno kolo dano na slici. Pod uslovom da je početno stanje flip-flopova $Q_1Q_2=11$ i da je ulazna sekvenca $X=10110110$, odrediti posljednje stanje flip-flopova i izlaznu sekvencu Y.



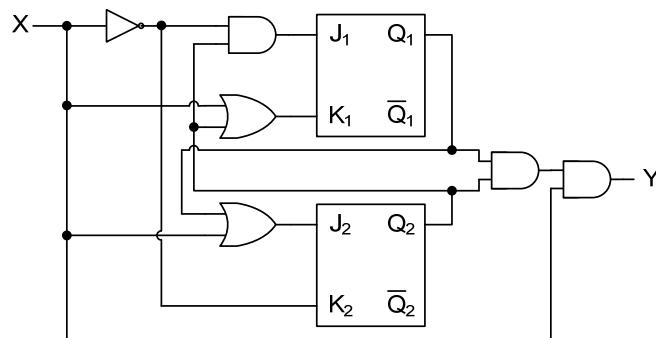16. Analizirati sekvencijalno kolo dano na slici. Pod uslovom da je početno stanje flip-flopova $Q_1Q_2=11$ i da je ulazna sekvenca $X=10100110$, odrediti posljednje stanje flip-flopova i izlaznu sekvencu Y.



17. Analizirati sekvencijalno kolo dano na slici. Pod uslovom da je početno stanje flip-flopova $Q_1Q_2=01$ i da je ulazna sekvenca $X=01100110$, odrediti posljednje stanje flip-flopova i izlaznu sekvencu Y.

