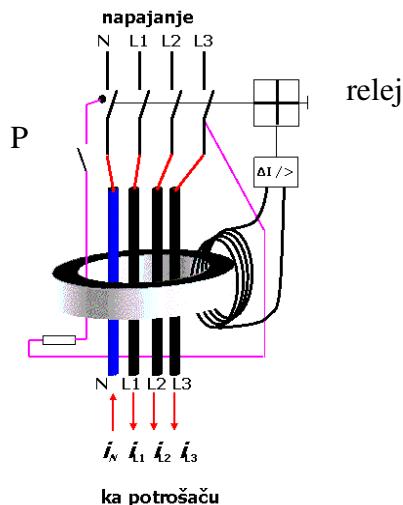


## PITANJE SA ZAVRŠNOG TESTA

Objasniti namjenu i princip rad FI sklopke (ZUDS- zaštitni uređaj diferencijalne struje)? Objasniti funkciju prekidača P.




ZUDS (FI sklopka) ima osnovnu ulogu zaštitnog elementa od previsokog napona dodira automatskim isključivanjem napajanja.

Princip rada: Kao što je prikazano na slici tri linijska provodnika (L1,L2,L3) i neutralni provodnik prolaze kroz unutrašnji dio torusnog prstena od ferita. Oko feritnog torusa postavljen je namotaj u kojem se u slučaju da  $i_1 + i_2 + i_3 + i_N \neq 0$  dolazi do indukovane elektromotorne sile koja djeluje na reljni dio čime se aktivira sklopka i isključuje napajanje potrošača.

Taster P ima ulogu ispitnog tastera za ispravan rad sklopke. Pritisom na taj taster kroz provodnik prikazan crvenom bojom proteći će struja čime se narušava ravnoteža u gornjoj relaciji koja važi pri ispravnom radu uređaja. To će izazvati aktiviranje sklopke i automatsko isključenje napajanja ka potrošaču.

U nastavku je data slika sa predavanja.

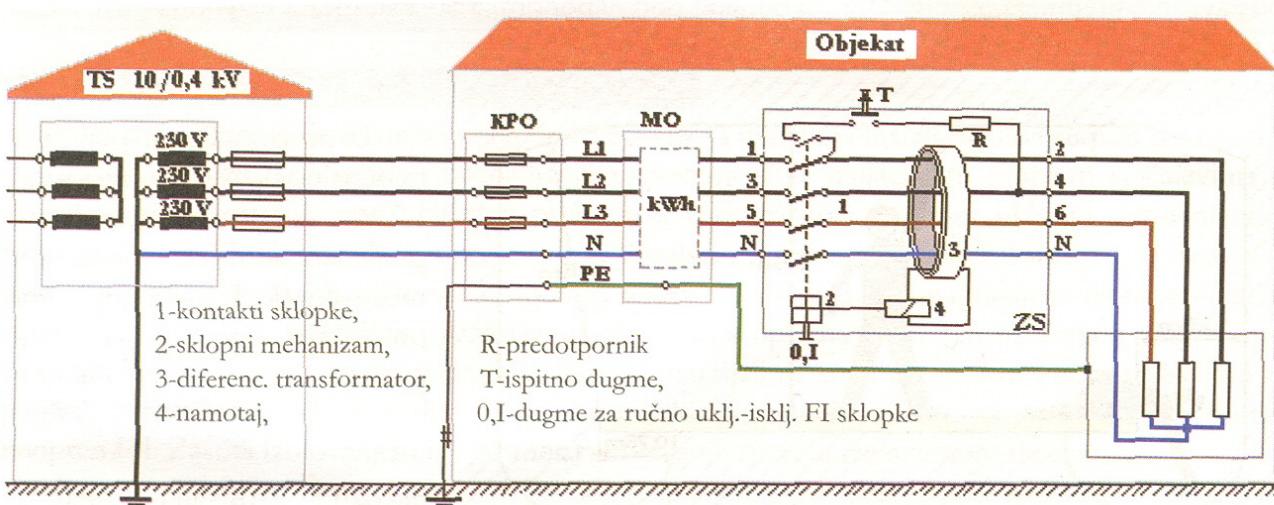

Sl. 12.7 Spoj zaštitne strujne sklopke u TT sistemu razvoda