
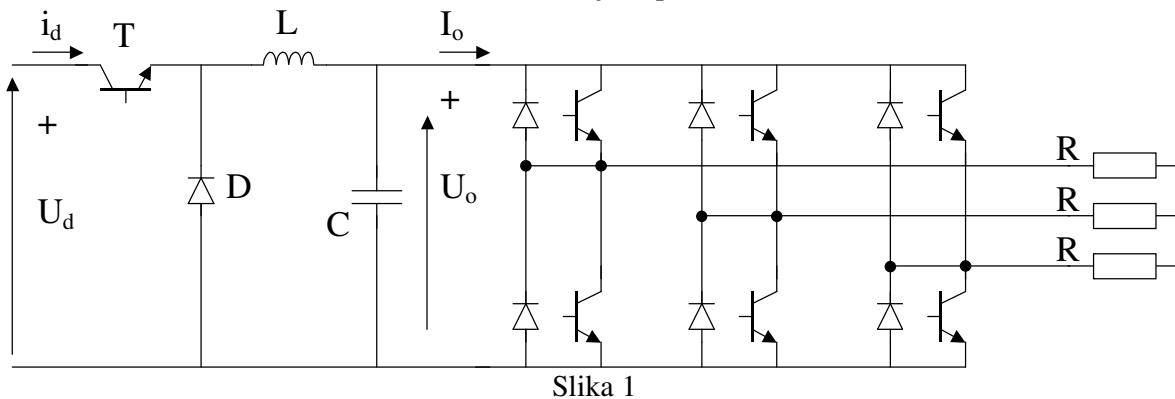


Zadaci za vježbu (za završni ispit)

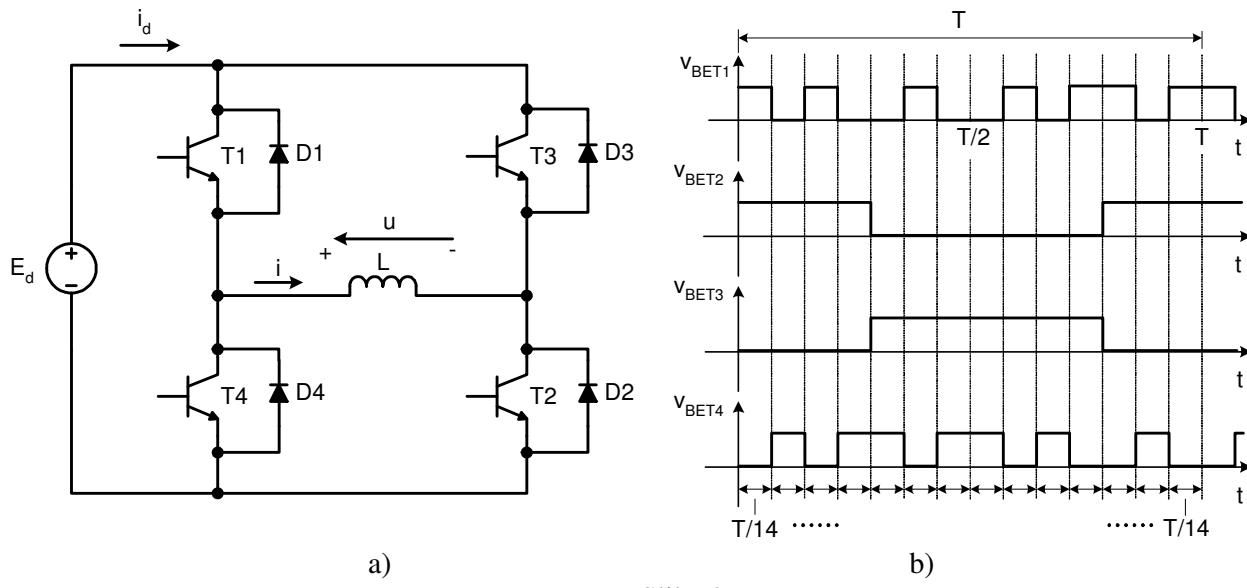
1) Za pretvarač sa slike 1 poznato je:  $U_d=100V$ ,  $D=0,4$  (faktor popunjenoštva za prekidač T),  $L=60\mu H$ ,  $f=10kHz$  (učestanost uključivanja prekidača T), kao i da čoper radi u graničnom režimu. Ugao provođenja tranzistora trofaznog autonomnog invertora je  $\lambda=120^\circ$ . Odrediti vrijednosti:  $R$ ,  $U_o$ ,  $I_o$ ,  $Ids_r$ , kao vrijednost pulsacije struje kroz kalem  $\Delta I_L$ . Svi elemnti kola su idealni. Smatrati da je napon  $U_o$  konstantan.




2) Za monofazni autonomni invertor sa slike 2.a. poznato je:  $E_d=100V$ ,  $L=10mH$ . Algoritam upravljanja dat je na slici 2.b., pri čemu je  $T=14ms$ . Nacrtati vremenske dijagrame napona  $u$  i struja  $i$ ,  $i_d$ . Naznačiti intervale provođenja pojedinih poluprovodničkih komponenti. Odrediti srednje vrijednosti struja  $i$  i  $i_d$ . Elementi kola su idealni.



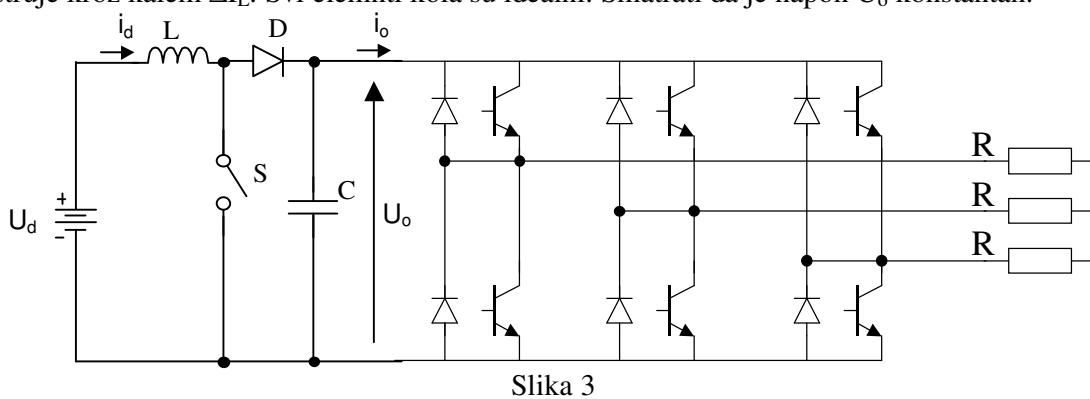3. Za pretvarač sa slike 3 poznato je:  $U_d=54V$ ,  $D=0,4$  (faktor popunjenoštva za prekidač S),  $L=10\mu H$ ,  $f = 21,6 kHz$  (učestanost uključivanja prekidača S), kao i da čoper radi u graničnom režimu. Ugao provođenja tranzistora trofaznog autonomnog invertora je  $\lambda=180^\circ$ . Odrediti vrijednosti:  $R$ ,  $U_o$ ,  $I_o$ ,  $Ids_r$ , kao vrijednost pulsacije struje kroz kalem  $\Delta I_L$ . Svi elemnti kola su idealni. Smatrati da je napon  $U_o$  konstantan.




4. Za monofazni autonomni invertor sa slike 4.a. poznato je:  $E_d=100V$ ,  $L=10mH$ . Algoritam upravljanja dat je na slici 4.b., pri čemu je  $T=12ms$ . Nacrtati vremenske dijagrame i odrediti srednje vrijednosti za: napon  $u$ , struje  $i$ ,  $i_d$  i struje tranzistora i dioda. Elementi kola su idealni.

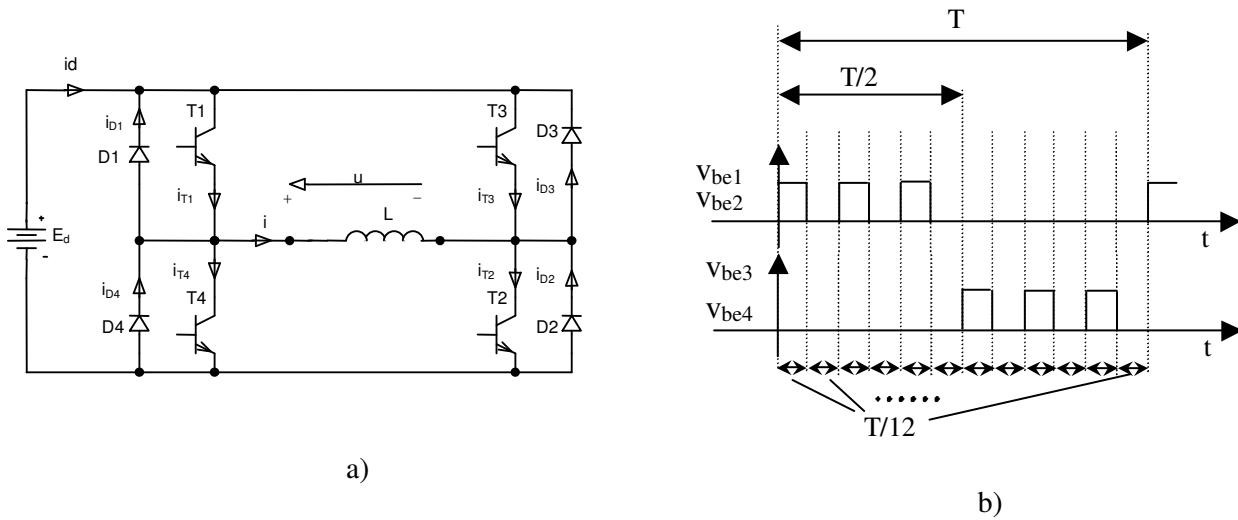


Slika 4

5) Na slici 5.a. data je šema monofaznog mostnog autonomnog invertora. Nacrtati vremenske dijagrame za:  $u$ ,  $i_L$ ,  $i_R$ ,  $i$ ,  $i_d$ . Naći srednje vrijednosti struja tranzistora i dioda, kao i struja  $i_L$ ,  $i_R$ ,  $i$ ,  $i_d$ . Ventili su idealni. Poznato je  $E_d=100V$ ,  $T=8ms$ ,  $L=10mH$ ,  $R=10\Omega$ . Algoritam upravljanja tranzistorima je kao na slici 5.b. Napomena: smatrati da se prelazni procesi završavaju nakon 3 vremenske konstante.

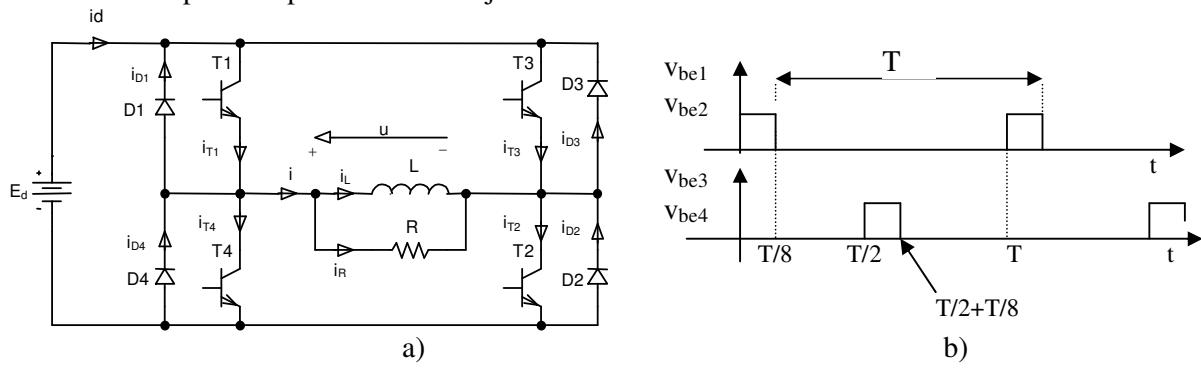


Slika 5

6. Za pretvarač sa slike 6 poznato je:  $U_{a0eff} = 110 V$ ,  $U_d=96V$ ,  $\Delta I_L=\Delta I_d=100A$ ,  $f = 20 \text{ kHz}$  (učestanost uključivanja prekidača  $S$ ), kao i da čoper radi u graničnom režimu. Ugao provođenja tranzistora trofaznog autonomnog invertora je  $\lambda=120^\circ$ . Nacrtati talasne oblike: upravljačkih signala tranzistora invertora i napona  $u_{a0}$ . Odrediti vrijednosti:  $U_o$ ,  $I_o$ ,  $R$ ,  $Idsr$ ,  $L$  i  $D$  (faktor popunjenošću za prekidač  $S$ ). Svi elementi kola su idealni. Smatrati da je napon  $U_o$  konstantan.

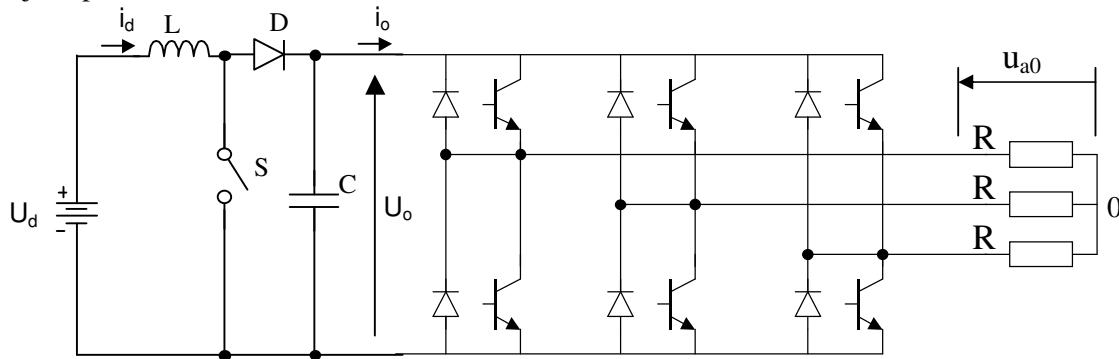


Slika 6

7. Za monofazni autonomni invertor sa slike 7a poznato je:  $E_d=100V$ ,  $L=10mH$ ,  $R=10\Omega$ . Algoritam upravljanja dat je na slici 7b, pri čemu je  $T=6ms$ . Nacrtati vremenske dijagrame i odrediti srednje vrijednosti za: napon  $u$ , struje  $i$ ,  $i_d$ ,  $i_R$ ,  $i_L$  i struje tranzistora i dioda. Elementi kola su idealni.

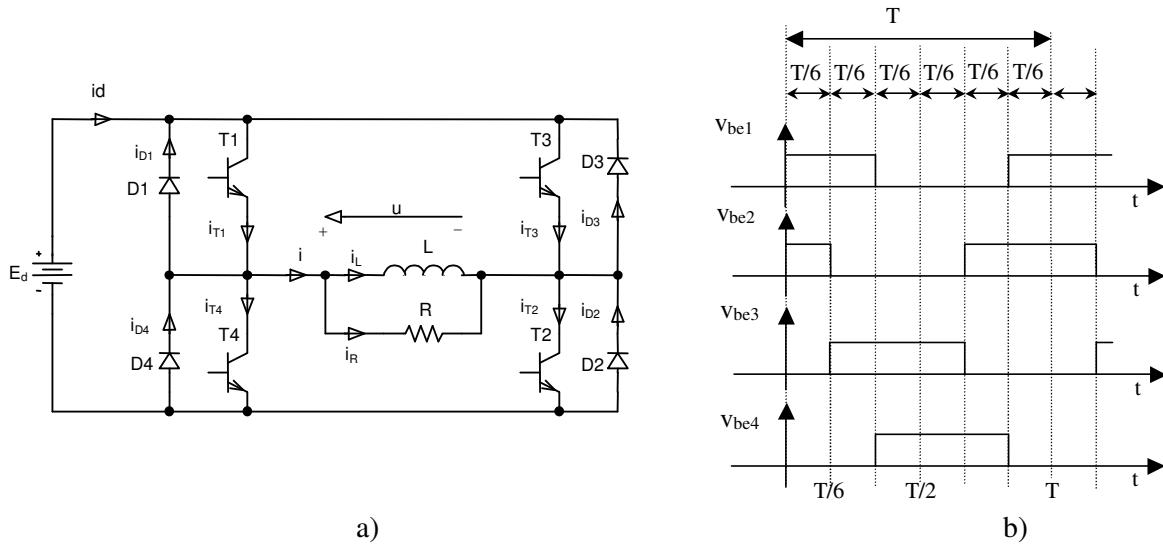


Slika 7

8. Za pretvarač sa slike 8.a. poznato je:  $U_d=40V$ ,  $D=0.6$ , (D je faktor popunjenošću prekidača S),  $L=10mH$ ,  $R=2\Omega$  i  $f=1/T=100Hz$ . Algoritam upravljanja tranzistorima prikazan je na slici 8.b. Nacrtati vremenske dijagrame  $u$ ,  $i_L$ ,  $i_R$ ,  $i_o$ . Izračunati vrijednost napona  $U_o$ , kao i srednje vrijednosti struja  $i_o$  i  $i_d$ . Svi elementi kola su idealni. Smatrali da čoper radi u kontinualnom režimu i da je napon  $U_o$  konstantan.

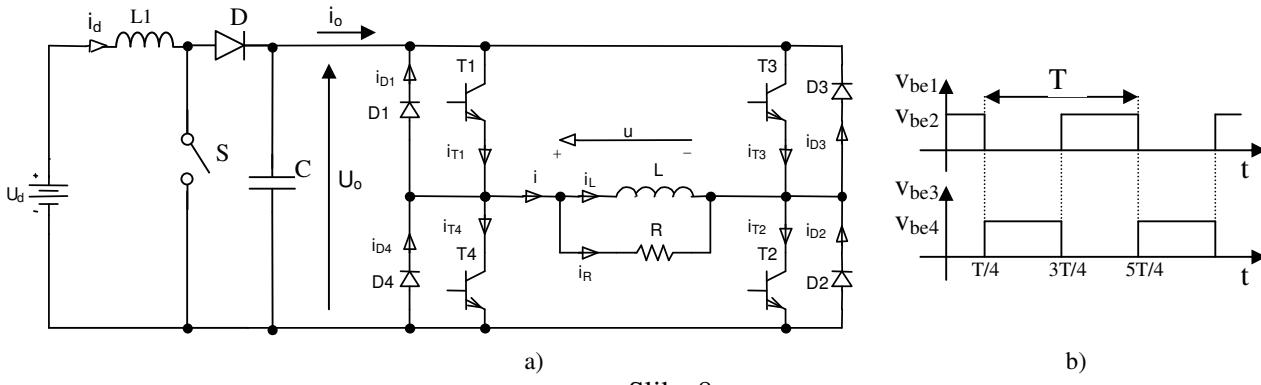

Slika 8

9. Dat je konvertor kao na slici 9. Čoper radi u kontinualnom režimu rada, a ugao provođenja tranzistora invertora je  $\lambda=180^\circ$ . Komponente konvertora su idealne, a napon  $U_o=\text{const}$ . Poznato je  $U_d=200V$ ,  $D=0.6$ ,  $R=4\Omega$ . Naći vrijednost napona  $U_o$ , kao i vrijednosti struja  $I_o$  i  $I_{dsr}$ . Takođe, naći efektivnu vrijednost linijskog napona na izlazu invertora.

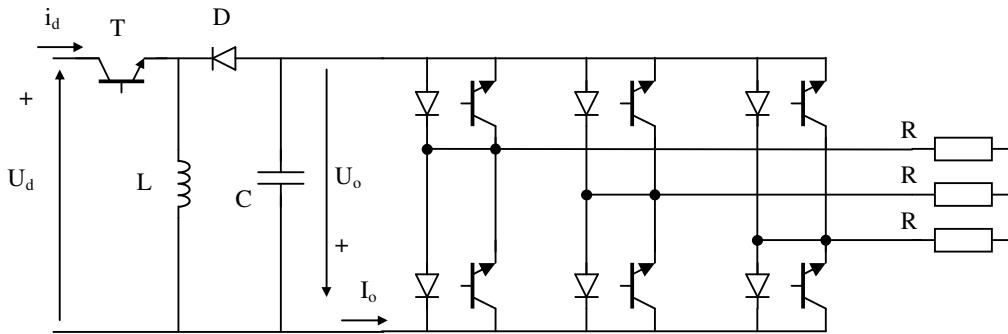

Slika 9