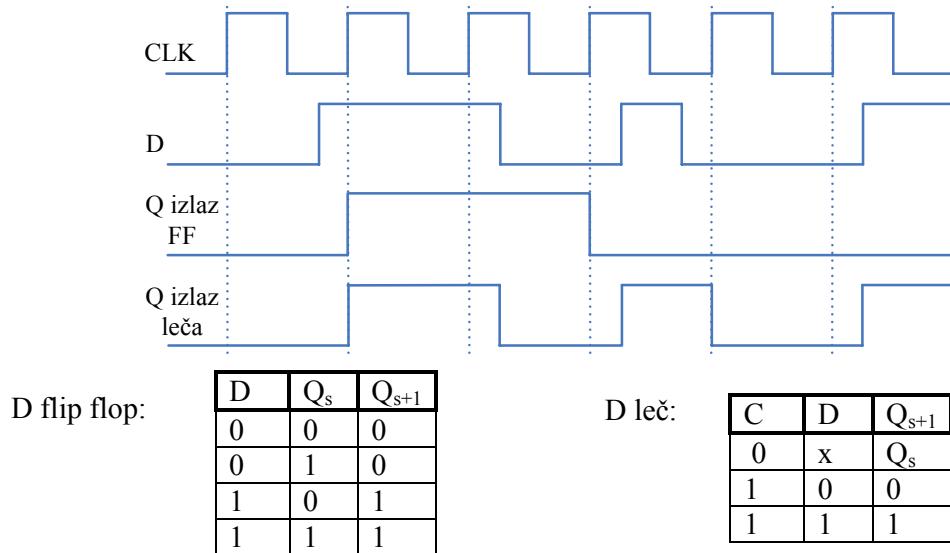


Vježbe IV

Vremenski dijagrami flip-flopova i lečeva

1. Nacrtati vremenski dijagram na izlazu D flip flopa i D leča. Ulaz je dat na slici.



2. Nacrtati vremenski dijagram na izlazu RS flip flopa i RS leča. Ulazi su dati na slici.

