

Moguća teorijska pitanja za završni ispit:

1. De-Morganova teorema
2. Zapis karaktera – kodovi
3. Zapis decimalnih brojeva sa nepomičnim zarezom
4. Zapis decimalnih brojeva sa pomičnim zarezom
5. RS leč
6. Upravljivi RS leč
7. D leč
8. Upravljivi D leč
9. D flip flop
10. Paralelni registry
11. Pomjerački (shift) registri
12. Binarni sabirač
13. Redno sabiranje dva višecifrena binarna broja
14. Binarni sabirač/oduzimač
15. Binarni množać
16. Komparatori
17. Dekoder
18. Enkoder (koder)
19. Multiplekser
20. Demultiplekser
21. Unutrašnja konstrukcija RAM memorije
22. Organizacija RAM memorije velikog kapaciteta
23. Magnetne memorije
24. Optičke memorije
25. Hijerarhija memorija
26. Aritmetičko-logička jedinica
27. Logička jedinica
28. Aritmetička jedinica
29. Procesorska jedinica i kontrolna riječ
30. Kontrolna jedinica