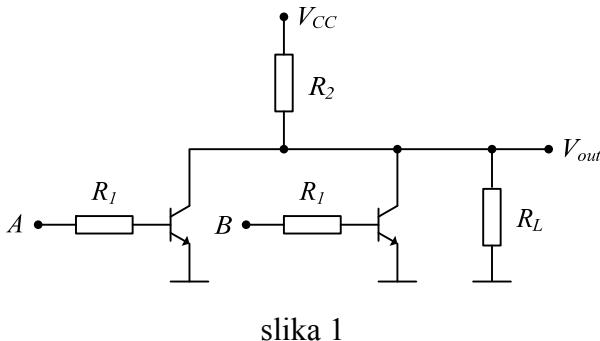


Drugi domaći zadatak iz Osnova elektronike

1. Utvrditi logičku funkciju koju obavlja kolo na slici 1. Naponi na ulaznim priključcima mogu biti ili 4 V (logička jedinica) ili 0.2 V (logička nula). Odrediti otpornosti R_1 i R_2 tako da za otpornost potrošača $R_L=100 \text{ k}\Omega$ i napon napajanja $V_{CC}=5 \text{ V}$ izlazni napon V_{out} bude najmanje $V_h=4 \text{ V}$ u stanju logičke jedinice, odnosno, najviše $V=0.2 \text{ V}$ u stanju logičke nule. Tranzistori imaju identične karakteristike sa $V_{BE}=0.7 \text{ V}$ i $V_{CES}=0.2 \text{ V}$.




Rješenje:

NILI

$$R_2 \leq \frac{V_{CC} - V_h}{V_h} R_L = 25 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 \leq \frac{\beta R_2 R_L (V_{BB} - V_{BE})}{R_L V_{CC} - (R_2 + R_L) V_{CES}}, V_{BB} = 4 \text{ V}$$

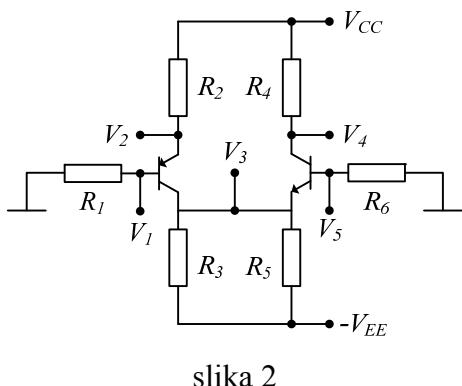
2. Za kolo na slici 2 izračunati vrijednost napona V_1 , V_2 , V_3 , V_4 i V_5 . Poznato je: $R_1=R_3=R_4=R_5=4.7 \text{ k}\Omega$, $R_6=100 \text{ k}\Omega$, $V_{CC}=V_{EE}=10 \text{ V}$, $\beta_1=\beta_2=100$, $V_{BE1}=V_{BE2}=0.7 \text{ V}$ i $V_{ECSI}=V_{CES2}=0.2 \text{ V}$.



Rješenje:

$$V_1=0.837 \text{ V}, V_2=1.537 \text{ V}, V_3=-2.216 \text{ V}, V_4=2.8748 \text{ V}, V_5=-1.516 \text{ V}.$$

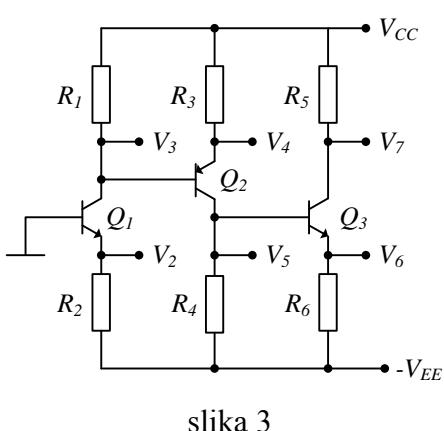3. Za kolo na slici 3 izračunati vrijednosti otpornosti R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 i R_6 tako da bude zadovoljeno: $I_{C1}=2 \text{ mA}$, $I_{C2}=2 \text{ mA}$, $I_{C3}=4 \text{ mA}$, $V_3=0$, $V_5=-4 \text{ V}$ i $V_7=2 \text{ V}$. Zatim izračunati vrijednosti napona V_2 , V_4 i V_6 . Poznato je: $V_{CC}=V_{EE}=10 \text{ V}$, $\beta_1=\beta_2=\beta_3=100$, $V_{BE1}=V_{EB2}=V_{BE3}=0.7 \text{ V}$ i $V_{ECSI}=V_{ECS2}=V_{CES3}=0.2 \text{ V}$.




Rješenje:

$$R_1=5.05 \text{ k}\Omega, R_2=4.6 \text{ k}\Omega, R_3=4.6 \text{ k}\Omega, R_4=3.06 \text{ k}\Omega, R_5=2 \text{ k}\Omega, R_6=1.31 \text{ k}\Omega, V_2=-0.7 \text{ V}, V_4=0.7 \text{ V}, V_6=-4.7 \text{ V}.$$

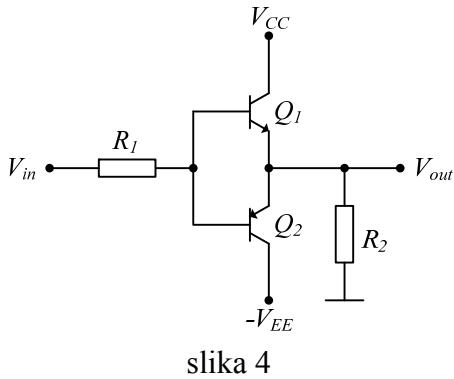4. Za kolo na slici 4 izračunati i nacrtati prenosnu karakteristiku $V_{OUT}=f(V_{IN})$ za $-5 \text{ V} < V_{IN} < 5 \text{ V}$, $V_{CC}=V_{EE}=5 \text{ V}$. Poznato je $R_1=10 \text{ k}\Omega$, $R_2=1 \text{ k}\Omega$, $\beta_1=\beta_2=100$, $V_{BE1}=V_{EB2}=0.7 \text{ V}$ i $V_{ECSI}=V_{ECS2}=0.2 \text{ V}$.

Drugi domaći zadatak iz Osnova elektronike




Rješenje:

$$V_{OUT} = \frac{(1+\beta)R_2}{R_1 + (1+\beta)R_2} (V_{IN} + V_{EB2}), -5V < V_{IN} < -0.7V$$

$$V_{OUT} = 0V, -0.7V < V_{IN} < 0.7V$$

$$V_{OUT} = \frac{(1+\beta)R_2}{R_1 + (1+\beta)R_2} (V_{IN} - V_{EB2}), 0.7V < V_{IN} < 5V$$

5. Z a kolo na slici 5 izračunat i nacrtati prenosnu karakteristiku $V_{OUT}=f(V_{IN})$ za $-10V < V_{IN} < 10V$, $V_{CC}=V_{EE}=10V$. Poznato je: $R_L=100\Omega$, $I=0.5\text{ mA}$, $\beta_1=\beta_2=100$, $E_{DI}=E_{D2}=0.7\text{ V}$, $V_{BE1}=V_{EB2}=0.7\text{ V}$ i $V_{CES1}=V_{ECS2}=0.2\text{ V}$.

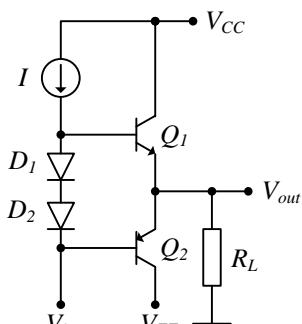


slika 5

Rješenje:

$$V_{OUT} = V_{IN} + V_{EB2}, -10V < V_{IN} < 4.35V$$

$$V_{OUT} = (1+\beta)R_LI = 5.05V, 4.35V < V_{IN} < 10V$$

6. Kolo na slici 6 predstavlja strujni izvor čija struja ne zavisi od napona napajanja. Izračunati struju koja teče kroz potrošač R_L . Kolika je maksimalna vrijednost otpornosti potrošača R_L ? Poznato je: $R_I=10\text{ k}\Omega$, $R_2=62\Omega$, $\beta_1=\beta_2=\beta=100$, $V_{CC}=5\text{ V}$, $V_{EB1}=V_{EB2}=0.7\text{ V}$ i $V_{ECS1}=V_{ECS2}=0.2\text{ V}$.

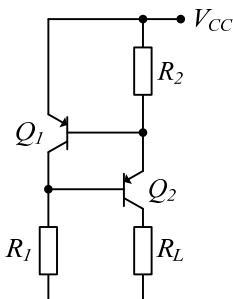


slika 6

Rješenje:

$$I_L \approx \frac{\beta^2}{1+\beta(1+\beta)} \frac{V_{EB1}}{R_2} = 11.17mA$$

$$R_L < 367\Omega$$

7. Izračunati izlaznu struju I_{OUT} u kolu prikazanom na slici 7. Smatrati da su svi tranzistori identičnih karakteristika sa $\beta \rightarrow \infty$, da rade u direktnom aktivnom režimu i da se nalaze na istoj temperaturi. Koristiti eksponencijalnu prenosnu karakteristiku bipolarnog tranzistora.

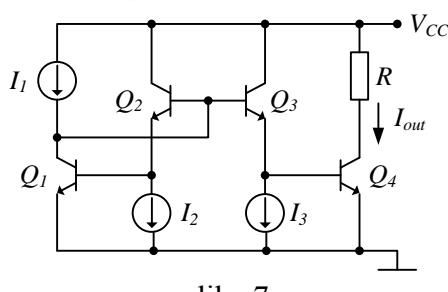

slika 7

Rješenje:

$$I_{OUT} = I_1 I_2 / I_3$$