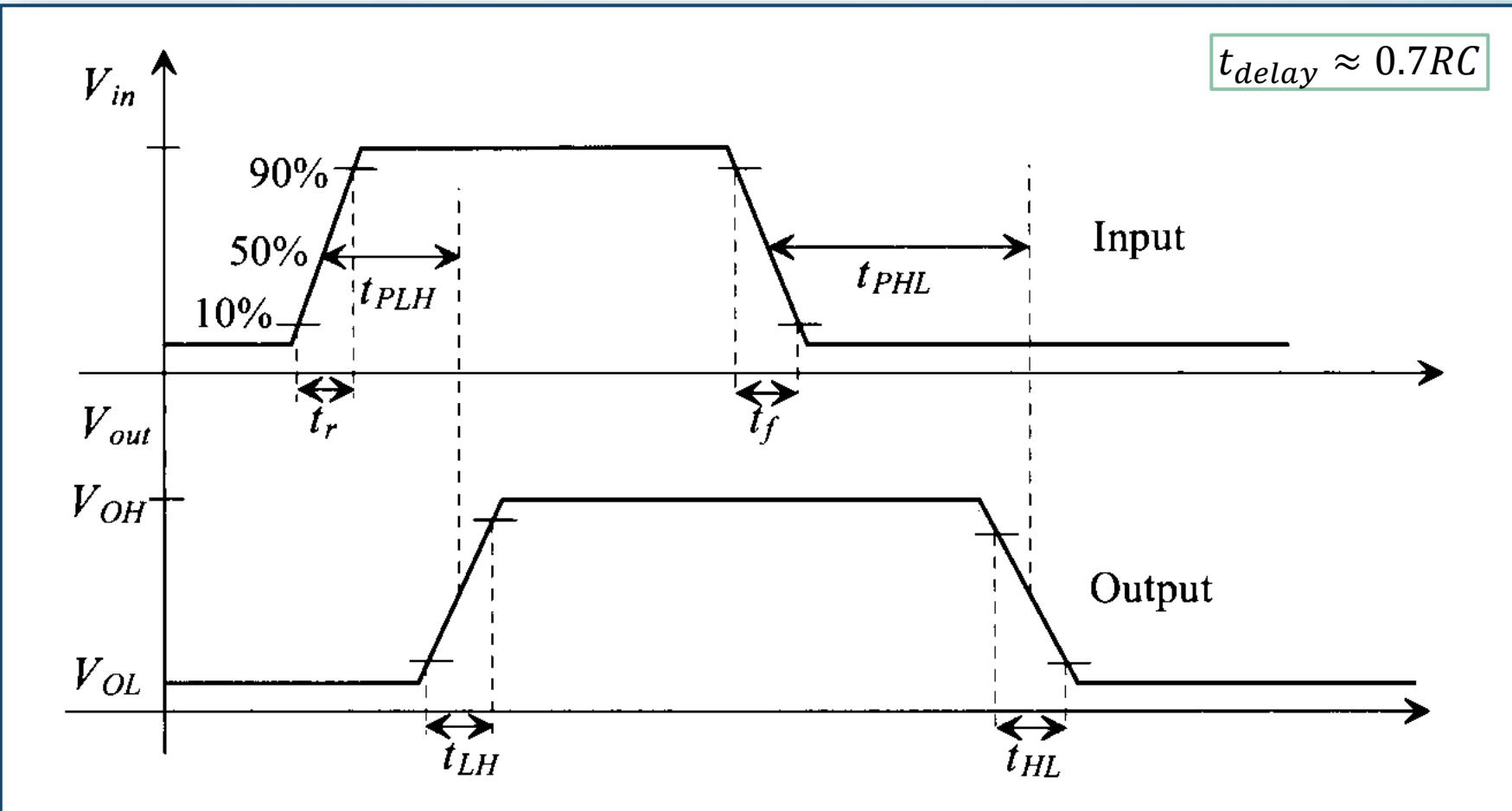


# POBUĐIVANJE VELIKIH KAPACITIVNOSTI


PROJEKTOVANJE VLSI KOLA, ETR, ELEKTRONIKA

# VRIJEME KAŠNJENJA I VRIJEME TRANZICIJE





# MOSFET KAO PREKIDAČ




Drain voltage initially at  $VDD$

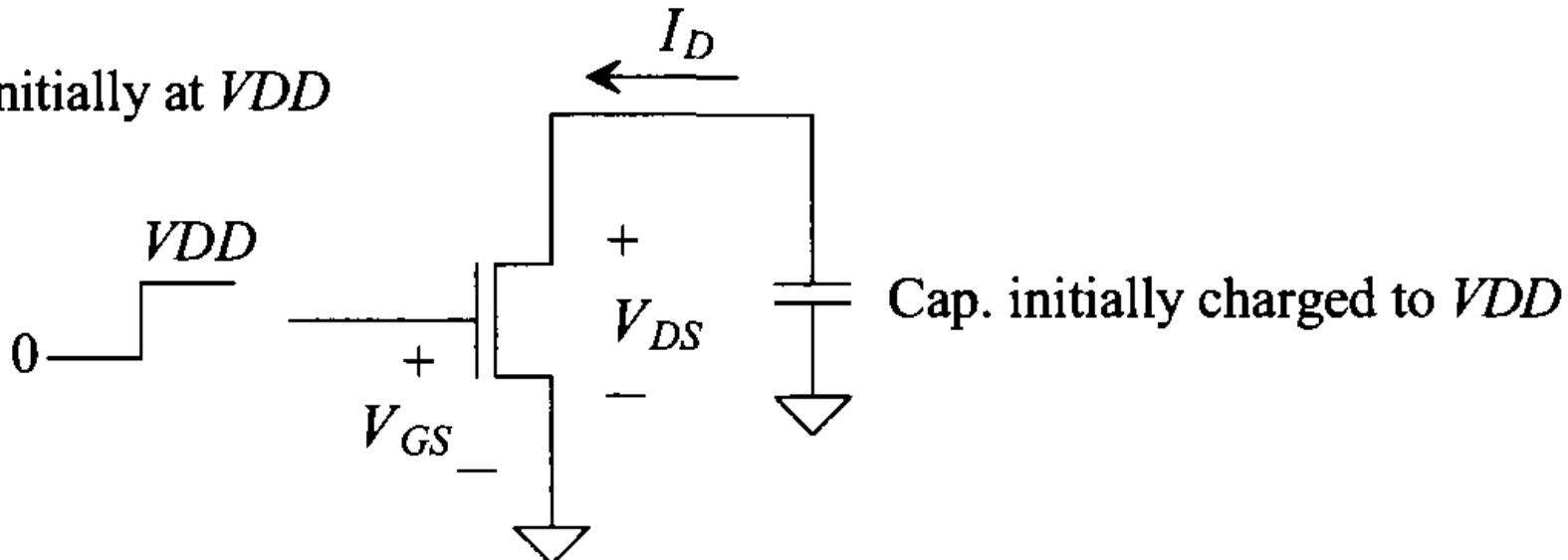



# MOSFET KAO PREKIDAČ

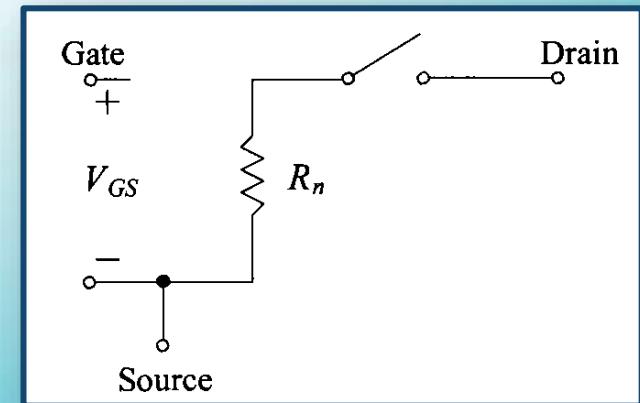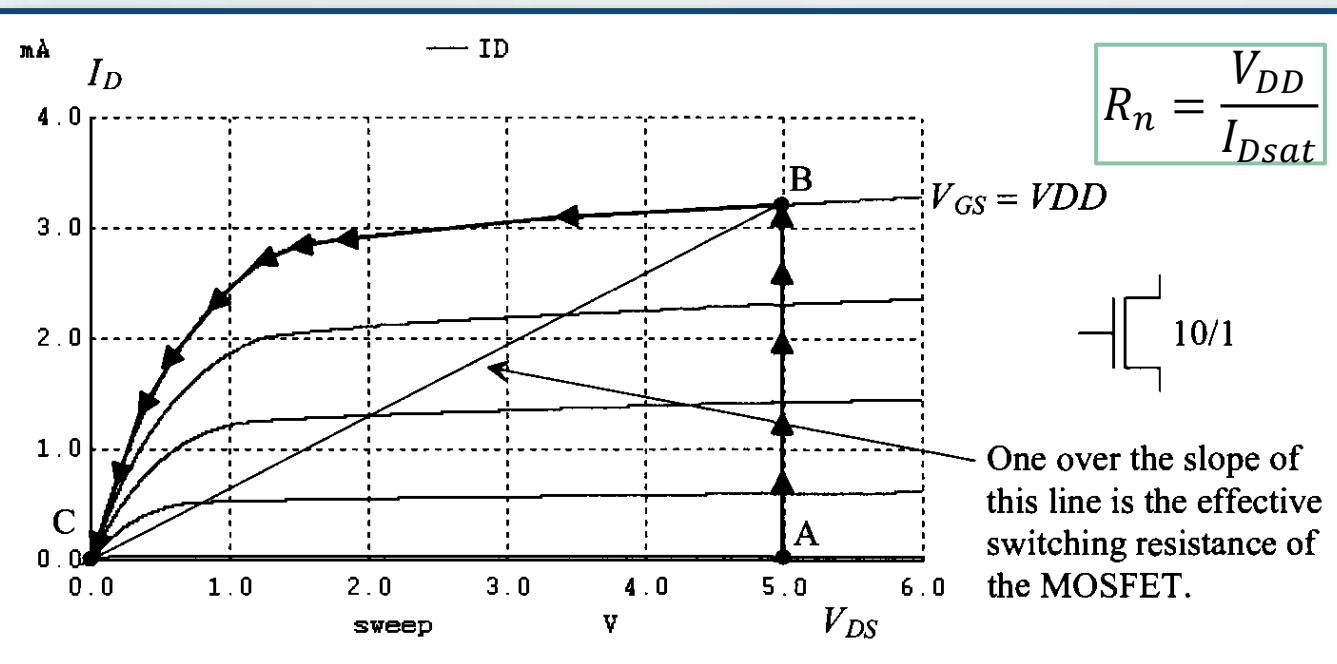


# MOSFET KAO PREKIDAČ

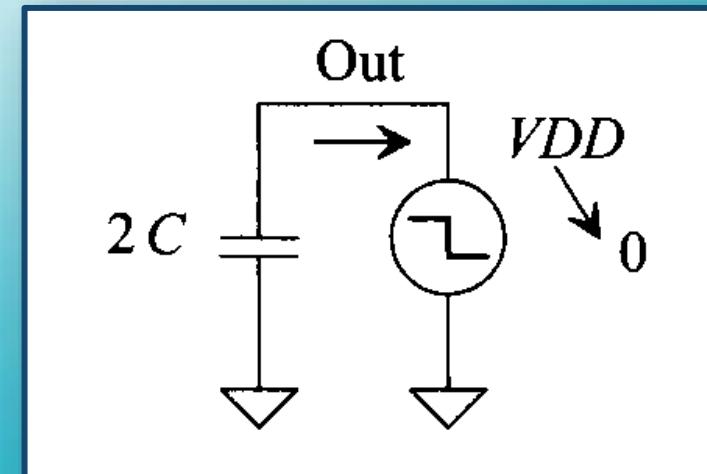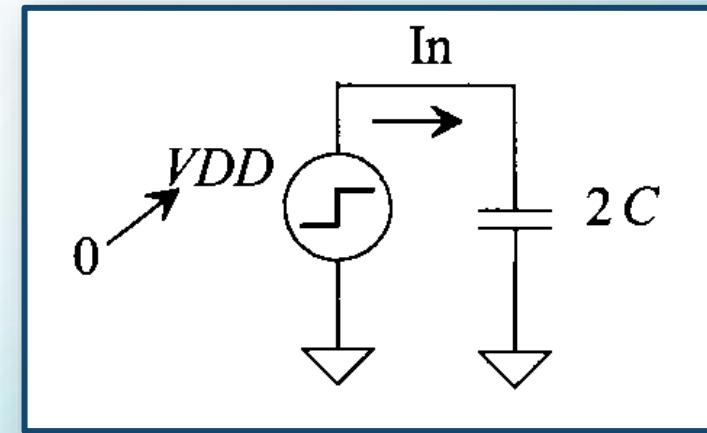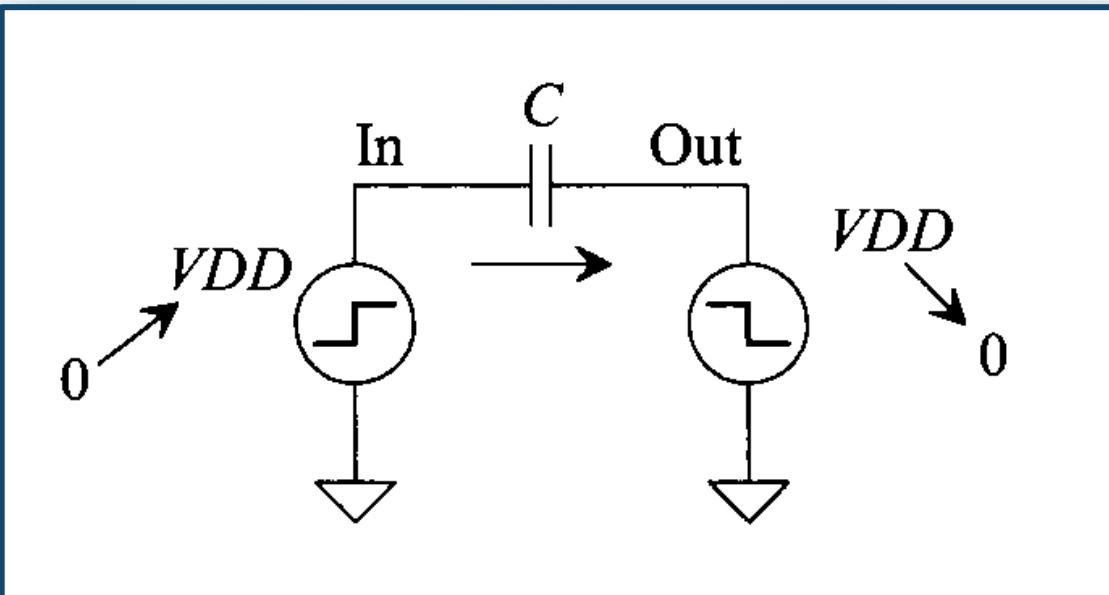

# MOSFET KAO PREKIDAČ

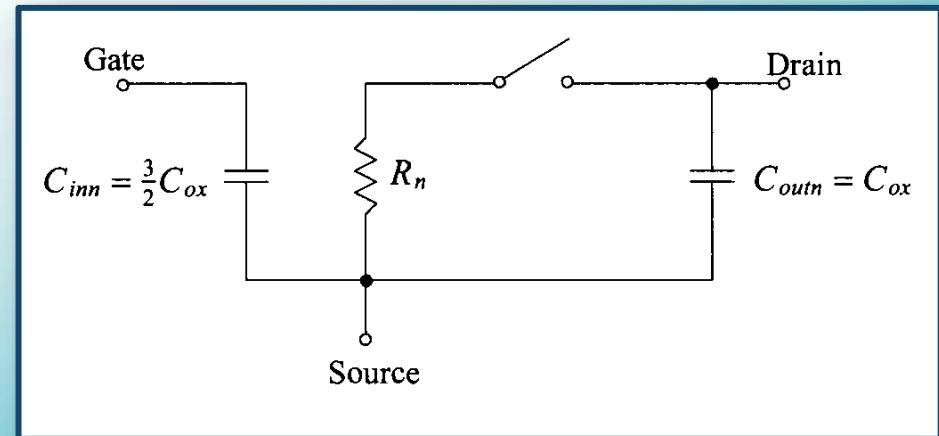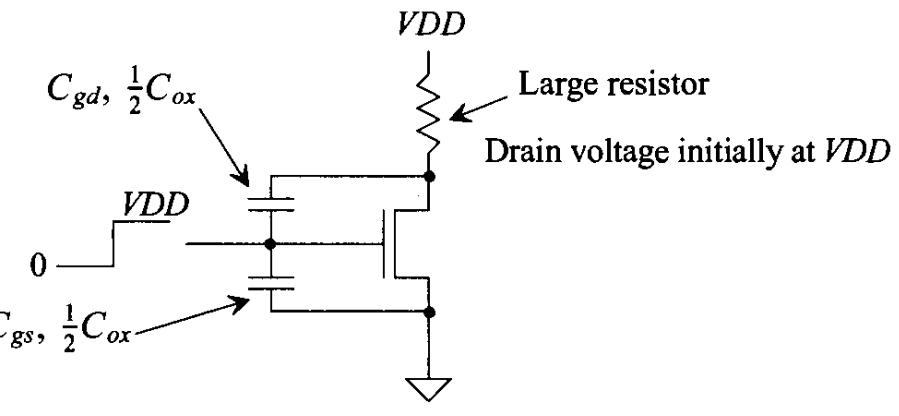

# CMOS INVERTOR

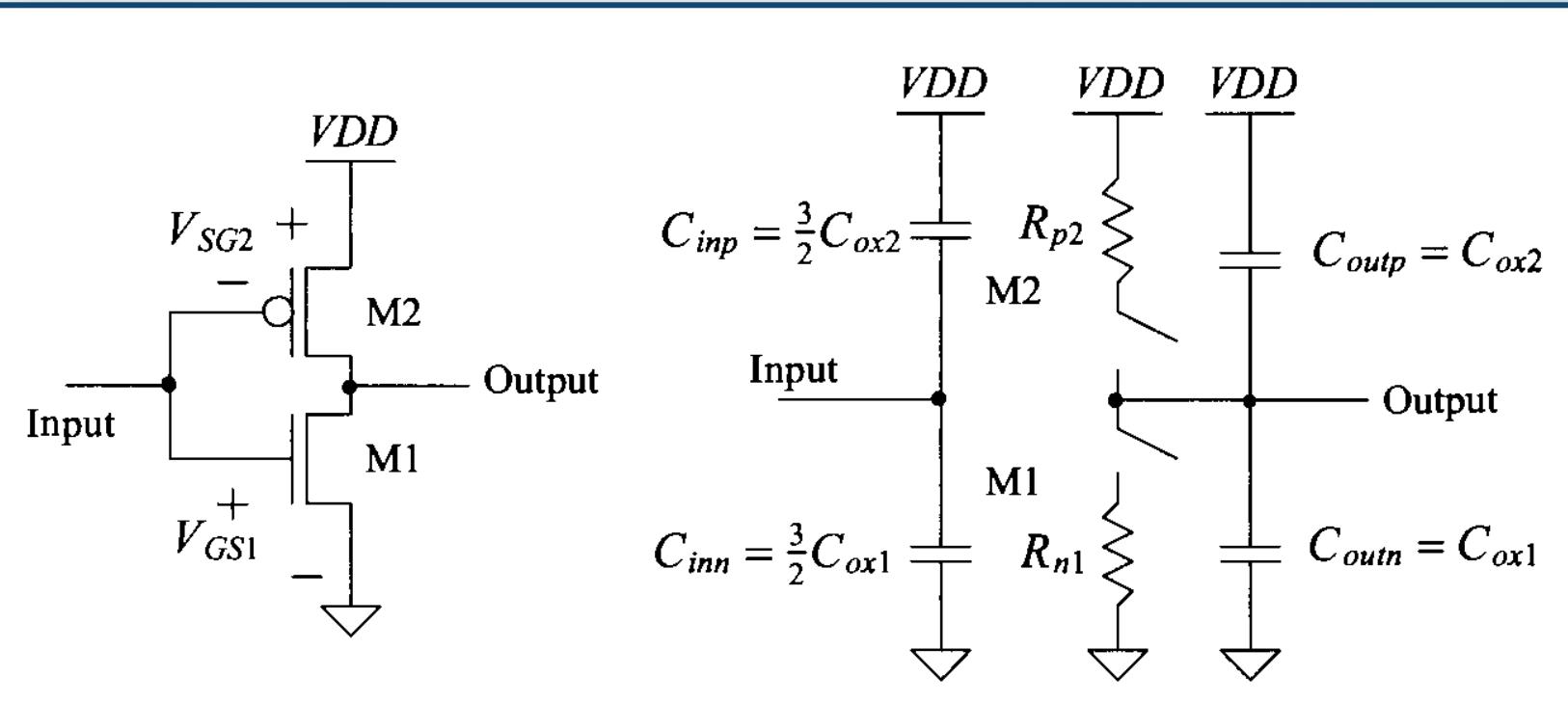

$$t_{PHL} \approx 0.7R_{n1}C_{out} \approx 0.7R_{n1}(C_{outn} + C_{outp} + C_L) \approx 0.7R_{n1}(C_{oxn} + C_{oxp} + C_L)$$
$$t_{PLH} \approx 0.7R_{p2}C_{out} \approx 0.7R_{p2}(C_{outn} + C_{outp} + C_L) \approx 0.7R_{p2}(C_{oxn} + C_{oxp} + C_L)$$

# CMOS INVERTOR

Izvršiti parametarsku vremensku analizu CMOS invertora. Parametar je kapacitivno opterećenje na izlazu koje ima vrijednosti  $C_L = \{10 \text{ pF}, 20 \text{ pF}, 40 \text{ pF}\}$ . Na ulaz kola se dovodi povorka pravougaonih impulsa amplitude 1.5 V i frekvencije 5 MHz, pri čemu je  $t_r = t_f = 1 \text{ ns}$ . Izračunati koliko iznosi vrijeme kašnjenja  $t_{d1}$  za pojedina kapacitivna opterećenja. Napon napajanja kola je  $V_{DD} = 1.5 \text{ V}$ . Dimenzije MOSFET-ova su:  $(W/L)_{n1} = (35 \mu\text{m}/0.35 \mu\text{m})$  i  $(W/L)_{p2} = (100 \mu\text{m}/0.35 \mu\text{m})$ .

# CMOS INVERTOR

$$t_{d1} = t_{PHL} + t_{PLH} = 0.7(R_{n1} + R_{p2})(C_{oxn} + C_{oxp} + C_L)$$

$$R_{n1} \approx \frac{V_{DD}}{I_{Dsat}} \approx 354 \Omega, R_{p2} \approx \frac{V_{DD}}{I_{Dsat}} \approx 354 \Omega$$

$$C_{oxn} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} W_{n1} L_{n1} = \frac{3.453 \cdot 10^{-11} \text{ F/m}}{7.6 \text{ nm}} \cdot 35 \mu\text{m} \cdot 0.35 \mu\text{m} = 55.66 \text{ fF}$$

$$C_{oxp} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} W_{p2} L_{p2} = \frac{3.453 \cdot 10^{-11} \text{ F/m}}{7.6 \text{ nm}} \cdot 100 \mu\text{m} \cdot 0.35 \mu\text{m} = 159.02 \text{ fF}$$

$$t_{d1} \approx 0.7(R_{n1} + R_{p2})C_L$$

# CMOS INVERTOR

$$t_{d1} \approx 0.7(R_{n1} + R_{p2})C_L$$

$$t_{d1}(C_L = 10 \text{ pF}) \approx 4.956 \text{ ns}$$

$$t_{d1}(C_L = 20 \text{ pF}) \approx 9.912 \text{ ns}$$

$$t_{d1}(C_L = 40 \text{ pF}) \approx 19.824 \text{ ns}$$

# POBUĐIVANJE VELIKIH KAPACITIVNOSTI

$$N = \ln \frac{C_L}{C_{in1}}$$

$$C_{in1} = \frac{3}{2} (C_{oxn} + C_{oxp}) = 322.02 \text{ fF}$$

$$N(C_L = 10 \text{ pF}) = \ln \frac{C_L}{C_{in1}} = 3.44$$

$$N(C_L = 20 \text{ pF}) = \ln \frac{C_L}{C_{in1}} = 4.13$$

$$N(C_L = 40 \text{ pF}) = \ln \frac{C_L}{C_{in1}} = 4.82$$