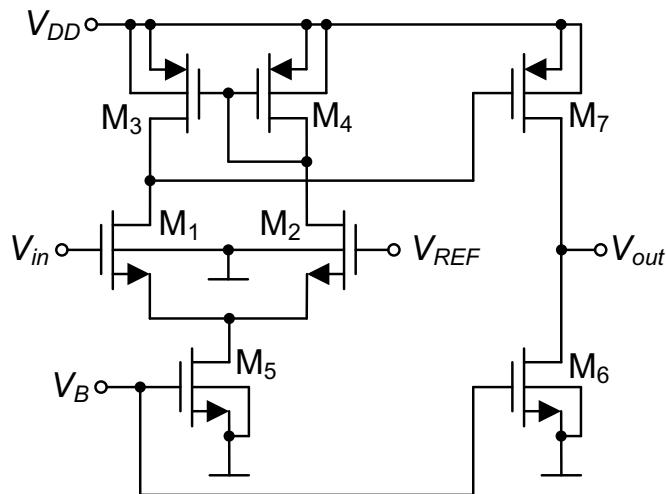


Operacioni pojačavač

Za kolo prikazano na slici 1 izvršiti:

- DC analizu. Prikazati zavisnost izlaznog napona V_{out} u funkciji od ulaznog napona V_{in} . Opseg ulaznog napona V_{in} je $0 \text{ V} \leq V_{in} \leq 2 \text{ V}$, sa korakom $\Delta V_{in}=1 \text{ mV}$.
- Frekvencijsku kompenzaciju umetanjem redne veze otpornika $R_F=2.5 \text{ k}\Omega$ i kondenzatora $C_F=3 \text{ pF}$ između gejta i drenja MOSFET-a M_7 .
- AC analizu. Kapacitivno opterećenje na izlazu je 3 pF . Koliko iznosi jednosmjerno pojačanje, presječna učestanost i margini faze operacionog pojačavača?

Parametri MOSFET-a $A_D=A_S=\{3*W*L_{min}\}$ i $P_D=P_S=\{W+2*3*L_{min}\}$, pri čemu je L_{min} minimalna dimenzija u odgovarajućoj tehnologiji i iznosi $L_{min}=0.35 \mu\text{m}$. Napon napajanja kola je $V_{DD}=2 \text{ V}$, polarizacioni napon V_b ima vrijednost $V_B=0.75 \text{ V}$, referentni napon V_{REF} ima vrijednost $V_{REF}=1 \text{ V}$. Dimenzije MOSFET-ova date su u tabeli 1.



Slika 1 - Operacioni pojačavač

Tabela 1 - Dimenzije MOSFET-ova

MOSFET	$L [\mu\text{m}]$	$W [\mu\text{m}]$
M_1	0.7	100
M_2	0.7	100
M_3	1	50
M_4	1	50
M_5	0.7	35
M_6	0.7	35
M_7	1	100