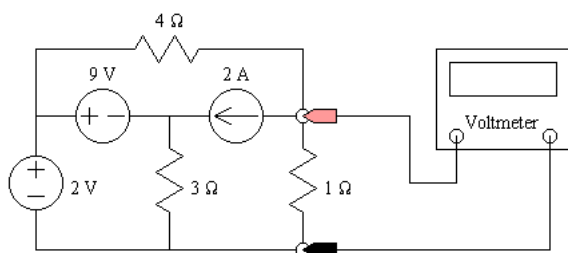



LABORATORIJA 2020 - TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA. PRIMJER

Zadatak 1: U kolu prikazanom na slici voltmeter mjeri napon u voltima.




Kolika je vrijednost napona koju pokazuje volmetar?

Zadatak 2: Kolika je vrijednost struje ekvivalentnog Nortonovog generatora?

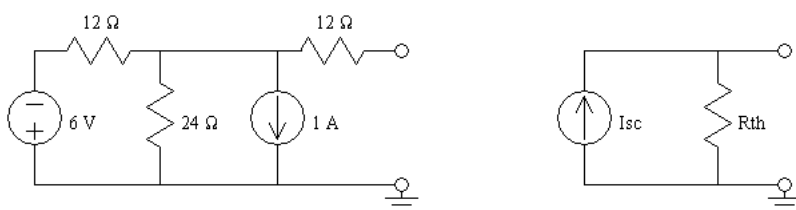


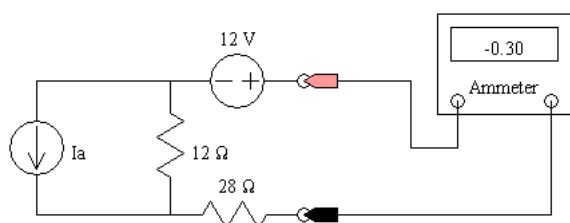Zadatak3: U kolu prikazanom na slici ampermetar mjeri struju u amperima.




Kolika je vrijednost struje nezavisnog strujnog generatora I_a ?

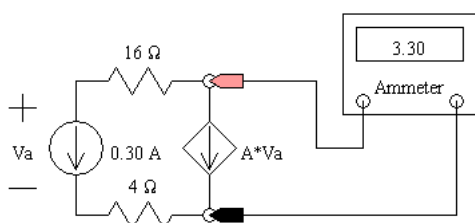Zadata4: U kolu prikazanom na slici ampermetar mjeri struju u amperima.



Kolika je vrijednost konstante A NKSI?

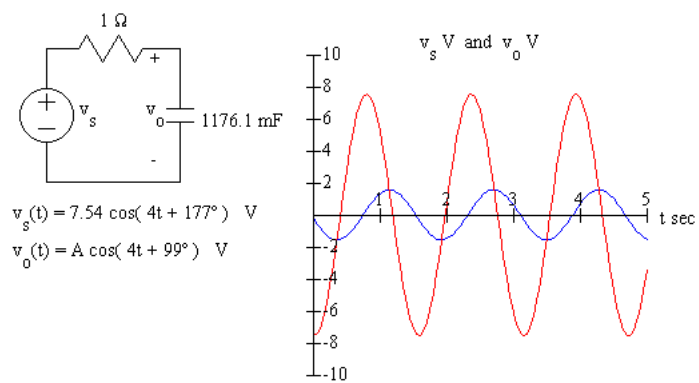Zadatak5: Kolika je vrijednost amplitude A napona $v_0(t)$?



VAŠ ZADATAK JE DA KONAČNE ODGOVORE UPIŠETE U POLJA PREDVIĐENA ZA UNOS: