

KORAČNI MOTOR (STEP MOTOR)



Osobine i vrste



Koračni motor je posebna vrsta motora kojom računar lako upravlja. Veoma je sličan sinhronom motoru. Može biti sa rotorom:


- od stalnog magneta,
- od mekog gvožđa (reluktantni motor),
- hibridni (kombinacija prva 2 tipa, radi dobijanja maksimalne snage u malom kućištu), ili
- sa namotajima i četkicama.

Prema broju faza može biti: 2, 3, 4 ili 5 fazni.

Broj koraka na punom krugu zavisi od konstrukcije, a kreće se od 10 do 1000 koraka ili više.


Prave se za snage od nekoliko W do nekoliko kW.

Motor sa navojnim vretenom

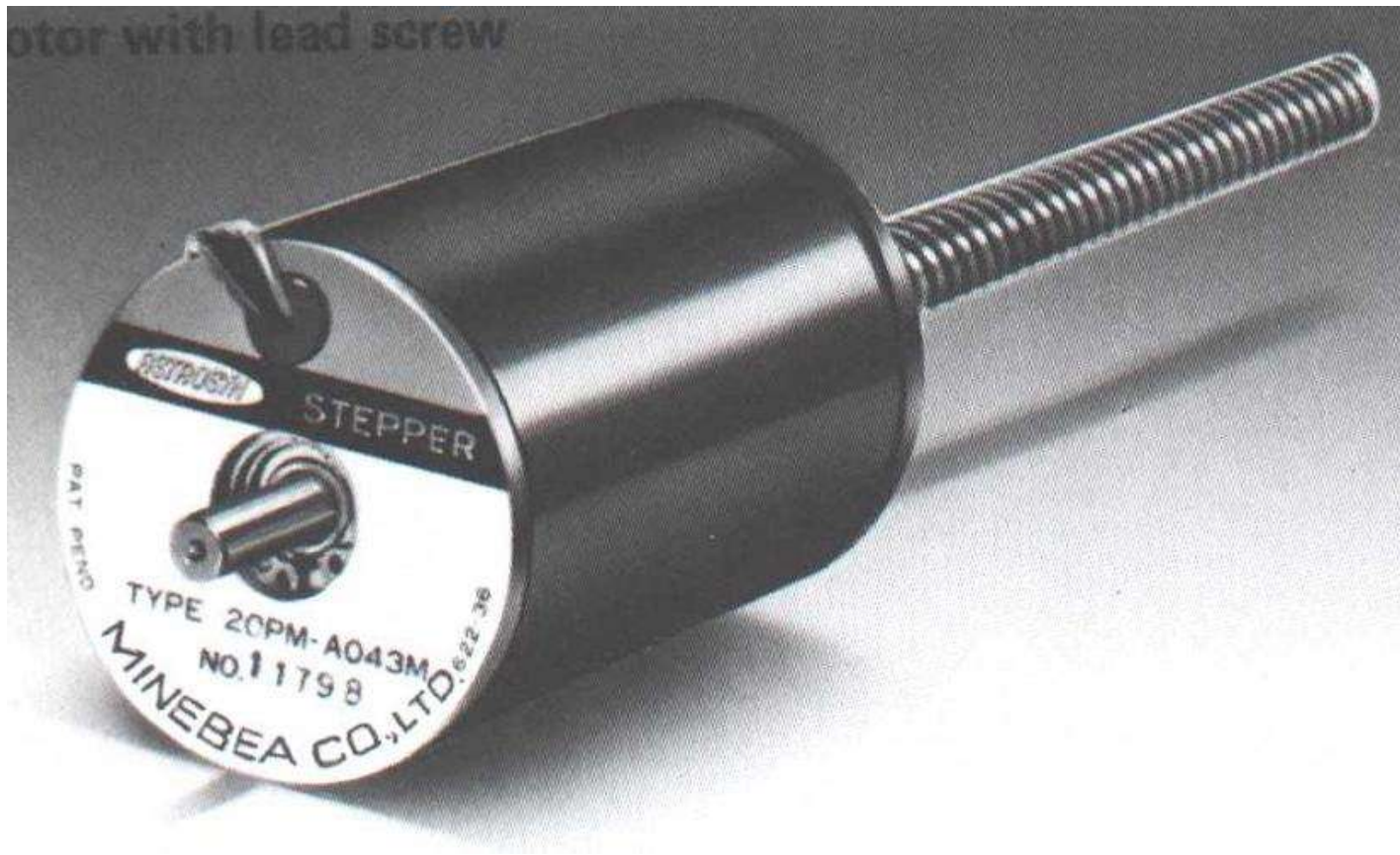

Za pretvaranje kružnog kretanja u pravolinijsko

Motor sa stepenastom osovino

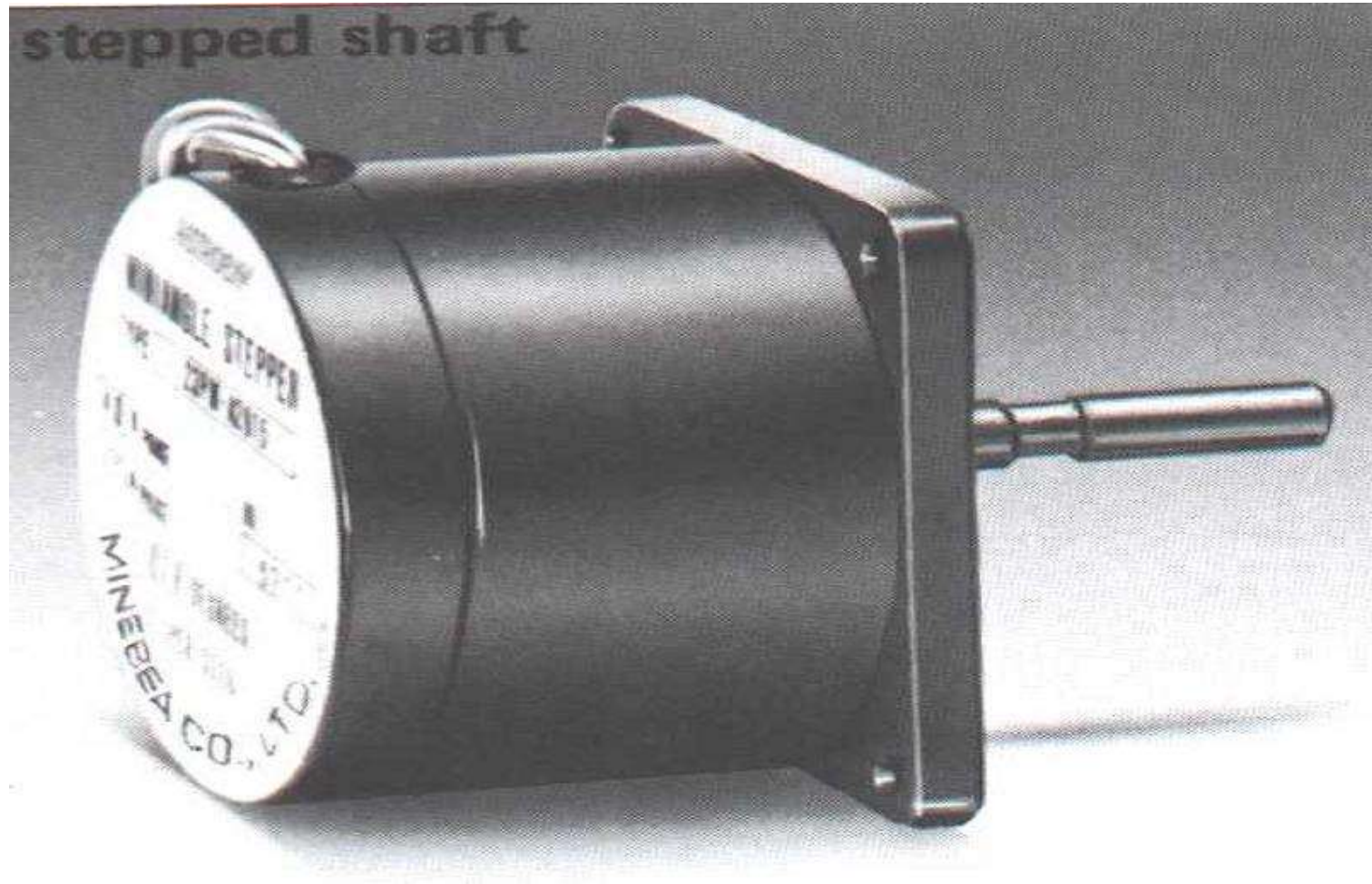


Motor sa reduktorom



Reduktor


Motor

Motor sa hladnjakom

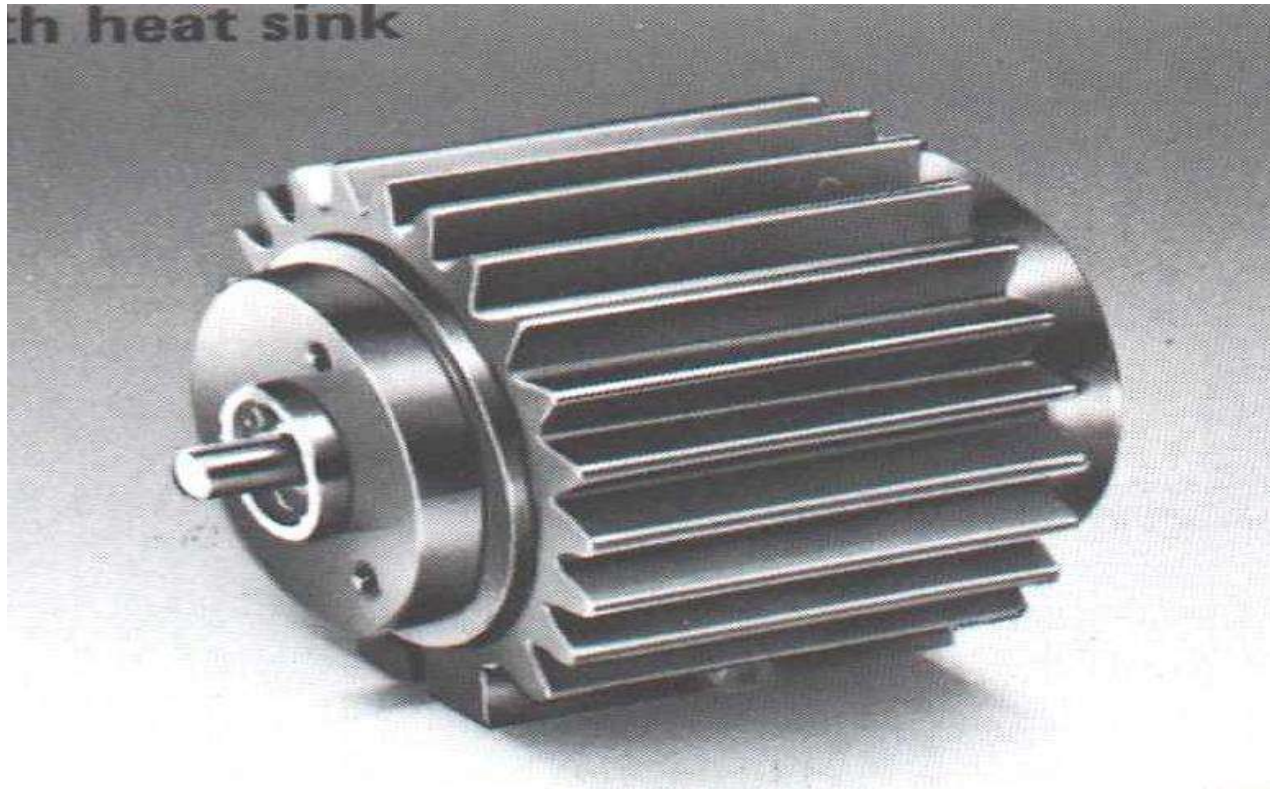

Motor koji ima veliku gustinu snage mora imati hladnjak.

Motor sa linearnim pomjeranjem

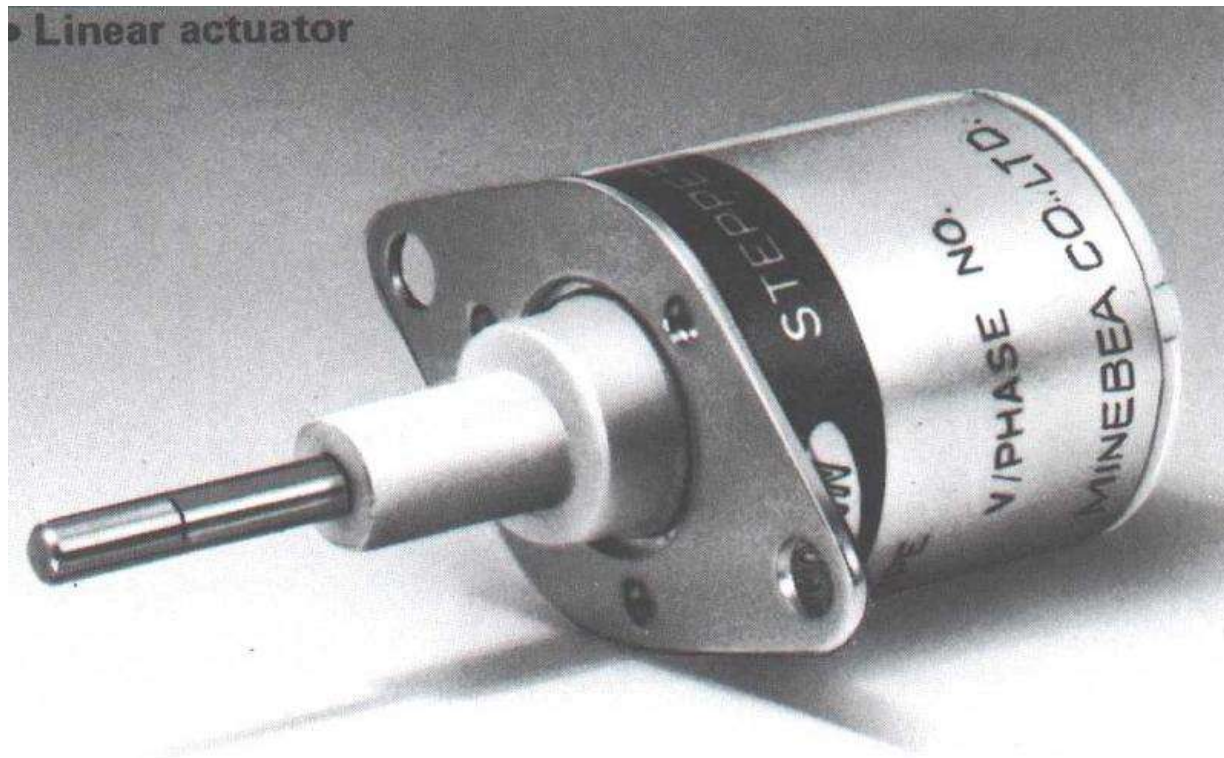


Pomoću navoja na osovini i navoja na rotoru postignuto je da se okretanjem rotora osovina uvlači/izvlači.

Primjena koračnog motora




- Za precizno i jednostavno pozicioniranje svih vrsta mehanizama (od glave štampača do velikih liftova).
- Preciznost do 1000 koraka po krugu ili 2000 polukoraka po krugu.
- Za još preciznije pozicioniranje – mikrokoraci
- Nije potrebna povratna sprega po položaju.
- Sistem upravljanja je jednostavan i direktan – koji položaj zadamo motoru, on će ga ostvariti.

XY koordinatni sto

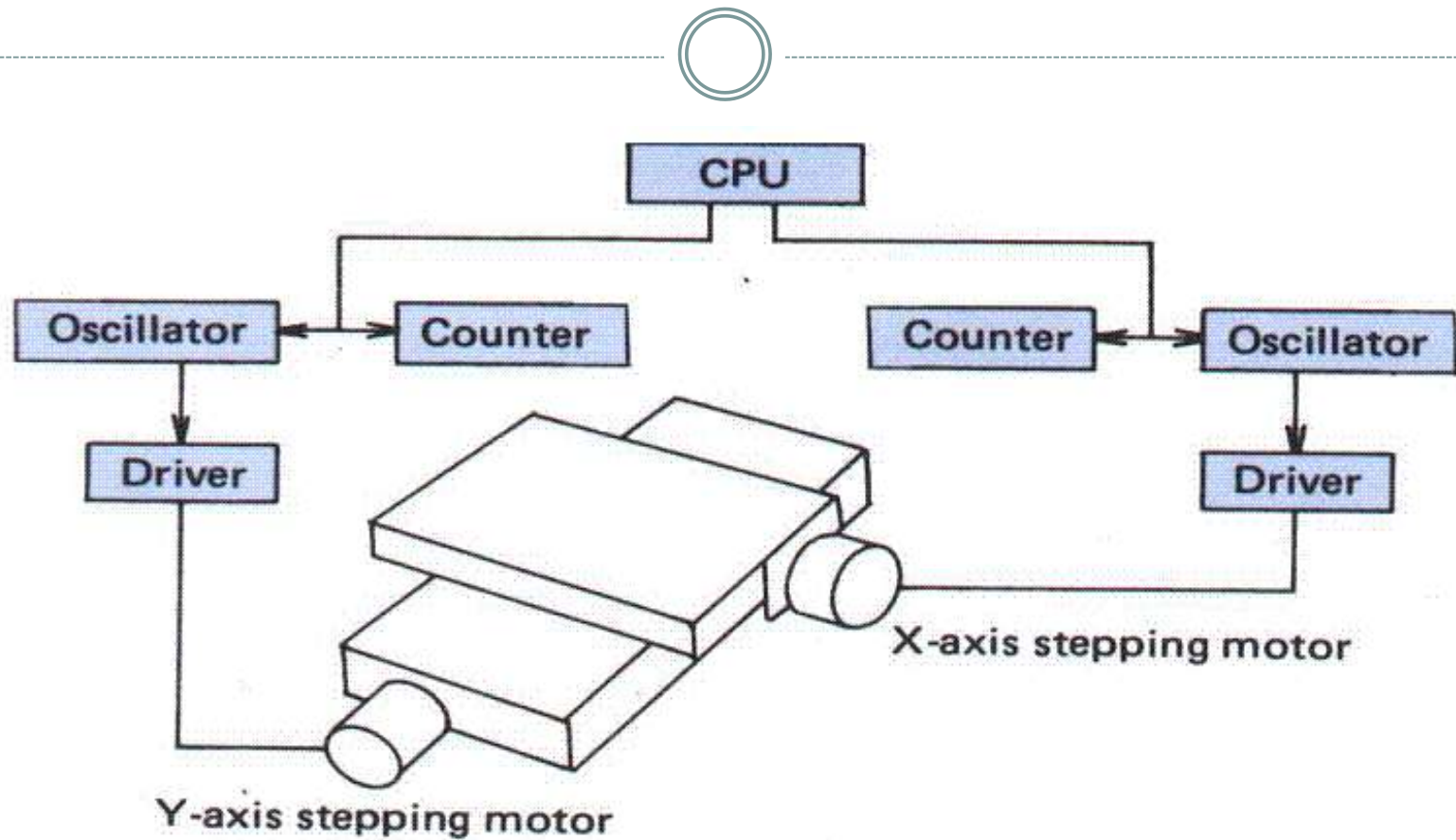


Pomjera platformu u ravni. Jedan koračni motor pomjera po X drugi po Y osi.

Pomjerenje glave štampača

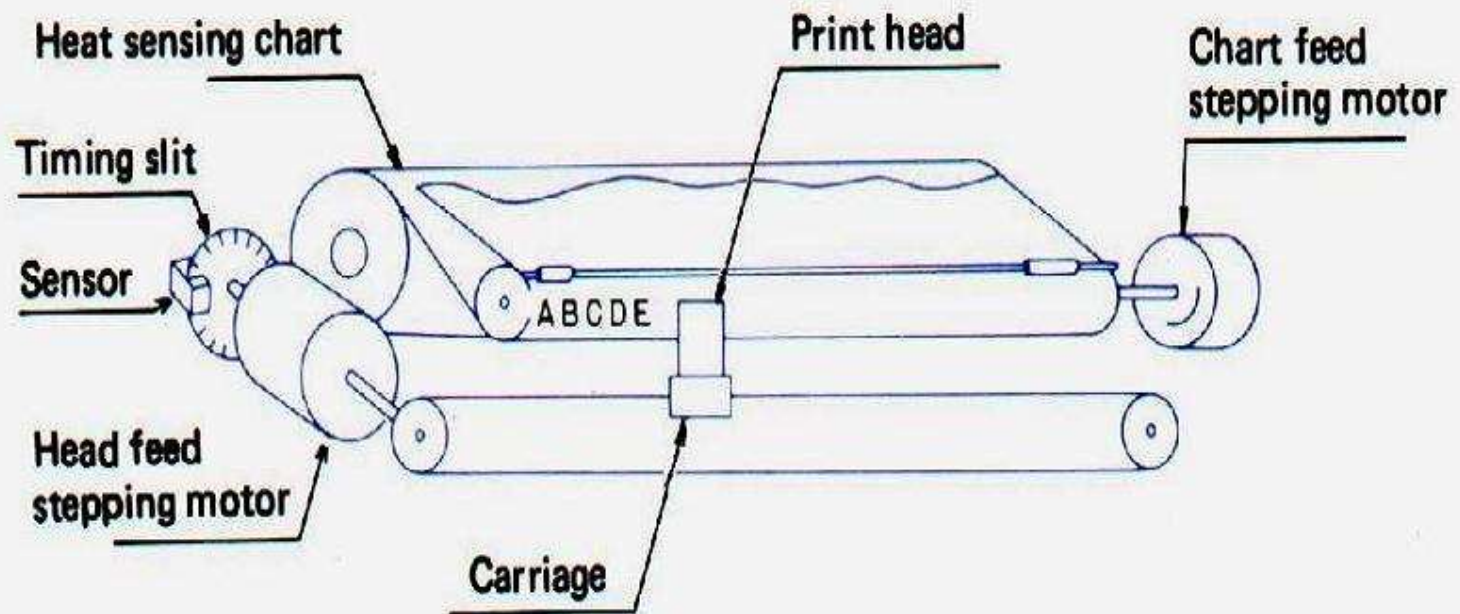


● Carriage & chart feed control of serial printer

Pomjeranje papira kod štampača

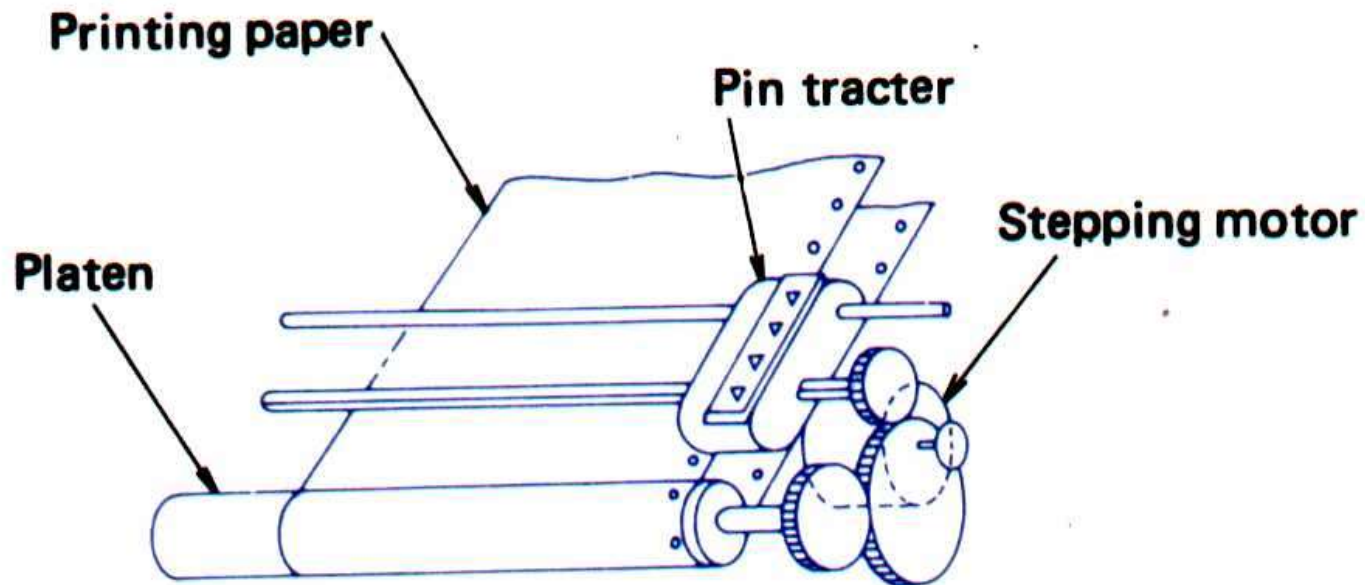


● Chart feed control of printer

Fax mehanizam

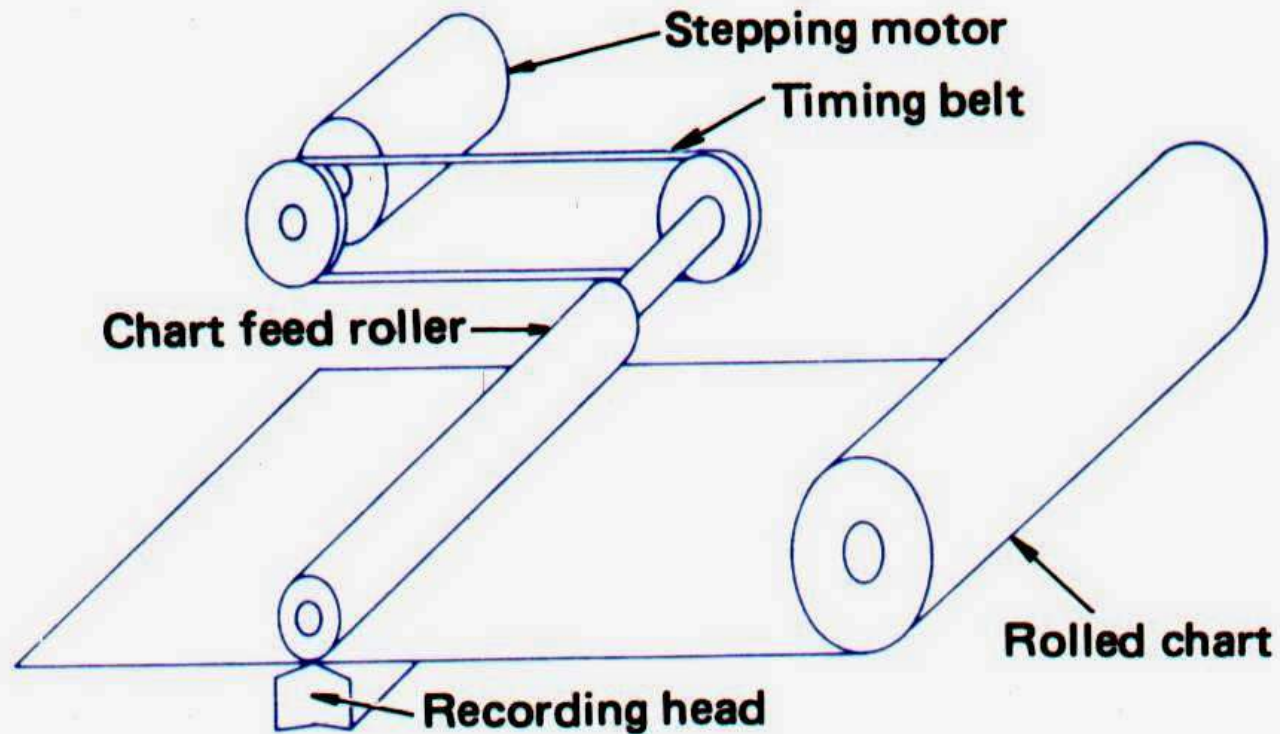

- **Chart feed in transmitting - receiving unit of facsimile**


Pokretanje lepeze sa slovima

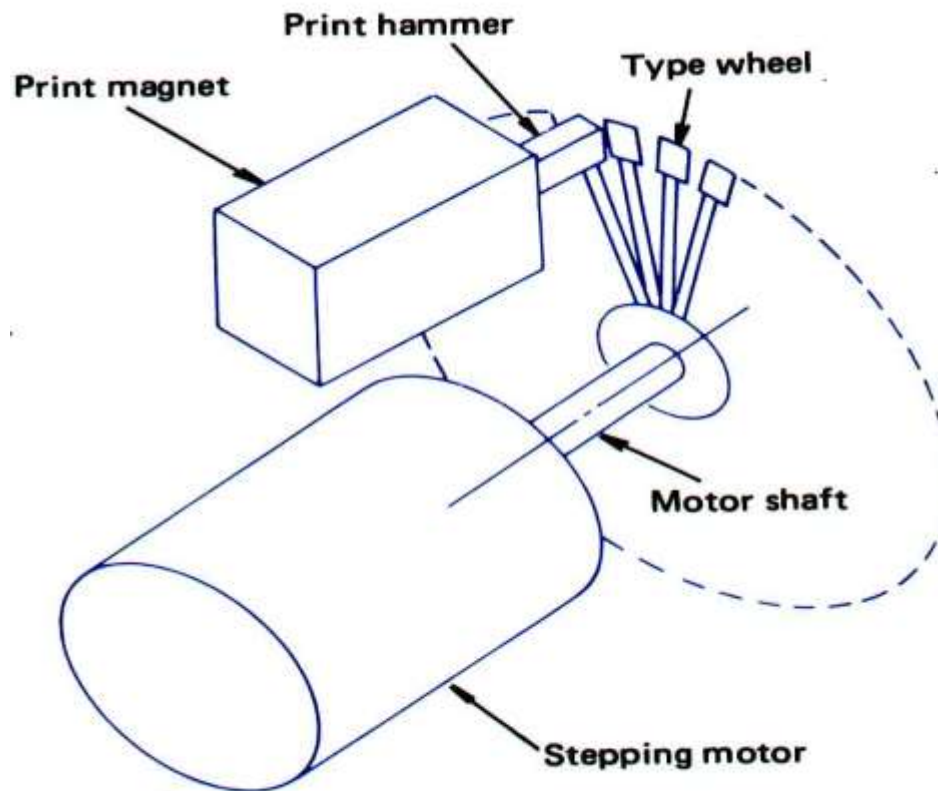

● Selection of characters in printer

Kotačni motor okreće lepezu sa slovima.

Mehanizam floppyja

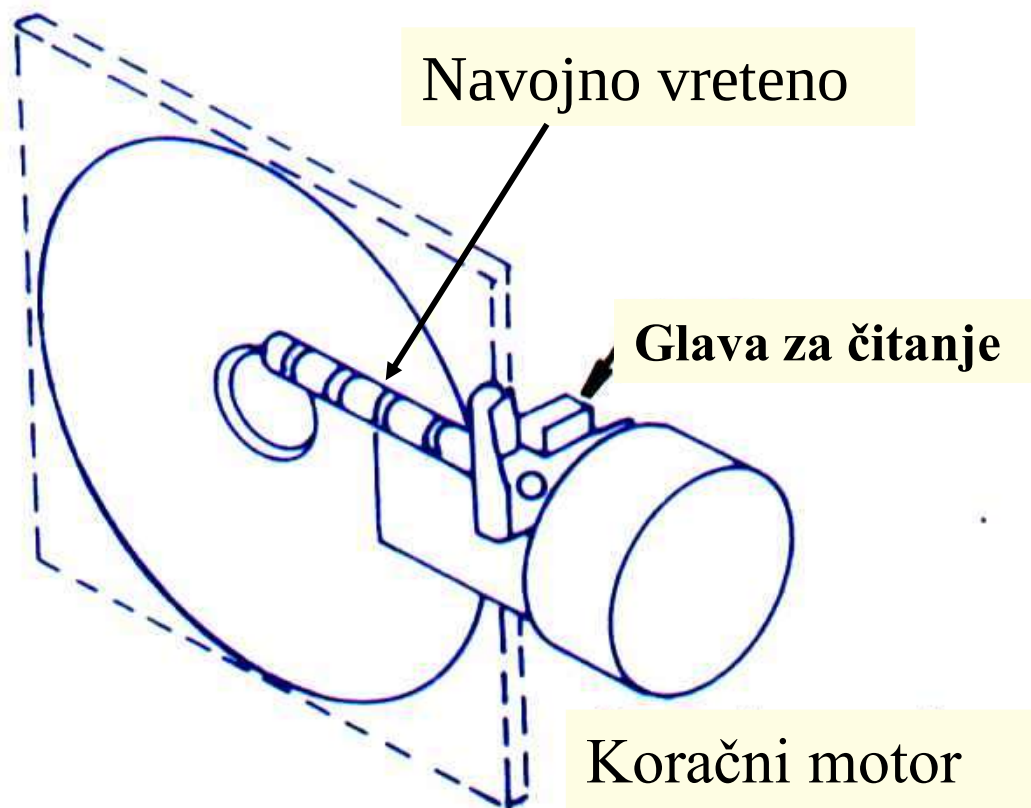


Koračni motor pomjera magnetnu glavu i pozicionira na mjesto za čitanje

Kaišni prenos



Kolica koja se kreću po vođici

Vođica

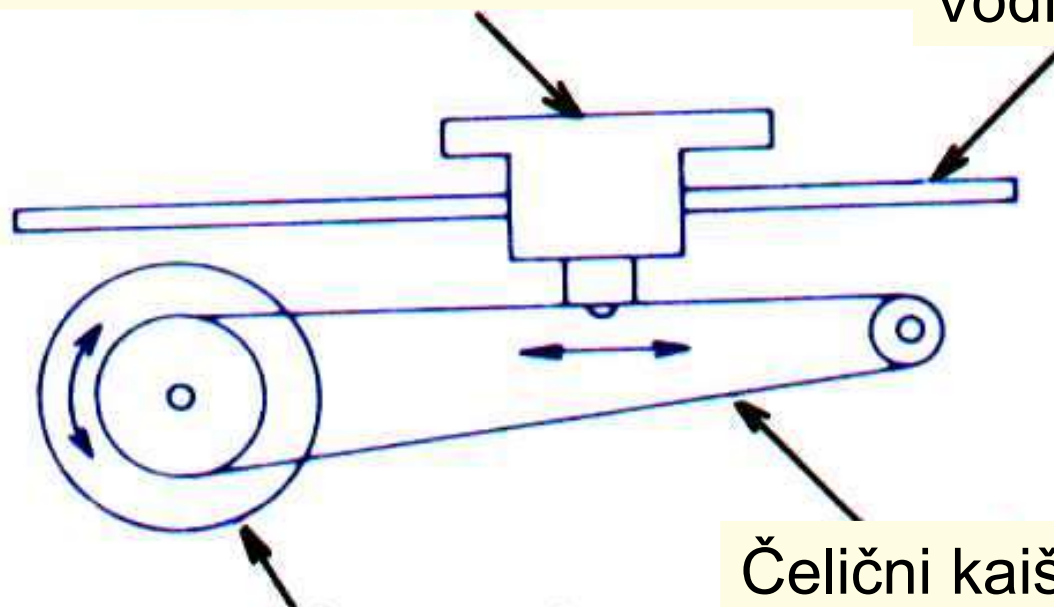

Koračni motor


Čelični kaiš

**Pretvaranje kružnog u pravolinijsko kretanje,
kaišnim prenosom.**

Klizni prenos



Kolica koja se kreću po vođici

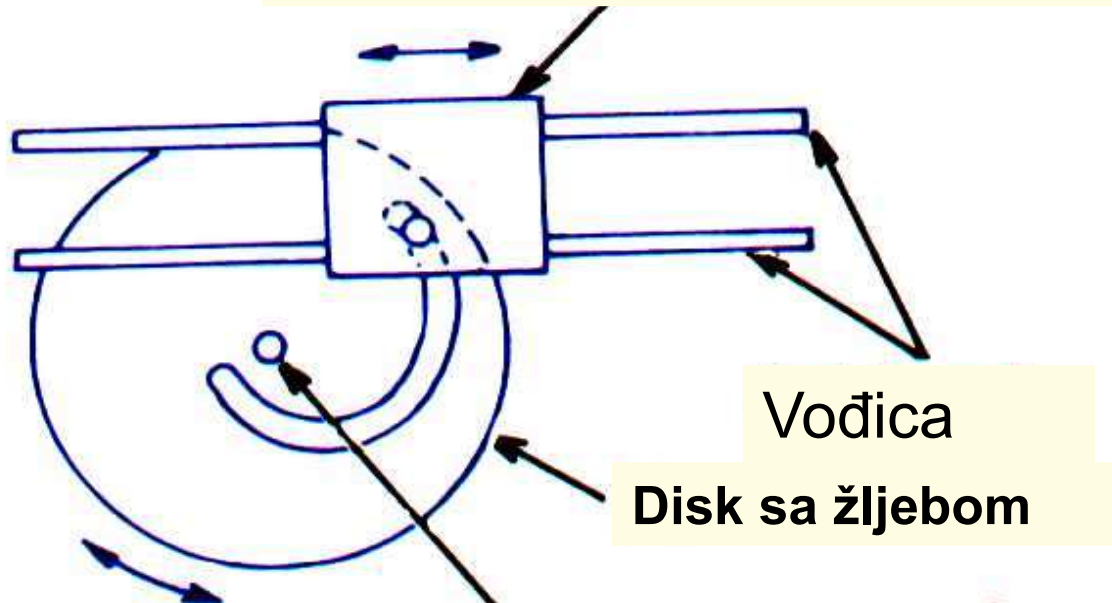


Vođica

Disk sa žljebom

Osovina koju okreće koračni motor


● **Cam type**

Mehanizam plotera

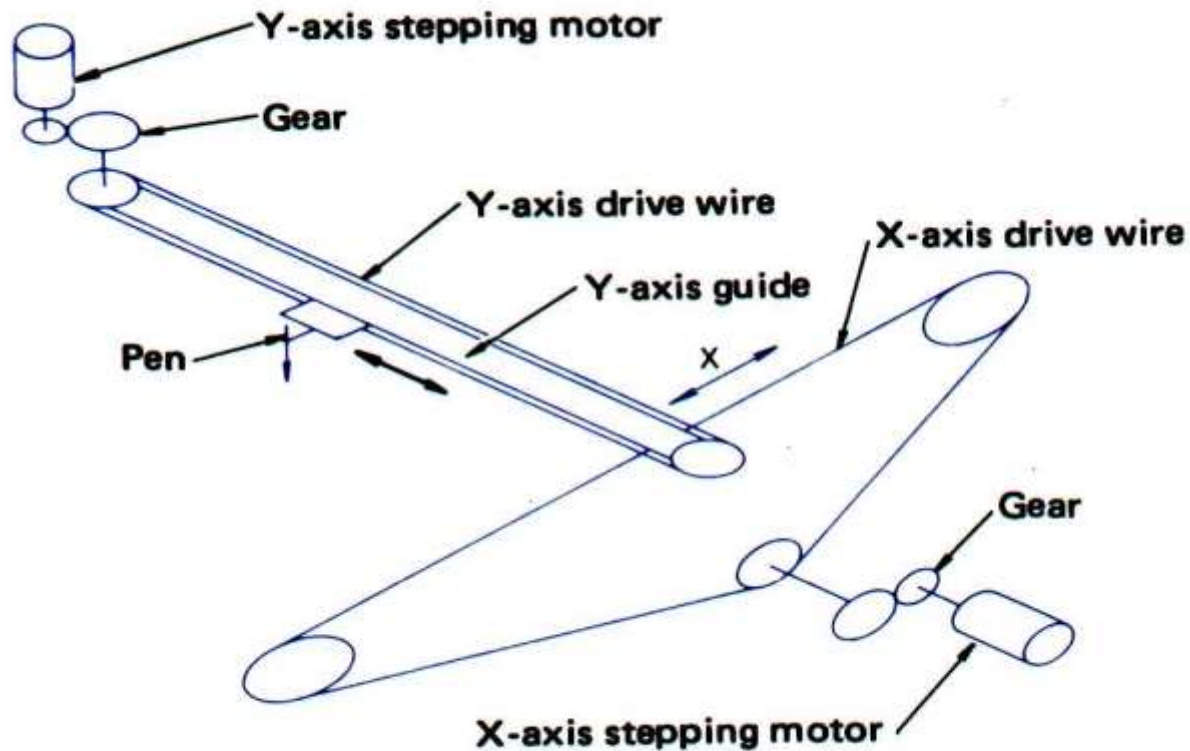


● Positional control of X-Y plotter

Glodalica

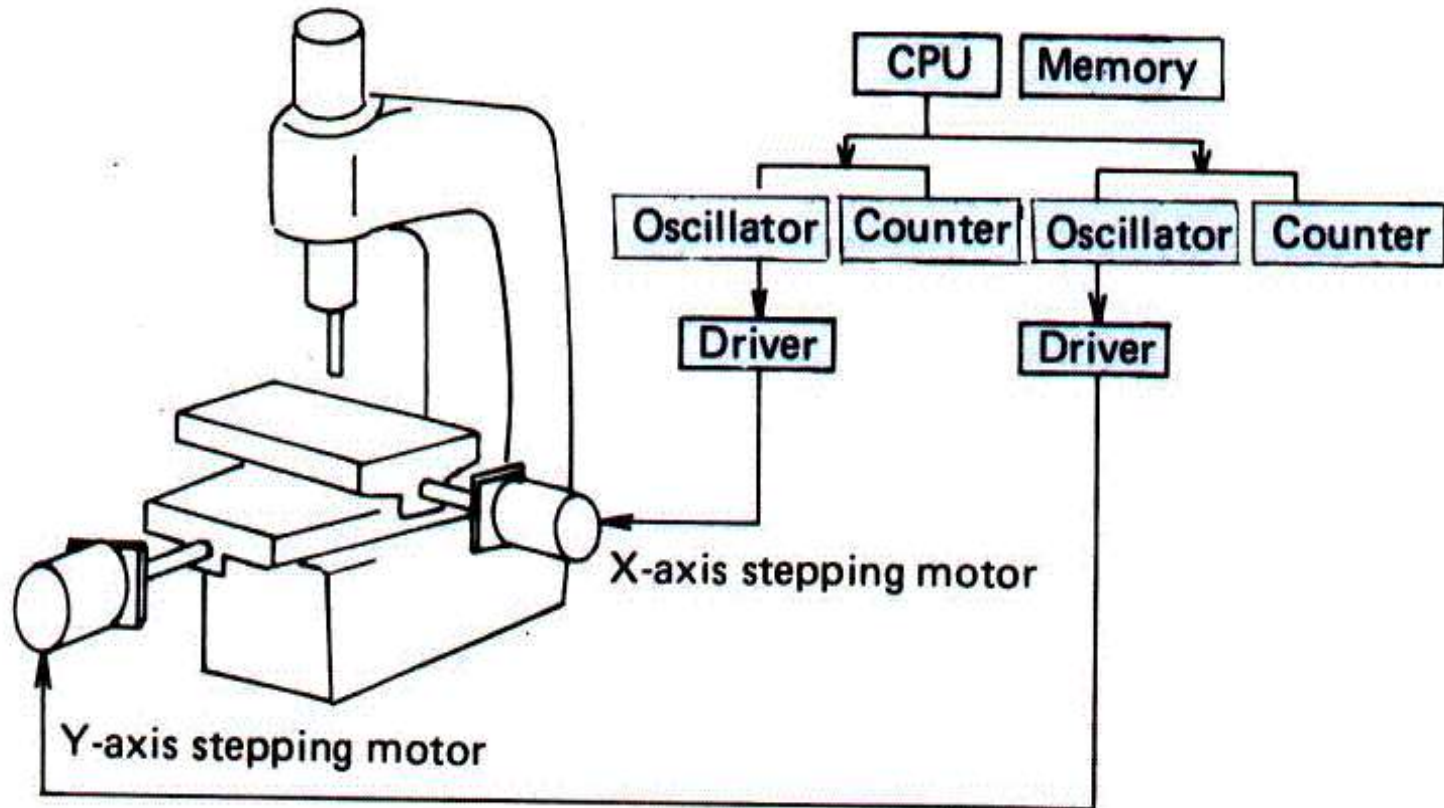


- Cross table drive of drilling machine NC)

Koordinatna brusilica

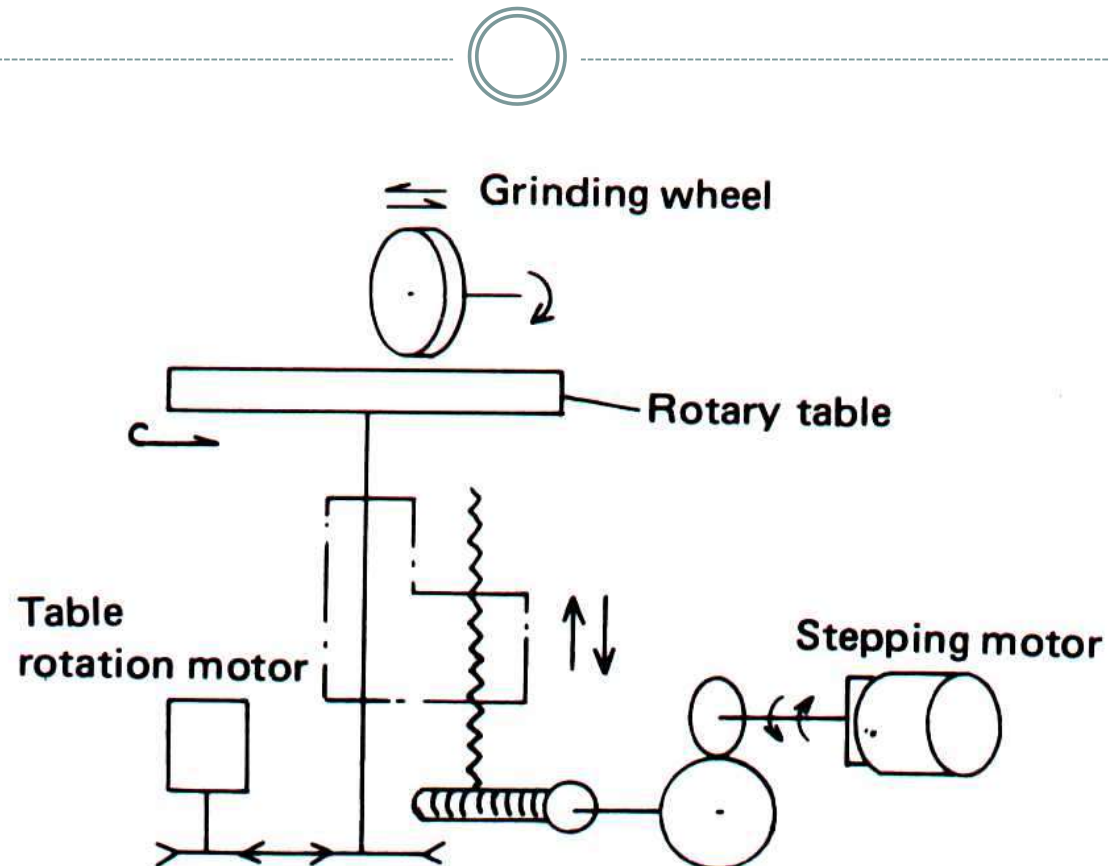


- **Table & grinding wheel feed control of rotary grinding machine**

Šivaća mašina

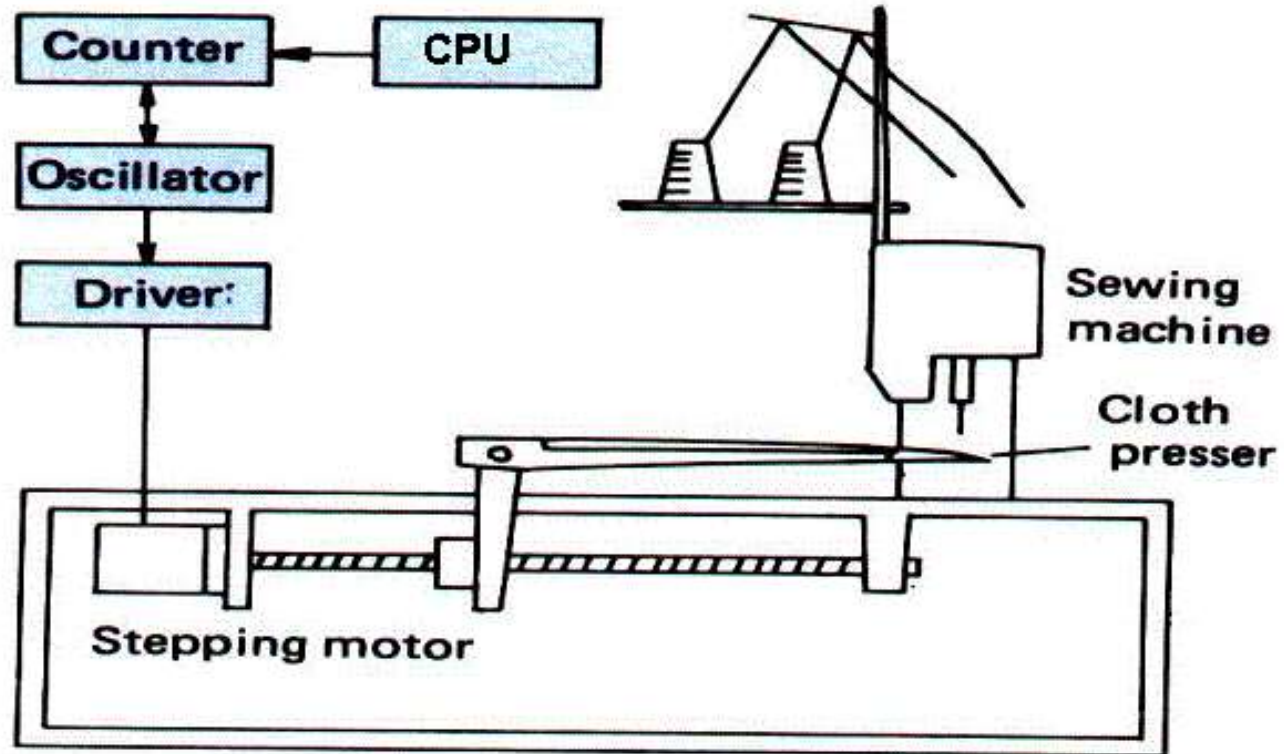


- Industrial-use sewing machine feed mechanism & pattern stitch control of knitting machine

Koordinatni rezač

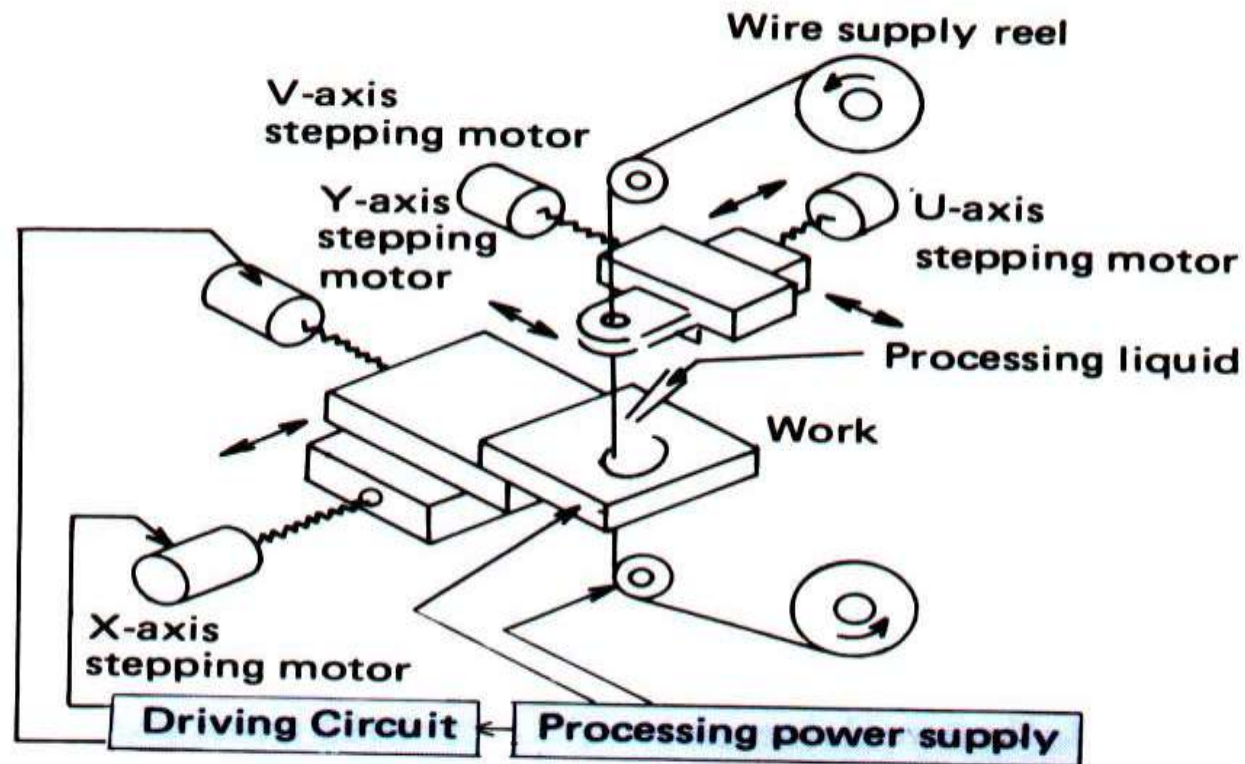



- **Electric discharge machine for wire cutting**

Indeksni mehanizam

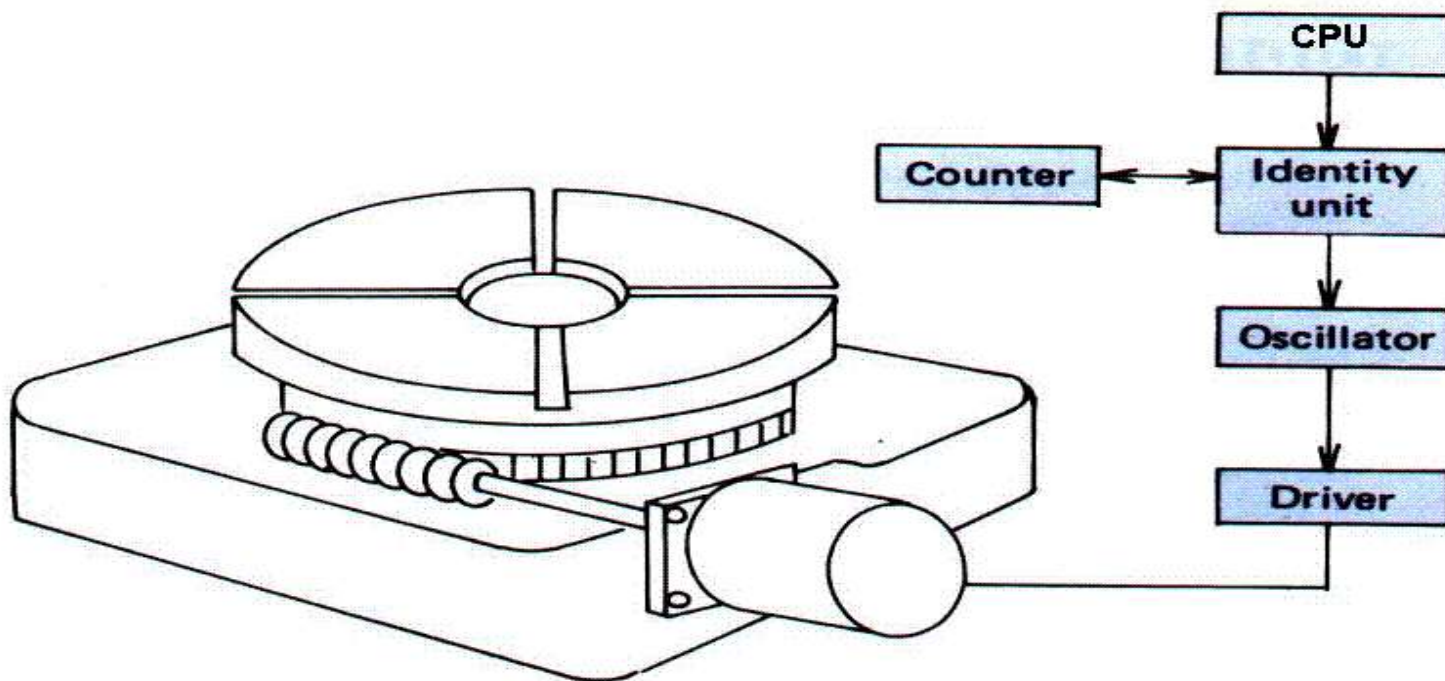


● Angle indexing control of index table

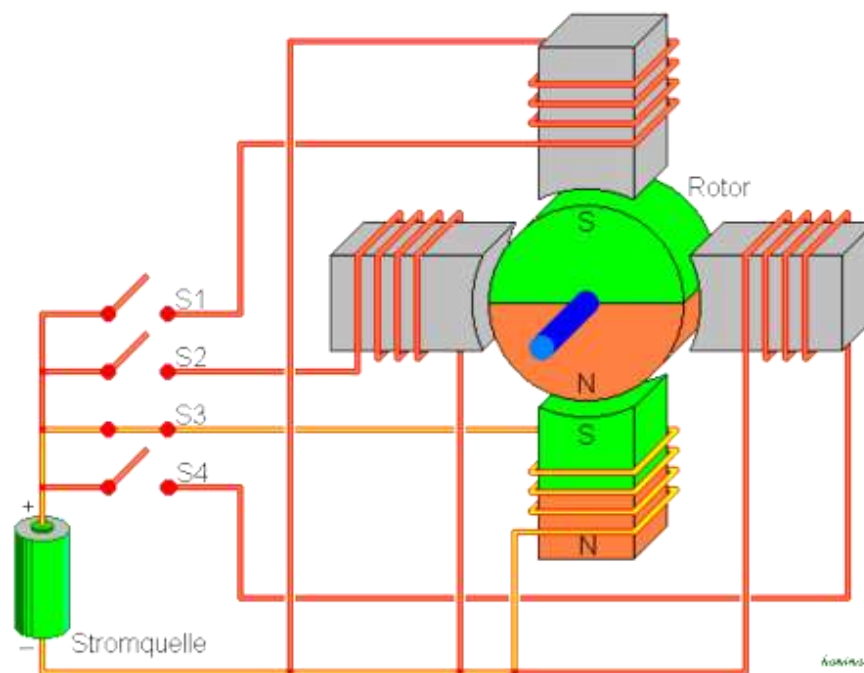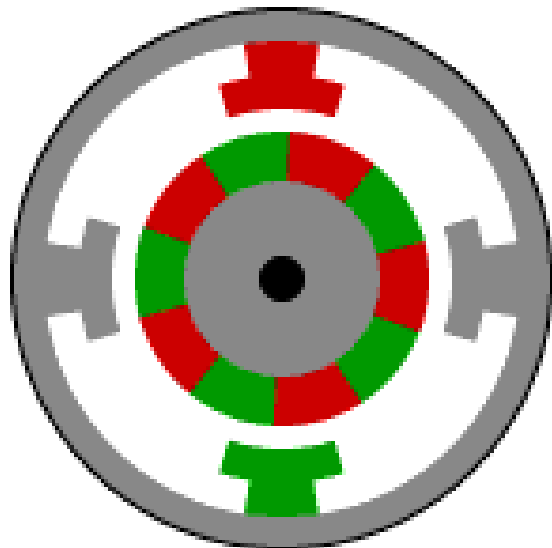
Postavlja alat univerzalnoj mašini, po radnom programu.



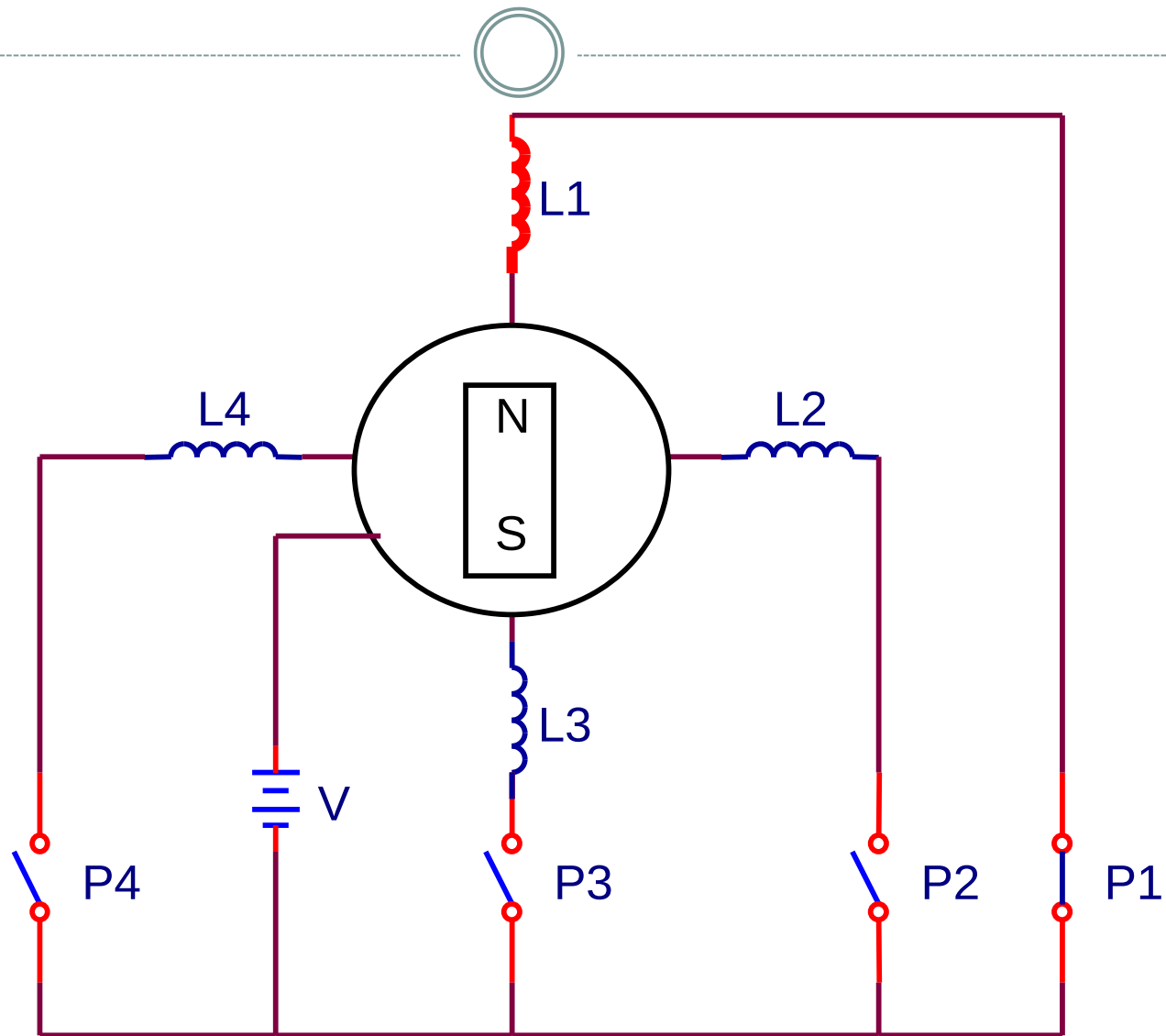
Zatvoren prekidac P1. Struja protiče kroz L1




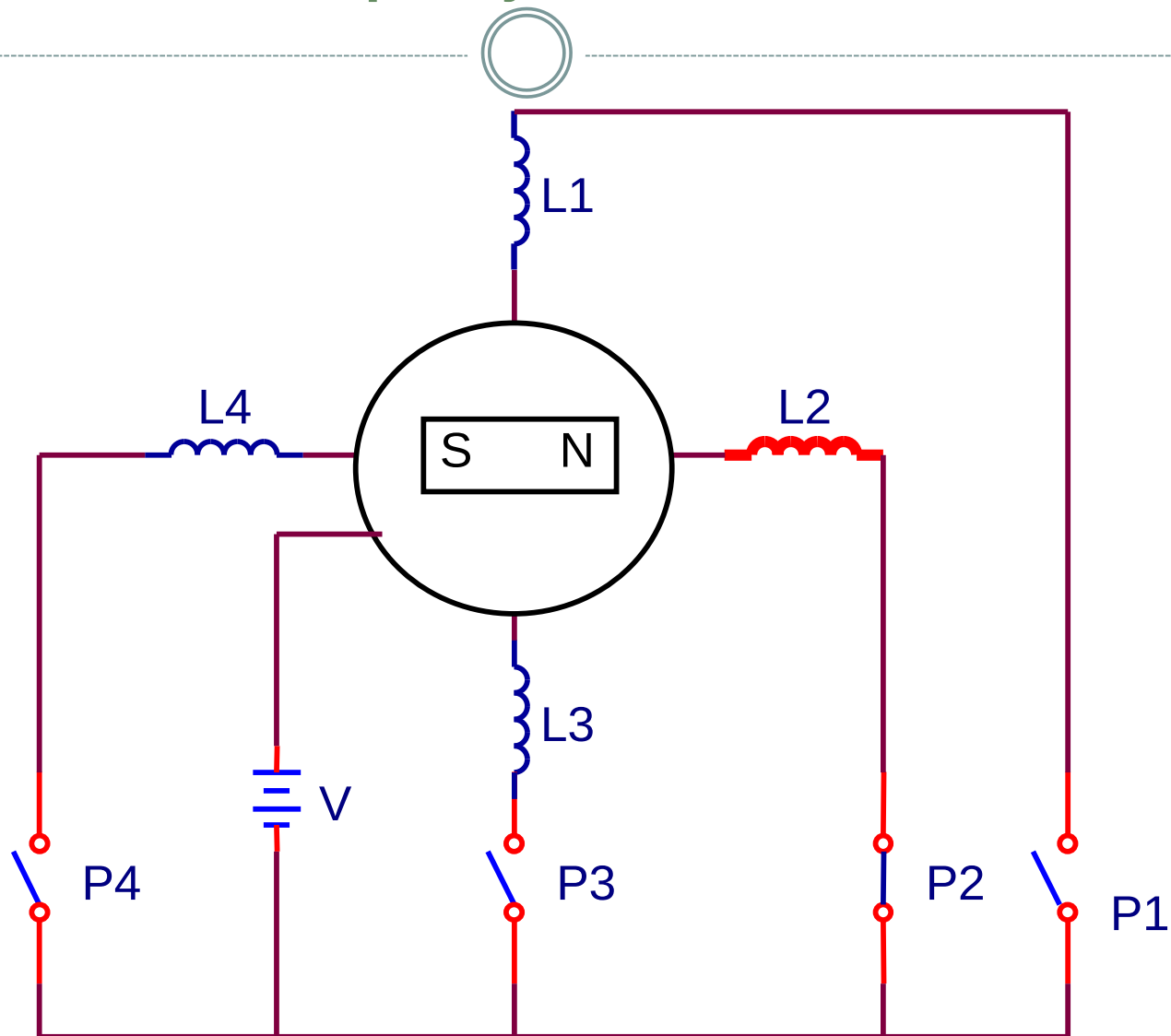
Zatvoren prekidac P2. Struja protiče kroz L2 Napravljen korak



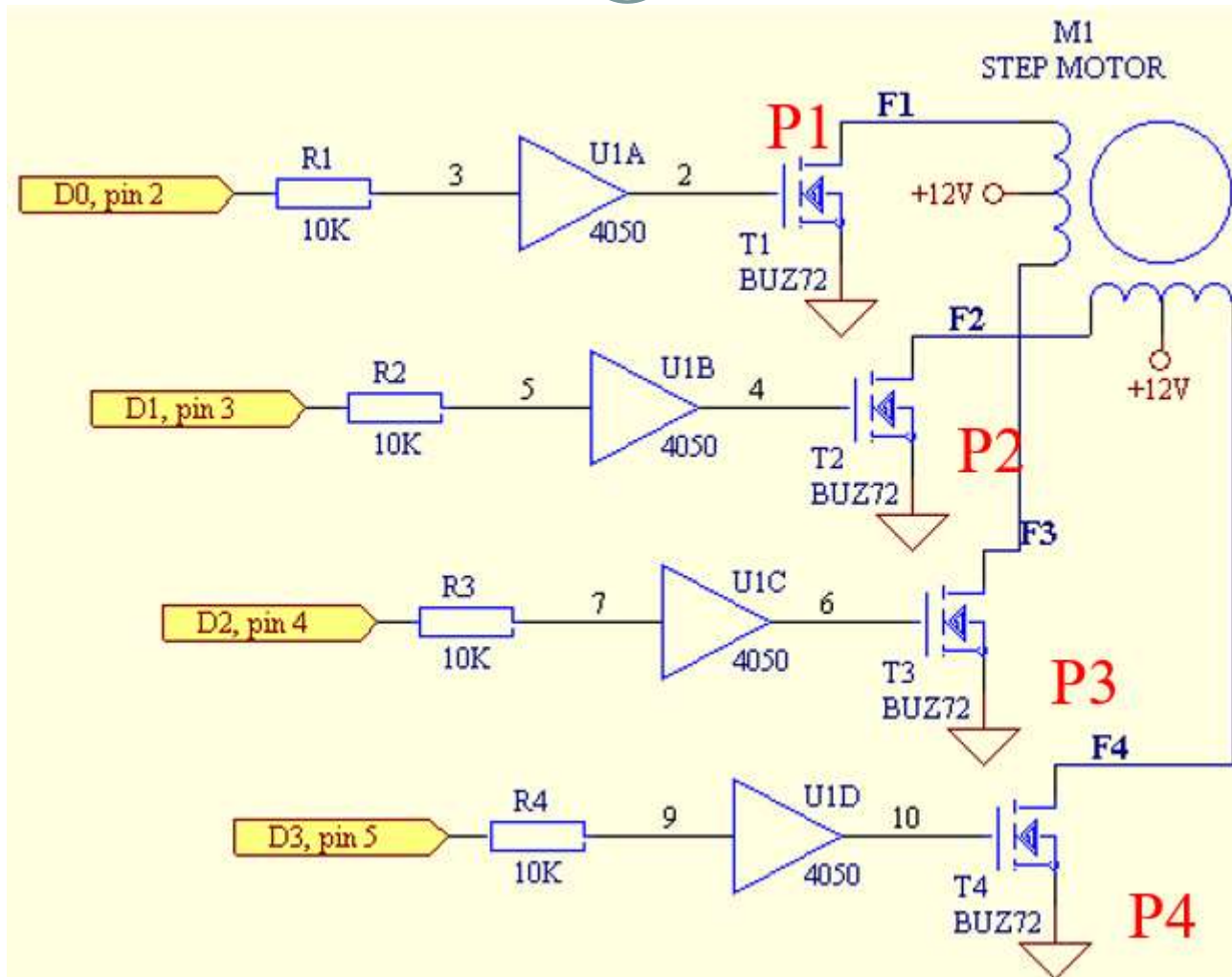Realizacija pogonske elektronike pomoću MOSFET prekidača





Unipolarni i bipolarni namotaji

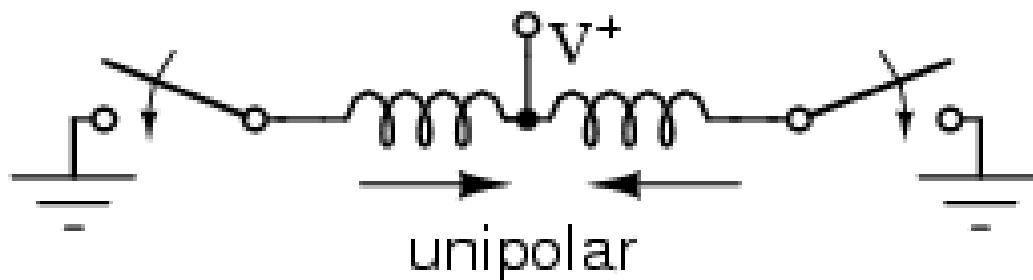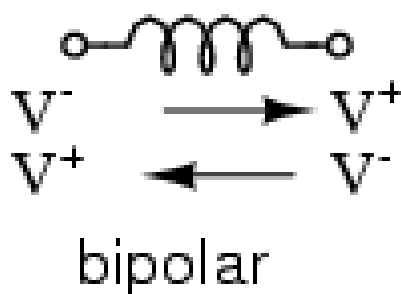

Jedan bipolarni namotaj zamjenjuje 2 unipolarna.
Međutim, pogon bipolarnog namotaja je komplikovaniji.

Za 4 fazni motor, za pogon sva 4 unipolarna namotaja treba nam 4 (tranzistorskih) prekidača, dok za pogon samo 2 bipolarna namotaja treba nam 8 (tranzistorskih) prekidača.

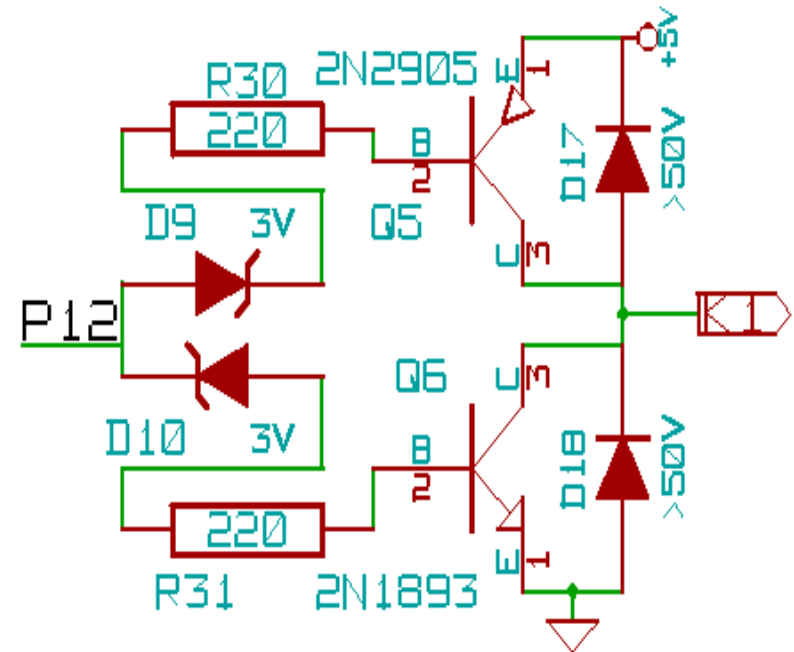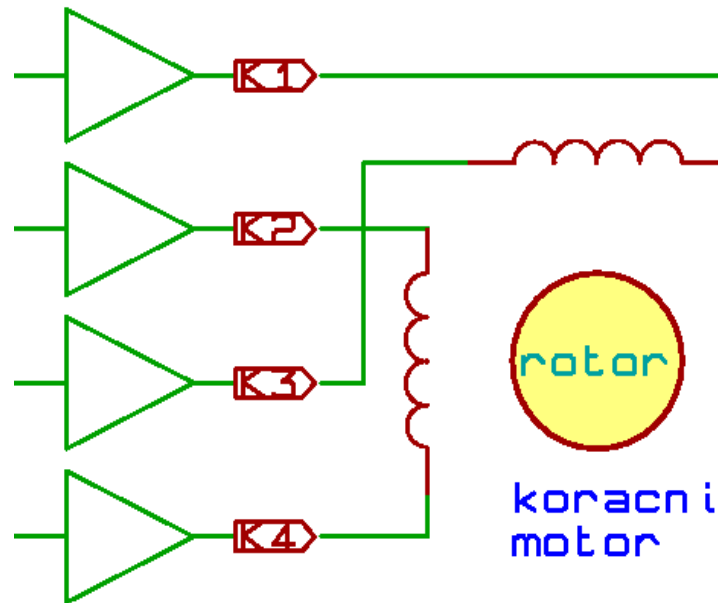Realizacija pogonske elektronike za motore sa 2 bipolarna namotaja





Struja kroz namotaj može biti u jednom ili drugom smjeru.


Zato se sva 4 izlazna stepena prave kao push-pull.

Desno je detaljna šema jednog push-pull izlaznog stepena primjenjenog na maketi.



KORAČNI MOTOR 28BYJ-48

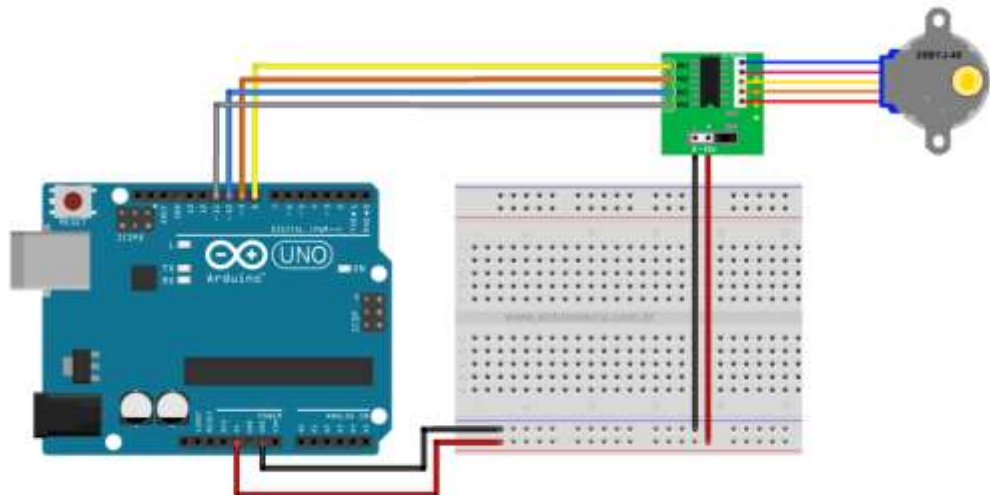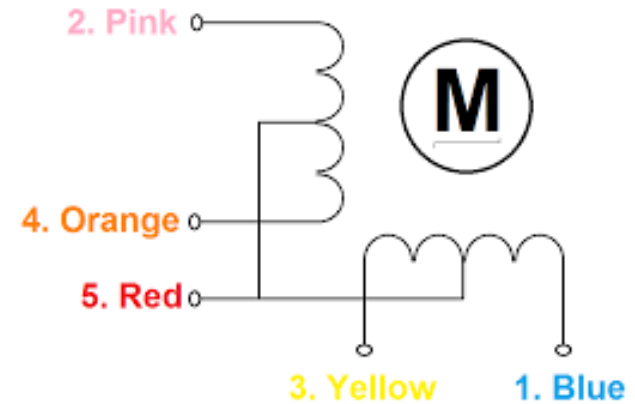

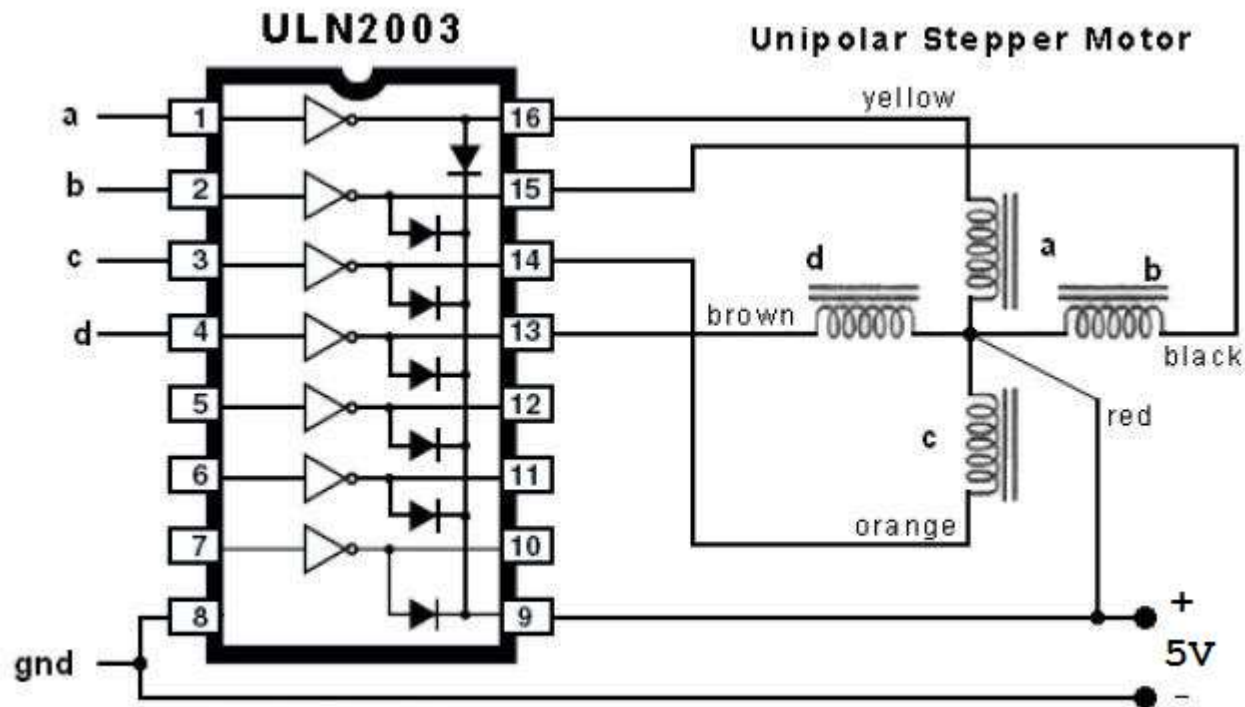Realizacija pogonske elektronike pomoću ULN2003A kola



Funkcionalni blok dijagram ULN2003A kola

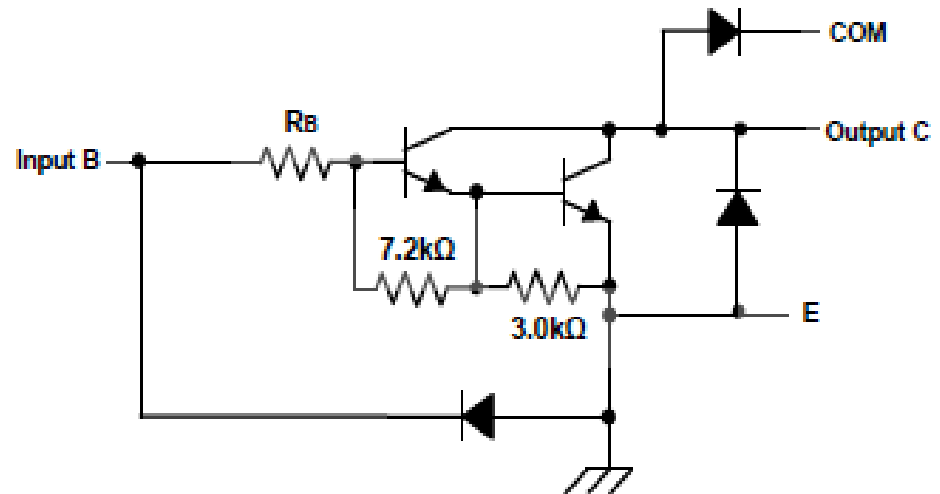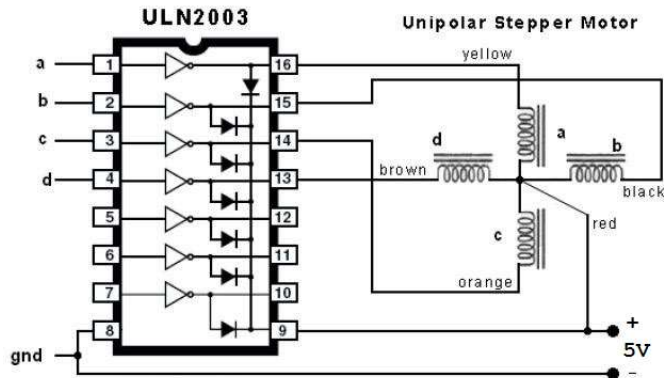

ULN2003A: $R_B = 2k7$

ULN2004A predstavlja Darlington niz.

Element niza je Darlington spoj sa zajedničkim emitorom i otvorenim kolektorom.

Svaki element niza je deklarisan za 500mA.

Načini upravljanja koračnim motorom




1. Puni korak

2. Polukorak

3. Mikrokorak

Koraćanje punim korakom

Korak	Namotaj 1	Namotaj 2	Namotaj 3	Namotaj 4	Slika
P4	0	0	0	1	
P3	0	0	1	0	
P2	0	1	0	0	
P1	1	0	0	0	

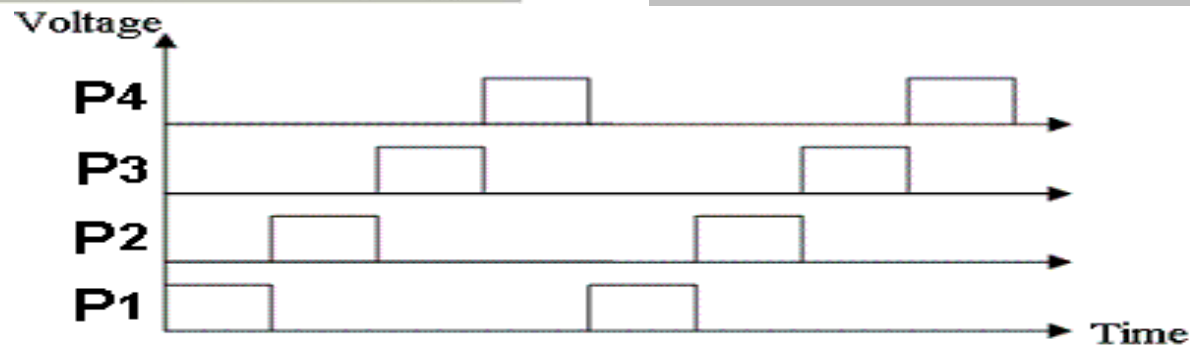

...- P1 - P2 - P3 - P4 - P1 - ...
jedan smjer

...- P1 - P4 - P3 - P2 - P1 - ...
drugi smjer

Programska podrška za koračanje punim koracima

4 koraka

```
PORTB=1;  
delay(100);  
PORTB=2;  
delay(100);  
PORTB=4;  
delay(100);  
PORTB=8;  
delay(100);
```

100 koraka

```
int korak[]={1,2,4,8}; // definisanje niza  
  
/* U petlju se odrađuje 1 korak */  
  
PORTB=korak[i%4];  
  
i++; // za koračanje naprijed  
i--; // za koračanje nazad  
  
// onoliko puta koliko je zadato koraka
```

Koraćanje polukorakom

Korak	Namotaj 1	Namotaj 2	Namotaj 3	Namotaj 4	
P1	1	0	0	0	
P12	1	1	0	0	
P2	0	1	0	0	
P23	0	1	1	0	
P3	0	0	1	0	
P34	0	0	1	1	
P4	0	0	0	1	
P41	1	0	0	1	


-P1 - P12 - P2 - P23 - P3 - P34 - P4 - P41 - P1 -.. jedan smjer

..- P1 - P14 - P4 - P43 - P3 - P32 - P2 - P21 - P1 -.. drugi smjer

P12 – oznaćava da su istovremeno uključeni i P1 i P2,

P23 – oznaćava da se istovremeno uključeni i P2 i P3,

itd.

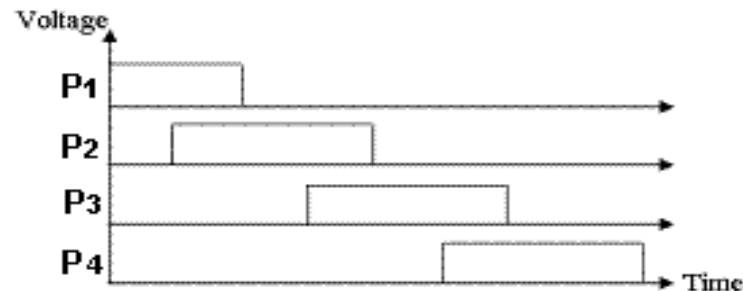

Programska podrška za koraćanje polukoracima


Prosti primjer

```
PORTB=1;  
Sleep(100);  
PORTB= 1+2;  
Sleep(100);  
PORTB= 2;  
Sleep(100);  
PORTB= 2+4;  
Sleep(100);  
PORTB= 4;  
Sleep(100);  
PORTB= 4+8;  
...itd...
```

Napredniji primjer

```
int polukorak[]={1, 1+2, 2, 2+4, 4, 4+8, 8,  
8+1}; // definisanje niza  
  
/* U petlji se odrađuje po 1 polukorak */  
  
PORTB=polukorak[i%8];  
  
i++;      // za koraćanje naprijed  
i--;      // za koraćanje nazad  
  
// onoliko puta koliko je zadato koraka
```


Koraćanje mikrokorakom

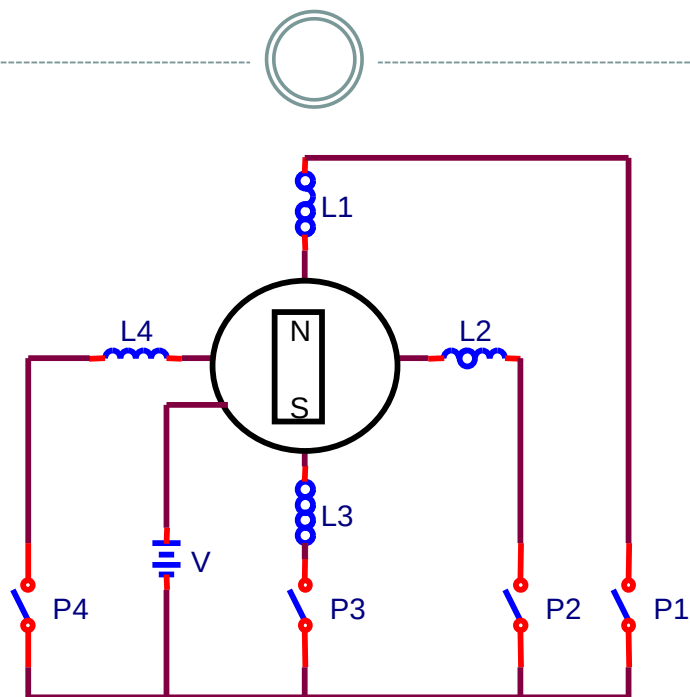


Podešavanjem odnosa struja kroz susjedne namotaje, npr. L1 i L2, može se podešavati ugao zakretanja rotora, t.j. dio koraka. Finoća podešavanja je obično 1/256 koraka.

Ukoliko se podese jednake stuje, rotor će se postaviti na pola koraka.

3 fazni motor

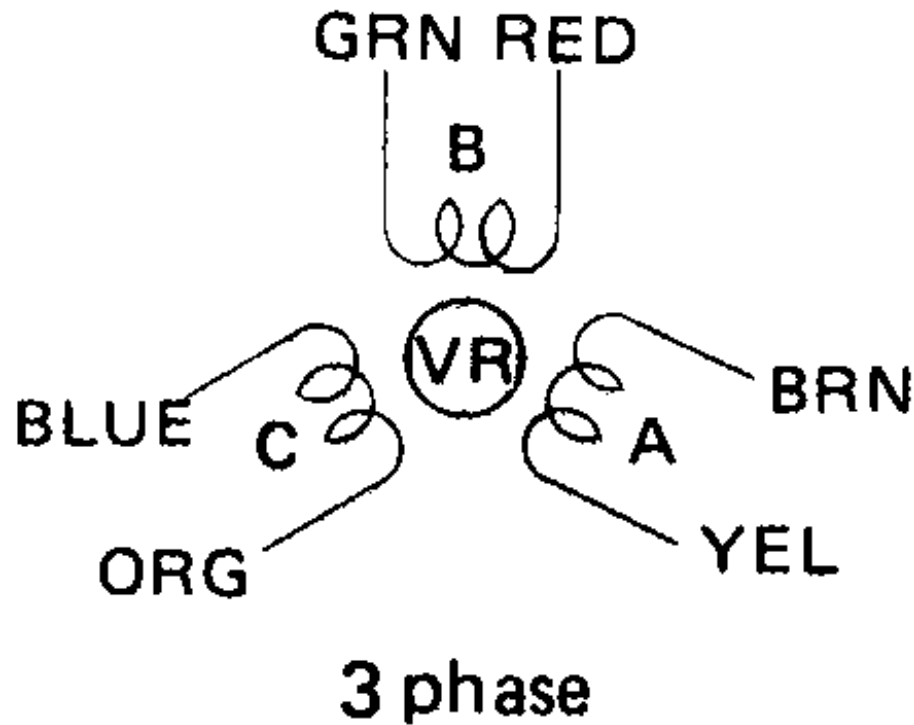



4 fazni motor

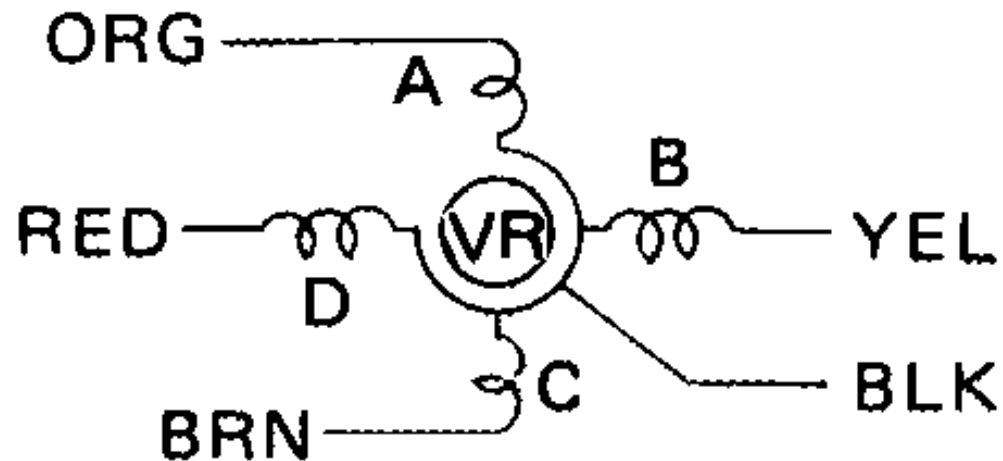

4 phase

5 fazni motor

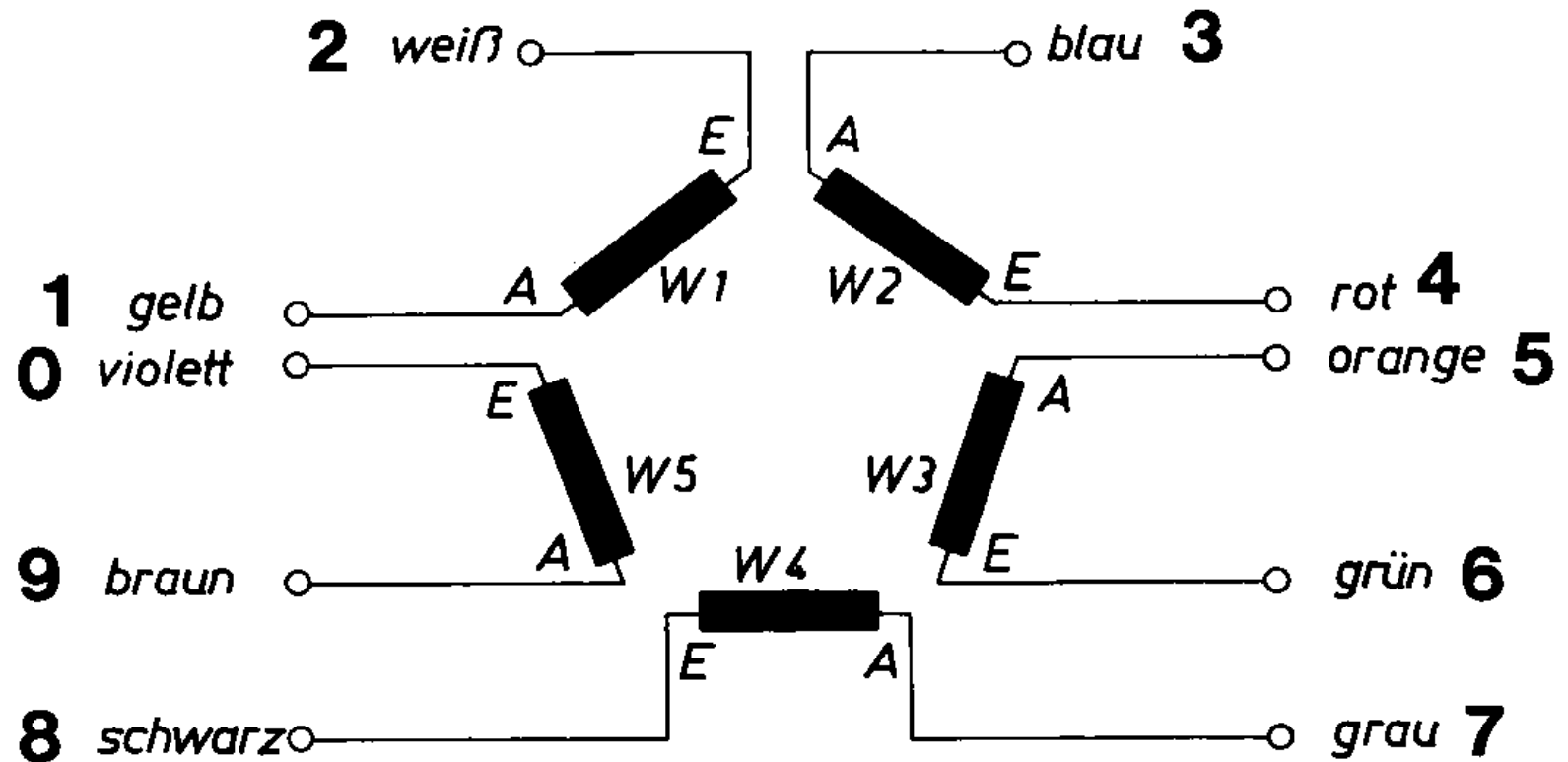


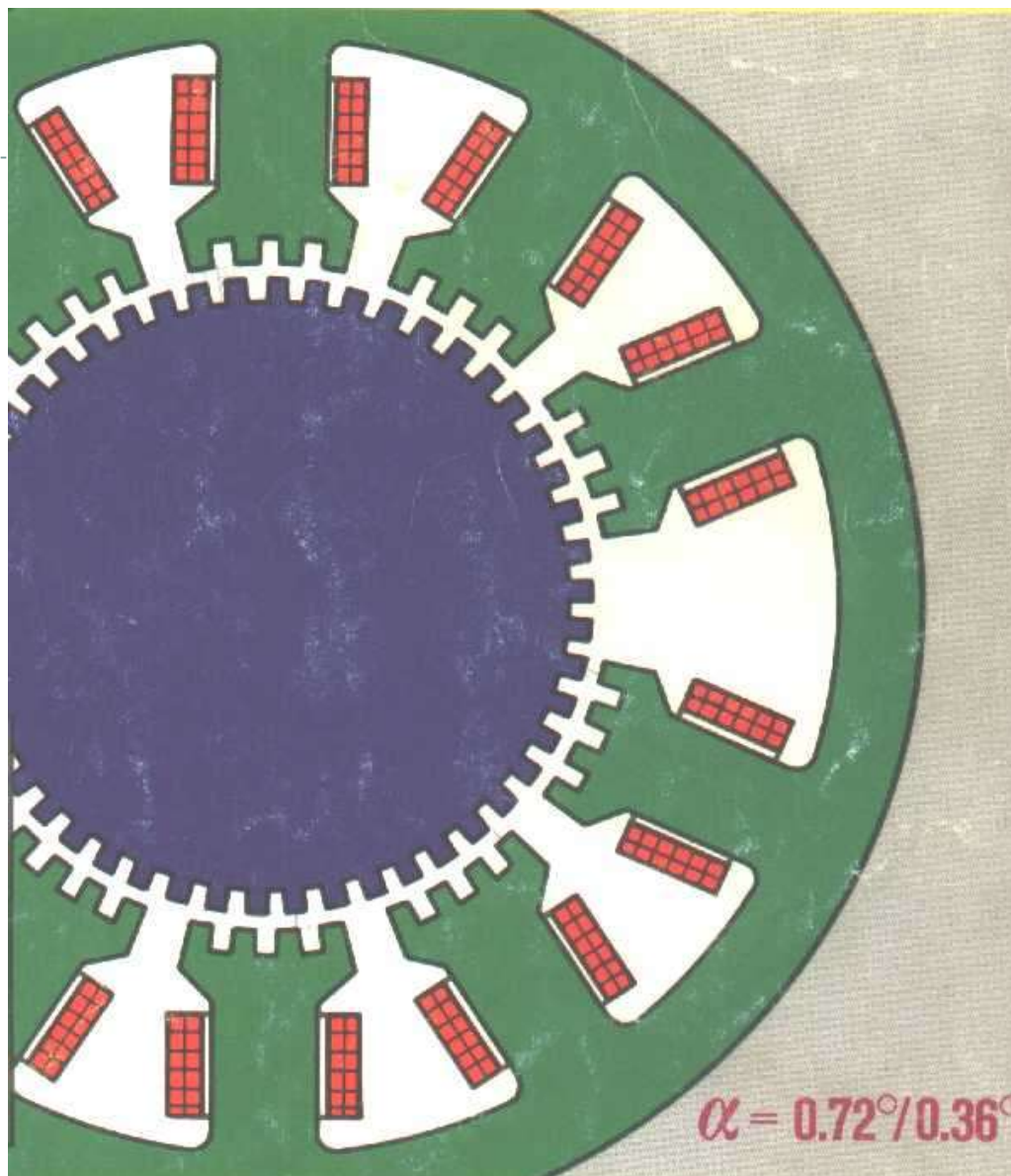


Zupčasta
struktura
omogućava
postizanje
velikog broja
koraka po
punom krugu.

Zupčasti polovi i rotor



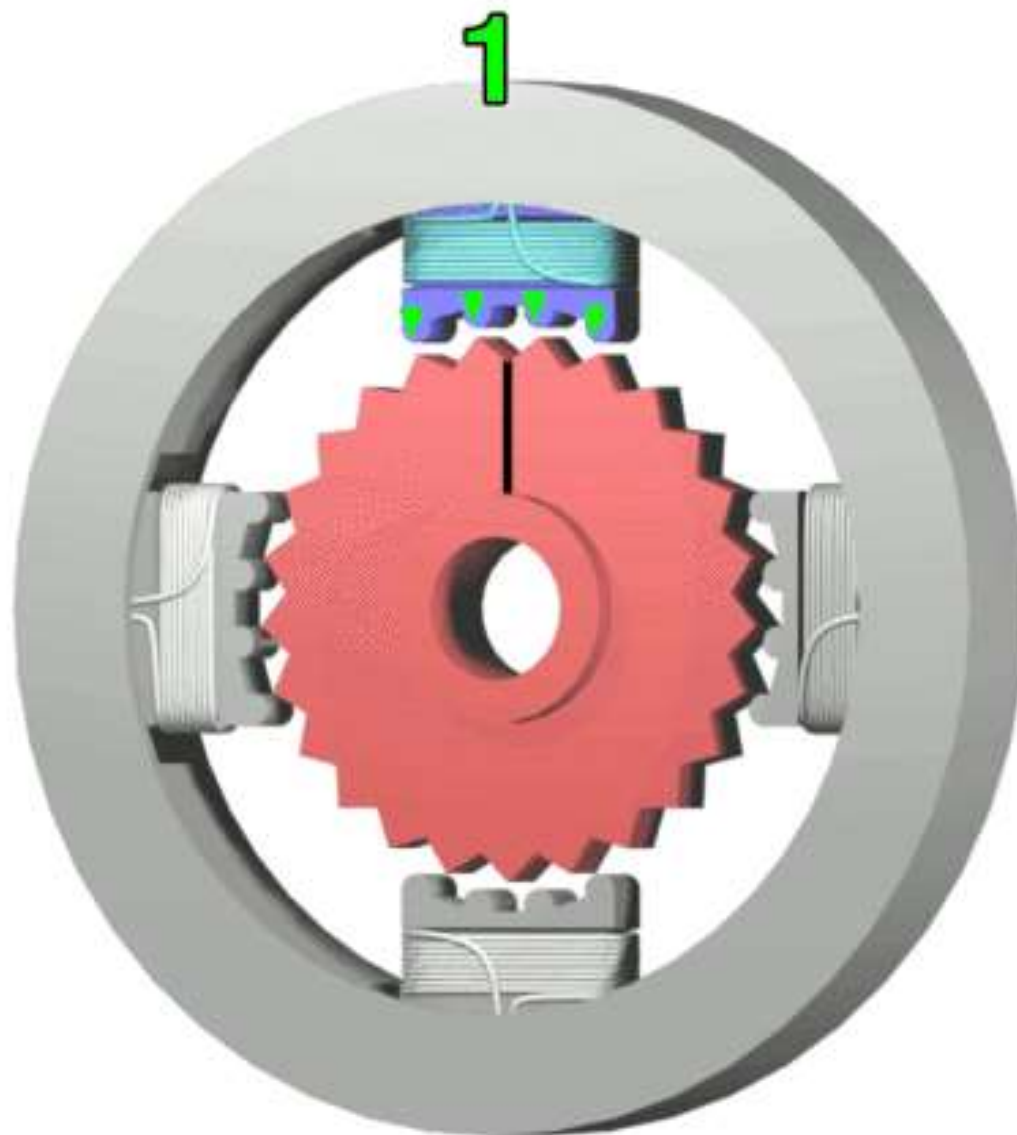

Pogonske karakteristike

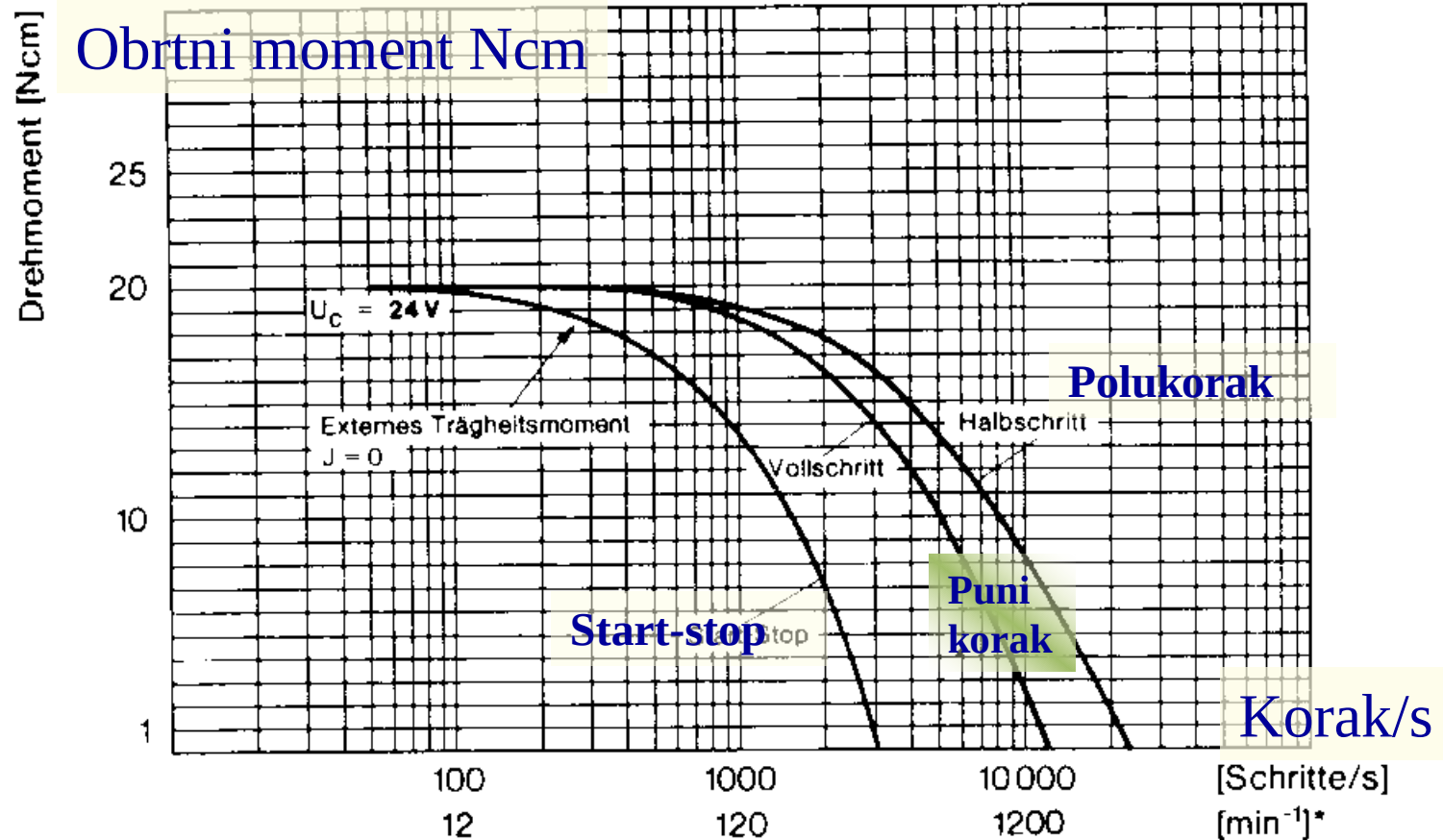

Unaprijeđeni koračni motor



Koračni motori, zbog diskretnog koračanja, “tresu” više od ostalih motora. Ovaj nedostatak je manje izražen kod višefaznih motora. Može se značajno ublažiti upravljanjem mikrokoracima. Najnoviji napredak je da se na rotor postavi davač položaja i zatvori povratna sprega po poziciji, čime se praktično dobija JSS motor bez četkica (DC brushless motor). Na ovaj način se dobija optimalni obrtni moment i eliminišu greške preskoka koraka. Radi ukupne jednostavnosti, motor se normalno pogoni kao koračni motor (bez povratne sprege), a samo u zahtjevnim situacijama prelazi se na upravljanje sa povratnom spregom (brushless).

ZADACI ZA VJEŽBU



1. Odrediti broj koraka na punom krugu koračnog motora. Brojanje se inicira s dva prisitska tastera unutar jedne sekunde a zaustavlja s jednim pritiskom tastera unutar jedne sekunde. Po zaustavljanju brojanja, broj koraka ispisati na serijskom monitoru (samo jednom).

(2-1-ps)

2. Intezitet spoljašnjeg svjetla određuje brzinu okretanja koračnog motora. Što je intezitet svjetla veći brzina okretanja koračnog motora je veća i obrnuto. Smjer okretanja motora zadaje se preko serijskog monitora, porukama: LIJEVO, DESNO. Nakon dva pristiska tastera unutar 2 sekunde, na serijskom monitoru prikazati informaciju o intezitetu svjetla, brzini koračanja (koraka/s) i smjeru okretanja koračnog motora (samo jednom).

(3-2-1)

3. Odrediti maksimalnu brzinu okretanja koračnog motora. Pomoću seriskog porta zadavati brzinu, kao koraka/sek, i tom brzinom pokretati koračni motor 1000 koraka u jednu pa odmah i u drugu stranu. Kada motor to ne odradi smanjivati brzinu koračanja dok se ispravno koračanje ponovo ne uspostavi. Nakon tri pristiska tastera unutar 2 sekunde, trenutnu brzinu koračanja ispisati na serijskom monitoru, kao koraka/sek (samo jednom).

Napomena: Pauzu između koraka ostvarivati upotrebom funkcije delayMicrosecond(μ S).

(4-3-2)