

KORAČNI MOTOR (STEP MOTOR)



Osobine i vrste



Koračni motor je posebna vrsta motora kojom računar lako upravlja. Veoma je sličan sinhronom motoru. Može biti sa rotorom:


- od stalnog magneta,
- od mekog gvožđa (reluktantni motor),
- hibridni (kombinacija prva 2 tipa, radi dobijanja maksimalne snage u malom kućištu), ili
- sa namotajima i četkicama.

Prema broju faza može biti: 2, 3, 4 ili 5 fazni.

Broj koraka na punom krugu zavisi od konstrukcije, a kreće se od 10 do 500 koraka.


Prave se za snage od nekoliko W do nekoliko kW.

Motor sa navojnim vretenom

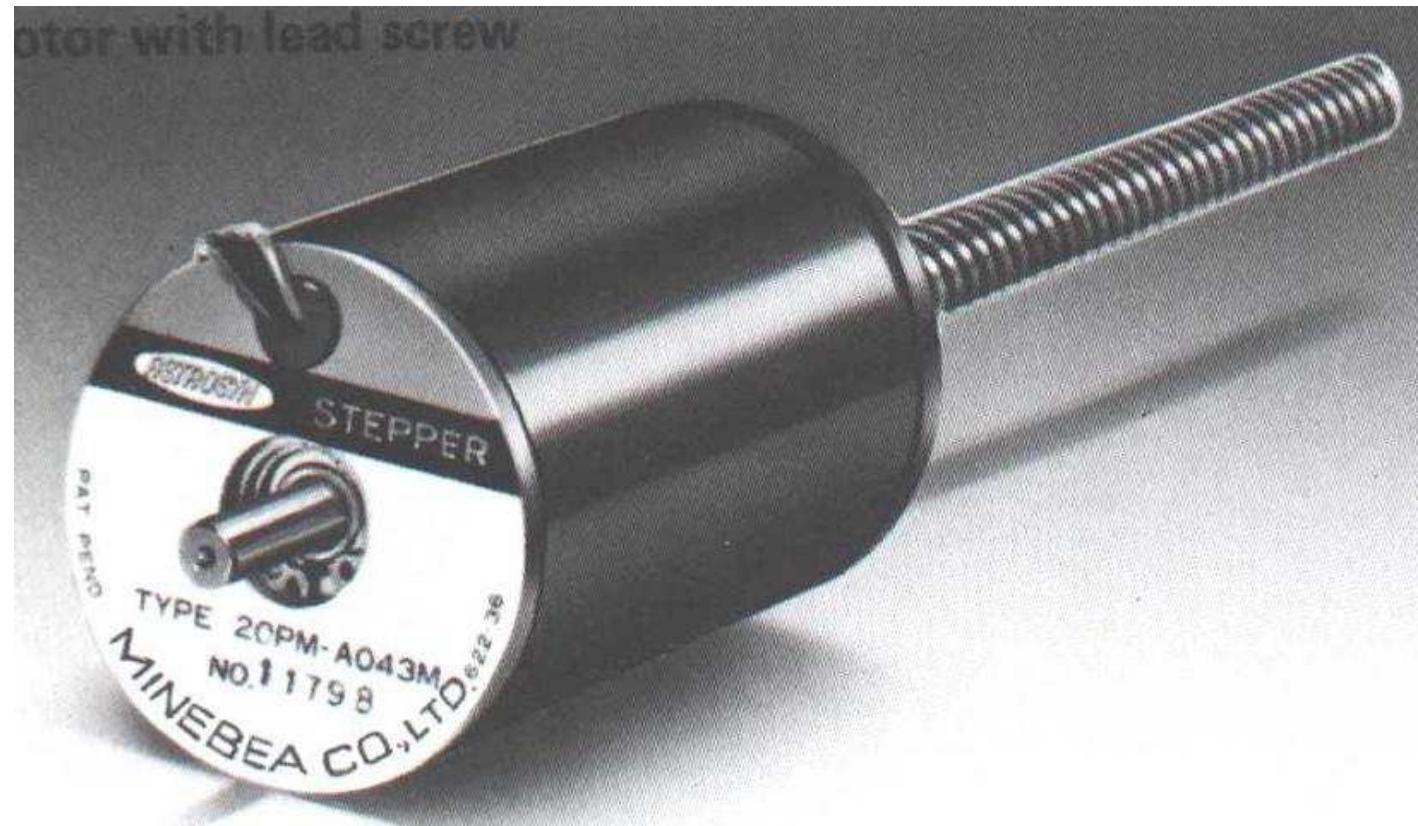

Za pretvaranje kružnog kretanja u pravolinijsko


Motor sa stepenastom osovinom

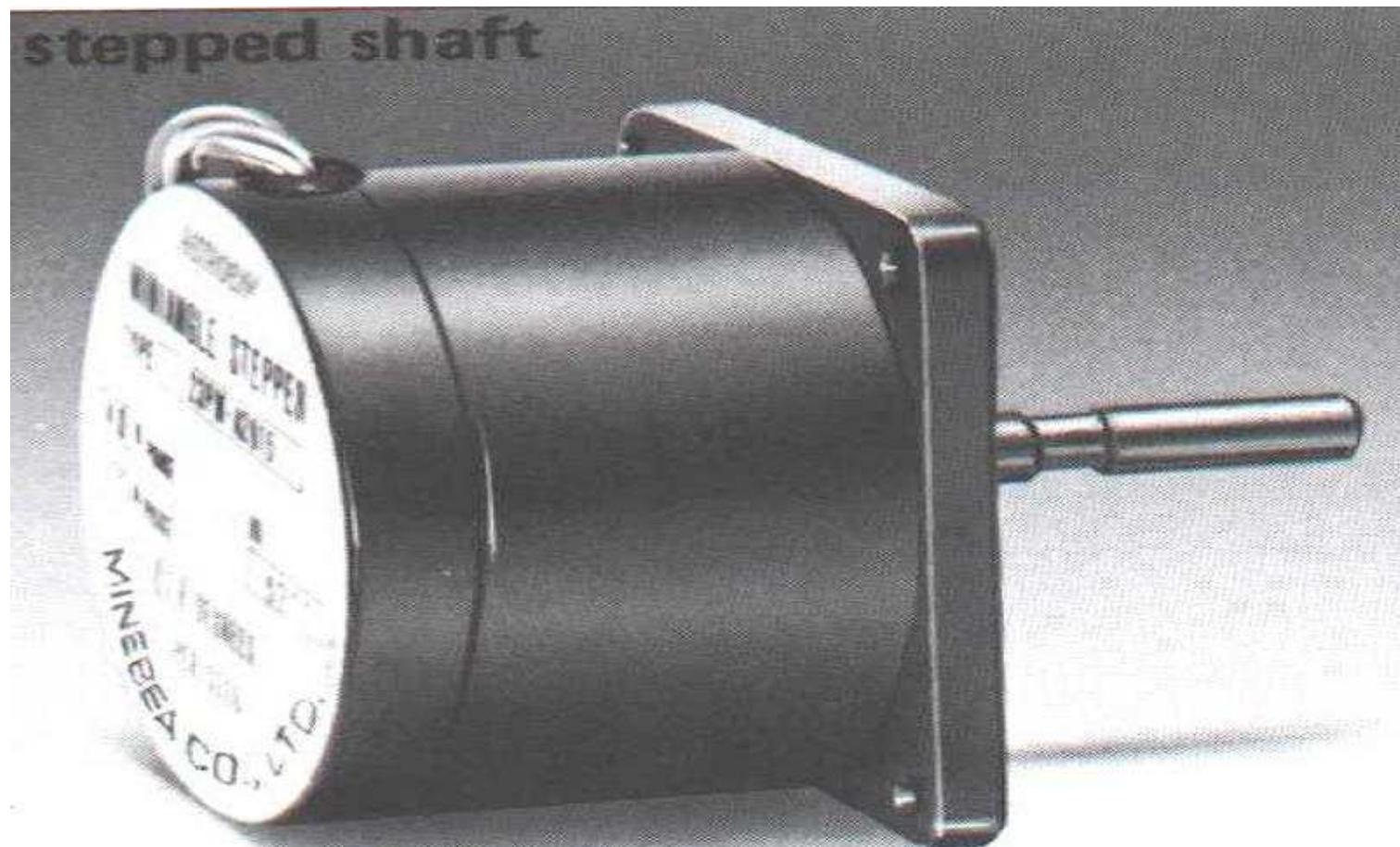

Motor sa reduktorom




Motor sa hladnjakom

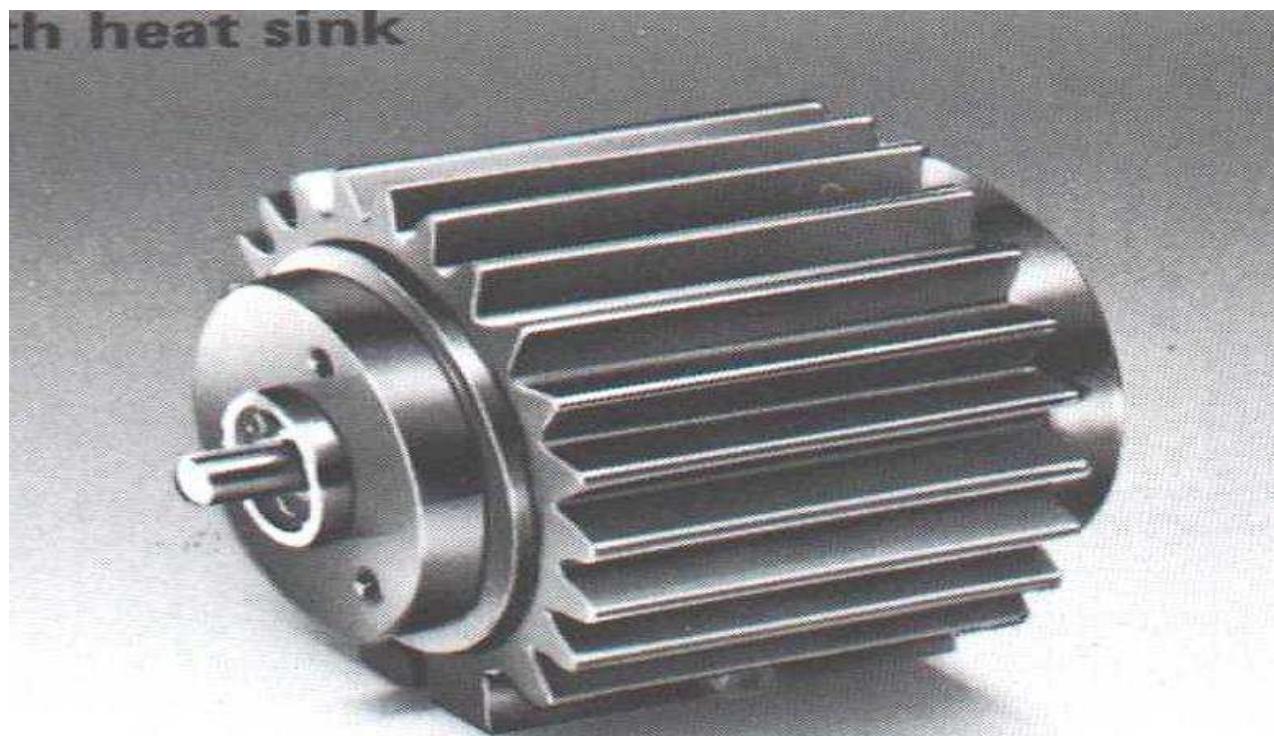

Motor koji ima veliku gustinu snage mora imati hladnjak.

Motor sa linearnim pomjeranjem

Linear actuator

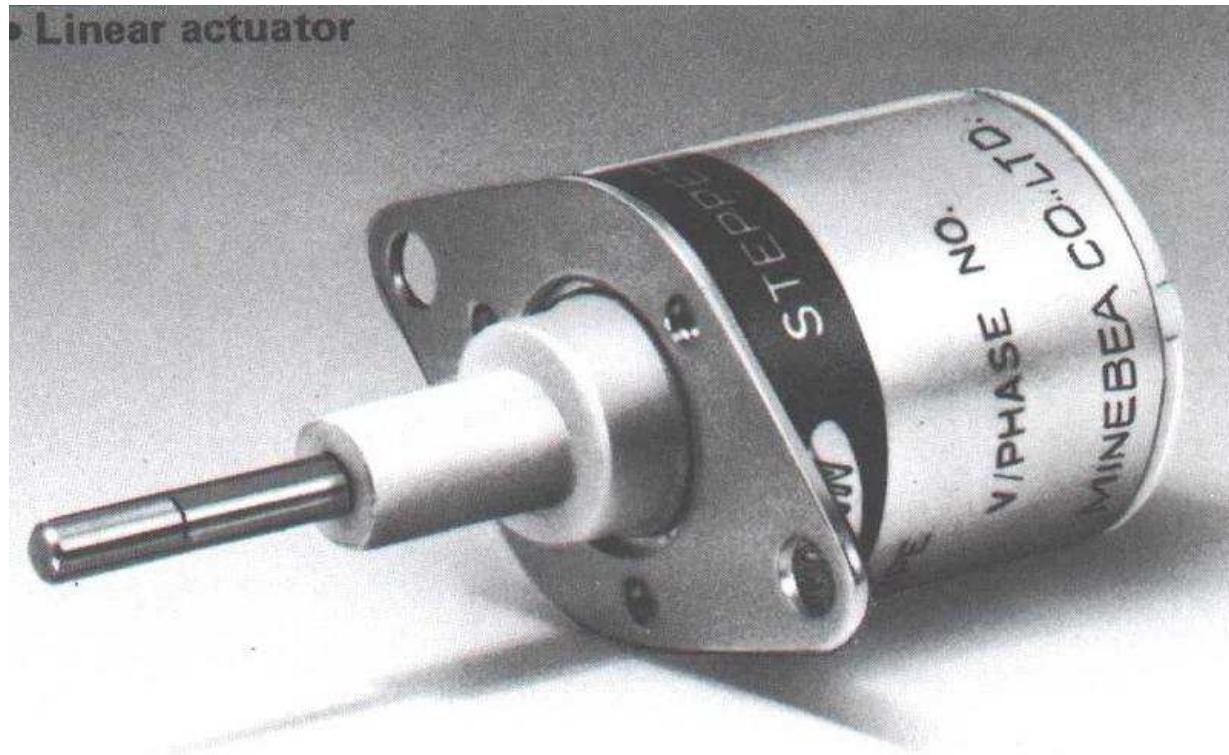


**Pomoću navoja na osovini i navoja na rotoru postignuto je da se
okretanjem rotora osovina uvlači/izvlači.**

Primjena koračnog motora




- Za precizno i jednostavno pozicioniranje svih vrsta mehanizama (od glave štampača do velikih liftova).
- Preciznost do 500 koraka po krugu ili 1000 polukoraka po krugu.
- Za još preciznije pozicioniranje – mikrokoraci
- Nije potrebna povratna sprega po položaju.
- Sistem upravljanja je jednostavan i direktn – koji položaj zadamo motoru, on će ga ostvariti.

XY koordinatni sto

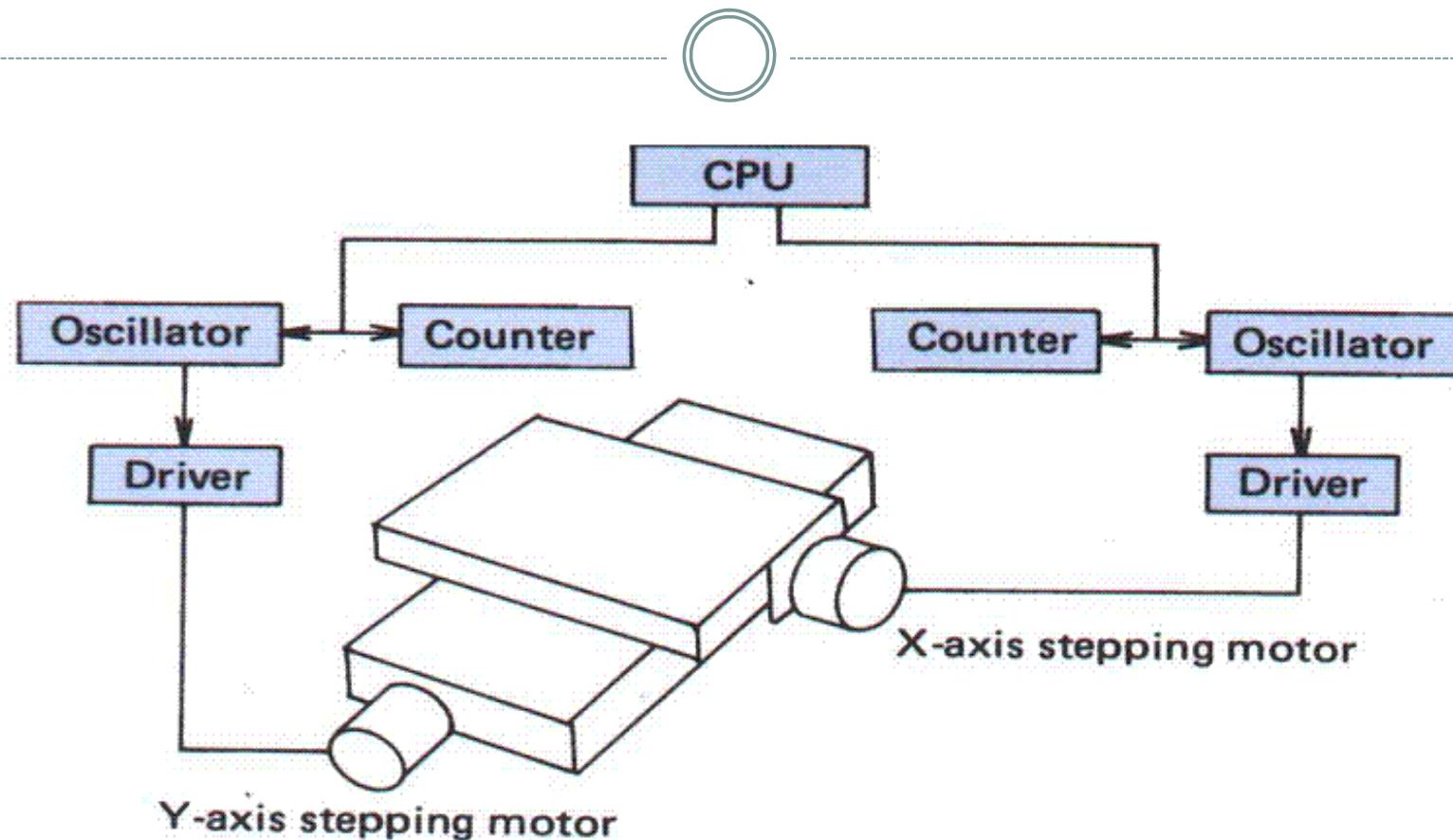


Pomjera platformu u ravni. Jedan koračni motor pomjera po X drugi po Y osi.

Pomjeranje glave štampača

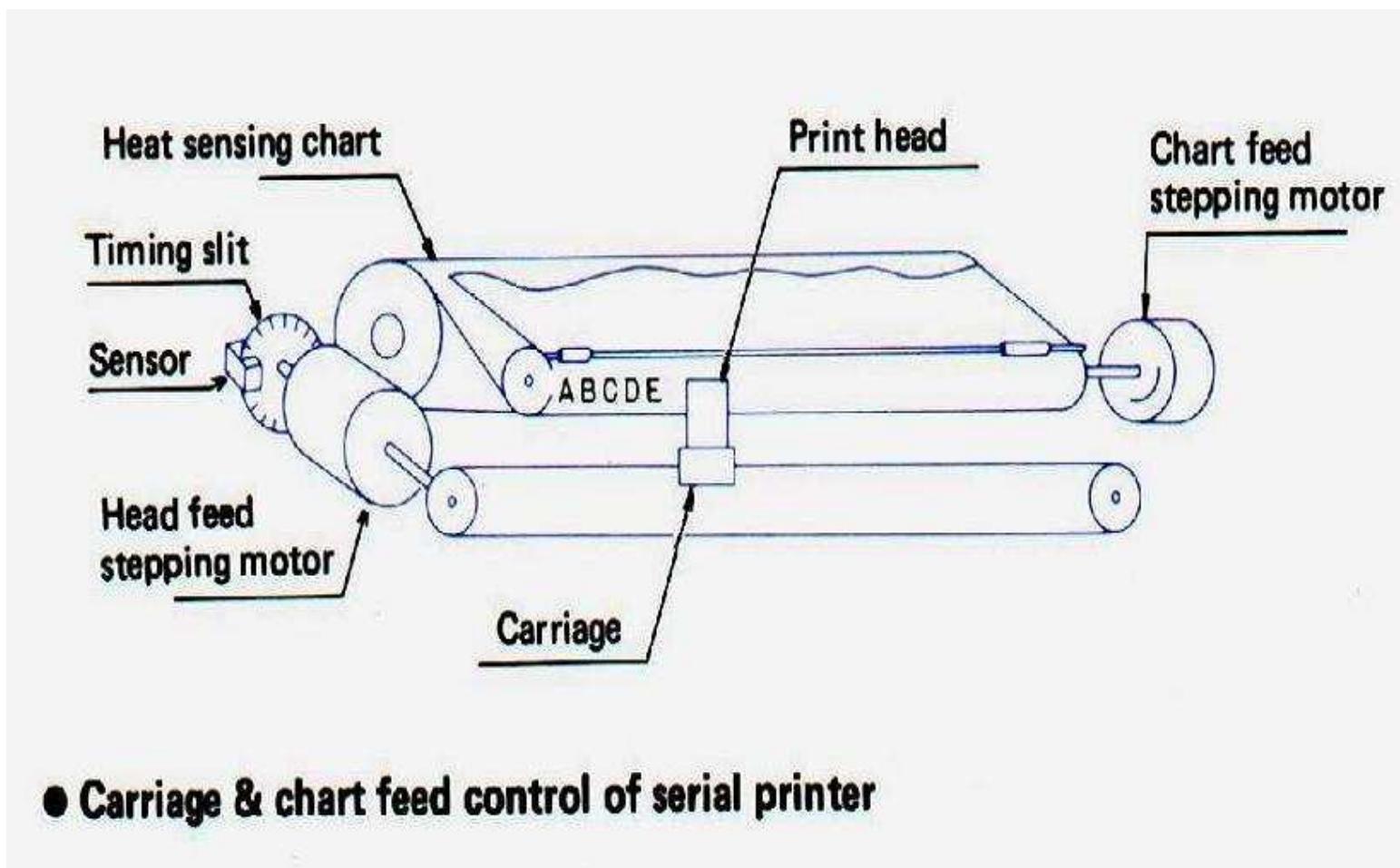


Pomjeranje papira kod štampača

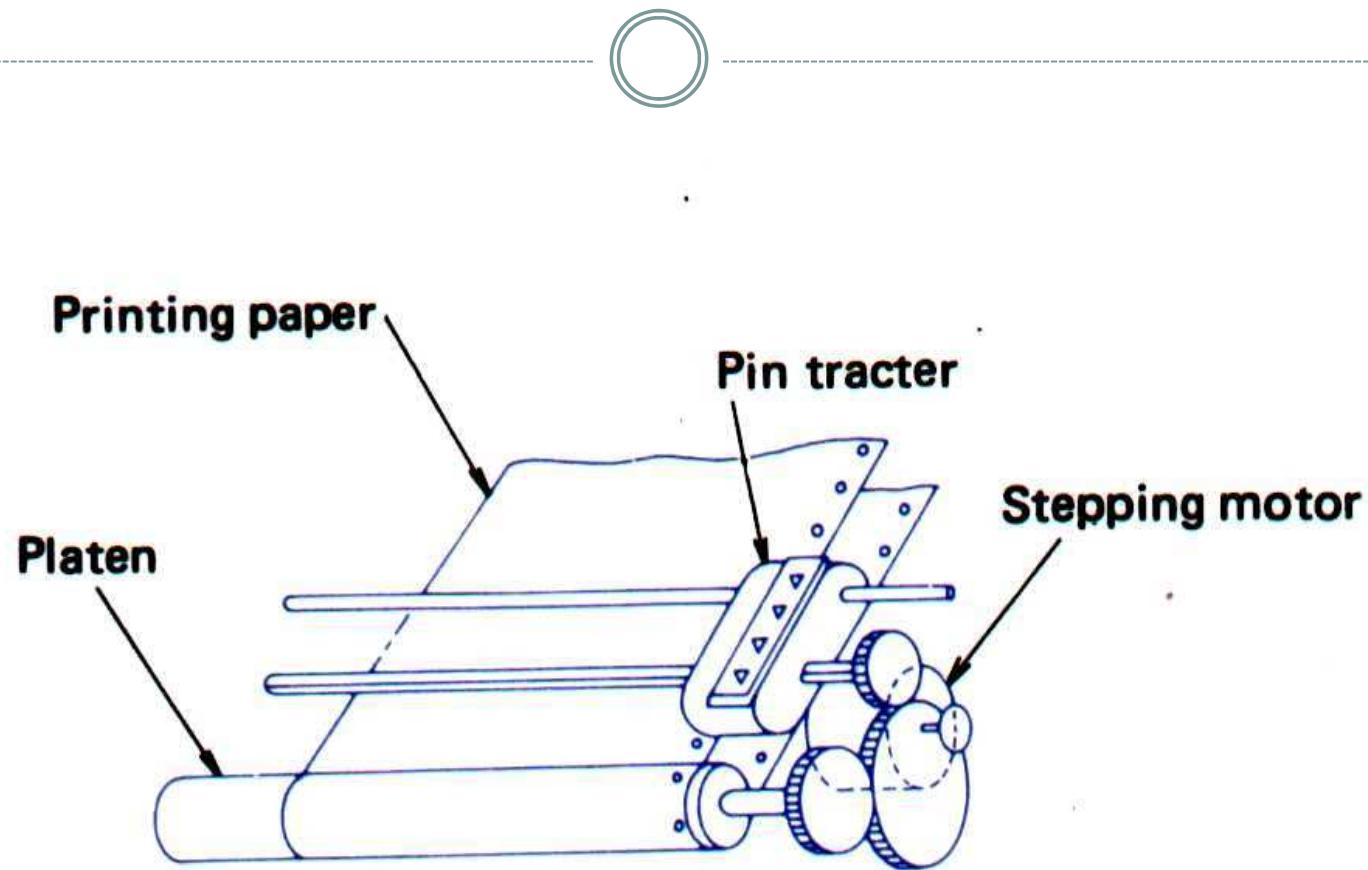


- **Chart feed control of printer**

Fax mehanizam

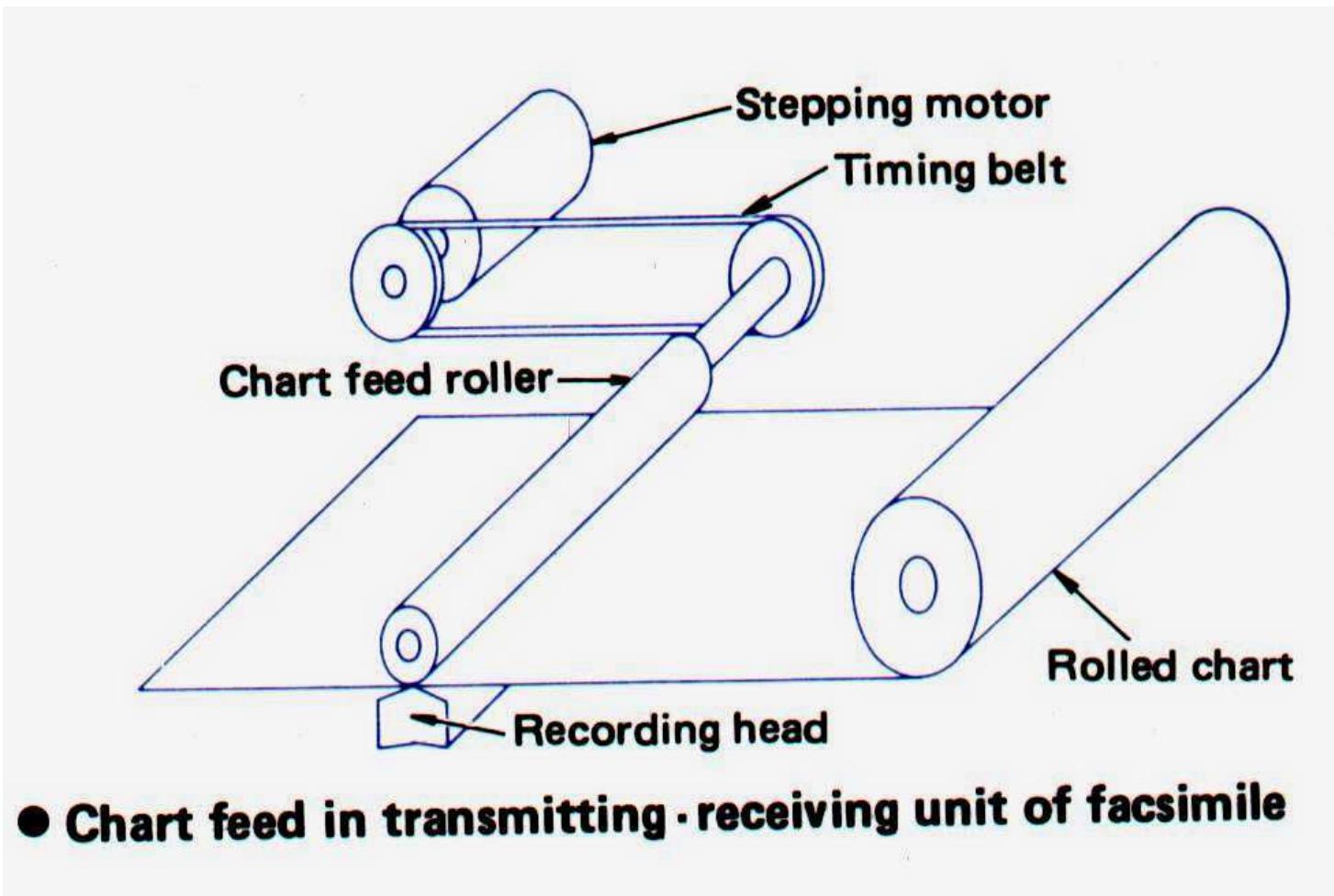


Pokretanje lepeze sa slovima

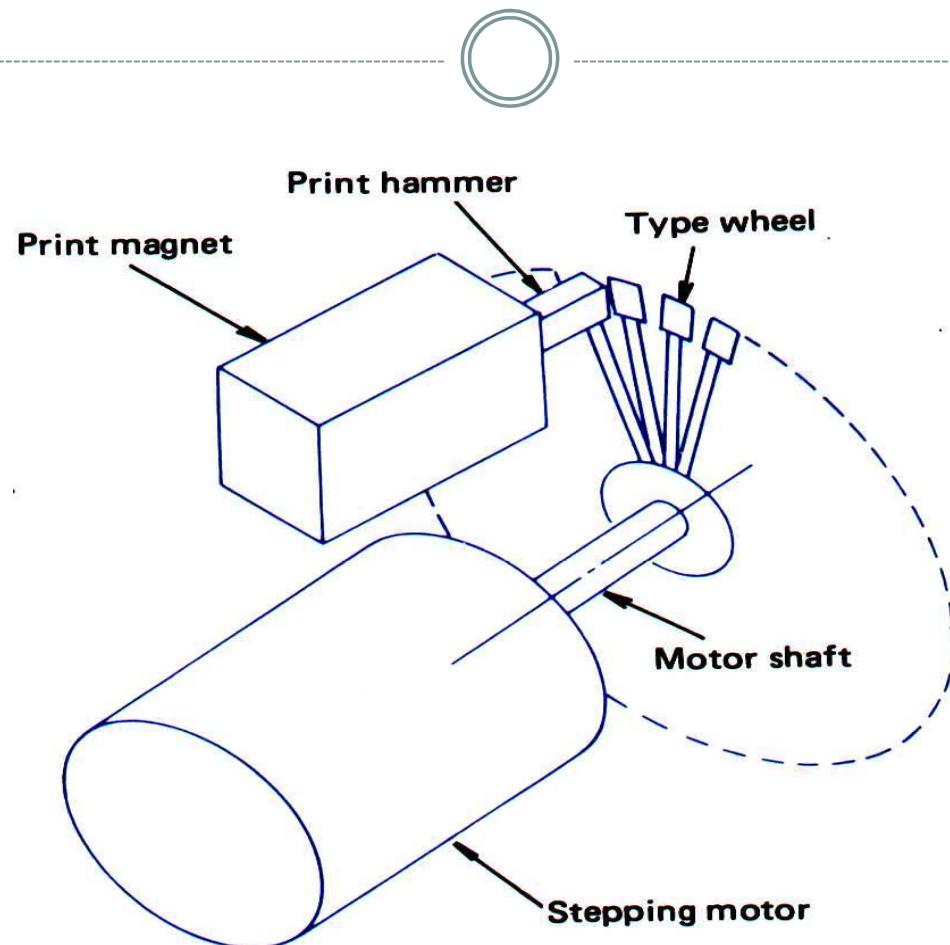

- Selection of characters in printer


Kotačni motor okreće lepezu sa slovima.

Mehanizam flopija

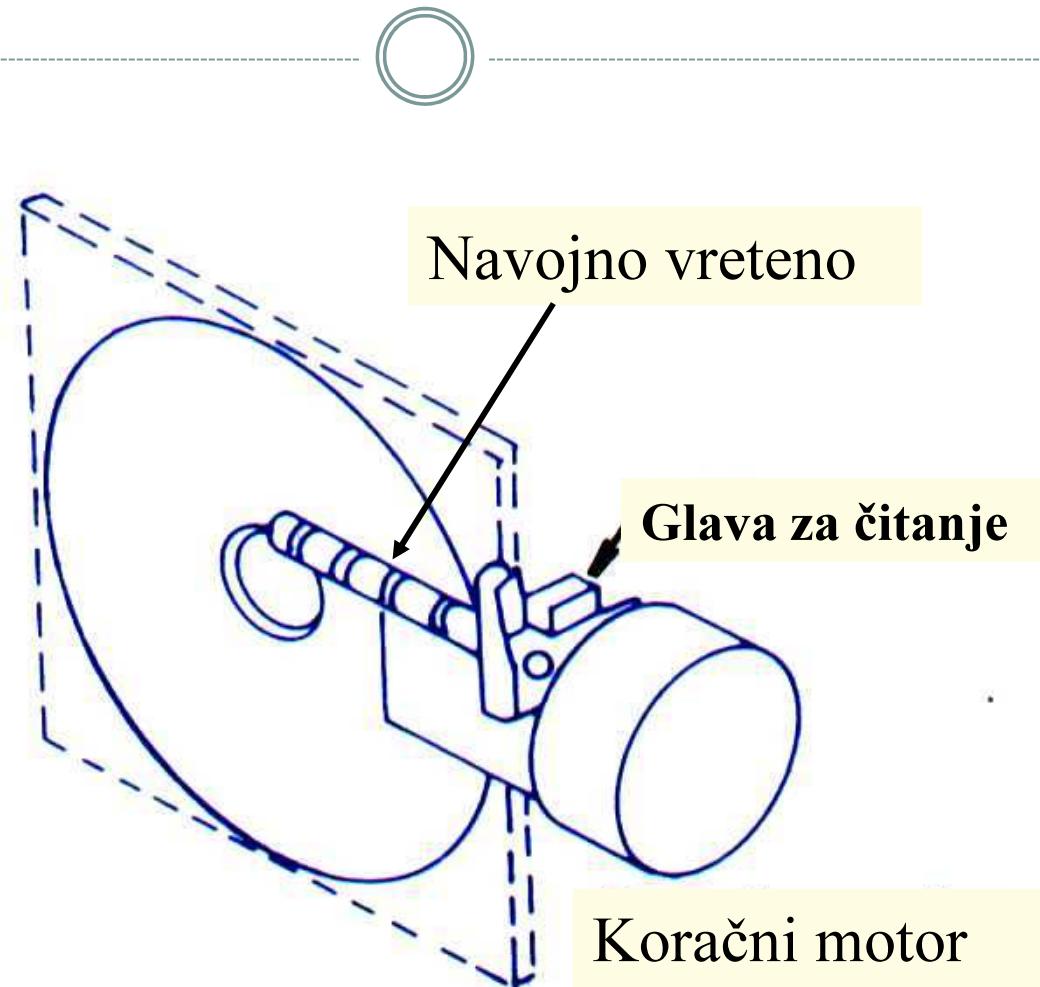


Koračni motor pomjera magnetnu glavu i pozicionira na mjesto za čitanje

Kaišni prenos

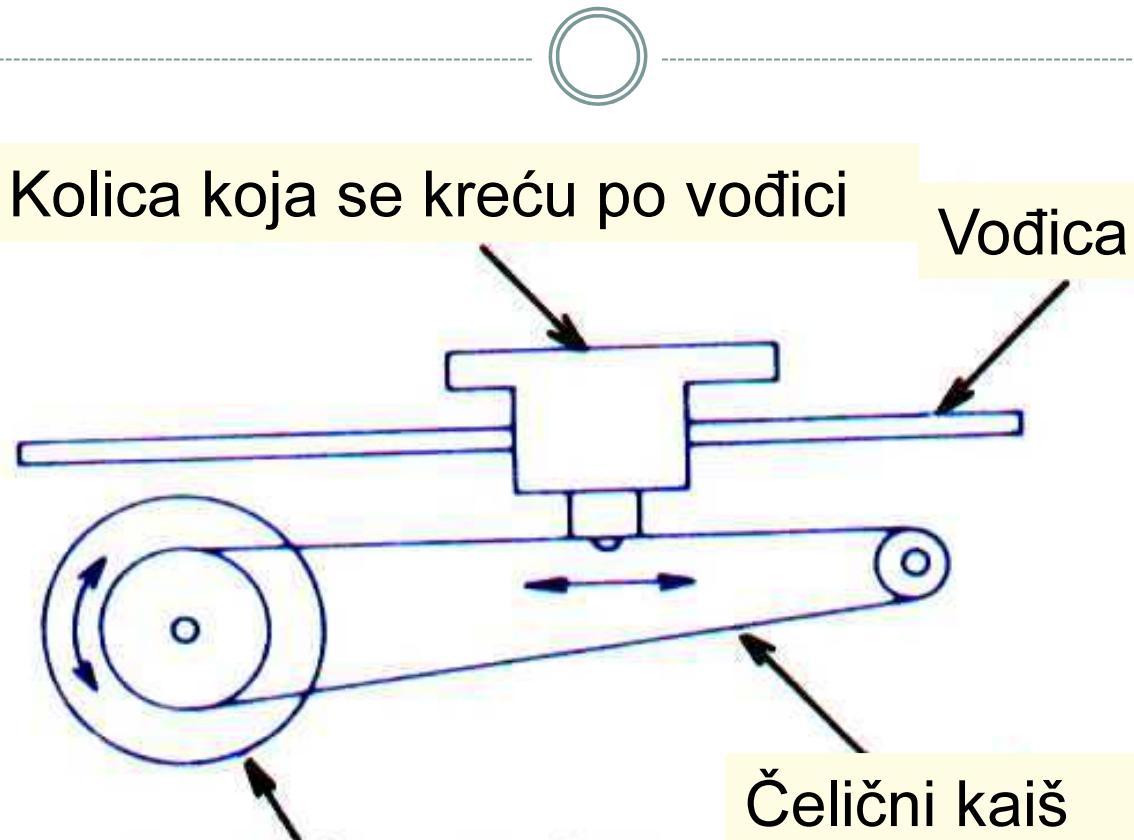


Pretvaranje kružnog u pravolinijsko kretanje,
kaišnim prenosom.

Klizni prenos

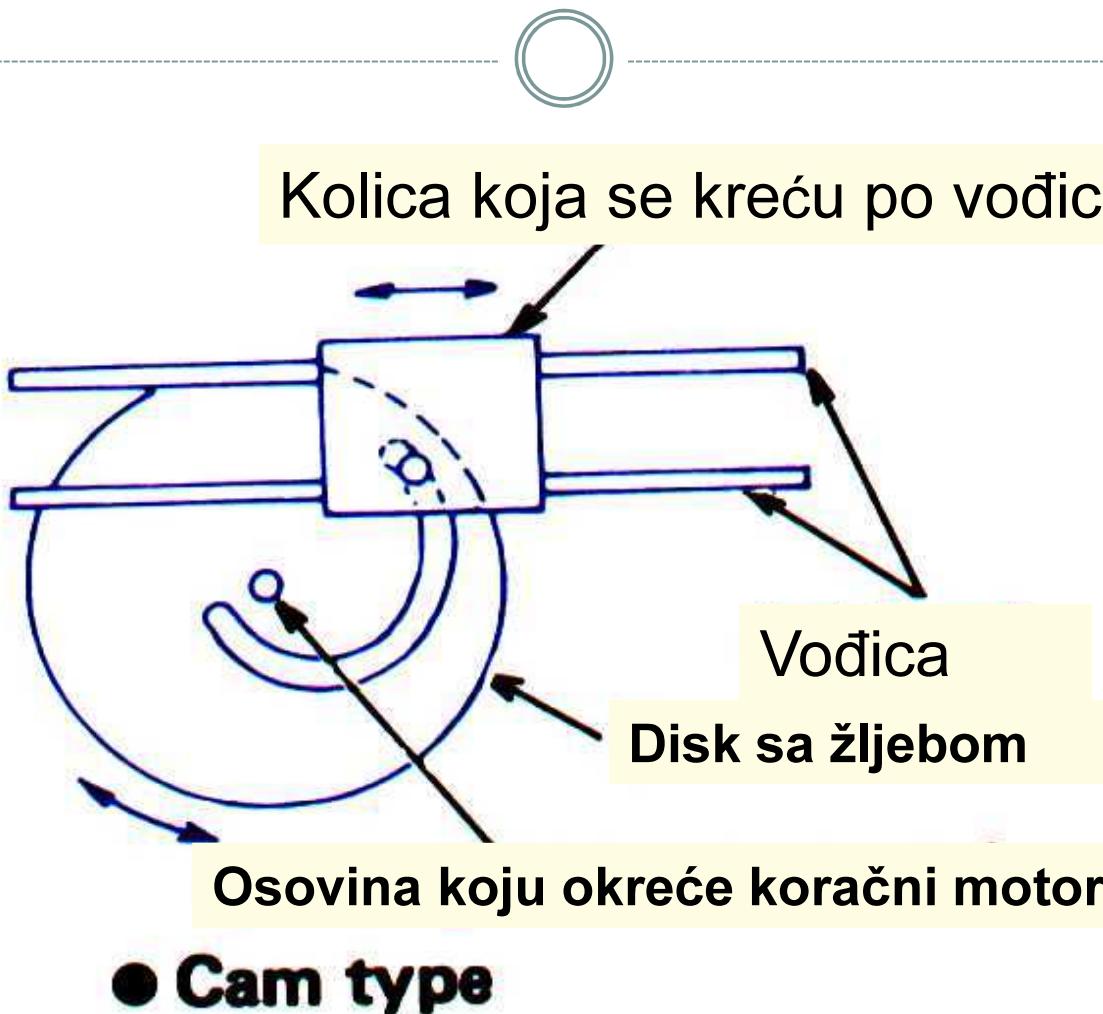


Mehanizam plotera

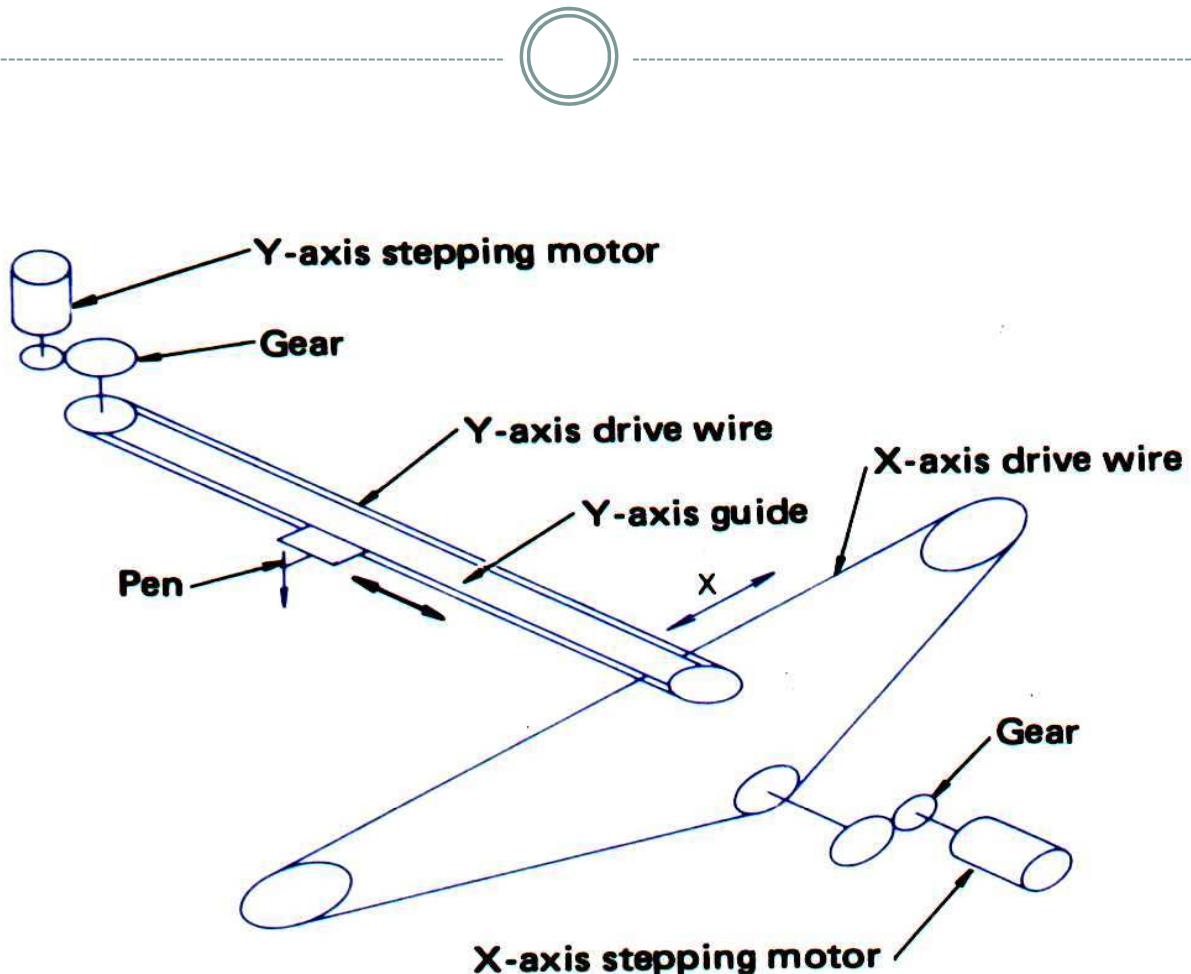


● Positional control of X-Y plotter

Glodalica

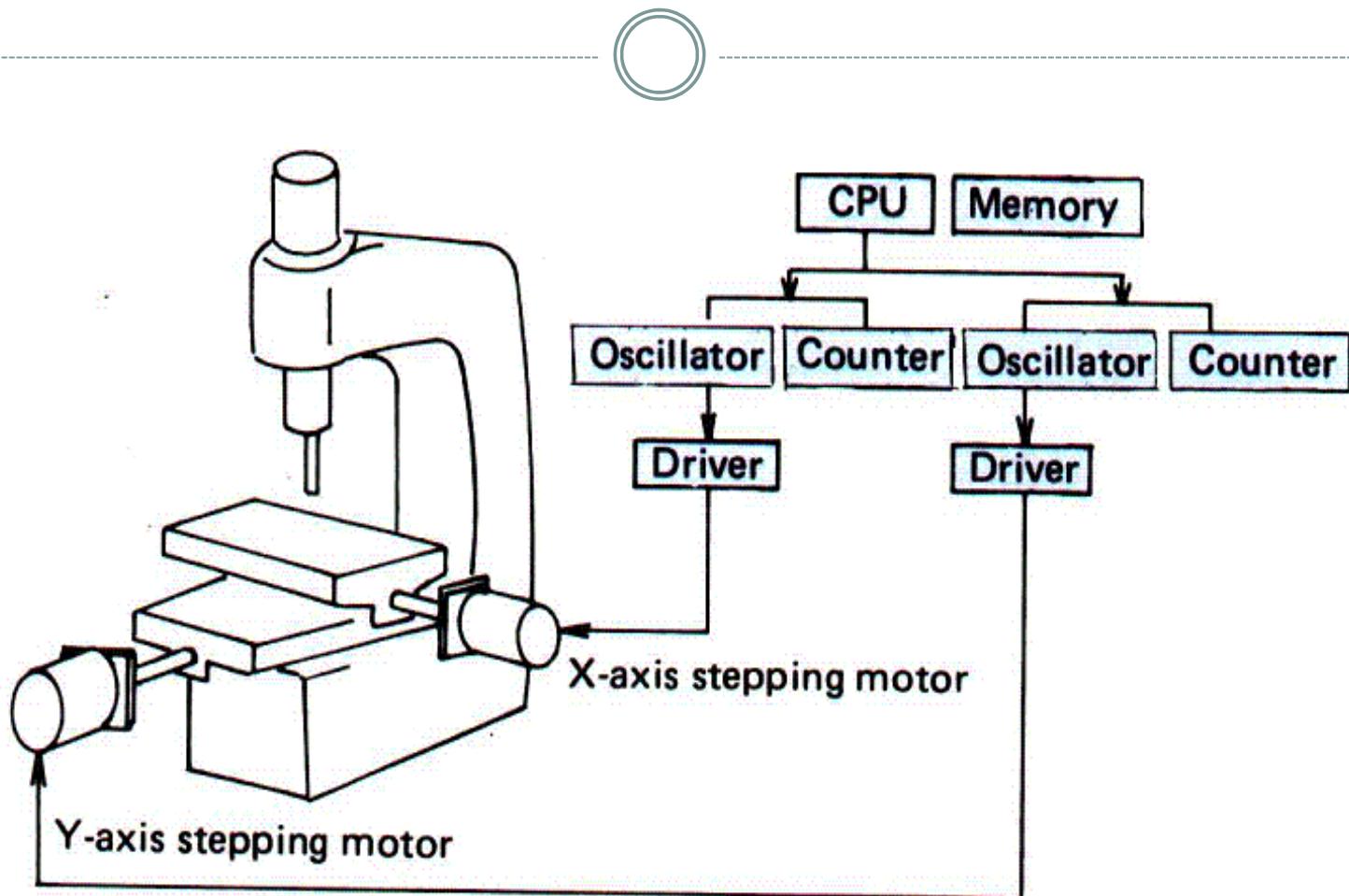


- Cross table drive of drilling machine NC)

Koordinatna brusilica

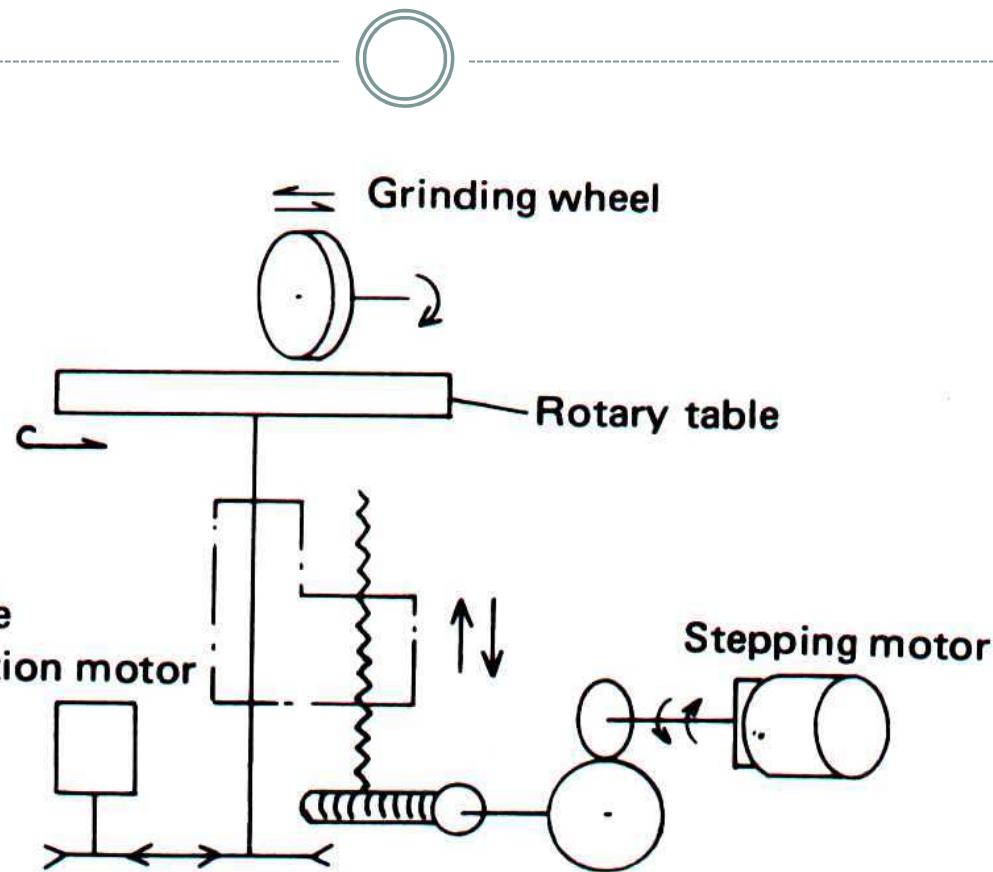


- **Table & grinding wheel feed control
of rotary grinding machine**

Šivaća mašina

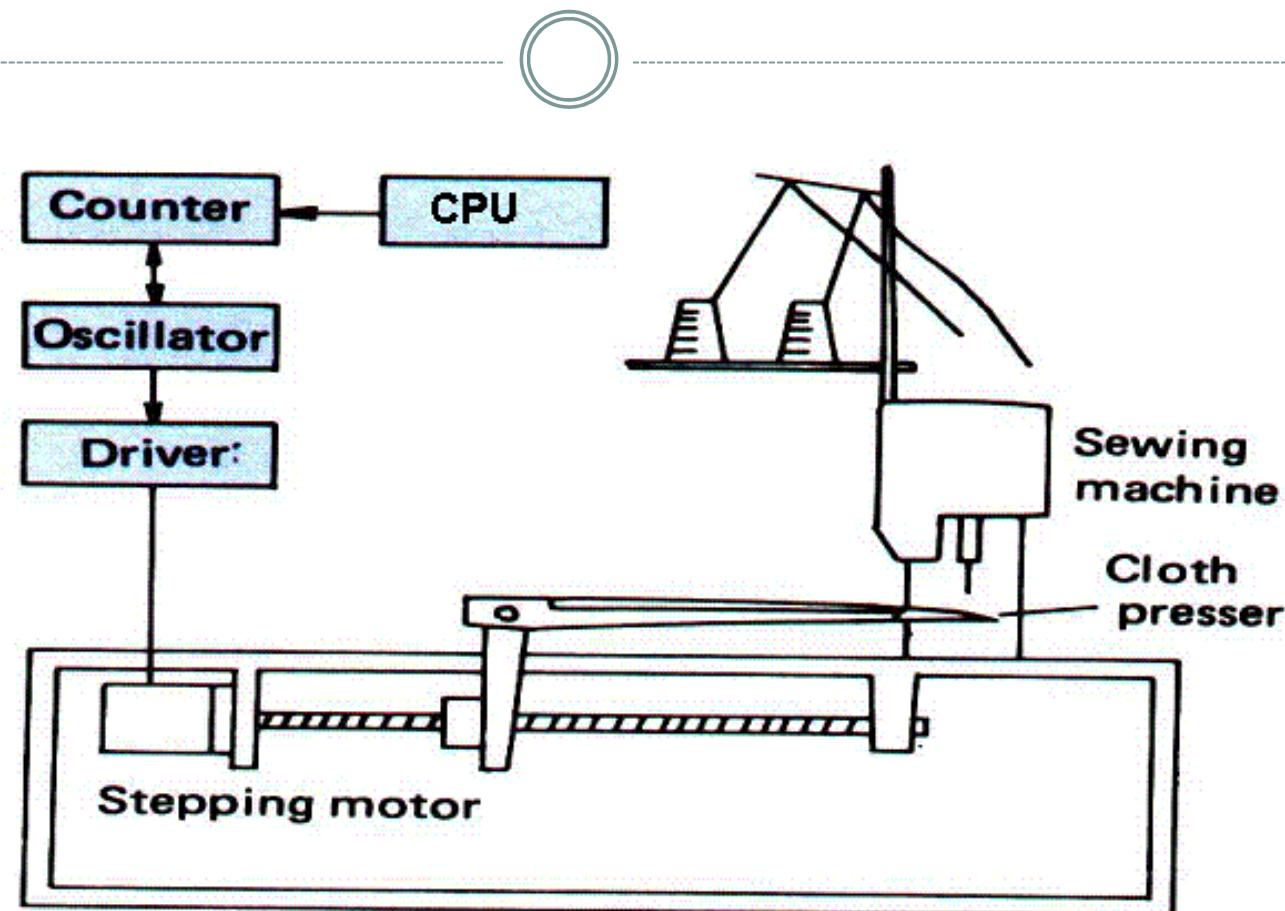


- **Industrial-use sewing machine feed mechanism & pattern stitch control of knitting machine**

Koordinatni rezač

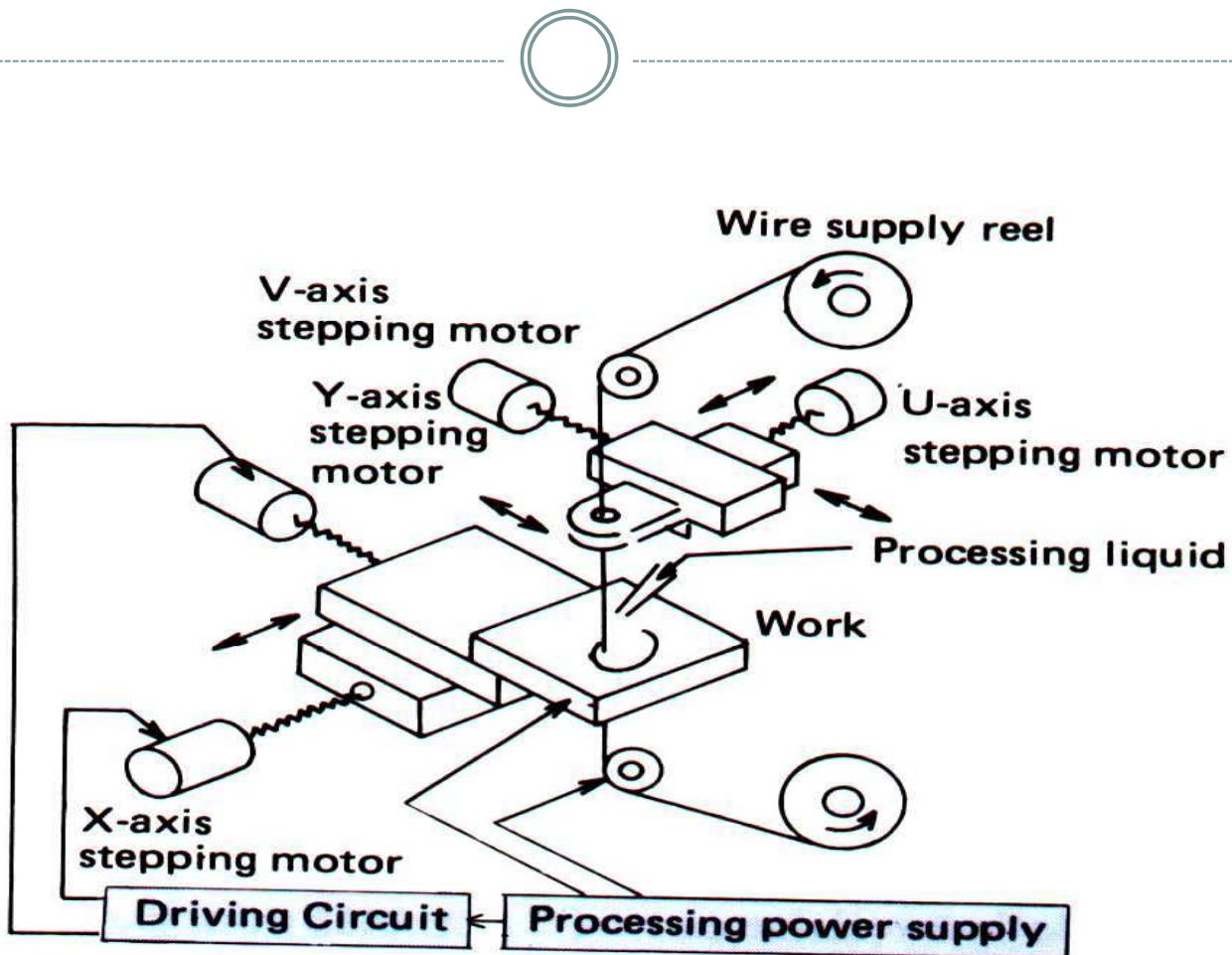

- Electric discharge machine for wire cutting



Indeksni mehanizam

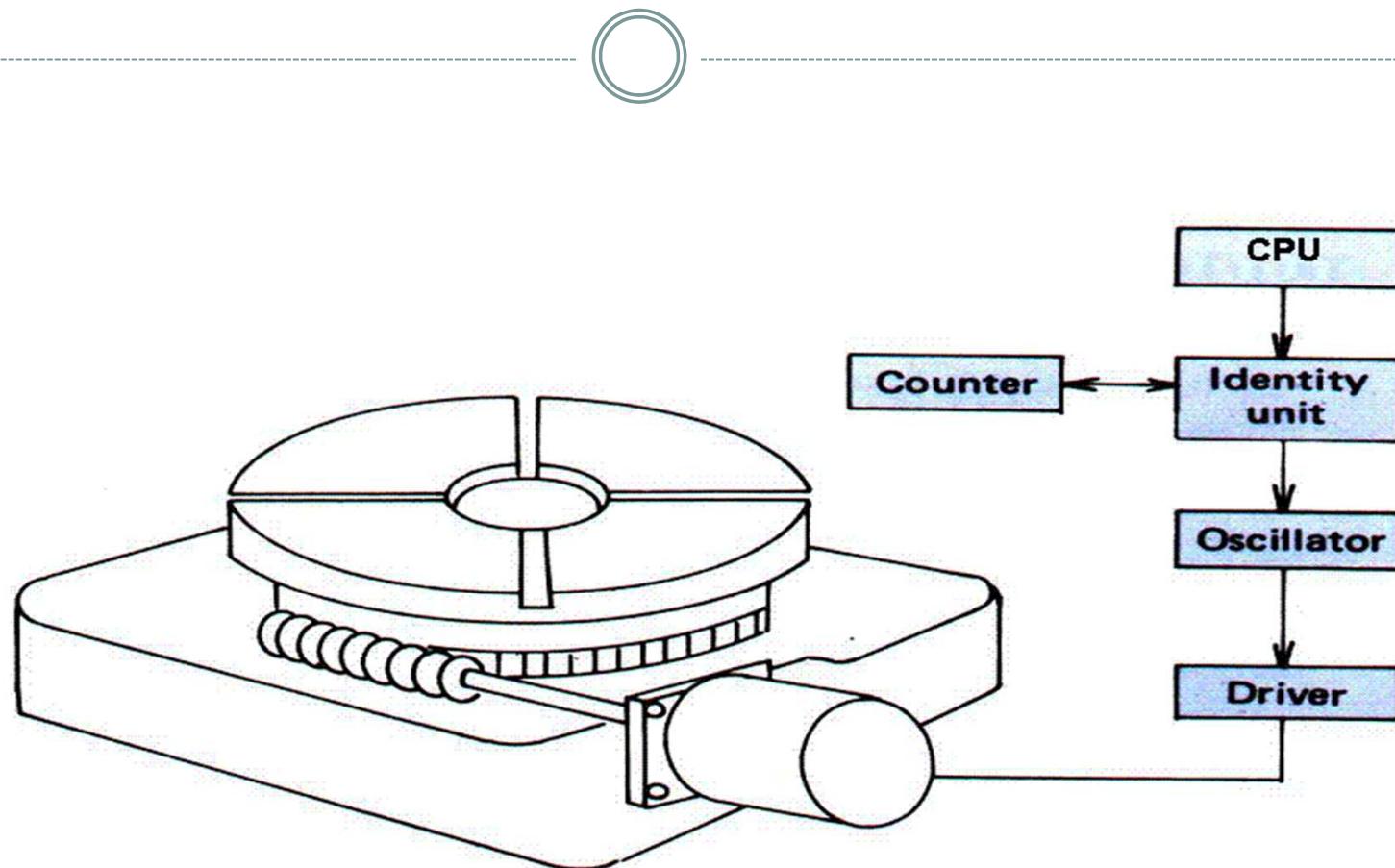


- Angle indexing control of index table

Postavlja alat univerzalnoj mašini, po radnom programu.

Princip rada koračnog motora

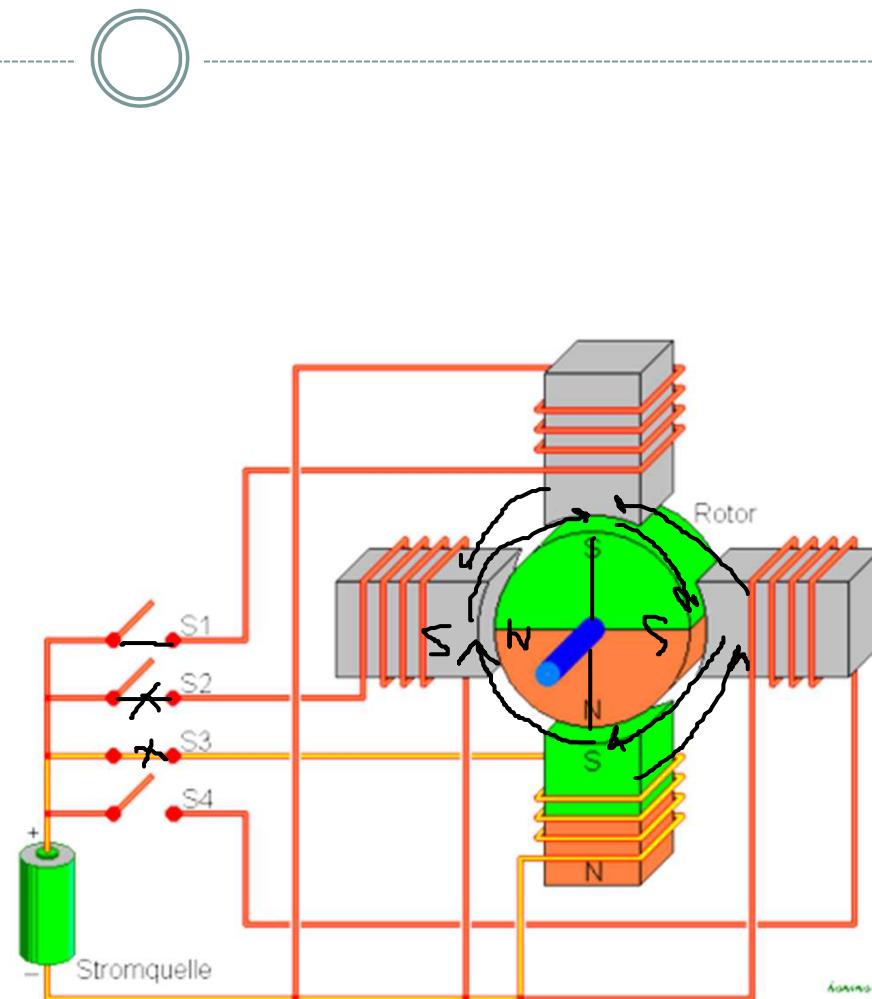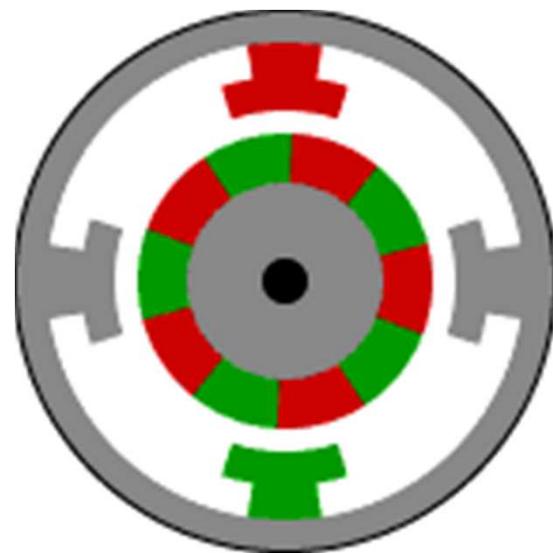


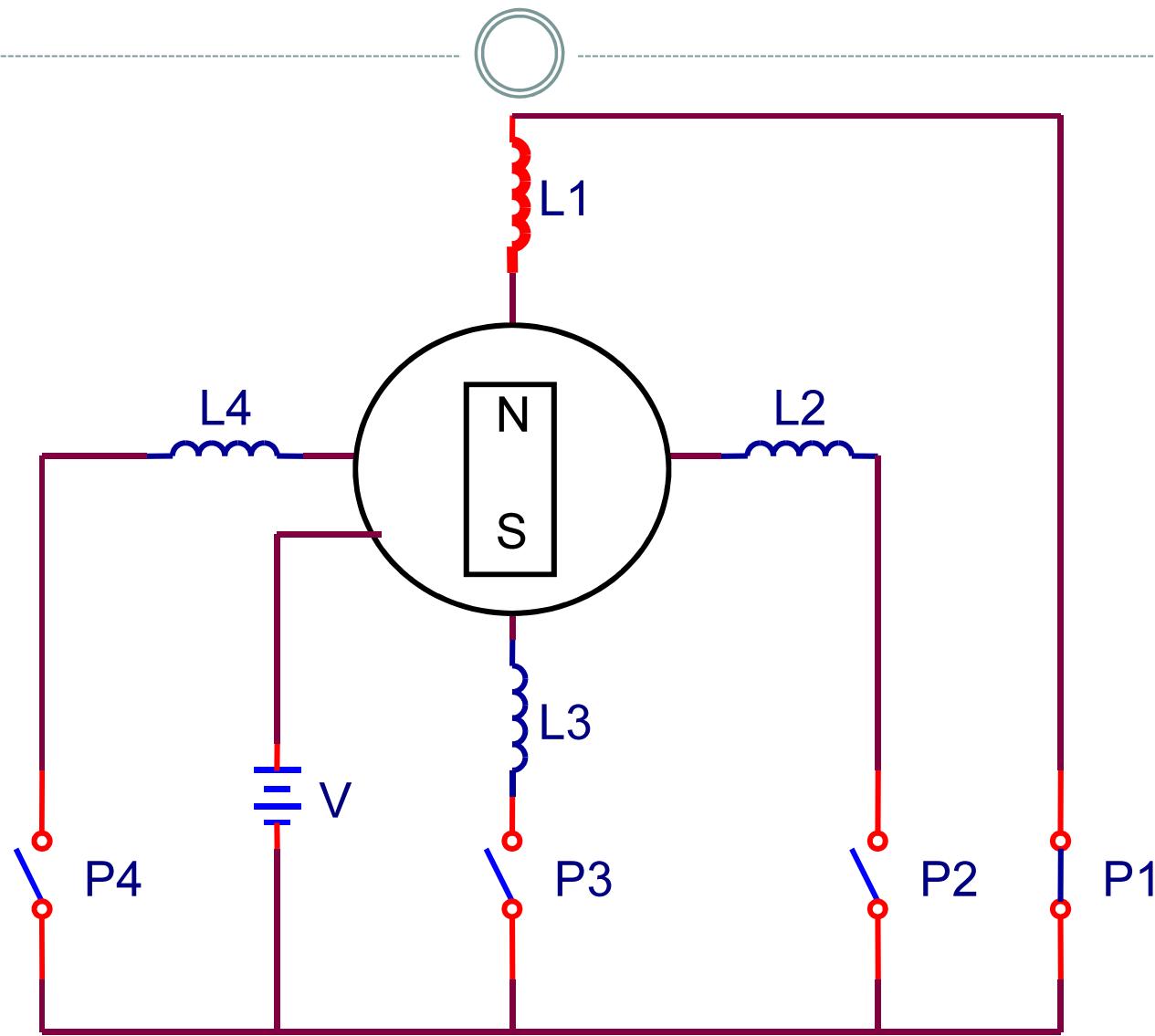Zatvoren prekidac P1. Struja protiče kroz L1




Zatvoren prekidac P2. Struja protiče kroz L2


Napravljen korak

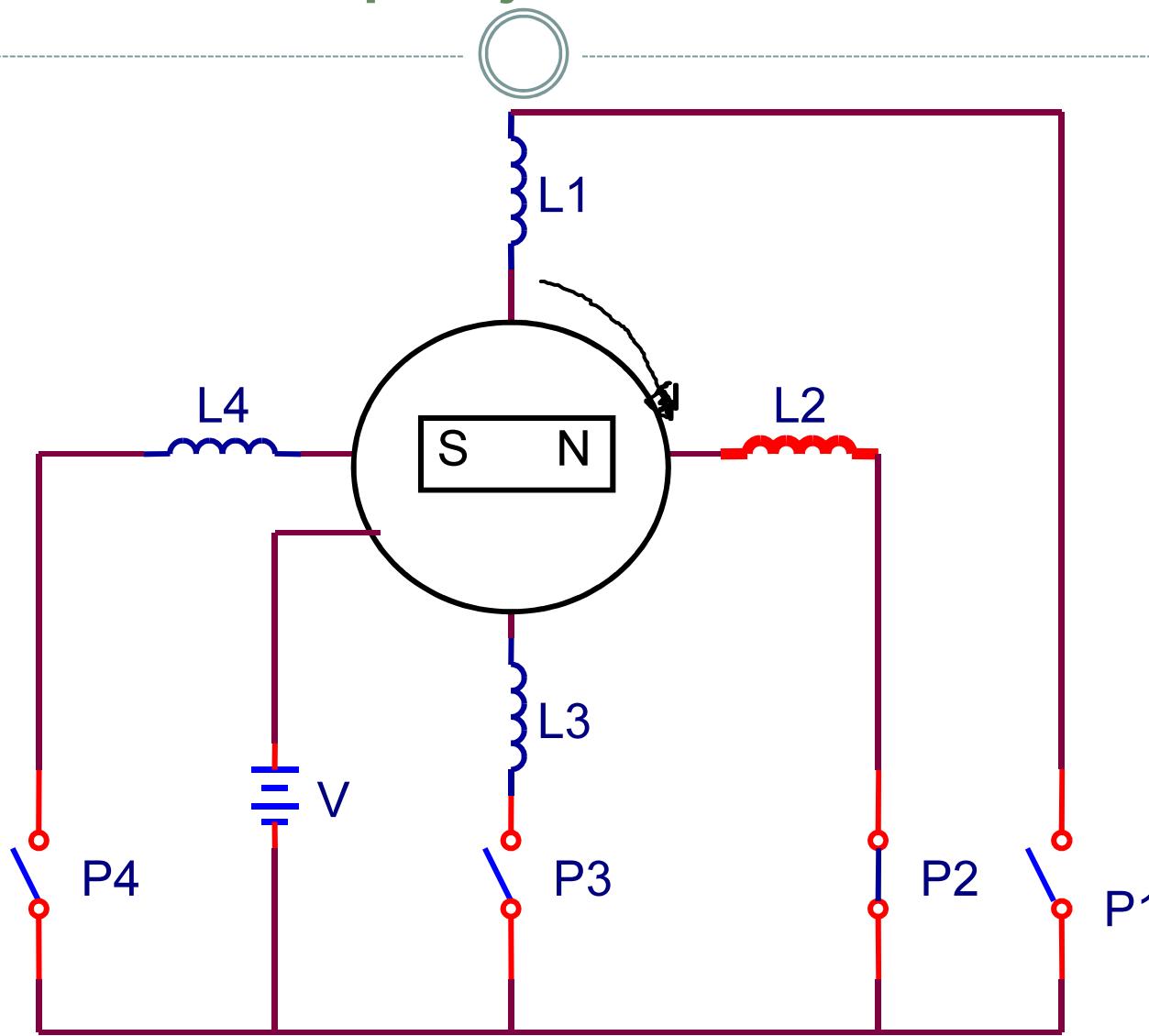

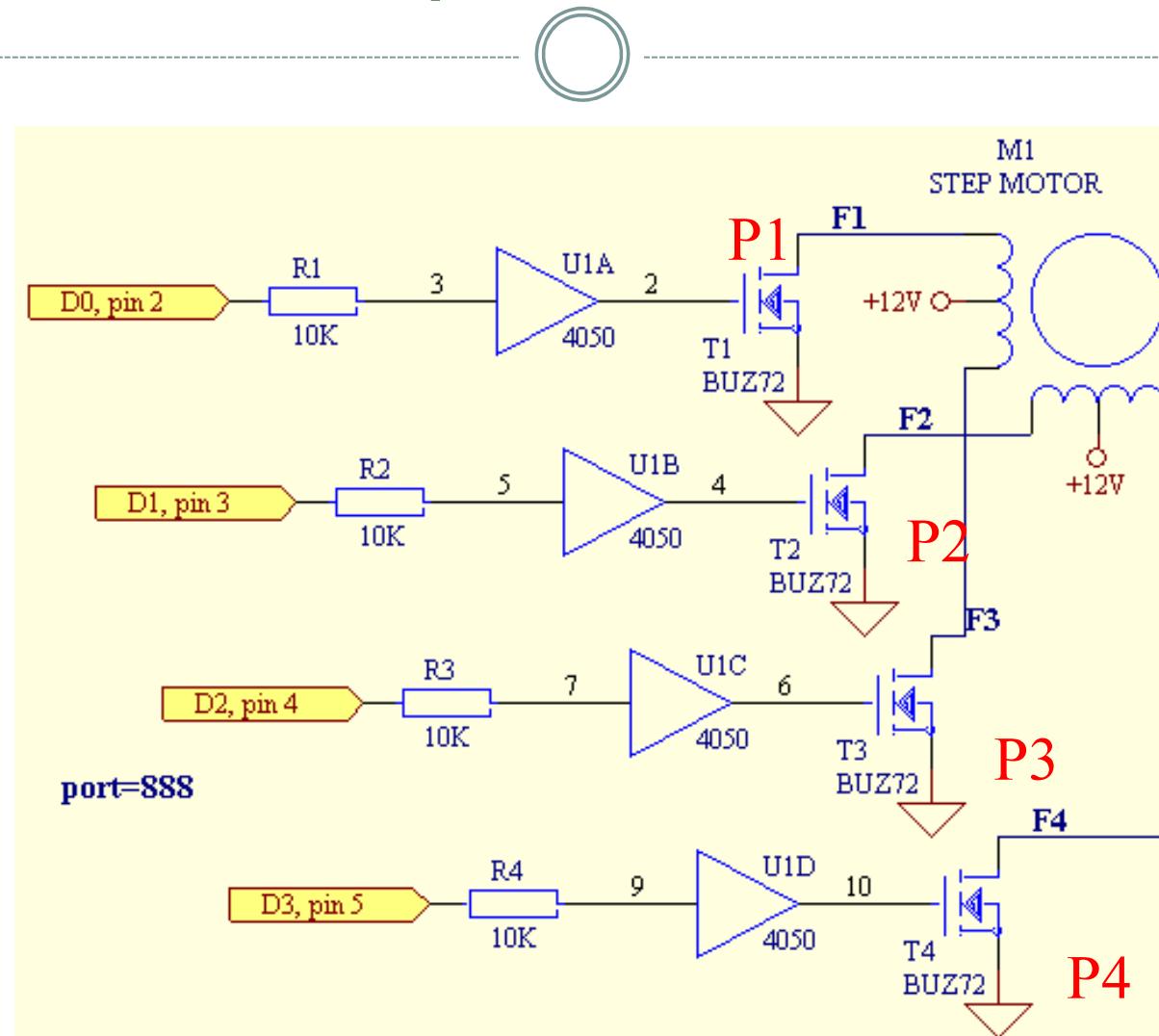Realizacija pogonske elektronike pomoću MOSFET prekidača




Unipolarni i bipolarni namotaji

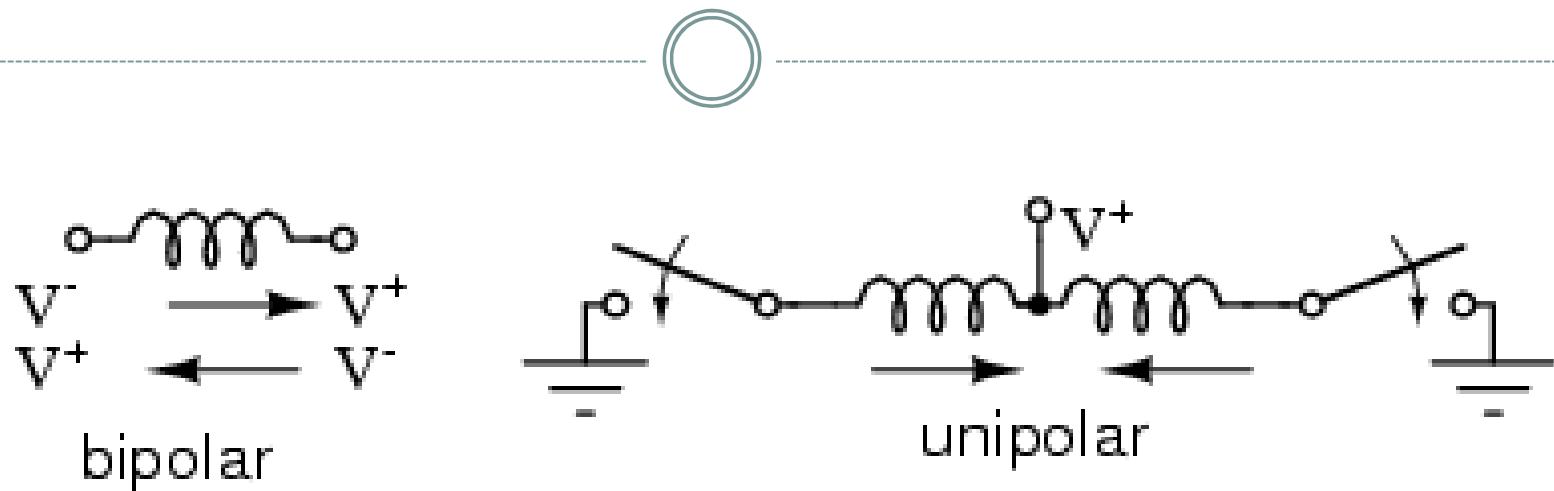

Jedan bipolarni namotaj zamjenjuje 2 unipolarna.
Međutim, pogon bipolarnog namotaja je komplikovaniji.

Za 4 fazni motor, za pogon sva 4 unipolarna namotaja treba nam 4 (tranzistorskih) prekidača, dok za pogon samo 2 bipolarna namotaja treba nam 8 (tranzistorskih) prekidača.

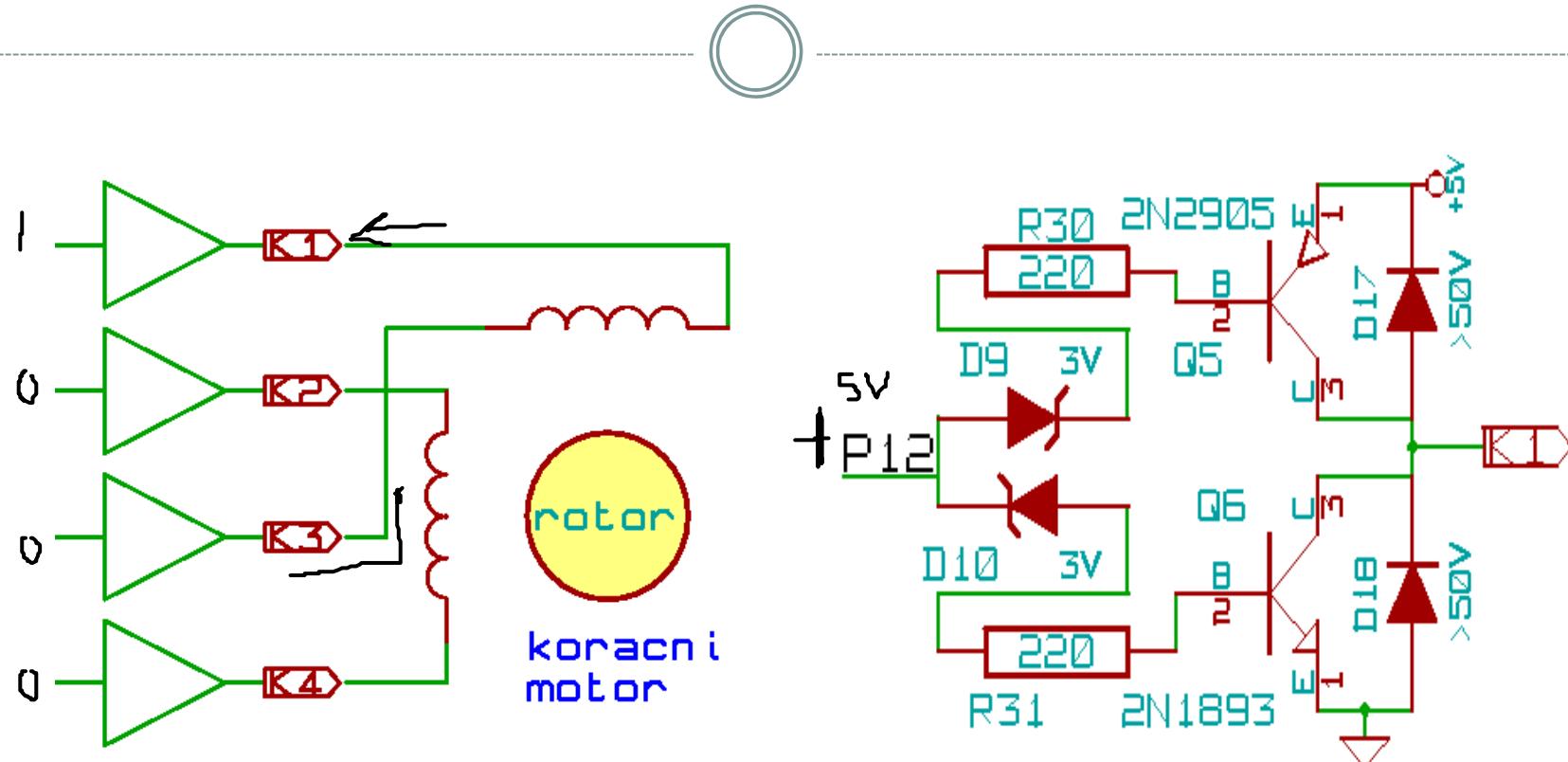Realizacija pogonske elektronike za motore sa 2 bipolarna namotaja





Struja kroz namotaj može biti u jednom ili drugom smjeru.


Zato se sva 4 izlazna stepena prave kao push-pull.

Desno je detaljna šema jednog push-pull izlaznog stepena primjenjenog na maketi.


KORAČNI MOTOR 28BYJ-48

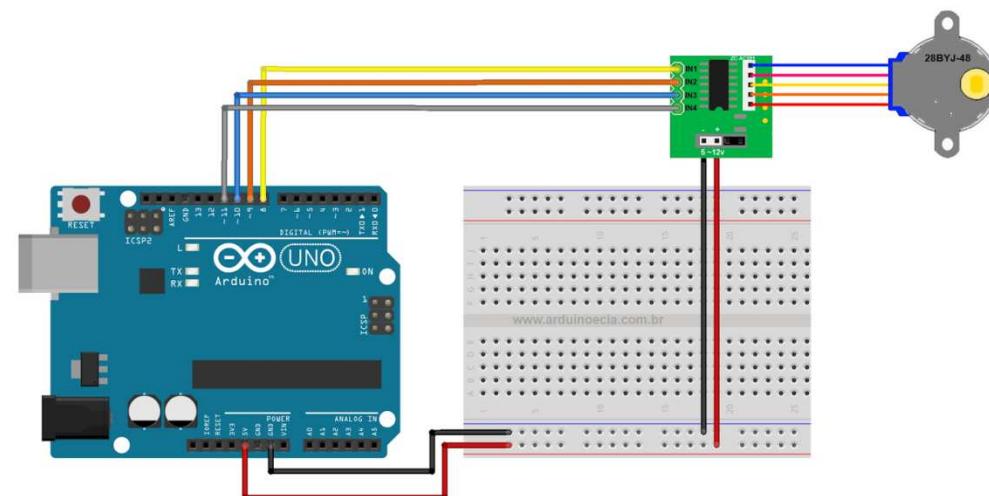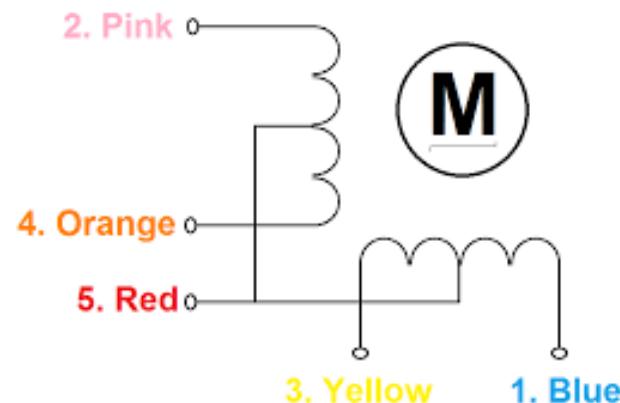

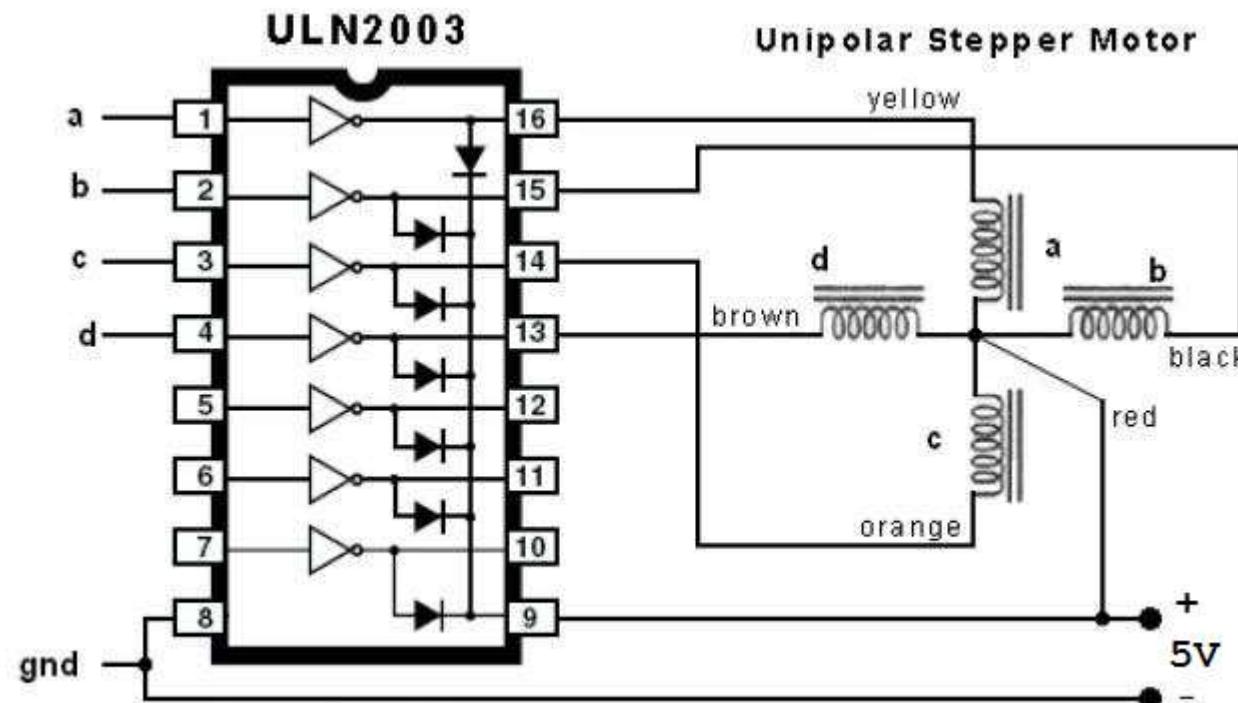Realizacija pogonske elektronike pomoću ULN2003A kola



Funkcionalni blok dijagram ULN2003A kola

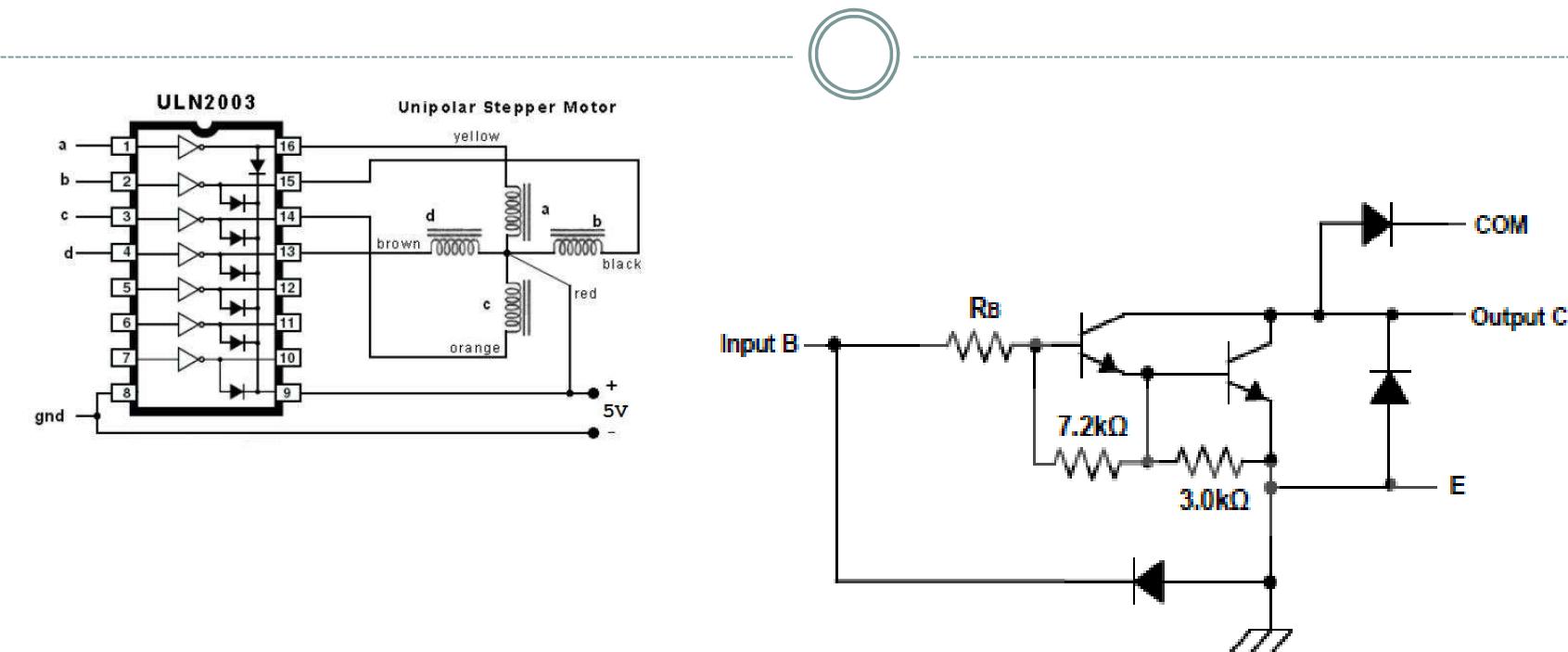

ULN2003A: $R_B = 2\text{k}\Omega$

ULN2004A predstavlja Darlington niz. Element niza je Darlington spoj sa zajedničkim emitorom i otvorenim kolektorom.

Svaki element niza je deklarisan za 500mA.

Načini upravljanja koračnim motorom



1. Puni korak

2. Polukorak

3. Mikrokorak

Koračanje punim korakom

Korak	Namotaj 1	Namotaj 2	Namotaj 3	Namotaj 4	Slika
P4	0	0	0	1	
P3	0	0	1	0	
P2	0	1	0	0	
P1	1	0	0	0	

Voltage

P4

P3

P2

P1

Time

...- P1 - P2 - P3 - P4 - P1 -...
jedan smjer

...- P1 - P4 - P3 - P2 - P1 -...
drugi smjer

Programska podrška za koračanje punim koracima

4 koraka

```
PORTB=1;  
Sleep(100);  
PORTB=2;  
Sleep(100);  
PORTB=4;  
Sleep(100);  
PORTB=8;  
Sleep(100);
```

100 koraka

```
int korak[]={1,2,4,8}; // definisanje niza  
/* U petlju se odrađuje 1 korak */  
PORTB=korak[i%4];  
i++;    // za koračanje naprijed  
i--;    // za koračanje nazad  
// onoliko puta koliko je zadato koraka
```

Koračanje polukorakom

Korak	Namotaj 1	Namotaj 2	Namotaj 3	Namotaj 4	
P1	1	0	0	0	
P12	1	1	0	0	
P2	0	1	0	0	
P23	0	1	1	0	
P3	0	0	1	0	
P34	0	0	1	1	
P4	0	0	0	1	
P41	1	0	0	1	


-P1 - P12 - P2 - P23 - P3 - P34 - P4 -
P41 - P1 -.. jedan smjer

..- P1 - P14 - P4 - P43 - P3 - P32 - P2
- P21 - P1 -.. drugi smjer

P12 – označava da su istovremeno uključeni i P1 i P2,

P23 – označava da se istovremeno uključeni i P2 i P3,

itd.

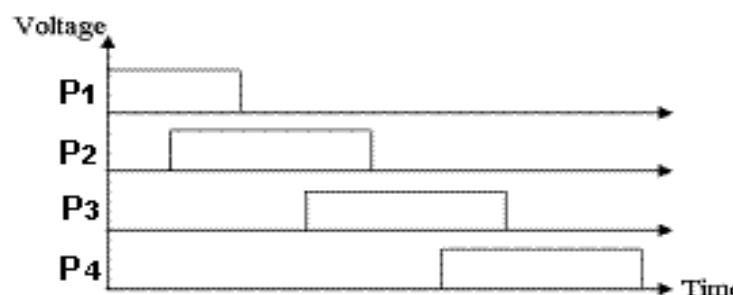

Programska podrška za koračanje polukoracima


Prosti primjer

```
PORTB=1;  
Sleep(100);  
PORTB= 1+2;  
Sleep(100);  
PORTB= 2;  
Sleep(100);  
PORTB= 2+4;  
Sleep(100);  
PORTB= 4;  
Sleep(100);  
PORTB= 4+8;  
...itd...
```

Napredniji primjer

```
int polukorak[]={1, 1+2, 2, 2+4, 4, 4+8, 8,  
8+1}; // definisanje niza  
/* U petlji se odrađuje po 1 polukorak */  
PORTB=polukorak[i%8];  
i++; // za koračanje naprijed  
i--; // za koračanje nazad  
// onoliko puti koliko je zadato koraka
```


Koračanje mikrokorakom

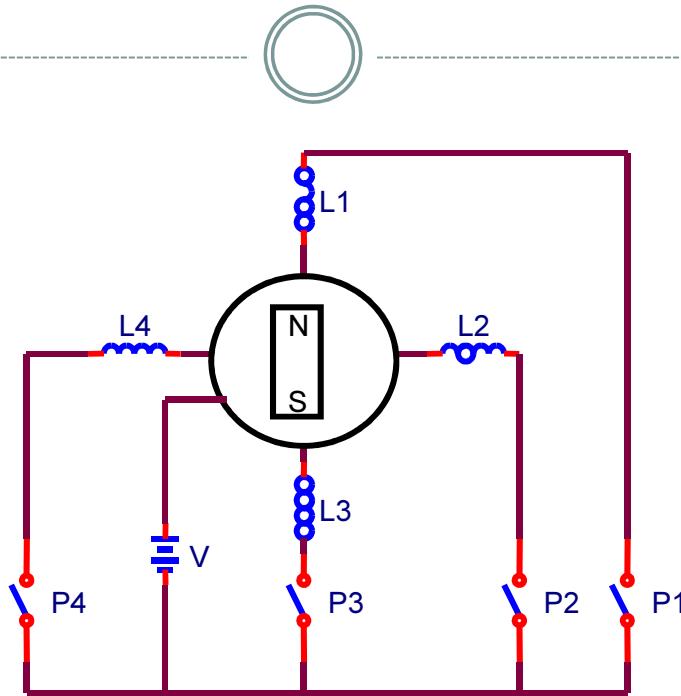


Podešavanjem odnosa struja kroz susjedne namotaje, npr. L1 i L2, može se podešavati ugao zakretanja rotora, t.j. dio koraka. Finoća podešavanja je obično 1/256 koraka.

Ukoliko se podese jednake stuje, rotor će se postaviti na pola koraka.

3 fazni motor

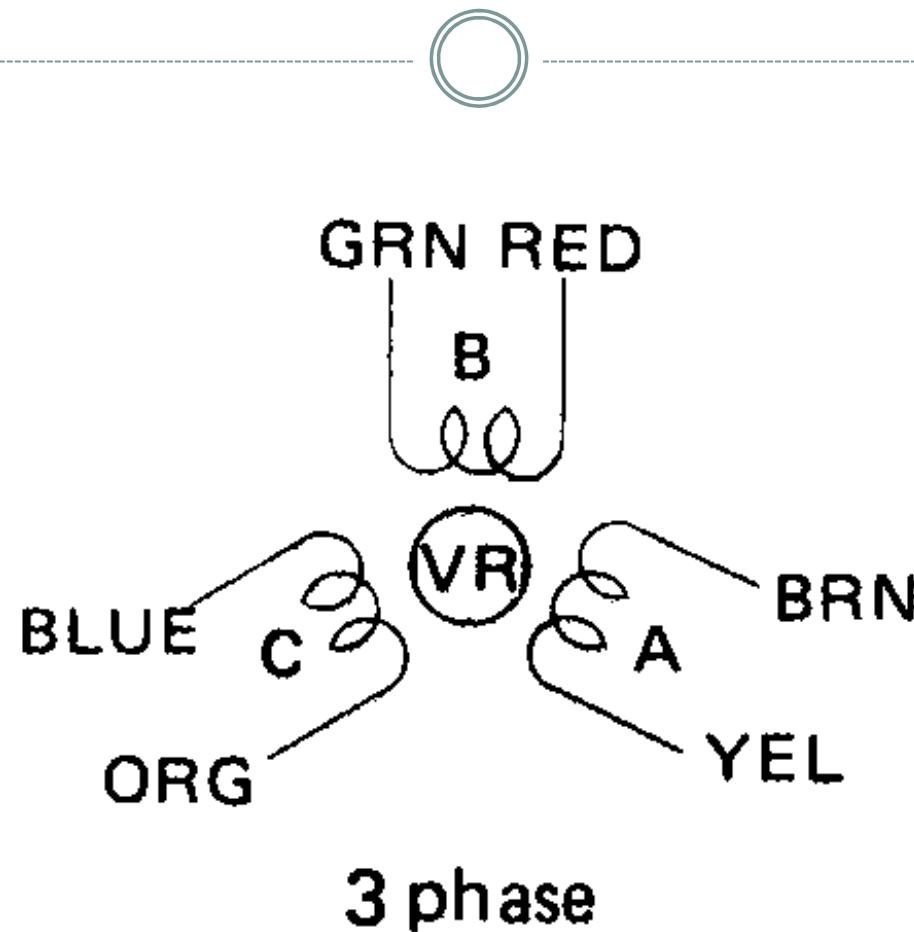



4 fazni motor

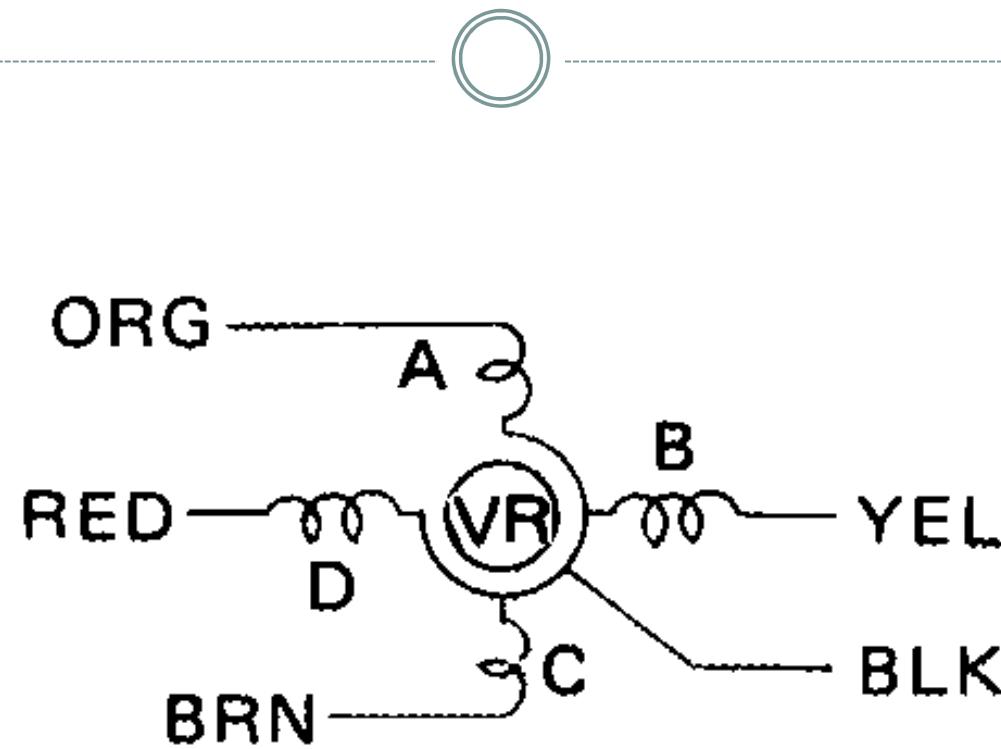

4 phase

5 fazni motor

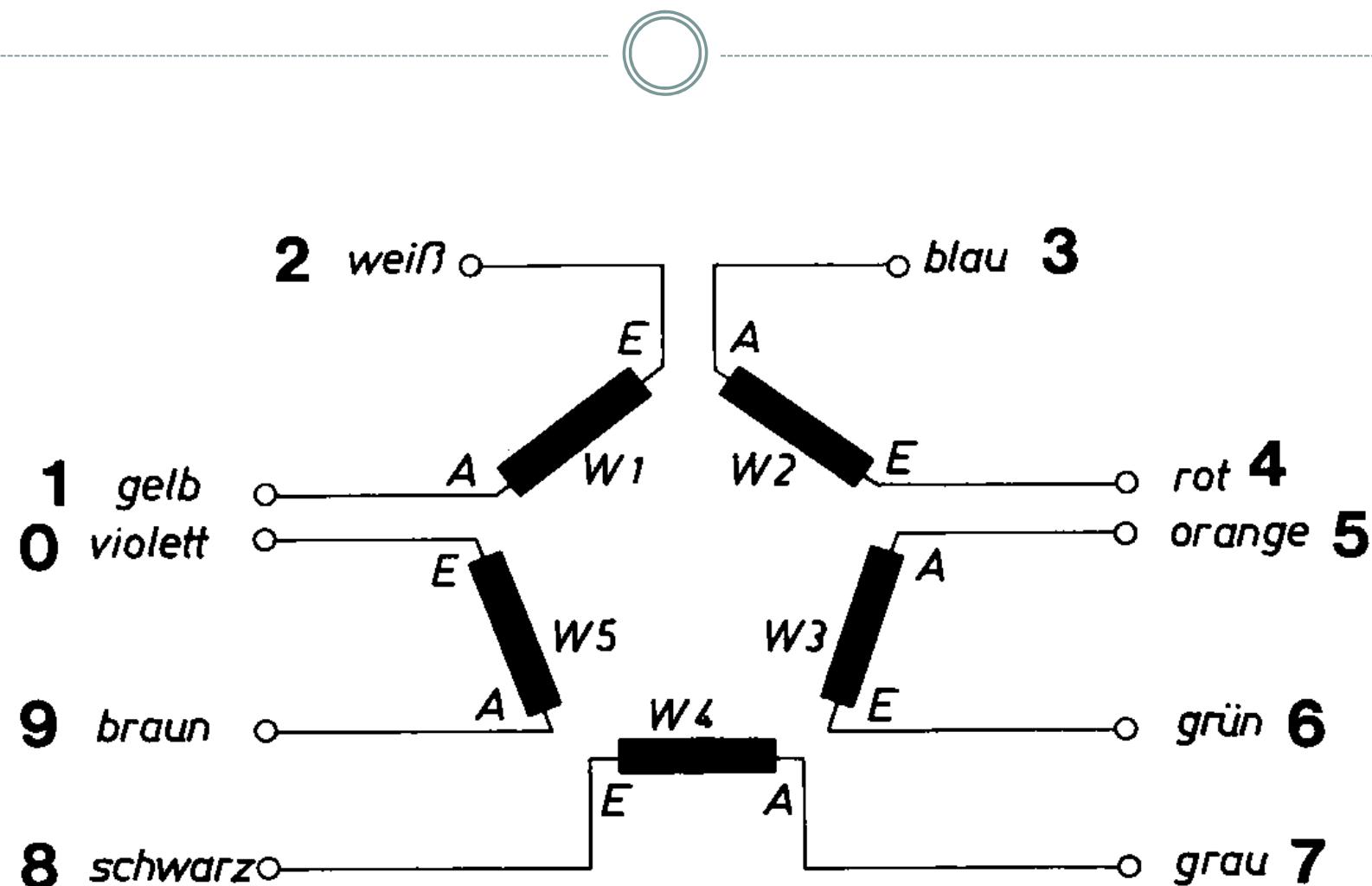


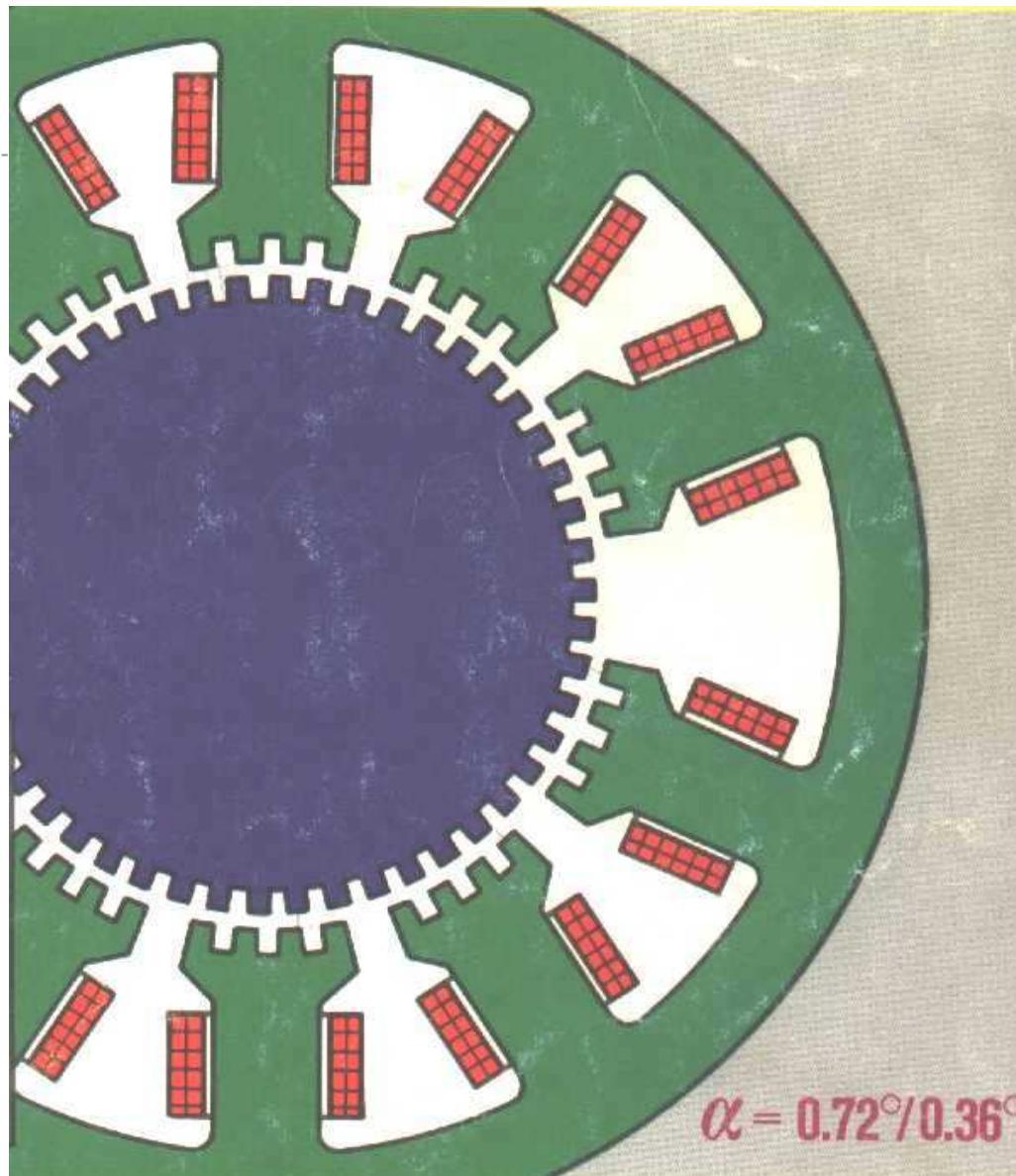


Zupčasta struktura omogućava postizanje velikog broja koraka po punom krugu.


Zupčasti polovi i rotor



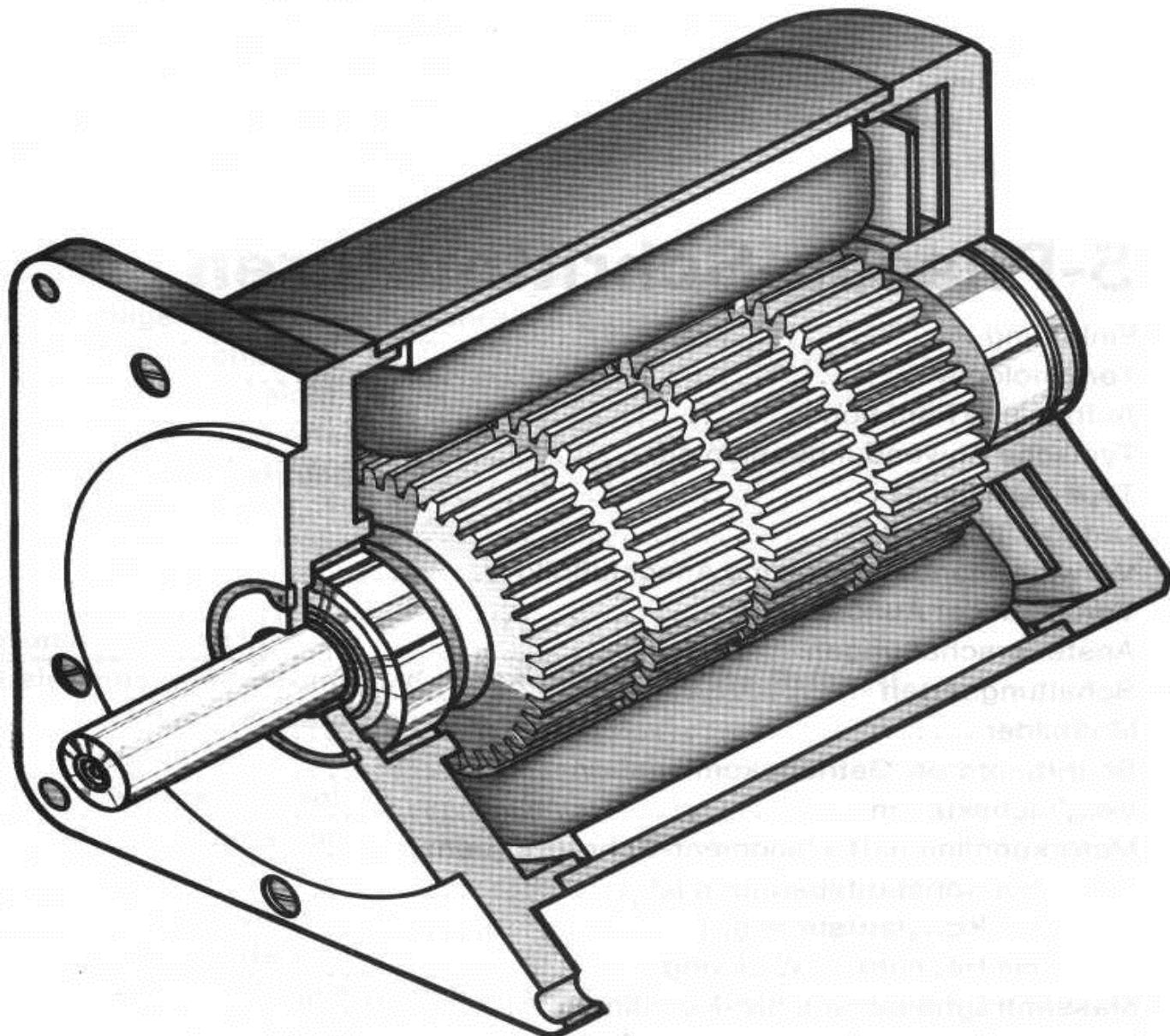

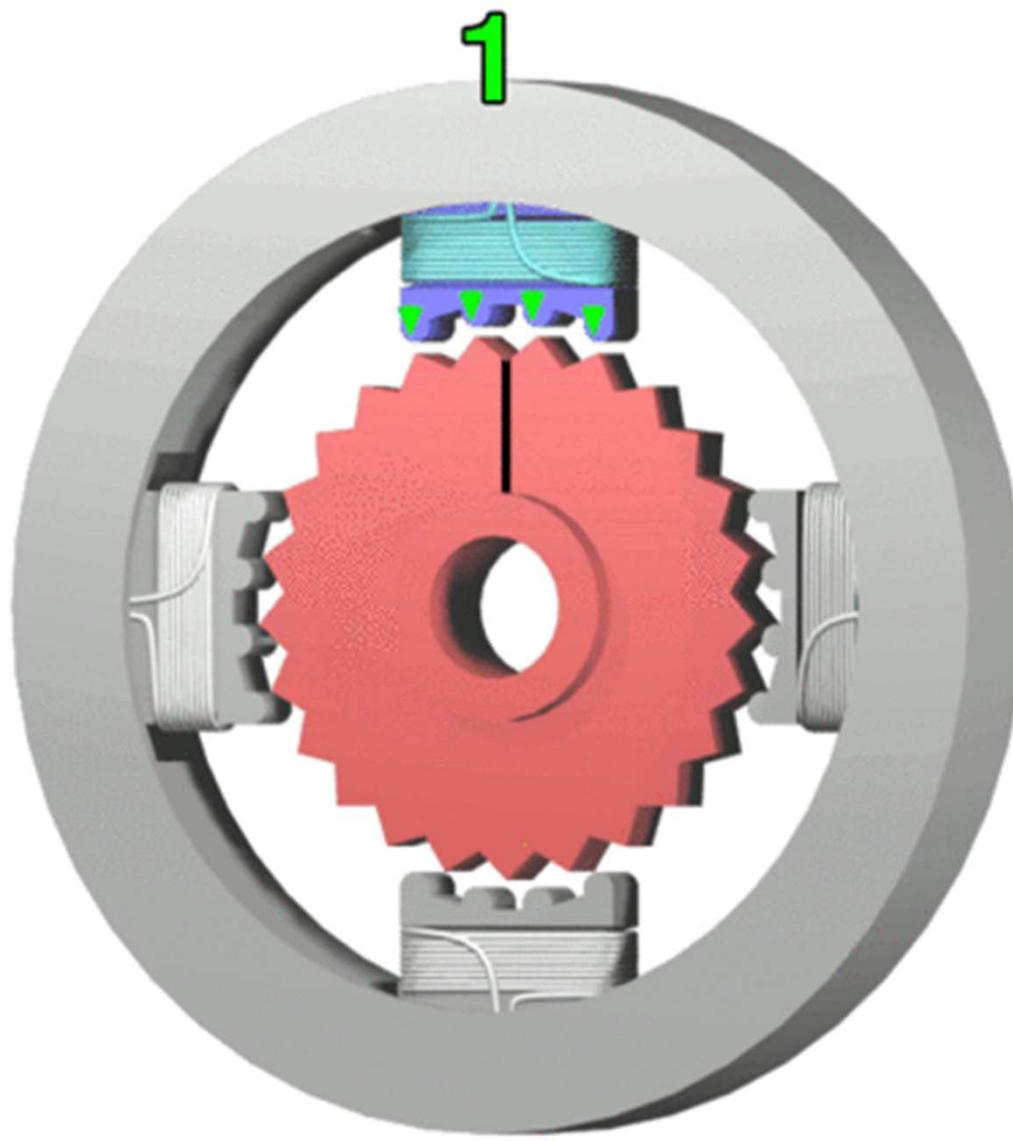

Pogonske karakteristike

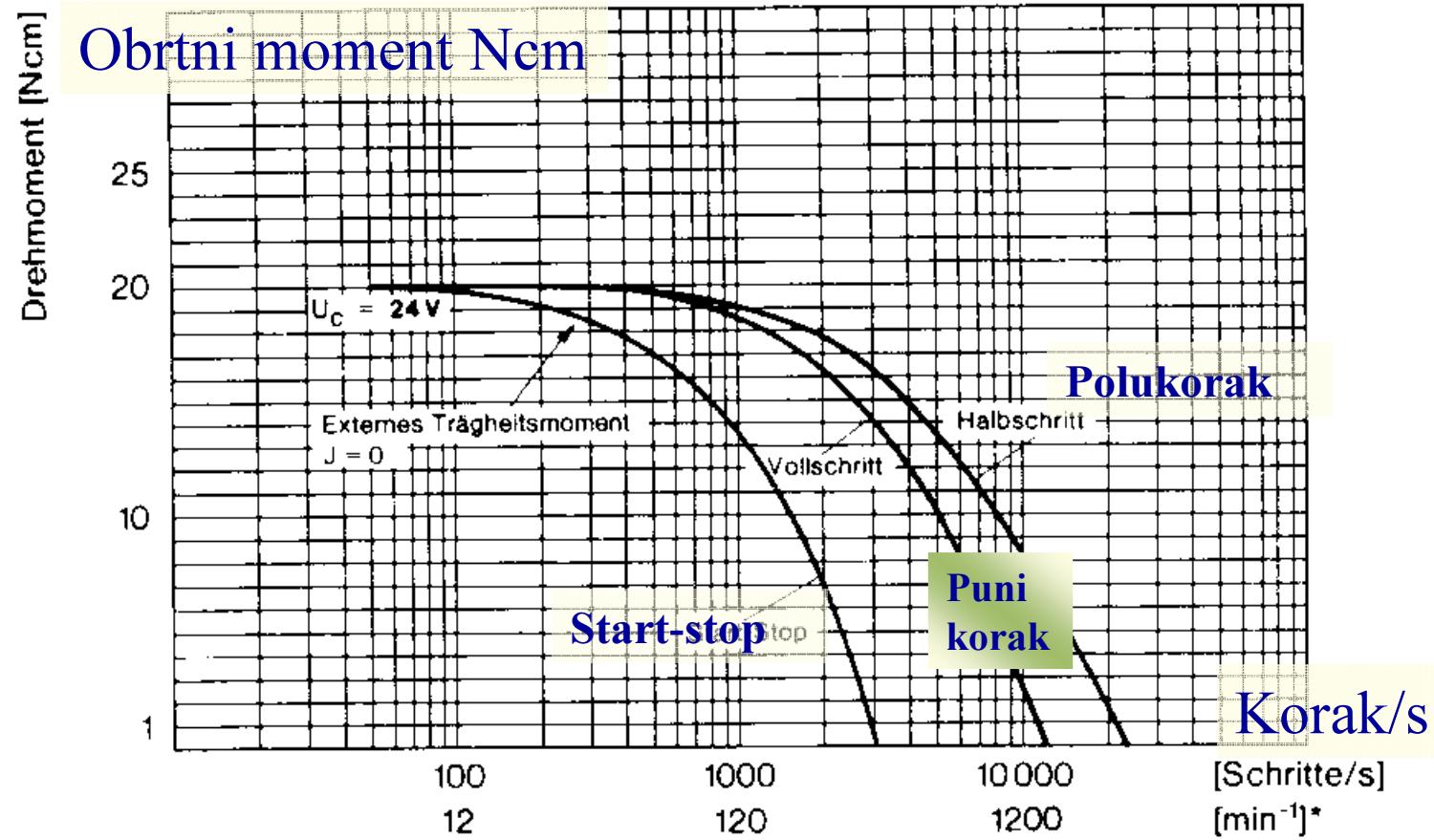

Unaprijeđeni koračni motor



Koračni motori, zbog diskretnog koračanja, “tresu” više od ostalih motora. Ovaj nedostatak je manje izražen kod višefaznih motora. Može se značajno ublažiti upravljanjem mikrokoracima.

Najnoviji napredak je da se na rotor postavi davač položaja i zatvori povratna sprega po poziciji, čime se praktično dobija JSS motor bez četkica (DC brushless motor). Na ovaj način se dobija optimalni obrtni moment i eliminišu greške preskoka koraka. Radi ukupne jednostavnosti, motor se normalno pogoni kao koračni motor (bez povratne sprege), a samo u zahtjevnim situacijama prelazi se na upravljanje sa povratnom spregom (brushless).

ZADACI ZA VJEŽBU



1. Odrediti broj koraka na punom krugu koračnog motora. Zaustavljanje motora inicirati pritiskom na taster. Poruke o broju koraka ispisati na serijskom monitoru. Otpuštanjem tastera treba da započne novo brojanje koraka. **(3 boda)**

2. Odrediti maksimalnu brzinu okretanja koračnog motora. Pritiskom na taster, na seriskom monitoru ispisati informaciju o maksimalnoj brzini. Po otpuštanju tastera koračni motor treba da se nastavi okretati maksimalnom brzinom. **(4 boda)**

3. Intezitet spoljašnjeg svjetla određuje brzinu okretanja koračnog motora. Što je intezitet svjetla veći brzina okretanja koračnog motora je manja i obrnuto. Informaciju o intezitetu svjetla i brzini koračnog motora prikazivati na serijskom monitoru. **(5 boda)**